

edizioni



1 gennaio 1971


1

cq elettronica

pubblicazione mensile

spedizione in abbonamento postale, gruppo III

NOV.EL

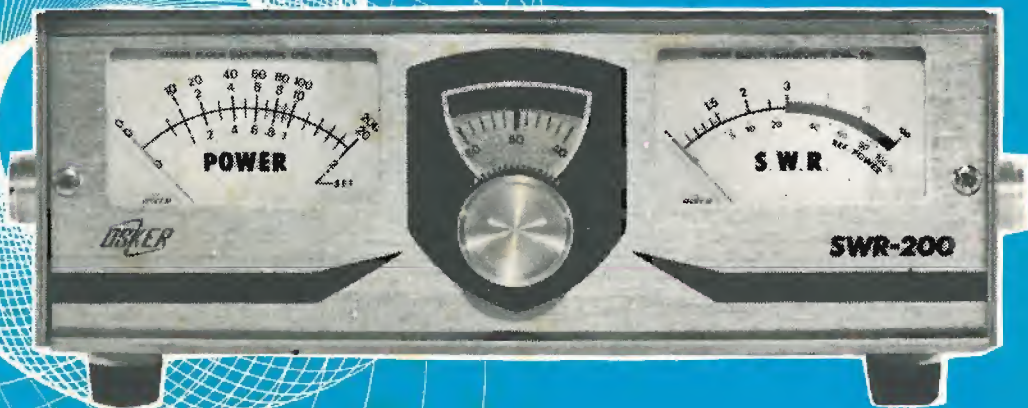

SWR 200

L. 400

Qualità • Tradizione • Progresso Tecnico • CHINAGLIA

Sede: via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102

CORTINA MAJOR - 56 portate 40 K Ω /V cc e ca

Analizzatore universale ad alta sensibilità. Dispositivo di protezione, capacimetro e circuito in ca. compensato termicamente.

Scatola in ABS con flangia « Granluce » in metacrilato; mm. 156 x 100 x 40 - gr. 650. Strumento Cl. 1 - tipo a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche antiurto. Circuito elettronico a ponte bilanciato realizzato con due transistori ad effetto di campo FET che assicura la massima stabilità dello zero. Voltmetro in cc. a funzionamento elettronico. Voltmetro in ca. realizzato con 4 diodi al germanio collegati a ponte, campo nominale di frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Ohmmetro a funzionamento elettronico (F.E.T.) per la misura di resistenze da 0,2 Ω a 1000 M Ω , alimentazione con pile interne.

Costruzione semiprofessionale. Componenti elettronici professionali. Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a molla, cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato.

Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso - nero, istruzioni dettagliate per l'impiego.

A cc. 5 50 μ A 0,5 5 50 mA 0,5 5 A

A ca. 0,5 5 50 mA 0,5 5 A

V cc. 0,1 0,5 1,5 5 15 50 150 500 1500 V (30 KV)*

V ca. 5 15 50 150 500 1500 V

* mediante puntale alta tensione a richiesta AT 30 KV.

Output in V BF 5 15 50 150 500 1500 V

Output in dB da -10 a +66 dB

Ω 1 10 100 k Ω 1 10 1000 M Ω

Cap. balistico 5 500 5000 50.000 500.000 μ F 5 F




C. MAJOR USI
versione con iniettore di
segnali universale a richiesta

DINO - 51 portate 200 K Ω /V cc

Analizzatore elettronico con transistori ad effetto di campo (F.E.T.). Dispositivi di protezione e alimentazione autonoma a pile

Scatola in ABS con flangia « Granluce » in metacrilato - mm. 156 x 100 x 40 - gr. 650. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto Cl 1,5. Ohmmetro in cc.; alimentato da pile interne; lettura da 0,05 Ω a 100 M Ω . Ohmmetro in ca.; alimentato dalla rete 125-220 V; portate 10 - 100 M Ω . Capacimetro a reattanza con tensione di rete da 125 V - 220 V.

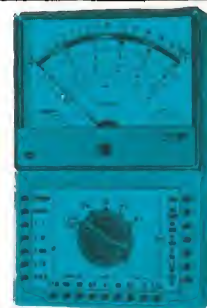Costruzione semiprofessionale. Componenti elettrici professionali di qualità. Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a molla, cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato. Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso - nero, cavetto d'alimentazione per capacimetro, istruzioni dettagliate per l'impiego.



DINO USI
versione con iniettore di
segnali universale a richiesta

V cc. 420 mV 1,2 3 12 30 120 300 1200 V (30 KV)*

V ca. 3 12 30 120 300 1200 V

A cc. 30 300 μ A 3 30 mA 0,3 3 A

A ca. 300 μ A 3 30 mA 0,3 3 A

Output in dB da -10 a +63

Output in VBF 3 12 30 120 300 1200

Ohm cc. 2 20 200 k Ω 2 20 200 M Ω

Cap. a reattanza 50.000 500.000 pF

Cap. balistico 10 100 1000 10.000 100.000 μ F 1 F

Hz 50 500 500

* mediante puntale ad alta tensione AT 30 KV a richiesta.

CORTINA ELECTRO

Analizzatore Universale per elettricisti con cercafase e fusibili di protezione.

Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia « Granluce » in metacrilato. Dimensioni 156 x 100 x 40. Peso gr. 600. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto Cl 1,5. Ohmmetro alimentato da pila interna. Dispositivo di protezione dello strumento contro sovraccarichi per errate inserzioni. Costruzione semiprofessionale. Componenti elettrici professionali di qualità. Boccole tipo professionale con grande superficie di contatto, cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato. Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso - nero, istruzioni dettagliate per l'impiego.

V cc 3 10 30 100 300 1000 V

V ca 15 50 150 500 1500 V

A cc 3 10 30 A

A ca 3 10 30 A

Ohm 10 k Ω 1 M Ω

CERCAFASE: Prova di continuità dei circuiti percorsi da corrente. Ricerca della fase per tensioni alternate da 110 a 500 V. Prove di isolamento.



Mostra mercato di

RADIOSURPLUS ELETTRONICA

via Jussi 122 (camping) S. Lazzaro di Savena (BO)
tel. 46.20.19 (prov.) c.a.p. 40068

Vasta esposizione di apparati surplus:

- ricevitori: BC603 - BC652 - BC683 - BC453 - ARR2 - R107 - Marconi
- trasmettitori: BC191 (completi) - BC604 (completi di quarzi) - BC653 - G222 - Marconi - ecc.
- ricetrasmittitori: 19 MK II, III e IV - BC654 - BC669 - ARC3 - BC1306
- radiotelefonici: BC611 - BC1000 - BC1335 (per CB a MF) - URC4 - WS68 - WS88

Inoltre: ponti radio - TRC1 - telescriventi - TG7B - decodificatori - gruppi elettrogeni - antenne telescopiche e a stilo per auto con supporto isolato m. 3 e antenne telescopiche per contest da m 6 e m 10 con basi isolate e picchetto caricabatterie tipo industriale, medio e a scoppio - tester da laboratorio - frequenzimetri - strumenti ed accessori aerei e navali - centralini telefonici - terminali telefonici e telegrafici pluricanali a grande portata completano l'esposizione.

NOVITA' DEL MESE

Microtelefoni a capsula magnetica amplificata
Fotomitragliera da 16 mm elettrica - Macchine fotografiche d'aereo - Cavo coassiale RGN 213 da 52 ohm JEFFERSON originale - Palloni sonda di grandi e piccole dimensioni - Frequenzimetro da laboratorio di alta precisione - Frequenzimetro, pezzo speciale, AN/URM32 da 125 Kc a 1000 Mc - Frequenzimetro del tipo BC221 da 125 ÷ 32000 Kc con alimentazione originale a 220 V - Contatore Geiger a penna.

OMAGGI A TUTTI GLI ACQUIRENTI

Tutte le apparecchiature esposte sono funzionanti sul posto e un prototipo di esse è sezionato per la diretta osservazione interna.

VISITATECI - INTERPELLATECI

orario al pubblico
dalle 9 alle 12,30
dalle 15 alle 19
sabato compreso

A Lettori e Clienti
auguriamo
Buone Feste

Questi gli articoli posti in vendita nell'anno 1970 e lo saranno anche per l'anno 1971.

Continua la vendita del listino generale Surplus.

Tokai

TC-5008

11 m - AM - 5 W - 23 canali - Doppia conversione con S-mter
17 trans. - 1 Fet - 9 Diodi - 1 Thermistor - Alimentaz. 12 Vc.c.



TR - 16

11 m - AM 5 W - 6 canali - Alimentazione 12 Vc.c.



SWR - 200



NOV.EL. s.r.l. - via Cuneo, 3 - 20149 MILANO - tel. 43.38.17

PW - 200

L. 28.000

(antenna esclusa)

11 m - AM 2 W - 2 canali - 13 trans. -
1 Diodo - 1 thermistor.
Alimentazione interna con 8 pile da
1,5 V c.c. oppure esterna 12 V c.a.



F - 60

L. 65.000

11 m - AM - 5 W - 6 canali - 19 transistor -
10 diodi - Alimentazione 12 Vc.c.



SPECIFICATION

SWR Meter

Type: Directional Coupler
Ratios: 1:1 to 1:10 & ∞
Frequency Range: 3 MHz to 200 MHz
Impedance: 75 ohms & 52 ohms
Full Scale Minimum Power:
50 W at 3.5 MHz 2.5 W at 21/28 MHz
15 W at 7 MHz 0.5 W at 50/144 MHz
5 W at 14 MHz

POWER Meter

Type: Through Line
Power Ranges:
0-200 W, 0-2 kW at 3.5 MHz
0-20 W, 0-200 W, 0-2 kW at
7/14/21 MHz
0-2 W, 0-20 W, 0-200 W, 0-2 kW
at 28 MHz
0-2 W, 0-20 W, 0-200 W at
50/144 MHz
Accuracy: ± 15% at SWR 1
on Center
Safety Rating: 2 kW at SWR
1.1 - 1
750 at SWR 1.5 - 1
200 W at SWR 3.0 - 1

Meters: 95 µA D.C.
Connectors: M Type or UHF Type (SO-239)
Dimensions: 76 mm high x 110 mm deep x 220 mm wide
(3" high x 4-3/8" deep x 8-5/8" wide)
Weight: 1,250 gs (2.8 Lbs) net

SOMMERKAMP

PREZZI INTERESSANTISSIMI!



FTDX500

Freq. di lavoro : 3.5-4; 7-7.5; 14-14.5; 21 - 21.5 - 28 -
30 MHz (più tre bande Ausiliari
comprese da 3.5 a 30 MHz)

Tipo Emissione : SSB = 560 Watt - CW = 500 Watt -
AM = 125 Watt

Stabilità : 100 Hz

Impedenza : 50 - 120 Ohm

Sensibilità Ric. : 0,5 µV - S/N a 20 dB

Alimentazione : AC 117 o 220 V a 50/60 Hz

FTDX747

Freq. di lavoro : 3.5-4; 7-7.5; 14-21.5; 21-21.5; 28-
30 MHz


Tipo Emissione : SSB = 560 Watt - CW = 500 Watt

Stabilità : 100 Hz

Impedenza : 50 - 120 Ohm

Sensibilità Ric. : 0,5 µV - S/N a 20 dB

Alimentazione : AC 117 o 220 V a 50/60 Hz

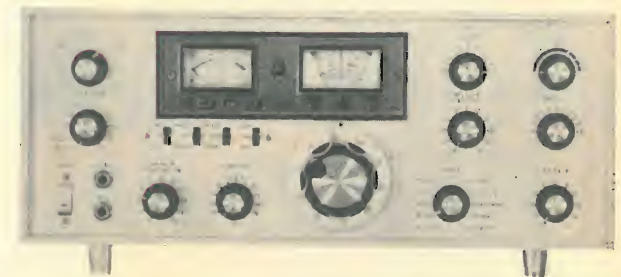

FT250

FP250 (alimentatore)

Freq. di lavoro : 3.5-4; 7-7.5; 14-14.5; 21-21.5; 28.5-
29 MHz

Tipo Emissione : AM - SSB - CW = 240 Watt

Stabilità : 100 Hz

Impedenza : 50-70 Ohm

Sensibilità Ric. : 0,5 µV - S/N a 10 dB

Alimentazione : Esterna FP250 AC117 o 220 Volt a
50/60 Hz



NOV.EL. s.r.l. - via Cuneo, 3 - 20149 MILANO - tel. 43.38.17



ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 - TEL. 21.78.91

RICEVITORE A MOSFET 28÷30 Mc/s MOD. AR 10



Ricevitore per la banda 28-30 Mc/s
(a richiesta 26-28 Mc/s o 26,8-27,4 Mc/s)
progettato per l'uso in unione con
convertitori 144-146 Mc/s.
Impiega 3 Mosfet autoprotetti, 2 Fet,
6 transistori al silicio, 5 diodi, 1 zener.


- Doppia conversione quarzata
- BFO e rivelatore a prodotto con FET per la ricezione CW e SSB
- CAG amplificatore
- Squelch e noise limiter a soglia regolabile mediante potenziometro esterno.
- Sensibilità regolabile mediante potenziometro incorporato.
- Uscita per rivelatore FM
- Uscita per S-meter
- Alimentazione completamente stabilizzata
- Possibilità di inserire un filtro meccanico o ceramico esterno a 455 Kc/s

- Sensibilità: 1 µV per 10 dB (S+N)/N
- Selettività: 4,5 KHz a -6 dB, 12 KHz a -40 dB
- Uscita di B.F.: 5 mV per 1 µV d'ingresso modulato al 30% a 1000 Hz.
- Distorsione: <5% a 10 µV d'ingresso modulato al 30% a 1000 Hz.
- Attenuazione immagini e spurie: 60 dB
- Alimentazione: 11-15 Vcc, 15-22 mA
- Dimensioni: 83 x 200 mm (circ. stamp.) x 34 mm (altezza).

L. 35.500 versione 26 - 28 Mc/s
L. 36.000 versione 26,8 - 27,4 Mc/s

PREZZO NETTO: L. 34.800

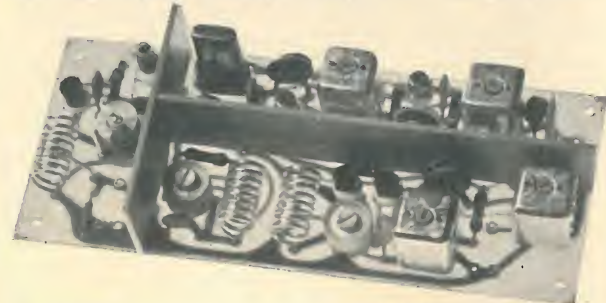CONVERTITORE PER LA GAMMA 144÷146 Mc/s MOD. AC2



- Ingresso
- Uscita
- Guadagno
- Cifra di rumore
- Reiezione d'immagine
- Impedenza d'ingresso e d'uscita
- Alimentazione
- Dimensioni

144÷146 Mc/s
28÷30 Mc/s o 26÷28 Mc/s
(precisare nell'ordine)
22 dB (costante entro 2 dB su tutta la banda)
1,8 dB
maggiore di 70 dB
50 Ohm
12÷15 Vcc
50 x 120 x 25 mm

PREZZO NETTO: mod. AC2A (uscita 28÷30 Mc/s) L. 19.600
mod. AC2B (uscita 26÷28 Mc/s) L. 19.600

ELENCO DEI RIVENDITORI

SVIZZERA
1205 GENEVE-JONCTION

ITALIA
52100 AREZZO
40122 BOLOGNA
95128 CATANIA
22100 COMO
50123 FIRENZE
34170 GORIZIA
20135 MILANO
33010 PAGNACCO (UD)

- Equipel S.A. - 7-9 Boulevard d'Yvoy Case postale 1211 Genève 24

- La Radiotecnica
- Vecchiotti G.
- Renzi A.
- San Romé V.
- Paoletti Ferrero
- Devbra
- Lanzoni G.
- Sattolo Radio TV

- P.ta Sopra i Ponti
- Via L. Battistelli, 6
- Via Papale, 51
- Via Milano, 30/A
- Via il Prato, 40/r
- Via Colobini, 8
- Via Comelico, 10


TRASMETTITORE A TRANSISTORI - mod. AT 210 - 144÷146 Mc/s



ALIMENTAZIONE: 12 V (max. 15 V) 400 mA
POTENZA D'USCITA: 2,2 W a 12 V
DIMENSIONI: 150 x 48 mm
SEMICONDUTTORI IMPIEGATI: 2 2N2369, 2 40290, 3 Zener 16 V 1 W
XTAL: 72÷73 Mc/s terza overtone
Completo di relé d'antenna e di trasformatore di modulazione (impedenza primario 3 ohm)
Collaudato e tarato
PREZZO NETTO: (senza xtal)

L. 24.800

MODULATORE A TRANSISTORI - mod. AA3

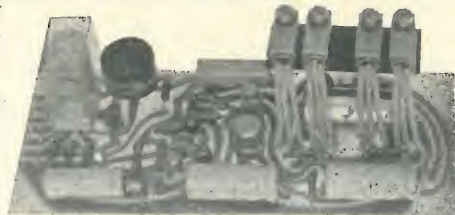


ALIMENTAZIONE: 12 V (max. 15 V) 35-400 mA
POTENZA D'USCITA: 2,8 W a 12 V
IMPEDENZA D'USCITA: 3 ohm
DIMENSIONI: 120 x 50 mm.
SEMICONDUTTORI IMPIEGATI: 1 BCY59D, 1 BCY70, 1 BFY56, 2 AC181 K VI, 2 AC180 K VI
Stadio finale single ended
Microfoni utilizzabili: piezoelettrici, dinamici, a carbone
Completo di relé per la commutazione dell'ingresso (micro-Rx) e per la commutazione dell'alimentazione (Rx-Tx)
PREZZO NETTO:

L. 14.200

ECCITATORE - TRASMETTITORE 144÷146 Mc/s mod. AT 201

ALIMENTAZIONE: filamenti 6,3 V - 2 A; anodica prestatidi 250 V - 50 mA; anodica finale 250 V - 70 mA
POTENZA D'USCITA: circa 12 W
IMPEDENZA D'USCITA: 52-75 ohm
VALVOLE IMPIEGATE: ECF80, EL84, QQE 03/12
XTAL: 8000÷8111 kHz
DIMENSIONI: 200 x 70 x 40 mm
Adatto a pilotare valvole del tipo 832-829-QQE06/40
Possibilità di alimentare i filamenti a 12 V
PREZZO NETTO: (senza valvole)
(con valvole e xtal)

L. 8.600
L. 15.800

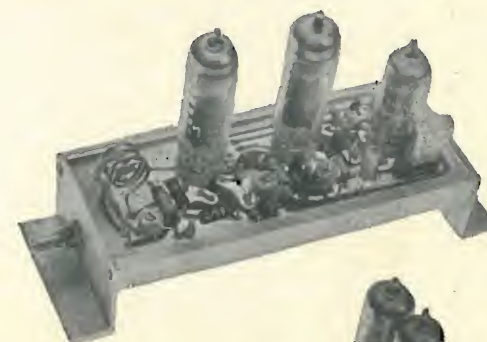

AMPLIFICATORE DI B.F. - mod. AA 12

ALIMENTAZIONE: filamenti 6,3 V - 2 A; anodica 250 V - 130 mA
POTENZA D'USCITA: 15 W
DISTORSIONE: 5 %
VALVOLE IMPIEGATE: EF86, ECC81, 2 EL84
DIMENSIONI: 200 x 70 x 40 mm.
Adatto, in unione al trasformatore di modulazione TVM 12, a modulare al 100% lo stadio finale dell'AT 201
Possibilità di alimentare i filamenti a 12 V
PREZZO NETTO: (senza valvole)
(con valvole)

L. 4.900
L. 7.500



CRISTALLI DI QUARZO subminiatura 72,05÷72,125 Mc/s (gamma transistor). A richiesta 72÷73 Mc/s.

CRISTALLI DI QUARZO miniatura 8000÷8111 kHz.

TRASFORMATORE D'ALIMENTAZIONE per i due telaetti a valvole cat. 161134.

TRASFORMATORE DI MODULAZIONE per modulare trasmettitori a valvole fino a 25 W input cat. 161128.

TRASFORMATORE DI MODULAZIONE per modulare trasmettitori a transistori fino a 3 W d'uscita (per circuito stampato) cat. 161152.

Condizioni di vendita: Per pagamento contrassegno, contributo spese di spedizione e imballo L. 600. Per pagamento anticipato a 1/2 vaglia, assegno, o ns. c/c postale 3/44968, spedizione e imballo a ns. carico.
DEPLIANTS DETAGLIATI CON SCHEMI E LISTINO PREZZI SARANNO INVIATI GRATUITAMENTE A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA.

ELENCO DEI RIVENDITORI

43100 PARMA
33038 S. DANIELE d/FRIULI (UD)
30027 S. DONA' di PIAVE (VE)
10137 TORINO
31100 TREVISO
36100 VICENZA

- Hobby Center
- Fontanini D.
- Rossi L.
- Fartom
- Radiomeneghel
- A.D.E.S.

- Via Torelli, 1
- Via Umberto I, 3
- P.zza Rizzo, 30
- Via Filadelfia, 167
- V.le IV Novembre, 12/14
- V.le Margherita, 9-11


Sconto speciale del 10% per chi acquista un quantitativo superiore ai dieci pezzi.

OFFERTA		SPECIALISSIMA: SEMICONDUTTORI		A PREZZI IMBATTIBILI	
TIPO	PREZZO	TIPO	PREZZO	TIPO	PREZZO
AC107	250	AF166	250	BC250	350
AC122	250	AF170	250	BC260	350
AC125	220	AF171	250	BC261	350
AC126	230	AF172	250	BC262	350
AC127	230	AF200	350	BC263	350
AC128	230	AF201	380	BC267	230
AC132	230	AF202L	400	BC268	230
AC134	230	AF239	530	BC269	230
AC135	230	AF240	550	BC270	220
AC136	230	AFY12	450	BC271	300
AC137	230	AFY16	450	BC272	300
AC138	230	AFY19	500	BC281	300
AC139	230	AFY42	450	BC283	300
AC141	230	AFY22	350	BC286	500
AC141K	350	AL100	1.200	BC287	500
AC142	230	AL102	1.200	BC288	500
AC142K	350	AL103	900	BC297P	280
AC154	230	ASY30K	350	BC300	650
AC157	230	ASY77	350	BC301	400
AC165	230	ASY80	400	BC302	450
AC168	230	ASZ11	300	BC303	450
AC172	250	ASZ15	600	BC304	450
AC175KC	350	ASZ16	500	BC340	400
AC176	230	ASZ17	500	BC341	400
AC176K	350	ASZ18	600	BC360	600
AC178K	350	AU103	1.400	BC361	550
AC179K	350	AU104	1.300	BCY59	250
AC180	230	AU106	1.200	BD111	1.000
AC180DK	350	AU107	850	BD112	1.000
AC181	250	AU108	1.000	BD113	1.000
AC181DK	350	AU110	1.200	BD116	1.000
AC183	230	AU111	1.200	BD117	1.000
AC184	250	AU112	1.500	BD118	1.000
AC184K	400	AU135	1.500	BD120	1.000
AC185	300	AU137	1.500	BD123	1.900
AC185K	400	BC107A	180	BD141	1.900
AC187	350	BC107B	180	BD142	1.100
AC187K	400	BC108	180	BD162	600
AC188	350	BC109	200	BD163	600
AC188K	400	BC113	180	BDY10	1.300
AC191	200	BC114	180	BDY11	1.300
AC192	200	BC115	250	BDY17	1.300
AC193	200	BC116	250	BDY18	2.200
AC193K	400	BC118	200	BDY19	2.700
AC194	200	BC119	300	BDY20	1.300
AC194K	400	BC120	350	BDY38	1.300
AC196K	350	BC125	250	BF173	350
AD130	500	BC126	280	BF179A	350
AD139	550	BC138	450	BF177	350
AD140	550	BC139	330	BF178	600
AD142	500	BC140	350	BF179C	550
AD143	500	BC141	350	BF180	800
AD145	550	BC142	350	BF181	820
AD149	550	BC143	400	BF184	400
AD161	600	BC144	400	BF185	400
AD162	550	BC145	350	BF194	340
AD262	550	BC147	300	BF195	350
AD263	600	BC148	300	BF196	350
AD212	1.200	BC149	300	BF197	400
AF102	400	BC153	300	BF198	440
AF106	350	BC154	300	BF200	400
AF109R	350	BC157	250	BF207	350
AF114	300	BC158	270	BF222	500
AF115	300	BC160	650	BF222A	500
AF116	300	BC161	600	BF223	450
AF117	300	BC177	330	BF233	400
AF118	450	BC178	350	BF234	400
AF121	350	BC179	350	BF235	400
AF124	300	BC192	400	BF239	600
AF125	300	BC207	220	BF260	500
AF126	300	BC208	220	BF261	400
AF127	280	BC209	220	BF267	500
AF139	350	BC210	350	BF288	400
AF164	250	BC211	350	BF290	400
AF165	250	BC215	300	BSX26	300
BSX27	300	BSX28	300	BSX29	400
BSX30	500	BSX31	350		
BSX32	350	BSX33	350		
BSX34	550	BSX35	600		
BSX36	300	BSX37	350		
BSX38	350	BSX39	350		
BSX40	550	BSX41	600		
BSX42	300	BSX43	350		
BSX44	350	BSX45	400		
BSX46	400	BSX47	400		
BSX48	400	BSX49	400		
BSX50	400	BSX51	400		
BSX400	400	BSX401	400		

ALIMENTATORE STABILIZZATO A TRANSISTOR

Collaudato da vuoto a massimo carico caduta di 0,002 V.
Risposta ultrarapida.

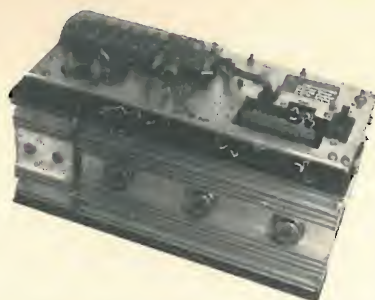Viene allegato schema elettrico dell'alimentatore e della scheda pilota.
L'alimentatore è predisposto per tenere stabilizzati gli estremi di una linea di qualunque lunghezza a carico variabile.



TIPO « A » 110-127-136 V

Tipo 6 V 4 A regolabile da 4 a 8 V	} L. 20.000
Tipo 6 V 8 A regolabile da 4 a 8 V	
Tipo 6 V 12 A regolabile da 4 a 8 V	
Tipo 6 V 16 A regolabile da 4 a 8 V	
Tipo 12 V 12 A regolabile da 9 a 17 V	} L. 25.000
Tipo 12 V 20 A regolabile da 9 a 17 V	
Tipo 20 V 15 A regolabile da 18 a 27 V	
Tipo 30 V 4 A regolabile da 28 a 35 V	
Tipo 30 V 7 A regolabile da 28 a 35 V	

TIPO « B » 110-127-136 V


Tipo 1° da 9 a 17 V 12 A	} L. 25.000
Tipo 2° da 9 a 17 V 20 A	

TIPO « C » 220-230-240 V

Tipo 1° presa da 4 a 6 V 8 A	} L. 30.000
Tipo 2° presa da 11 a 13 V 4 A	

TIPO « D » 220-230-240 V con 2 prese d'uscita

Tipo 1° presa da 11 a 13 V 24 A	} L. 35.000
Tipo 2° presa da 22 a 26 V 12 A	

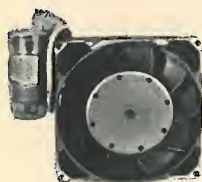

VENTOLA PAPST MOTOREN KG

In fusione di zama con bronzina autolubrificante e cuscinetto reggispira autocentrante indicata per raffreddamento apparecchiature elettroniche (induzione) e illimitatissimi altri usi, data la sua robustezza. Ingombro cm 11 x 11 x 5. L. 3.500

« E » GRUPPO DI STABILIZZAZIONE

E' composto da 2 stadi da 2 A ciascuno. Ogni stadio è indipendente ed ha la possibilità di tensioni 6-12-30-36 V e una possibilità di regolazione fine ± 5 V (viene allegato schema) L. 6.500

« F » MOTORI MONOFASE

F ₁ - HP 1/10 230 V giri 1300 cm 80 x 130	L. 3.500
F ₂ - HP 1/16 220-240 V giri 1400 cm 150 x 130	L. 6.500
F ₃ - HP 1/4 230 V giri 1400	L. 7.500
F ₄ - HP 1/3 230 V giri 980	L. 8.500
F ₅ - HP 1/4 230 V giri 2800	L. 8.500

« G » MOTORI TRIFASI

G ₁ - HP 1/4 220-380 V giri 1400	L. 6.500
G ₂ - HP 1/3 220 V giri 1400	L. 6.500

« H » TRASFORMATORI

H ₁ - Trasformatore 150 V - primario 200-215-220-230-245 V secondario (100-0,6 A) 10 V-0,1 A (25 V-3 A)	L. 4.500
H ₂ - Trasformatore 500 W - primario 110-120-190-220-230-380 secondario 0-3-6-34-37-40 V	L. 9.500

Spedizione e imballo a carico del destinatario. Pagamento in contrassegno.

Offerta Nuovo Anno 1971

continua per il mese di gennaio

IA-01 AMPLIFICATORE A CIRCUITO INTEGRATO 1 W




Alimentazione	: 9 V _{cc}
Impedenza	: 8 Ω
Potenza	: 1,2 W
Assorbim. corrente	: P _L = 0 W 4 mA P _L = 1 W 150 mA
Sensibilità max. pot.	: 50 mV
Risposta frequenza	: 50÷30.000 Hz (-3 dB)
Distorsione	: 1 kHz e 500 mW <0,7% 1 kHz e 1 W <2%

OMAGGIO
n. 5 diodi raddrizzatori
100 V 0,5 A

Dimensioni: mm 40 x 25 x 25

Montato e collaudato L. 2.700

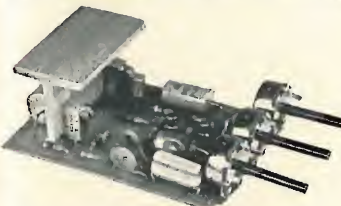AP-4 AMPLIFICATORE 4 W completo di regolazione volume, toni alti, toni bassi



Alimentazione	: 12÷15 V cc
Impedenza	: 4 Ω
Potenza	: 4 W continui
Assorbim. corrente	: P _L = 0 25÷30 mA P _L = 4 W 300 mA
Sensibilità max. pot.	: 250 mV
Risposta frequenza	: 20÷30.000 (-3 dB)
Distorsione	: <1%

OMAGGIO
n. 5 piastre ramate
minimo mm 130 x 70

Dimensioni: mm 90 x 60 x 40

Predisposto per collegamento STEREO
montato e collaudato L. 3.200

AP-12 AMPLIFICATORE 12 W completo di: Kit filtri ingresso + preampl. equaliz. + controllo volume, toni alti, toni bassi + ampl. potenza




Alimentazione	: 18÷24 V cc
Impedenza	: 8 Ω
Potenza	: 12 W continui
Assorbim. corrente	: P _L = 0 100 mA P _L = 12 W 800 mA
Sensib. filtri ingr.	: 1° = 3 mV per rivelatore magnetico 2° = 40 mV per rivelatore piezo alto rendimen. 3° = 150 mV per rivelatore piezo normale 4° = 100 mV per radio o registratore alto liv.
Risposta frequenza	: 20÷60.000 (-3 dB)
Distorsione	: 1 kHz e 8 W <0,5% 1 kHz e 12 W <1 %

OMAGGIO
Trasform. alimentazione
adatto per AP12

Dimensioni: mm 135 x 70 x 40

Predisposto per collegamento stereo
montato e collaudato L. 9.000

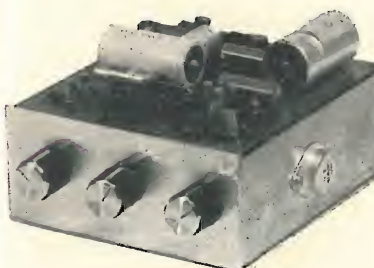AP-50 AMPLIFICATORE 50 W completo di: Filtri ingresso + preampl. equalizz. + controllo volume, toni alti, toni bassi + ampl. potenza



Alimentazione	: 50÷55 V _{cc}
Impedenza	: 4 Ω
Potenza	: 50 W continui
Assorbim. corrente	: P _L = 0 40÷50 mA P _L = 50 W 1,5 A
Sensib. filtri ingr.	: 1° = 3 mV per rivelatore magnetico 2° = 40 mV per rivelatore piezo alto rendimen. 3° = 150 mV per rivelatore piezo normale 4° = 100 mV per radio o registratore alto liv.
Risposta frequenza	: 18÷60.000 Hz (-3 dB)
Distorsione	: 1 kHz e 30 W <0,3% 1 kHz e 50 W <1 %

OMAGGIO
Trasform. alimentazione
adatto per AP50

Dimensioni: mm 140 x 120 x 80

Predisposto per collegamento STEREO Protetto contro le inversioni di polarità
montato e collaudato L. 19.500

Tutti gli amplificatori vengono corredati di documentazione tecnica.

CERCHIAMO CONCESSIONARI

Spedizioni ovunque. Pagamenti mezzo vaglia anticipato o contrassegno.
Per IA-01 o AP4 L. 500 spese spediz. e imballo. Per AP12 o AP50 L. 1000 spese spediz. e imballo.

zeta elettronica

p.za Decorati, 1 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano)

VOLTMETRO ELETTRONICO mod. 115

- elevata precisione e razionalità d'uso
- puntale unico per misure cc-ca-ohm
- notevole ampiezza del quadrante
- accurata esecuzione e prezzo limitato

Questi sono i motivi per preferire il voltmetro elettronico mod. 115.

pregevole esecuzione, praticità d'uso



ALTRA PRODUZIONE

DATI TECNICI

Tensioni cc. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 - 1.200 V/fs.

Tensioni ca. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 - 1.200 V/fs.

Una scala è stata riservata alla portata 1,2 V/fs.

Tensioni picco-picco: da 3,4 a 3400 V/fs nelle 7 portate ca.

Campo di frequenza: da 30 Hz a 60 kHz.

Portate ohmetriche: da 0,1 ohm a 1.000 Mohm in 7 portate; valori di centro scala: 10 - 100 - 1.000 ohm - 10 kohm - 100 kohm - 1 Mohm - 10 Mohm.

Impedenza d'ingresso: 11 Mohm.

Alimentazione: a tensione alternata; 110 - 125 - 140 - 160 - 220 V.

Valvole: EB91 - ECC82 - raddrizzatore al silicio.

Puntali: **PUNTALE UNICO PER CA, CC, ohm;** un apposito pulsante, nel puntale, predispone lo strumento alle letture volute.

Esecuzione: Completo di puntali; pannello frontale metallico; cofano verniciato a fuoco; ampio quadrante, mm 120 x 100; dimensioni mm 195 x 125 x 95; peso kg 1,800.

Accessori: A richiesta: puntale E.H.T. per misure di tensione cc sino a 30.000 V. Puntale RF per letture a radiofrequenza sino a 230 MHz (30 V/mx).

Analizzatore Personal 20

Analizzatore Personal 40

Analizzatore TC 40

Oscillatore modulato CB 10

Generatore di segnali FM 10

Generatore di segnali T.V. mod. 222

Oscilloscopio mod. 220

Strumenti da pannello

Per ogni Vostra esigenza richiedete il catalogo generale o rivolgetevi presso i rivenditori di accessori radio-TV.

**MILANO - Tel. 2566650
VIA A. MEUCCI, 67**

Una novità assoluta

SUPERETERODINA!

Mod. BC26/44-Special

L. 22.900



Con questo stupendo ricevitore SUPERETERODINA potrete ascoltare tutte le comunicazioni aeronautiche, torri di controllo, aerei in volo, stazioni meteorologiche, radioamatori, ponti radio ed altre interessanti trasmissioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CIRCUITO: Supereterodina. - **SENSIBILITA':** 0,8 microvolt - **GAMMA:** continua da 117 a 155 MHz - **MANOPOLA DI SINTONIA:** Provvista di demoltiplica rapporto 1 a 6 - **TRANSISTORS:** 10+5 diodi - **CONTROLLI:** Volume con interruttore ON/OFF - Guadagno - Tono - **PRESE:** Cuffia, altoparlante esterno, registratore, amplificatore BF esterno, alimentazione esterna. **POTENZA BF:** 1 W - **ANTENNA:** Telescopica orientabile - **ALIMENTAZIONE:** Due pile da 4,5 V lunga durata - **AUTONOMIA:** 100 ore - **MOBILE:** in acciaio verniciato a fuoco - **DIMENSIONI:** mm 256x81x125.

**VIENE FORNITO MONTATO, COLLAUDATO, TARATO E COMPLETO
DI CERTIFICATO DI GARANZIA DELLA DURATA DI 12 MESI**

Accessori a richiesta per modello BC 26/44 Special

Cuffia speciale a bassa impedenza per l'ascolta individuale

L. 2.700

Alimentatore esterno per C.A.

L. 9.480

A richiesta versione Radioamatori solo gamma 144-146 MHz

L. 23.700

con preamplificatore a Fet

L. 28.500

Gamma 70-90 MHz con preamplificatore a Fet

L. 28.500

Vi ricordiamo inoltre che rimangono nella normale produzione gli altri apparati come da ns/ catalogo generale.

CATALOGO GENERALE: Spedire L. 250 in francobolli:

PAGAMENTO:

Anticipato all'ordine aggiungendo L. 580 per spese postali. In contrassegno il prezzo verrà invece maggiorato di L. 1.000 complessivamente.

Concessionari: **Ditta PAOLETTI** - via il prato 40r - Tel. 294974 - 50123 FIRENZE
Ditta TELSTAR - via Gioberti 37d - 10128 TORINO

VALVOLE

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BCB6	340	ECL80	650	EY83	440	PCL200	650	6BA6	350
DY80	520	ECL82	650	EY86	440	PCL805	600	6CG7	420
DY87	490	ECL84	500	EY87	440	PFL200	750	6CG8	570
DY802	490	ECL85	600	EY88	440	PL36	900	6CS6	400
EABC80	400	ECL88	650	EZ80	330	PL81	700	6DQ6B	900
EC86	520	EF80	330	EZ81	330	PL82	550	6DT8	400
EC88	600	EF83	550	PABC80	400	PL83	600	6EA8	430
EC92	400	EF85	380	PC86	500	PL84	500	6EX5	430
EC900	600	EF86	900	PC88	620	PL95	420	6SN7	580
ECC81	520	EF89	330	PC93	550	PL500	850	6U8	500
ECC82	380	EF94	330	PC900	620	PL504	850	6V4	330
ECC83	390	EF97	600	PCC84	500	PY81	400	6V6	500
ECC84	500	EF98	600	PCC85	400	PY82	400	6W4	400
ECC85	380	EF183	380	PCC88	600	PY83	430	6BE8	390
ECC88	500	EF184	380	PCC189	600	PY88	460	9CG8	800
ECC189	530	EL36	900	PCF80	440	UABC80	410	12A76	350
ECC808	880	EL81	900	PCF82	450	UBC81	500	12A86	350
ECF80	420	EL84	420	PCF200	850	UBF89	500	12BA6	390
ECF82	470	EL90	410	PCF201	850	UC92	400	12BE6	400
ECF83	700	EL95	430	PCF801	600	UCC85	410	12CG7	400
ECF200	600	EL500	850	PCF802	600	UCL82	600	12D06	900
ECF201	880	EL504	850	PCH200	600	UF80	500	17D06	1.000
ECF801	780	ELL80	600	PCL81	600	UL84	600	25AX4	480
ECH81	480	EM84	620	PCL82	600	6AF4	600	25D06	850
ECH83	440	EM87	650	PCL84	500	6AO5	410	35C5	400
ECH84	680	EY51	550	PCL85	600	6AT6	340	50B5	420
ECH200	880	EY81	400	PCL86	600	6AV6	340	50C5	420

SEMICONDUCTORI

PHILIPS - SIEMENS - TELEFUNKEN - SGS - ATES - MISTRAL

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AA116	80	AD150	550	BA148	200	BD118	1.200	OA91	70
AA117	80	AD161	550	BA173	200	BF152	350	OA95	80
AA118	80	AD162	550	BA173/100	200	BF167	400	OA200	300
AA119	80	AD163	1.000	BC107	180	BF173	400	OA202	320
AA144	70	AD166	1.400	BC108	180	BF174	420	OC44	450
AC121	220	AD167	1.600	BC109	200	BF177	400	OC45	450
AC125	230	AF102	400	BC113	180	BF178	400	OC70	280
AC126	230	AF105	350	BC115	250	BF179	700	OC72	200
AC127	240	AF108	350	BC116	280	BF180	740	OC74	250
AC128	230	AF109	350	BC118	280	BF181	750	OC75	200
AC132	230	AF114	300	BC119	300	BF184	400	OC76	250
AC138	230	AF115	300	BC120	350	BF185	400	OC77	250
AC139	230	AF116	300	BC126	280	BF194	400	OC170	250
AC141	240	AF117	300	BC129	250	BF195	400	SFT213	600
AC141 K	350	AF118	400	BC130	250	BF196	400	SFT306	200
AC142	230	AF121	350	BC131	250	BF197	400	SFT307	200
AC142 K	350	AF124	300	BC137	350	BF198	400	SFT308	220
AC151	250	AF125	300	BC139	350	BF200	500	SFT318	220
AC152	250	AF126	300	BC140	350	BF207	350	SFT320	240
AC153	250	AF127	280	BC142	350	BF208	400	SFT323	200
AC153 K	400	AF134	300	BC143	400	BF223	420	SFT337	240
AC170	250	AF139	400	BC144	400	BF233	400	SFT351	200
AC171	250	AF149	300	BC145	350	BF234	400	SFT352	200
AC178	350	AF164	250	BC147	220	BF235	400	SFT353	220
AC179	350	AF165	250	BC148	220	BF244	400	SFT357	300
AC180	300	AF170	250	BC149	200	BF245	400	SFT358	320
AC180 K	400	AF172	250	BC157	250	BFY46	400	SFT367	270
AC181	300	AF177	250	BC158	270	BFY64	500	SFT377	280
AC181 K	400	AF185	500	BC159	300	BY112	200	TF66	220
AC184	250	AF200	350	BC177	330	BY114	200	TF69	250
AC185	250	AF201	380	BC178	350	BY116	250	TF78/30	400
AC187	330	AF202	400	BC179	350	BY122	500	TF78/60	400
AC187 K	400	AL100	1.200	BC182	250	BY123	600	2N482	180
AC188	380	AL102	1.200	BC207	220	BY126	200	2N483	180
AC188 K	400	AL103	900	BC208	220	BY127	220	2N511	700
AC191	200	ASY26	400	BC209	220	BY133	220	2N696	420
AC192	200	ASZ15	900	BC210	350	BY154	200	2N706	300
AC193	200	ASZ16	900	BC211	350	TV8	180	2N708	320
AC193 K	350	ASZ17	800	BC267	230	BSY62	300	2N914	300
AC194	200	ASZ18	800	BC268	230	BU100	1.300	2N930	300
AC194 K	350	AU108	1.200	BC269	230	BU102	1.600	2N1613	350
AD132	1.400	AU108	1.000	BC270	220	BU104	1.300	2N1711	350
AD133	1.200	AU110	1.200	BC301	420	BU109	1.700	2N3055	1.000
AD136	500	AU111	1.300	BC302	420	OA70	80	2N3713	900
AD139	550	AUY10	1.200	BC303	420	OA72	80	2N4241	620
AD142	500	AUY21	1.000	BD111	1.200	OA73	80	2N4348	800
AD143	500	AUY22	1.500	BD113	1.000	OA79	80		
AD145	350	BA100	200	BD115	1.200	OA81	80		
AD148	850	BA102	220	BD116	1.200	OA85	80		
AD149	550	BA114	180	BD117	1.200	OA90	70		

ZENER da 1 W

1 V - 10 V - 12 V
- 13 V - 15 V -
18 V - 24 V - 27 V
- 33 V - 62 V
cad. L. 350

ZENER da mW 400

1,5 V 240 12 V 240
3,2 V 240 13 V 240
4,5 V 240 15 V 240
6,2 V 240 18 V 240
7 V 240 22 V 240
7,2 V 240 24 V 240
8 V 240 26 V 240
9 V 240 27 V 240
9,2 V 240 28 V 240
10 V 240 29 V 240
11 V 240 30 V 240

ZENER da 10 W

15 V - 18 V - 27 V
cad. L. 1.200

RADDRIZZATORI

B30C100 150 B250C100 400
B30C250 220 B250C125 500
B30C350 250 B250C150 600
B30C450 270 B250C250 700
B30C500 270 B250C900 800
B30C750 400 B280C2500 1.700
B30C1000 500 B280C600 700
B30C1200 550 B300C120 800
B40C1700 600 B390C90 600
B40C2200 1.200 B420C90 700
B100C2500 1.200 B420C2500 1.950
B100C6000 2.000 B450C80 700
B125C1500 1.500 B450C150 1.000
B140C2500 1.500 B600C2500 2.300
B250C75 300

CIRCUITI INTEGRATI

TAA263 1.900
TAA300 1.900
TAA310 1.700
TAA320 850
TAA350 1.600
TAA450 1.600
RT1L914 1.400
RT1L926 1.400
TA709 1.600

OFFERTA RESISTENZE E STAGNO

Buste da 100 resistenze miste Lit. 500
Buste da 10 resistenze valore singolo Lit. 100
Bustina di stagno tubolare al 50% gr. 30 Lit. 160
Rocchetto al 63%, il kg. Lit. 4.000

ADATTATORI di tensione da 4 W

stabilizzati con AD161 e Zener, con lampada spia per: autoradio, mangianastri, mangia-dischi, registratori.

Lit. 2.400

CONDENSATORI ELETTROLITICI

TIPO	Lit.	TIPO	Lit.	TIPO	Lit.	TIPO	Lit.
1 mF 100 V	90	25 mF 12 V	55	200 mF 12 V	120	1000 mF 15 V	250
1,4 mF 25 V	70	32 mF 64 V	70	200 mF 16 V	130	1000 mF 18 V	250
1,6 mF 25 V	70	50 mF 15 V	60	200 mF 25 V	150	1000 mF 25 V	300
2 mF 80 V	80	50 mF 25 V	70	250 mF 12 V	130	1500 mF 25 V	350
6,4 mF 25 V	80	100 mF 6 V	50	250 mF 25 V	150	1500 mF 50/60 V	500
10 mF 12 V	55	100 mF 12 V	80	300 mF 12 V	130	2000 mF 25 V	400
10 mF 25 V	60	100 mF 50 V	180	500 mF 12 V	130	2500 mF 15 V	400
16 mF 12 V	55	160 mF 25 V	130	500 mF 25 V	150	3000 mF 25/30 V	550
20 mF 64 V	80	160 mF 40 V	180	1000 mF 12 V	250	5000 mF 50/60 V	800
						10000 mF 15 V	800

MICRO RELAIS
TIPO SIEMENS
INTERCAMBIABILI

a due scambi
415 - 416 - 417 - 418 -
419 - 420
cad. L. 1.200

a quattro scambi

415 - 416 - 417 - 418 -
419 - 420
cad. L. 1.300

ZOCCOLI per micro relais
a due scambi Lit. 220
ZOCCOLI per micro relais
a quattro scambi Lit. 300
MOLLE per i due tipi Lit. 40

AMPLIFICATORI

1,2 W 9 V 1.300
1,8 W 9 V 1.500
4 W 14/16 V 2.900
12 W 18/24 V 8.000
20 W 40 V 14.000
Amplificatori a blocchetto per auto: W 3
Lit. 2.200

FEET

2N3819 L. 800
TIS34 L. 800
BFW L. 2.000

ALTOPARLANTI

49 22 Ω 500
70 8/22/47 Ω 500
80 10 Ω 600
100 8 Ω 670
160 8 Ω 1.200

MICROFONI per registratori

Lesa Lit. 2.900
Geloso Lit. 3.000
Philips Lit. 3.000
Elettronica Castello Lit. 3.000

ALIMENTATORI per le seguenti marche:

Pason - Rodes - Lesa - Geloso - Philips - Irradiette sia per mangianastri che mangia-dischi e registratori V 6 - V 7,5 - V 9 (specificare il voltaggio) Lit. 2.400

ATTENZIONE:

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere (in stampatello) nome ed indirizzo del Committente, città e C.A.P., in calce all'ordine.
Non si accettano ordinazioni inferiori a Lit. 4.000, escluse le spese di spedizione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

a) invio anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali minimo di Lit. 400 per C.S.V. e Lit. 500/600, per pacchi postali;
b) contrassegno, con le spese incluse nell'importo dell'ordine.



SOCIETA' INTERNAZIONALE RADIOTELEFONI TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICA

Sede: CAMPIONE D'ITALIA
Via Matteo, 3 - Indirizzo postale: CH 6901 LUGANO - c.p. 581
Tel. 86.531

Tokai

Marchio registrato

ATTENZIONE!

PRESENTIAMO IN ESCLUSIVA IL NUOVO MODELLO 1971



PW 5023 S

5 Watt - 23 canali
Successore del PW523 S

20 transistors - microfono dinamico - nuovo S-meter
- tasti « PA » e « CALL » con blocco automatico -
Cornice frontale antiurto - Alimentazione 12-14 Vcc

Nuovi prezzi vantaggiosi

RICHIEDETECI

IL NUOVO LISTINO PREZZI

E DEPLIANDS ILLUSTRATIVI

Altri modelli della linea « TOKAI EUROPA »:

TC512S - TC1603 - TC3006S - TC506S - PW200E (nuovo) - PW507S.

Tutti gli accessori e parti di ricambio disponibili

Riparazioni nel nostro laboratorio



Filiale e Centro Nazionale Assistenza Tecnica:
41100 MODENA - via C. Sigonio, 500
Tel. 059-222975

ZODIAC

NUOVI RADIOTELEFONI CON « CERTIFICATO DI GARANZIA »



ZODIAC MB 5012

12 canali - 5 Watt - Indicatore di « S » e « RF »
Sensibilità 0,5 μ V - Selettività 6 dB a ± 3 KHz
Ricevitore a doppia conversione di frequenza
BF con comando PA

ZODIAC P 200

Microtransceiver 200 mW - Formato tascabile - Chiamata acustica - Indicatore livello batteria - Possibilità di alimentazione esterna - 11 transistors - 3 diodi - Auricolare fornito.

Concessionari di vendita TOKAI e ZODIAC

ATTENZIONE MILANO e Lombardia

Ditta G. Lanzoni - Milano - via Comelico 10 - Tel. 589075

ATTENZIONE TORINO e Piemonte

Ditta Telstar - Torino - via Gioberti 37/d - Tel. 545587

ATTENZIONE SICILIA

Ditta E.P.E. Hi-Fi - Palermo - via dell'Artigliere 17 - Tel. 253196

ATTENZIONE GENOVA: Visitateci allo stand n. 375 Padiglione « C »

10° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE dal 30-1 al 8-2-1971

Esponiamo la più moderna gamma dei prodotti TOKAI e ZODIAC

RIVENDITORI AUTORIZZATI IN TUTTE LE PROVINCE CHIEDETE NOMINATIVI

23 CANALI C. B. CONTROLLATI A QUARZO

a solo

L. 99.900 netto

completo di 23 canali



- 15 transistors, 8 diodi, + 1 circuito integrato
- 5 Watt FCC massima potenza input
- Filtro meccanico a 455 kHz in stadio IF
- Ricevitore supereterodina a doppia conversione.

UN PREZZO ECCEZIONALE PER UN PRODOTTO DI CLASSE

- Grande altoparlante mm 125 x 75
- Presa per priva com, dispositivo di chiamata privata
- Squelch variabile, più dispositivo automatico antirumore

- Opzionale supporto portatile
- Possibilità di positivo o negativo a massa - 12 Vcc.
- Alimentatore opzionale per funzionamento in c.a.

Ricetrans C.B. completamente in solid state, monta 15 transistor + 1 circuito Integrato nello stadio di media frequenza per una maggiore stabilità e sensibilità. Filtro meccanico a 455 kHz per una superiore selettività con reiezione eccellente nei canali adiacenti. Parte ricevente a doppia conversione. 0,7 mV di sensibilità. Provvisto (automatic noise limiter) limitatore automatico di disturbi, squelch variabile, e di push-pull audio. Trasmettitore potenza 5 Watt. Pannello frontale con indicatore di canali e strumento « S-meter » illuminati. Provvisto di presa con esclusione dell'altoparlante per l'ascolto in cuffia. Attacco per prova com (apparecchio Lafayette per la chiamata). Funzionamento a 12 V negativo o positivo a massa, oppure attraverso l'alimentatore in CA. L'apparecchio viene fornito completo di microfono con tasto per trasmissione, cavi per l'alimentazione in CC., staffa di montaggio per auto completo di 23 canali. Dimensioni cm 13 x 20 x 6. Peso kg 2,800.

ACCESSORI PER DETTO

HB502B In solid state. Alimentatore per funzionamento in corrente alternata.
HB507 Contenitore di pile da incorporare con l'HB23 per funzionare da campo.

Richiedete il catalogo radiotelefoni con numerosi altri apparecchi e un vasto assortimento di antenne.

MARCUCCI

Via Bronzetti 37 - 20129 MILANO - Tel. 7386051

CRTV
PAOLETTI
ALTA FEDELTA'
SIC ELETTRONICA
M.M.P. ELECTRONICS
G. VECCHIETTI
D. FONTANINI
VIDEON
G. GALEAZZI
ELETTRONICA MERIDIONALE

corso Re Umberto 31
via il Prato 40 R
corso d'Italia 34/C
via Firenze 6
via Villafranca 26
via Battistelli 6/C
via Umberto I, 3
via Armenia, 5
galleria Ferri 2
via Bracco, 45


10128 TORINO
50123 FIRENZE
00198 ROMA
95129 CATANIA
90141 PALERMO
40122 BOLOGNA
33038 S. DANIELE F.
16129 GENOVA
46100 MANTOVA
80133 NAPOLI

Tel. 510442
Tel. 294974
Tel. 857941
Tel. 269296
Tel. 215988
Tel. 435142
Tel. 93104
Tel. 363607
Tel. 23305
Tel. 312843



ECCEZIONALE!!! I NUOVI PREZZI DEI FAMOSI RADIOTELEFONI LAFAYETTE

HB-625 prezzo netto L. 189.950

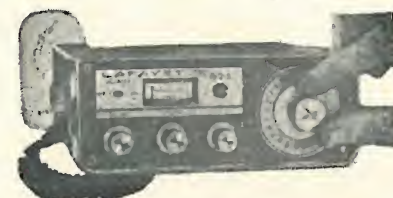


Il radiotelefono più indicato per auto.
5 W - 23 canali - 18 transistor + 3 circuiti integrati - filtro meccanico - doppia conversione - interruttore per filtro picchi R.F.
- Sensibilità 0,5 µV.

HE-20T prezzo netto L. 89.950



Nuovo radiotelefono a transistor di eccezionali caratteristiche
12 canali a quarzo - 23 canali a sintonia continua - 13 transistor - 10 diodi - doppia alimentazione.
Sensibilità: 0,7 µV - potenza 5 W.

HB-600 prezzo netto L. 219.950

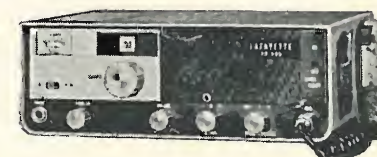

Il miglior radiotelefono per posti fissi o mobili potenza 5 W - 21 transistors - 13 diodi - filtro meccanico - 23 canali + 2 di riserva. Doppia conversione - sensibilità 0,5 µV.

DYNA COM 12
prezzo netto L. 99.950 cad.



Super radiotelefono a 5 W di potenza e 12 canali - 14 transistors - 6 diodi - filtro meccanico - sensibilità 0,7 µV.

COMSTAT 23 MARK VI - 5 Watt, 23 canali, 14 Valvole - 117 V
COMSTAT 25 B - 5 W, 23 canali, 17 valvole, 2 transistor 11 diodi, 117 V/12 V
HB - 525 D - 5 W, 23 canali, 18 transistor, 1 circuito Integrato, 9 diodi, 12 V
TELSAT SSB-25 - 10 W SSB, 46 canali, 5 W AM, 23 canali, aliment. 117 Vca/12 Vcc
DYNA COM 5a - 5 W, 3 canali, 13 transistor, 6 diodi - portatile
HA 250 - Amplificatore lineare 100 Watt P.E.P. - 12 Vcc
Antenna GROUND PLANE - 4 radiali in alluminio anticorrosione
Antenna Direttiva - 3 elementi, guadagno 8 dB
Antenna Direttiva - 5 elementi, guadagno 12,4 dB
Antenna Quad - doppia polarizzazione, guadagno 11 dB
Antenna Ringo - guadagno 3,75 dB
Antenna frusta nera - per mezzi mobili

e altri numerosi articoli a prezzi FAVOLOSI!!!

E' disponibile finalmente il nuovo catalogo generale 1971 LAFAYETTE a solo L. 1.000.

prezzo netto L. 109.950
prezzo netto L. 149.950
prezzo netto L. 149.950
prezzo netto L. 299.950
prezzo netto L. 79.950
prezzo netto L. 89.950
prezzo netto L. 12.950
prezzo netto L. 18.950
prezzo netto L. 54.950
prezzo netto L. 79.950
prezzo netto L. 18.950
prezzo netto L. 9.950


MARCUCCI Via Bronzetti 37 20129 MILANO Tel. 7386051

sinclair

L.T.D. ENGLAND

presenta

STEREO SIXTY PREAMPLIFICATORE

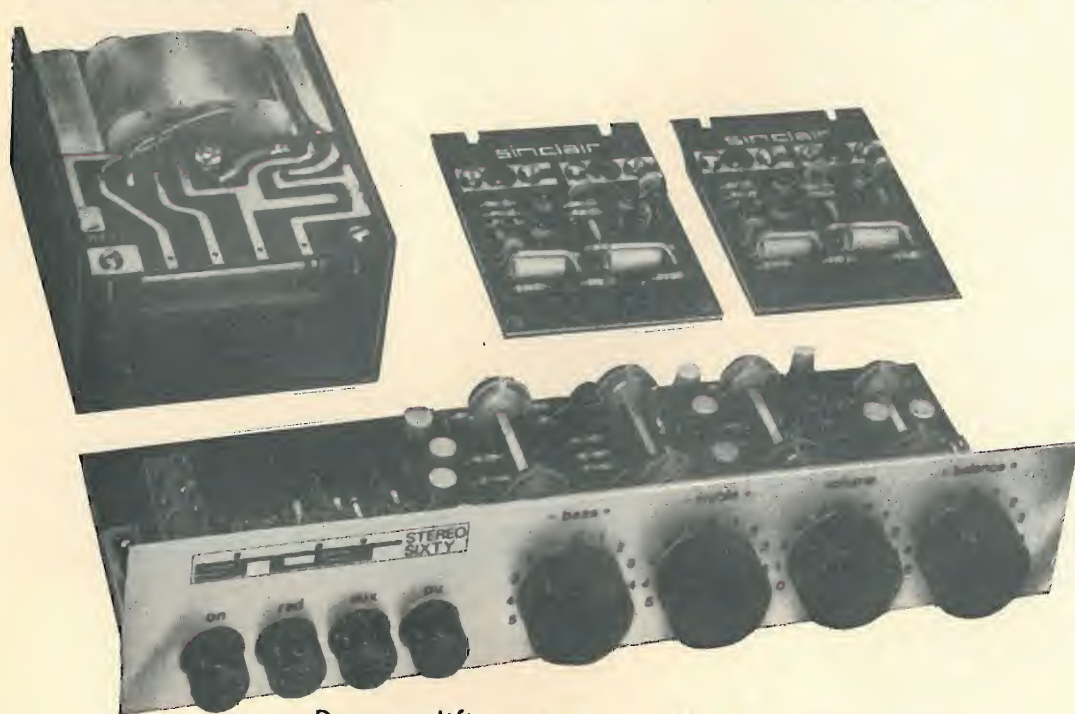

Preamplificatore e unità di controllo

Di elegante linea, e con originali innovazioni nel circuito, questo preamplificatore e unità di controllo usa transistori epitassiali al silicio per ottenere un rapporto segnale/rumore molto alto. L'unità si monta facilmente in un contenitore metallico. In fotografia si mostra il preamplificatore Stereo 60 unitamente a due amplificatori Sinclair Z 30 e ad un alimentatore PZ 5/6.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sensibilità ingressi: Radio: 3 mV
Testina magnetica 3 mV (RIAA)
Testina piezoelettrica: 3 mV
Ausiliaria: 3 mV

Uscita: 1 Volt
Risposta in frequenza
20÷25.000 Hz, ± 1 dB
Rapporto segnale/Rumore 70 dB

Controlli di tono: Alti da + 15 dB a - 15 dB a 10 KHz
Bassi da + 15 dB a - 15 dB a 100 Hz

Consumo di corrente: 5 mA
Pannello Frontale: Alluminio anodizzato con controlli in nero

Dimensioni:
20 cm. x 4 cm. x 8 cm.


PREAMPLIFICATORE: PREZZO L. 16.000 IMPOSTO E CONTROLLATO IN TUTTA ITALIA

NOV.EL. - Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - Tel. 43.38.17

sinclair

L.T.D. ENGLAND

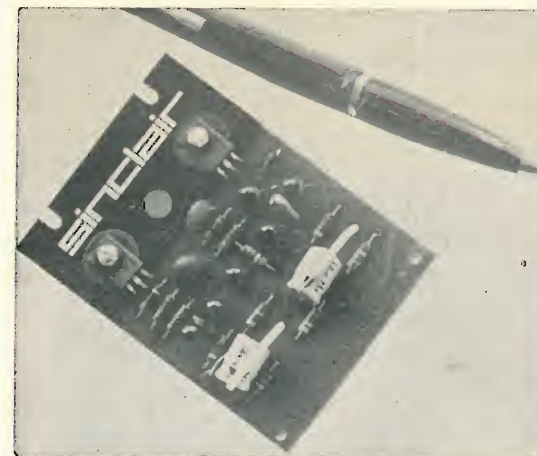Z 30 - High fidelity 20 Watt amplifier **Z 50** - High fidelity 40 Watt amplifier



SPECIFICAZIONI

Potenza di uscita:

15 W continui (RMS) o 30 W di picco su 8 ohm (con una alimentazione di 35 volts)
20 Watt continui (RMS) su 3 ohm (40 W di picco) con una alimentazione di **30 Volts**
Classe: AB

Risposta di frequenza: 30 — 30.000 Hz ± 1 dB

Distorsione armonica: 0,02% su 8 ohm a piena potenza

Rapporto segnale/rumore: Migliore di 70 dB

Sensibilità ingresso: 250 mV su 100K-ohms

Fattore smorzamento: > 500

Alimentazione: da 8 a 35 volts - può essere alimentato da batterie.

Dimensioni: 8,5 cm. x 5,5 cm. x 1,3 cm.

Z 30 prezzo L. 6.800 imposto e controllato in tutta Italia

Z 50 prezzo L. 11.000 imposto e controllato in tutta Italia

I.C. 10 Integrated circuit amplif. 10 W

CARATTERISTICHE

Uscita: Classe AB 10 Watt di picco, 5 Watt continui (RMS) su 3 ohm, con alimentazione di 18 Volts.

Risposta di frequenza: 5 — 100.000 Hz ± 1 dB

Distorsione Armonica: minore dell'1% a piena potenza

Guadagno di potenza: in totale 110 dB (100.000.000.000 di volte)

Alimentazione: da 8 a 18 Volts

Sensibilità: 5 mV. Indipendenza di ingresso regolabile (fino a 2,5 M Ω)

Dimensioni: 2,5 cm. x 1 cm. x 0,5 cm.

Circuito: 3 transistori nel preamplificatore, 10 nell'amplificatore di potenza. Le due sezioni sono accoppiate in corrente continua e una forte reazione negativa è applicata a tutto il circuito. Con una frequenza di taglio maggiore di 500 MHz, il circuito preamplificatore può essere usato come trasformatore a RF o ad IF e l'intero IC. 10 come radio ricevitore senza aggiungere ulteriori transistori.

Prezzo L. 6.800 imposto e controllato in tutta Italia.

ALIMENTATORI PZ 5 e PZ 6



PZ. 5 - Specificazioni

L. 8.000

Alimentazione: 120 o 240 Volts $\pm 20\%$ a 50/60 Hz

Uscita: 30 Volts ad 1,5 A. di massimo

Dimensioni: 10 cm. x 7 cm. x 4 cm.


PZ. 6 - Specificazioni

L. 14.000

Uscita: alimentazione stabilizzata a 35 Volts ad 1,5 A. di massimo

con fluttuazione minore di 20 mV per ogni uscita

Alimentazione e dimensioni come PZ. 5

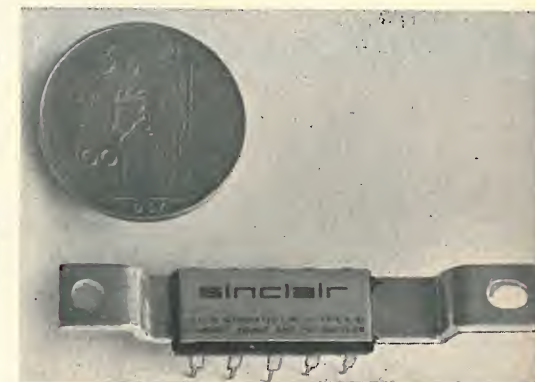

FILTRO ATTIVO
prezzo L. 11.000

Alimentazione 15-35 V
— 3 mA HF (—38 dB)
variabile da 28 KHz a 5 KHz

NOV.EL. - Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - Tel. 43.38.17



ALTOPARLANTI PHILIPS SERIE SPECIALE ALTA QUALITA' PER IMPIEGHI HI FI

ALTOPARLANTE HI FI BICONO 12" - AD 1250/M7 (AD 4200/M7)

Impieghi principali:

Sistemi di riproduzione HiFi a 1, 2 o 3 vie.

Questo altoparlante che presenta un'elevatissima sensibilità grazie all'adozione di un magnete Ticonal, si presta ad essere impiegato sia da solo, per la larghissima banda passante, sia in sistemi di riproduzione a più vie, impiegandoli solamente come woofer.

Grazie alla costanza dell'impedenza su tutto il range di frequenza assicura un perfetto adattamento di impedenza con lo stadio d'uscita dell'amplificatore, riducendo al minimo eventuali distorsioni dovute al disadattamento d'impedenza.

CARATTERISTICHE

Frequenza di risonanza: 50 Hz.

Banda passante: 35 ÷ 18000 Hz

Impedenza: 7 Ω.

Potenza: 20 W efficaci.

Flusso magnetico totale: 98000 Maxwell

Densità di flusso: 8000 Gauss.

Dimensioni: 314 x 156 mm.

Peso: 1,8 Kg.

Prezzo L. 6.900

ALTOPARLANTE HI FI BICONO 12" - AD 1255/M7 (AD 5200/M7)

Presenta le medesime caratteristiche del modello AD125M7, fatta eccezione per il rendimento, che risulta superiore grazie all'adozione di un magnete di maggiori dimensioni.

CARATTERISTICHE:

Frequenza di risonanza: 50 Hz

Banda passante: 35 ÷ 18000 Hz

Impedenza: 7 Ω

Potenza: 20 W efficaci

Flusso magnetico totale: 134000 Maxwell

Densità di flusso: 11000 Gauss

Dimensioni: 314 x 165 mm.

Peso: 3,5 Kg.

Prezzo L. 11.500

I modelli AD 1250/M7 e AD 1255/M7 vengono venduti con a corredo la descrizione della relativa cassa BASS-REFLEX.

BICONO ALTA QUALITA' DA 6" 1/2 AD 7060/M5

Impieghi principali: casse acustiche di piccole dimensioni per sistemi di riproduzione stereo e mono-fonici.

Questo altoparlante risulta il più indicato per sistemi di riproduzione HiFi di moderata potenza, essendo in grado, grazie al doppio cono, di riprodurre fedelmente sia gli estremi alti che quelli bassi dello spettro acustico.

Impiegato in cassa chiusa con un volume max. di 25 litri è in grado di reggere una potenza di 10 W. Presenta un'elevata sensibilità grazie all'adozione di un grande magnete anulare in ferroxdure.

CARATTERISTICHE

Frequenza di risonanza: 50 Hz

Banda passante: 55 ÷ 18000 Hz

Impedenza: 5 Ω

Potenza: 10 W efficaci

Flusso magnetico totale: 42600 Maxwell.

Densità di flusso: 9500 Gauss

Dimensioni: 166 x 70 mm.

Peso: 525 gr.

Prezzo L. 2.950

TWEETERS DA 4" AD 4490/T8

Impieghi principali: Sistemi di riproduzione a 2 e 3 vie.

In unione a filtri di crossover può essere impiegato in complessi sino a 20 W

CARATTERISTICHE

Frequenza di risonanza: 380 Hz

Banda passante: 1000 ÷ 22000 Hz

Impedenza: 8 Ω

Potenza: 10 W efficaci

Dimensioni: 105 x 49 mm.

Prezzo L. 1.750

TWEETERS da 1" AD 0160/T8

Impieghi principali: riproduzione di frequenze da 1500 a 20000 Hz in sistemi HiFi a 2 o 3 vie.

Questo Tweeter che impiega un magnete in ferroxdure può essere usato in sistemi di riproduzione con potenza fino a 40 W se impiegato con filtro di crossover a 4500 Hz, mentre con filtro da 1500 Hz può essere impiegato sino a potenze di 20 W.

Grazie alla sua ridotta massa non presenta distorsione ai transistori.

CARATTERISTICHE

Frequenza di risonanza: 1000 Hz

Banda passante: 1200 ÷ 20000 Hz

Impedenza: 8 Ω

Potenza: 20 W efficaci

Flusso magnetico totale: 27000 Maxwell

Densità di flusso maggiore: 12000 Gauss

Dimensioni: 99 x 31,5 mm

Peso: 550 gr.

Prezzo L. 2.200

Concessionari:

ANTONIO RENZI 95128 Catania - via Papale, 51

HOBBY CENTER 43100 Parma - via Torelli, 1

DI SALVATORE & COLOMBINI 16122 Genova - p.za Brignole, 10/r

C.R.T.V. di Allegro 10128 Torino - c.so Re Umberto, 31

SALVATORE OPPO 09025 Oristano - via Cagliari, 268

FERRERO PAOLETTI 50100 Firenze - via il Prato, 40 r

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 8/14434. Non si accettano assegni di c.c. bancario.

Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggiorare di L. 500 per spese postali.

LL

ALIMENTATORE DA LABORATORIO A CIRCUITI INTEGRATI

Questa serie è la prima nel mondo realizzata industrialmente mettendo in opera un circuito integrato come elemento di regolazione



dimensioni: 143 x 140 x 92 mm

Tipo	Tensione d'uscita Volt (Campo di regolazione)	Corrente massima Amper
LL 901	0 - 10	0 - 1
LL 902	0 - 20	0 - 0,65
LL 903	0 - 40	0 - 0,35
LL 905	0 - 120	0 - 0,065

Silverstar, Ltd

MILANO - Via dei Cracchi, 20 (angolo via delle Stelline 2)
Tel. 49.96 (5 linee)
ROMA - Via Palsiello, 30 - Tel. 855.336 - 869.009
TORINO - Corso Castelfidardo, 21 - Tel. 540.075 - 543.527

VENDITA PROPAGANDA

"estratto della nostra OFFERTA SPECIALE 1970-71,,
scatole di montaggio (KITS)

KIT n. 2 A
per **AMPLIFICATORE BF** senza trasfor. 1-2 W L. 2.550
5 semiconduttori,
Tensione di alimentazione: 9 V - 12 V
Potenza di uscita: 1-2 W
Tensione di ingresso: 9,5 mV
Raccordo altoparlante: 8 Ω
Circuito stampato, forato dim. 50 x 100 mm L. 500

KIT n. 3
per **AMPLIFICATORE BF** di potenza, di alta qualità, senza trasformatore - 10 W - 9 semiconduttori
L'amplicatore possiede alte qualità di riproduzione ed un coefficiente basso di distorsione. L. 4.250
Tensione di alimentazione: 30 V
Potenza di uscita: 10 W
Tensione di ingresso: 63 mV
Raccordo altoparlante: 5 Ω
Circuito stampato, forato dim. 105 x 163 mm L. 900
2 dissipatori termici per transistori di potenza per KIT n. 3 L. 650

KIT n. 5
per **AMPLIFICATORE BF** di potenza senza trasformatore - 4 W - 4 semiconduttori L. 2.700
Tensione di alimentazione: 12 V
Potenza di uscita: 4 W
Tensione di ingresso: 16 mV
Raccordo altoparlante: 5 Ω
Circuito stampato, forato dim. 55 x 135 mm L. 650

KIT n. 6
per **REGOLATORE di tonalità con potenziometro di volume** per KIT n. 3 - 3 transistori L. 1.800
Tensione di alimentazione: 9-12 V
Risposta in frequenza a 100 Hz: +9 dB a -12 dB
Risposta in frequenza a 10 kHz: +10 dB a -15 dB
Tensione di Ingresso: 50 mV
Circuito stampato, forato dim. 60 x 110 mm. L. 450
ATTENZIONE SCHEMA di montaggio con **DISTINTA** dei componenti elettronici allegato ad **OGNI KIT!!!**

ASSORTIMENTI

ASSORTIMENTO DI TRANSISTORI E DIODI

N. d'ordinazione: TRAD. 1 A
5 transistori AF per MF in custodia metallica, simili a AF114, AF115, AF142, AF164
15 transistori BF per fase preliminare, simili a OC71.
10 transistori BF per fase finale in custodia metallica, simili a AC122, AC125, AC151.
20 diodi subminiatura, simili a 1N60, AA118
50 semiconduttori per sole L. 750
Questi semiconduttori non sono timbrati, bensì caratterizzati.

ASSORTIMENTO DI SEMICONDUTTORI

n. d'ordinazione:
TRA 2 A
20 transistori al germanio simili a OC71 L. 650
TRA 6 A
5 transistori di potenza al germanio 9 W 10 A L. 1.200
TRA 20 B
5 transistori di potenza AD 181 L. 1.050

THYRISTORS AL SILICIO

TH 1/400 400 V 1 A L. 450
TH 3/400 400 V 3 A L. 700
TH 7/400 400 V 7 A L. 1.075
TH 10/400 400 V 10 A L. 1.400

DIODI ZENER AL SILICIO 1 W

1 - 1.8 - 2.7 - 4.3 - 5.1 - 5.6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 22 - 24 - 27 - 56 - 62 - 68 - 75 - 82 - 100 - 110 - 120 - 130 - 160 - 180 - 200 V L. 175

KIT n. 13
per **ALIMENTATORE STABILIZZATO 30 V 1,5 A max.** L. 3.400

prezzo per trasformatore L. 3.300
Applicabile per KIT n. 7 e per 2 KITS n. 3, dunque per OPERAZIONE STEREO. Il raccordo di tensione alternata è 110 o 220 V.
Circuito stampato, forato dim. 110 x 115 mm L. 650

KIT n. 14
MIXER con 4 entrate per sole L. 2.400
4 fonti acustiche possono essere mescolate, p. es. due microfoni e due chitarre, o un giradischi, un tuner per radio-diffusione e due microfoni. Le singole fonti acustiche sono regolabili con precisione mediante i potenziometri situati all'entrata.
Tensione di alimentazione: 9 V
Corrente di assorbimento m.: 3 mA
Tensione di ingresso ca.: 2 mV
Tensione di uscita ca.: 100 mV
Circuito stampato, forato dim. 50 x 120 mm L. 500

KIT n. 15
APPARECCHIO ALIMENTATORE REGOLABILE resistente ai corti circuiti L. 4.600
prezzo per il trasformatore L. 3.300
La scatola di montaggio lavora con 4 transistori al silicio a regolazione continua. Il raccordo di tensione alternata al trasformatore è 110 o 220 V.
Regolazione tonica 6-30 V
Massima sollecitazione 1 A
Circuito stampato, forato dim. 110 x 120 mm L. 800

KIT n. 16
REGOLATORE DI TENSIONE DELLA RETE L. 3.700
Il Kit lavora con due Thyristors commutati antiparallela-mente ed è particolarmente adatto per la regolazione continua di luci a incandescenza, trapani a mano ecc.
Voltaggio 220 V
Massima sollecitazione 1300 W
Circuito stampato, forato dim. 65 x 115 mm L. 700

KIT n. 17
DIODI ZENER AL SILICIO 400 mW
1.8 - 2.7 - 3 - 3.6 - 3.9 - 4.3 - 4.7 - 5.1 - 5.6 - 6.2 - 6.8 - 8.2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 33 V L. 110
ASSORTIMENTO DI RADDRIZZATORI AL SILICIO PER TV. custodia in resina
n. d'ordinazione:
GL 1 5 pezzi simili a BY127 800 V/500 mA L. 700

ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI ELETTROLITICI
n. d'ordinazione:
ELKO 1 30 pezzi minitura ben assortiti L. 1.100
ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI CERAMICI disco, a perlina, a tubetto valori ben assortiti - 500 V
n. d'ordinazione:
KER 1 100 pezzi 20 valori x 5 L. 900

ASSORTIMENTO DI CONDENSATORI IN POLISTIROLO (KS)
n. d'ordinazione:
KON 1 100 pezzi 20 valori x 5 L. 900
ASSORTIMENTO DI RESISTENZE CHIMICHE
n. d'ordinazione:
WID 1-1/8 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/8 W L. 900
WID 1-1/2 100 pezzi 20 x 5 assortiti 1/2 W L. 900
WID 1-1/10-2 100 pezzi assortiti 50 valori Ω diversi 1/10 - 2 W L. 1.050

TRIAC
TRI 1/400 400 V 1 A L. 1.200
TRI 3/400 400 V 3 A L. 1.375
TRI 6/300 300 V 6 A L. 1.550

TRIAC
TRI 1/400 400 V 1 A L. 1.200
TRI 3/400 400 V 3 A L. 1.375
TRI 6/300 300 V 6 A L. 1.550

TRIAC
TRI 1/400 400 V 1 A L. 1.200
TRI 3/400 400 V 3 A L. 1.375
TRI 6/300 300 V 6 A L. 1.550

TRIAC
TRI 1/400 400 V 1 A L. 1.200
TRI 3/400 400 V 3 A L. 1.375
TRI 6/300 300 V 6 A L. 1.550

Unicamente merce **NUOVA** di alta qualità. Prezzi netti.
Le ordinazioni vengono eseguite da Norimberga **PER AEREO** in contrassegno. Spedizioni **OVUNQUE**. Merce **ESENTE** da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. Spese d'imballo e di trasporto al costo.
Richiedete **GRATUITAMENTE** la nostra **OFFERTA SPECIALE 1970-71 COMPLETA**



EUGEN QUECK

Ing. Büro - Export - Import

D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6

Rep. Fed. Tedesca

cq elettronica

gennaio 1971

sommario

campagna abbonamenti	28/29
indice degli Inserzionisti	29
bollettino di versamento in conto corrente	31/32
La pagina dei Pierini (Romeo)	33
Dopo lo scoppio della bomba « pieratomica » - un alimentatore stabilizzato (un premio a chi risponde meglio e prima)	
NOTIZIARIO SEMICONDUTTORI (Accenti)	34
Diodi microonde - diodi a punta di contatto - diodi a barriera di Schottky - diodi tunnel - (segue al prossimo numero)	
il circuitiere (Rogianti)	38
Nimatronic (Giardina-Zagarese) (2ª parte - fine)	
il sanfilista (Vercellino)	42
Ancora sul « Sasso quiz » (Oliva) - un preselettore con 6AK5 (Picano) - Cubical Quad 2nd type (Zella) - X sanfilaggine (Buzio)	
satellite chiama terra (Medri)	48
Stazioni APT in ascolto (Gerboni) - L'inseguimento del satellite con l'antenna e il Tracking - Nominativi del mese - Notiziario astroradiologo - effemeridi di gennaio	
cq-rama	55
Una lettera sull'alimentatore di I. Bonanno pubblicato sul n. 2/70 - Sull'antifurto di Busi (1/70) - Foto di OM - Una novità Schlumberger - Piccola errata corregge.	
Senigallia show (Cattò)	58
Senigallia quiz Controllo di tono - Quattro moschettieri (Platini, Botti, Franchini, Cagnolati) -	
stand up! (D'Orazi)	65
Cessa beat... beat... beat e nasce « stand up! » - Integrato SGS TAA611/B - Signal tracer + generatore di onde quadre	
alta fedeltà - stereofonia (Tagliavini)	70
Progetto READOUT - Appunti per un sintonizzatore FM (segue dal numero precedente - fine) - Sintonizzatore FM - Ancora sui kits RCA	
RadioTeLeType (Fanti)	74
Ricordate il 3° « Giant »! - Frequenzimetro per la misura dello shift di un circuito FSK - RTTY converter - Notizie varie - offerte e richieste RTTY	
CQ OM (Rivola)	78
Alimentatore stabilizzato economico da 1 V a 20 V con erogazione massima di 1,8 A (a 20 V) e con autoprotezione) - Alcune considerazioni sulla scelta delle apparecchiature e delle antenne, ad uso dei principianti.	
sperimentare (Aloia)	88
Misuratore di piccole intensità BF (10 mV) e monitor (Sturiale) - Contagiri per autovettura (... anonimo ...) - Ufficio brevetti (Corva, ricevitore VHF monotransistore - Arioli, contagiri elettronico - Cussini, TX su 27 MHz) - Citazioni al merito (Caldiron, Valle, Querci, Carnito, Carbone, Boaglio).	
offerte e richieste	93

EDITORE edizioni CD
DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Totti

REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE
ABBOONAMENTI - PUBBLICITA'
40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 - ☎ 27 29 04

DISEGNI Riccardo Grassi - Mauro Montanari
Le **VIGNETTE** siglate IINB sono dovute alla penna di Bruno Nasclmben

Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68
Diritti di riproduzione e traduzione riservati a termine di legge.

STAMPA
Tipografia Lame - 40131 Bologna - via Zanardi, 506
Spedizione in abbonamento postale - gruppo III

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA
SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - ☎ 68 84 251
DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO
Messaggerie Internazionali - via M. Gonzaga, 4
20123 Milano - ☎ 872.971 - 872.972

ABBOONAMENTI: (12 fascicoli)
ITALIA L. 3.600 c/c post. 8/29054 edizioni CD Bologna
Arretrati L. 400
ESTERO L. 4.300
Arretrati L. 500

Mandat de Poste International
Postanweisung für das Ausland
payables à / zahlbar an
Cambio Indirizzo L. 200 in francobolli
Pubblicità Inferiore al 70%

edizioni CD
40121 Bologna
via Boldrini, 22
Italia

"LA RECUPERI ELETTRONICI,"

SI E' TRASFERITA IN: via C. BELGIOIOSO, 4 - 20157 MILANO - telefono 35.52.013

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE «LA RECUPERI ELETTRONICI» PRESENTA AI TECNICI ELETTRONICI, STUDENTI DI SCUOLE TECNICHE, RADIOAMATORI, DILETTANTI E PROFESSIONISTI DEL RAMO ELETTRONICO, LA GAMMA DEI PRODOTTI ATTUALMENTE A DISPOSIZIONE, A PREZZI DECISAMENTE CONCORRENZIALI.



Il fotoriproduttore Sada Identix produce copie con un sistema analogo a quello fotografico e cioè impiegando carta sensibile a base di sali d'argento, dalla quale viene ottenuto un negativo e successivamente un numero illimitato di positivi. Per rendere il procedimento molto rapido si è eliminato il lavaggio delle fotocopie mentre il classico fissaggio è stato sostituito da una stabilizzazione chimica dei sali d'argento non impressionati. La carta sensibile impiegata è di un unico tipo sia per i negativi che per i positivi. Il tempo di esecuzione è di circa 50 secondi per una copia che parta dall'originale; per le copie successive, che partono cioè da un negativo, è di circa 20 secondi. Nelle carte e nei liquidi destinati all'Identix si è riusciti ad ottenere, insieme ad una grande sensibilità, un'altra capacità di contrasto e l'inalterabilità alla luce. A richiesta 110 e 220 V. Prezzo eccezionale L. 30.000

A-5 MICROFONO da banco a 2 lunghezze, capsula piezoelettrica - **QUADRO DI COMANDO** commutatore a 5 posizioni e regolazione vol. **PREAMPLIFICATORE** per detto impianto completo senza valvola al pz. L. 1.500

A6 ALIMENTATORI STABILIZZATI AUTOPROTETTI, sia in entrata, che in uscita, regolabili da 0; circuiti da 6 a 10 trans. con diodi zener, e diodi controllati, detti modelli sono senza strumenti, entrate a 110-125 V.

6 V - 4 V	L. 7.500	A	L. 9.500
12 V - 12 A	L. 16.000	A	L. 11.000
3 V - 5 A	L. 7.500	A	L. 15.000

A-7 VENTOLA PAPST MOTOREN KG interamente in metallo, studiata per piccoli apparecchi elettronici, e usi vari, resistentissima e di lunga durata, ha una garanzia illimitata e un prezzo veramente economico, ingombro cm 11 x 11 x 5. cad. L. 3.500

A-8 CONDENSATORI ELETTRICI PROFESSIONALI PER USI SPECIALI

4000 mF - V 60	L. 500	17000 mF - V 55	L. 500
5000 mF - V 55	L. 700	14000 mF - V 13	L. 500
6300 mF - V 76	L. 500	15000 mF - V 12	L. 500
8000 mF - V 65	L. 500	16000 mF - V 15	L. 500
10000 mF - V 36	L. 500	25000 mF - V 15	L. 500
11000 mF - V 25	L. 500	90000 mF - V 9	L. 700

A-9 N. 4 SCHEDE General Electric (30 x 15 cm) contenenti n. 500 (transistor, diodi, resistenze, condensatori) L. 3.000

L-4 PICCOLI E BELLISSIMI INTERRUTTORI AUTOMATICI da quadro, 250 V 10 A con incorporato deviatore 15-5000 V mm 56/32/20 francesi L. 400

L-5 VALIGIA in similpelle bicolore di cm 30/34/40 con incorporato: 1 AMPLIFICATORE 10 W completo valvole ECC83 e 2 finali EL95 in controfase (push pull) alimentazione 220 V raddrizzatore al selenio B 250 C 75 SIEMENS, filtro FACON 50+50 MF altoparlante frontale cm 16,5 con trasformatore d'uscita, regolatore volume, presa supplementare B.M. a jack L. 7.000

LC-1 STRIP CONNECTORS per schede Olivetti a 22 contatti cm 10,5/0,8 L. 500

LC-2 CONNECTORS tubolari a vitone completi maschio-femmina a 19 contatti, orig. americano L. 2.000

LM-1 VENTOLA per raffreddamento ROTRON, originale americana V 105/125 W 14 interamente bachelite cm 12/12/4 - peso gr. 440 L. 3.000

LM-2 MOTORI GENERAL ELECTRIC americani HP 1/2, 3000 RPM 220 V con dispositivo di protezione termica, supporto elastico L. 4.500

LM-3 MOTORE BODINE Americano V 115 50 Hz, 10 W con riduttore a 55 RPM, completo basetta e condensatore 1 MF L. 5.000


LM-6 MOTORI MERKLE - KORFF - GEAR - C.220 50 Hz con riduttore a 60 RPM americani L. 5.000

LM-7 MOTORE ROTRON orig. Americano 208 V 60 Hz A. 0,25, 1700 RPM con pale ventilazione L. 6.000

LS-1/2/3 SCHEDE I.B.M. comprendenti 6-9-16 gruppi circuiti integrati tip. 361451 - 361486 - 361485 il gruppo L. 100

LS-1 PACCO 10 schede I.B.M. con circa 100 resistenze, 30 diodi, 35 transistori e 30 condensatori L. 1.000

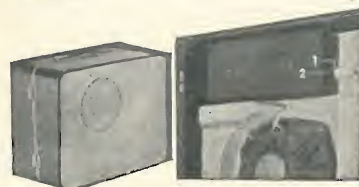LT-1 TIMER HAYDON orig. Americ. 120 V 60 Hz 5 W 4 RPM, completo regolatore d'intervento e micro-switch deviatore L. 1.500



LV-1 SPLENDIDA VALIGIA bicolore cm 25/36/45 produzione tedesca AGFA-GEVAERT L. 20.000

LV-2 SONECTOR PHON AGFA GEVAERT Apparecchio eccezionale di produzione tedesca per la registrazione e riproduzione di piste magnetiche per film di 8 mm. L. 20.000



Dati tecnici: (incisione)

Alimentazione 12 V cc. transistori: 1 AC150.

2 AC122, 2 TF78.

Presa d'ingresso per microfono 0,15 mV per microfoni da 200 ohm.

Entrata giradischi per testine ad alta impedenza, 300 mV.

T1 CONTASECONDI a 6 cifre, di piccole dimensioni, interamente in metallo, ingombro mm 55 x 55 x 95 L. 1.200

Le rimesse e pagamenti devono essere eseguite a mezzo vaglia postali o assegni circolari. Spedizione e imballo L. 500 a carico del destinatario.

Si prega scrivere in stampatello con relativo CAP.



APPARECCHIATURE VHF

18100 IMPERIA - cassetta postale 234

Telefono (0183) 45907

STAZIONI VHF - RX/TX 144 Mc



RT2G

- 2 W RF (input 4 W)
- Preamplificato: MOSFET
- Doppia conversione
- Sensibilità migliore di 1 µV
- BF 2 W a circuito integrato
- Dimensioni: 23 x 16 x 6,5 cm

L. 80.000

RT2Z

- 5 W RF (9 W input)
- Mod. 100% PM
- Dial light - 2 can. TX ecc.
- Due conversioni
- Sensibilità < 1 µV
- Preamplificato: MOSFET
- BF 2 W a C.I.
- 10 W RF (18 W input)

L. 100.000

L. 135.000



RX ALL VHF

Frequency range

RX ALL: AM 540/1600 Kc

VHF : VHF 88/108 Mc - 108/175 Mc

- Sensibilità VHF 4 µV
- Alimentazione: Int.-Est. (6 Vcc./220 ca.)
- Antenna Est./Int.
- Ricondizionati VHF (NON PHILIPS)
- Dimensioni: 25 x 16 x 9 cm

L. 35.000

RX ALL BAND

Frequency range

- Sens. VHF 5 µV
 - Dial light
 - Alim. int.-est.
 - BF 2 W Hi-Q
 - Dim.: 31x25x12 cm
- LW 150/350 KC
AM 540/1600 KC
MB 1,6/4,2 Mc
SW1 3,7/9 Mc
SW2 9/22 Mc
FM 88/108 Mc
AIR 108/136 Mc
POLICE 148/174 Mc+144 Mc

L. 65.000

LISTINI L. 100 in francobolli - Spedizioni controassegno - P.T. urgente L. 1.700
Punto vendita di GENOVA: Di Salvatore & Colombini - p.za Brignole 10r.

Si accettano anche ordini telefonici.

campagna abbonamenti 1971

condizioni generali di abbonamento

numero combinazione	lire tutto compreso	cose che si ricevono (componenti elettronici tutti d'avanguardia e nuovi di produzione)
1	4.000	12 numeri di cq elettronica, dalla decorrenza voluta
2	4.500	12 numeri come sopra + uno dei seguenti doni a scelta: a) transistor al silicio di potenza (36 W) RCA 2N5293 b) cinque transistor BF Mistral (2xBC208B, PTO2, AC180K-VI, AC181K-VI) per amplificatore da 1,2 W
3	5.200	12 numeri + dono a scelta a) o b) + il raccogliatore per il 1971.
4	5.500	12 numeri + doppio FET General Instrument MEM 550C MTOS, canale P
5	6.000	12 numeri + a scelta a) integrato General Instrument AY-1-5050 (specialmente idoneo per organi elettronici), chip monolitico tecnologia MTOS, canale P, costituito da 7 flip-flop in configurazione 3+2+1+1, custodia « dual-in-line » a 14 piedini b) integrato RCA CA3052 , quattro canali indipendenti, 53 dB per ogni amplificatore (comprende 24 transistor, 8 diodi, 52 resistenze): contenitore plastico a 16 piedini « dual-in-line »
6	7.000	12 numeri + integrato RCA CA3062 , fotorivelatore e amplificatore di potenza, per applicazioni di controllo fotoelettrico (custodia TO-5)
7	8.000	12 numeri + basetta per filodiffusione Mistral
8	9.000	12 numeri + amplificatore sinclair « Z30 » , 20 W, 30 ÷ 30.000 Hz ± 1 dB
9	7.500	12 numeri + microradio sinclair in scatola di montaggio (vedere a lato)
10	9.000	12 numeri + stessa microradio sinclair montata, collaudata

Ringraziamo le Società **GENERAL INSTRUMENT Europe**, **MISTRAL**, **RCA-Silverstar**, **sinclair** per la gentile e generosa collaborazione nella organizzazione della campagna abbonamenti cq elettronica 1971.

inoltre, ATTENZIONE:

schemi applicativi e suggerimenti d'impiego


Su questo e sui prossimi numeri della rivista i coordinatori delle varie rubriche specializzate daranno ai lettori suggerimenti per l'impiego dei componenti compresi nelle combinazioni-campagna.

premio di fedeltà

A tutti coloro che hanno un abbonamento in corso, all'atto del rinnovo, verrà inviato un **premio di fedeltà** consistente in **tre transistori** (AF, BF, BF) e un **diodo** (VHF), qualunque sia la combinazione scelta (da L. 4.000 a L. 9.000).

indicare

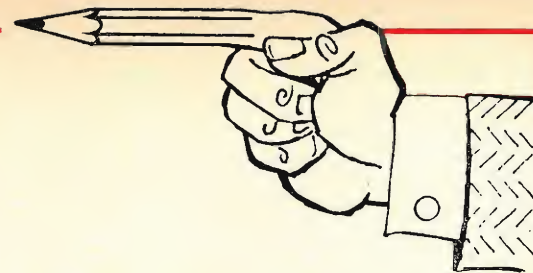il numero (1, 2a, 2b, ... 10) della combinazione scelta.



microradio per OM sinclair

La **sinclair « Micromatic »** misura solo mm 45 x 35 x 15! Opera in gamma onde medie con antenna entrocontenuta e sintonia continua. L'inserzione del jack per l'auricolare accende l'apparecchio e viceversa. L'alimentazione è fornita da due pilette al mercurio. Garantita 5 anni.

apparecchio
montato



kit 49/6

Le edizioni CD sono anche liete di annunciare il secondo volume della collana

I LIBRI DELL'ELETTRONICA
dottor Angelo Barone, I IABA
IL MANUALE DELLE ANTENNE

prezzo L. 3.500

prenotatevi subito!

OFFERTA SPECIALE:

abbonamento cq elettronica
+ DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI
+ IL MANUALE DELLE ANTENNE
a sole 10.000 lire **tutto compreso!**
abbonamento + 1 libro a scelta L. 7.000

indice degli Inserzionisti di questo numero

nominativo	pagina
ARI (Milano)	57
British Inst.	95
Cassinelli	3 ^a copertina
Castellino	104
Chinaglia	2 ^a copertina
C.T.E.	87
DERICA Elettronica	96
DIOTTO Elettronica	10
Doleatto	30
Elettronica Artigiana	3
Euroclock	97
FACT	14-15
Fantini	110-111
Fartom	100
General Instrument	38-99
Giannoni	9
Krundaal-Davoli	112
Labes	108
La Recupero Elettronici	26
Lea	71
Maestri	74-109
Marcucci	18-19-101
Master	13
Mega	12
Miro	93-95
Mistral	88
Montagnani	2
Nord Elettronica	8-102
Nov.El.	4-5-58
Philips	42
Piccinini & Grassi	106
PMM	27
Previdi	105-107
Queck	24
RADIOSURPLUS Elettronica	1
RCA - Silverstar	4 ^a copertina
Silverstar	23-55
SGS	93
SIDAR	94
Sinclair	20-21
SIRTEL	16-17-33-34-70-78-97
STE	6-7
TEKO	64
TELCO	104
TELESOUND	67
TELEX	103
Vecchietti	22-65
ZETA	11

BERNARDO DOLEATTO

ELECTRONIC EQUIPMENT DISTRIBUTOR

SEDE: 10121 TORINO (ITALIA) - VIA S. QUINTINO, 40 - TEL. 511.271 - 543.952 - PREFISSO 011

FILIALE: 20124 MILANO - VIALE TUNISIA, 50 - TEL. 666.253 - PREFISSO 02

Generatore BF PHILIPS G2308 da 10 Hz ÷ 16 kHz.

Ponte Wayne e Kerr, RLC.

Pulse Generator HP 212A, 10-0,1 Microsecondi.

Low frequency pulse generator HP 202A, 0,08 Hz ÷ 1200 Hz, frequenze sinoidali; triangolari e quadrate.

Automatic digital voltmeter HP 405BR, DC 0-1000 V.

Differential DC voltmeter John-Fluke 801 BR, 1000 V risoluzione 1 parte su, 10⁻⁶

Picoammeter Kenteley tipo 416 transistorizzato, da 3 x 10⁻⁵ a 1 x 10⁻¹³ amp.

Generatore BF HP200T, frequenze da 250 HZ ÷ 330 kHz in 5 bande.

Generatore RF standard BOONTON, modello 75, frequenza da 4,8 ÷ 420 Mc in 5 gamme.

VHF generatore MARCONI TF 1060, frequenza da 450 ÷ 1200 Mc.

Pulse generator BOONTON modello 79B da 40 ÷ 0,5 Microsecondi;

Double Pulse generator BECKMAN modello 4904.

Counter HP 524 B, 0-100 Mc

Counter HP 523 B, 0-1 Mc

Counter HP 522 B, 0-100 Kc

RF Millivoltmetro tipo 112 BRADLEY 3-300 Millivolts transistorizzato a batterie, frequenza fino a 100 Mc.

KROHN-HITE ultra low frequency band pass filter low cut-off high cut-off 0,02 Hz ÷ 2000 Hz.

Oscilloscopio LUMATRON SAMPLING 2 tracce 1000 Mc transistorizzato tipo 120.

Oscilloscopio HUGHES MEMOSCOPE a memoria.

Marconi deviation meter tipo TF 791/C/2, frequenza da 4 ÷ 500 Mc, deviazione da 5 ÷ 125 Kc

Alfred Microwave SWEEP oscillator da 5,7 ÷ 8,5 KMc.

Oscilloscopio EMI WM16, 40 Mc banda, con 2 base-tempi di cui una ritardata max sweep 0,5 microsecondi, 10 cm, cassette intercambiabili.

HP 185 B sampling oscilloscopio, doppia traccia, 500 Mc con cassetto tipo 187 A.

POLARAD tipo EHF Signal generator 12,5 ÷ 17,5 KMc.

HP 428 A con Probe.

HP 428 B con Probe.

Gli strumenti offerti, sono ricondizionati e garantiti, completi di libro di istruzione.

Altri strumenti a richiesta. Non chiedeteci catalogo, ma fateci richieste specifiche e dettagliate, esponendoci i Vostri problemi.

DOLEATTO

TORINO - via S. Quintino 40
MILANO - viale Tunisia 50

USATE QUESTO BOLLETTINO PER:

- abbonamenti
- arretrati
- libro di Accenti
- raccoglitori

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

1-71 CERTIFICATO DI ALLIBRAMENTO

Versamento di L.

eseguito da

residente in

via

sul c/c n. 8/29054 intestato a:

40121 Bologna - Via Boldrini, 22

Addi (') 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L.

N.

del bollettario ch 9

Bollo a data

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

BOLLETTINO per un versamento di L.

(in cifre)

(in lettere)

eseguito da

residente in

via

sul c/c n. 8/29054 intestato a: edizioni CD

40121 Bologna - Via Boldrini, 22

Addi (') 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L.

Cartellino del bollettario

L'Ufficiale di Posta

Bollo a data

SERVIZIO DI C/C POSTALI

RICEVUTA di un versamento

di L.

(in cifre)

(in lettere)

eseguito da

residente in

via

sul c/c n. 8/29054 intestato a:

40121 Bologna - Via Boldrini, 22

Addi (') 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L.

numerato di accettazione

L'Ufficiale di Posta

Bollo a data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli

spazi rimasti disponibili prima e dopo

l'indicazione dell'importo.

(*) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento

Somma versata:
a) per ABBONAMENTO
con inizio dal

b) per ARRETRATI, come
sottoindicato, totale
n. a L.
cadauno. L.
c) per

TOTALE L.
Distinta arretrati
1959 n. 1965 n.
1960 n. 1966 n.
1961 n. 1967 n.
1962 n. 1968 n.
1963 n. 1969 n.
1964 n. 1970 n.

Parte riservata all'Uff. dei conti correnti

N. dell'operazione
Dopo la presente operazione
il credito del conto è di
L.

IL VERIFICATORE

AVVERTENZE

Il versamento in conto corrente è il mezzo più semplice e più economico per effettuare rimesse di denaro a favore di chi abbia un c/c postale.

Chiunque, anche se non è correntista, può effettuare versamenti a favore di un correntista. Presso ogni Ufficio postale esiste un elenco generale dei correntisti, che può essere consultato dal pubblico.

Per eseguire i versamenti il versante deve compilare in tutte le sue parti a macchina o a mano, purché con inchiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'Ufficio postale, insieme con l'importo del versamento stesso.

Sulle varie parti del bollettino dovrà essere chiaramente indicata a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene l'operazione. Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.

I bollettini di versamento sono di regola spediti, già predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma possono anche essere forniti dagli Uffici postali a chi li richiede per fare versamenti immediati.

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari, i cui certificati anzidetti sono spediti a cura dell'Ufficio Conti Correnti rispettivo.

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente modulo, debitamente completata e firmata.

Autorizzazione ufficio Bologna C/C n. 3362 del 21-11-66

Somma versata:

a) per ABBONAMENTO
con inizio dal

b) per ARRETRATI, come
sottoindicato, totale
n. a L.
cadauno. L.
c) per

TOTALE L.

Distinta arretrati

1959 n. 1965 n.
1960 n. 1966 n.
1961 n. 1967 n.
1962 n. 1968 n.
1963 n. 1969 n.
1964 n. 1970 n.

FATEVI CORRENTISTI POSTALI

Potrete così usare per i Vostri pagamenti
e per le Vostre riscossioni il

POSTAGIRO

esente da qualsiasi tassa, evitando perdite
di tempo agli sportelli degli uffici postali.


Abbonarsi... è risparmiare !!



La pagina dei pierini

© copyright cq elettronica 1971

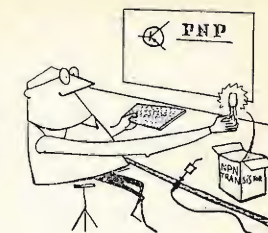a cura di I1ZZM,
Emilio Romeo
via Roberti 42
41100 MODENA



Essere un pierino non è un disonore, perché tutti, chi più chi meno, siamo passati per quello stadio: l'importante è non rimanerci più a lungo del normale.

Modena, dopo lo scoppio
della bomba « pieratomica »

Cari pierini, (e non)

spero che a quest'ora, leggendo il numero 11 di « cq », la vostra ira nei miei confronti sia svanita e abbia ceduto il passo a una dose di grasse risate.

Dice, ma che bisogno c'era di ricorrere a tali subdoli mezzi, carpando la buona fede degli affezionatissimi lettori, e suscitando in loro sacrosante ondate di sdegno, ecc. ecc. ... in fin dei conti perché l'hai fatto?

Giusto, perché l'ho fatto. Mah, sarà perché nessuno aveva notato il mio famoso errore nel numero di giugno, sarà perché dei « pierini » mi scrivono continuamente di essere lettori abituali della mia rubrica e poi mi sottopongono dei quesiti a cui avevo risposto pochi numeri prima, sarà perché quest'anno il prof. Bolen non mi ha inviato il solito articolo per il numero di aprile... fatto sta che è andata così ma ormai è « acqua passata ».

Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, alcuni sono chiaramente pierini, altri no: questi ultimi specialmente, mi hanno inviato delle lettere assai... diciamo... « pepate ». Di ciò non mi dolgo, anzi li ringrazio di più perché la loro « impennata » dimostra in modo evidente il loro attaccamento alla Rivista, che vorrebbero sempre più perfetta, viva, attuale, e che non tollerano certi errori su queste pagine; inoltre ho avuto la dimostrazione che « la pagina dei pierini » viene letta non solo dai Pierini, ma anche dai « vecchioni » (elettronicamente parlando; l'anagrafe non c'entra!) il che costituisce per me un grande onore.

Piuttosto, nell'eccitazione di aver ideato la « pierinata trappola », e nella fretta di batterla a macchina, ho dimenticato di specificare che il rimprovero valeva per coloro che passano « a orecchio » controlli esagerati. Immagino che questo fatto debba avere irritato parecchi: infatti è chiaro che se la Collins o la Hallicrafters indicano sulla scala dei loro S-meters uno S9+40, qualche segnale di quella intensità ci dovrà pur essere! Chiedo pertanto scusa di questa omissione (secondo me, particolarmente grave) e colgo l'occasione per riportare una tabella riguardante il sistema R-S nei rapporti dati senza S-meter, sperando di fare cosa utile a quei Pierini che ancora non hanno lo strumento nel loro ricevitore.

COMPRESIBILITA'

- 1 = Segnali incomprensibili
- 2 = Comprensibili a mala pena,
- 3 = Comprensibili con notevole difficoltà
- 4 = Comprensibili, praticamente senza alcuna difficoltà
- 5 = Perfettamente comprensibili.

INTENSITA'


- 1 = Segnali a mala pena percettibili
- 2 = Segnali molto deboli
- 3 = Segnali deboli
- 4 = Segnali discreti
- 5 = Segnali discretamente buoni
- 6 = Segnali buoni
- 7 = Segnali moderatamente forti
- 8 = Segnali forti
- 9 = Segnali estremamente forti

Questa tabella, tratta da un Handbook americano, mostra come, nei rapporti a orecchio non è neanche contemplato il caso di un segnale maggiore di S9: pertanto resto sempre dell'opinione che molti esagerano, quando, senza strumento, distribuiscono a destra e a sinistra S9+60, come esagerano quelli che si scusano di avere uno S-meter troppo duro. Se la Casa costruttrice lo ha tarato in quel modo, una ragione c'è: a meno che non lo abbiano « indurito » loro, tarando il ricevitore, nel qual caso tutto si spiega.

Pierinata 072 - Gio. For. di Roma, mi chiede lo schema di un alimentatore stabilizzato, possibilmente protetto contro i sovraccarichi o i cortocircuiti. E qui dovrei essere io a rispondere una lettera « pepata » al caro Gio! Ma come, se c'è un argomento trattato abbondantemente, frequentemente, ripetutamente, sulle pagine di questa Rivista, è proprio quello degli alimentatori stabilizzati! Ve ne sono per tutti i gusti, dal più semplice al più complicato, non si deve fare altro che sceglierne uno adatto ai propri gusti e alla disponibilità del materiale, oltre alle prestazioni richieste... e invece NO, lo chiedono a ZZZ!

E invece SI, lo schema glielo dò, ma per punizione in completo: così com'è il circuito non può funzionare, almeno con onesti transistor normali. Manca soltanto un piccolo componente, aggiungendo il quale tutto funzionerà egregiamente: si può mettere in corto l'uscita senza che avvenga alcun danno all'alimentatore; tolto il corto, riprende a funzionare. Unico inconveniente, non permette regolazioni molto ampie della tensione di uscita, ma per uno che abbia bisogno di un alimentatore a tensione fissa va che è una meraviglia. Dunque, Pierini: quale è il piccolo componente che manca? Perché senza di esso l'alimentatore non funziona? A chi risponderà meglio e prima, assegnerò un premio.

Arrivederci e grazie,

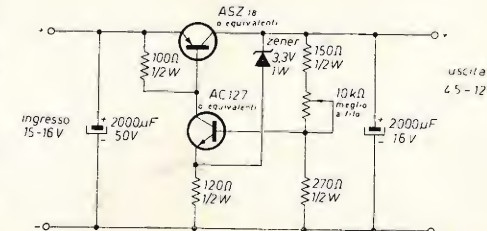

Vostro Pierino maggiore
E. Romeo, I1ZZM

Poche settimane orsono era venuto a trovarmi a Milano l'amico Marcello, proprio mentre stava per iniziare il Salone dei Componenti. Ero nel mio ufficio alle prese con gli ultimi preparativi per la presenza al Salone e intercalavo una telefonata a Cantù (al falegname) con la firma di corrispondenza varia.

Avevo poco tempo; ero preso tra il falegname che non aveva preparato i pannelli, Gabriella (la segretaria) che mi sbatteva pacchi di lettere sulla scrivania, Domenico (responsabile pubblicità) che non aveva preparato i dépliant, la Casa Madre che mi tuonava al telefono avvisandomi delle loro visite d'ispezione, quand'ecco che il portinaio mi avvisa dell'arrivo di un certo ing. Arias.

« Ahi »... l'amico Marcello viene a riscuotere, come un esattore delle tasse, il mio non ancora completato notiziario. Che fare? Dirgli che non ci sono? NO, questo a un amico non si fa!... Ma lui picchia! E mentre mi attardo tutto tremante in queste riflessioni, tra uno scricchiolare di porte scardinate mi trovo davanti l'energumeno. Sì, perché il Marcello con la sua quota di metri 1,90 e una stazza di cento chili e rotti non è poi « mica » tanto delicato quando colpisce. Eh sì, cari lettori, i danni quel giorno furono notevoli, e mi scuserete se questa volta il notiziario non sarà perfetto... è difficile correggere le bozze con un occhio solo!

Dimenticavo, cari valvolai, di dirvi un piccolo segreto: Marcello è un vecchio nostalgico delle valvole! E con questa siamo pari.

E ora torniamo agli adorati « mostriacattoli bimetallici », come li chiamava un vecchio valvolaio.

figura 1

Alcuni diodi microonde



DIODI MICROONDE

Gli anni 60 hanno visto un largo impiego di progrediti componenti a stato solido realizzati per gli impianti di telecomunicazione funzionanti fino a lunghezze d'onda millimetriche.

Tratteremo in questo e nel prossimo notiziario appunto di tali dispositivi, poco noti alla grande maggioranza dei tecnici che non siano a diretto contatto con i problemi delle telecomunicazioni.

Il capostipite di questa famiglia di componenti è il diodo a punta di contatto al germanio, messo a punto negli Stati Uniti durante la seconda Guerra mondiale e impiegato nei primi radar bellici. Da allora si è percorsa una lunga strada fino ai moderni diodi generatori di microonde « Avalanche » e ai dispositivi a « effetto Gunn ».

Possiamo dividere i componenti a stato solido per microonde essenzialmente nelle seguenti famiglie:

- diodi a punta di contatto
- diodi a barriera di Schottky
- diodi tunnel
- varactor al silicio
- varactor all'arseniuro di gallio (Ga-As)
- diodi Avalanche
- dispositivi « Gunn »
- dispositivi « Beam Leads »
- circuiti integrati per microonde (ibridi)


Descriverò ciascuna famiglia e le relative caratteristiche fondamentali.

Diodi a punta di contatto

Questi componenti sono ben noti in quanto largamente impiegati sia nel campo radio-tv sia in altre numerose applicazioni correnti. Questa famiglia però non è limitata a questi impieghi, ma si espande fino ad arrivare a speciali diodi per applicazioni come rivelatori di onde millimetriche, applicazioni queste per le quali tali dispositivi risultano praticamente insostituibili. La parte sinistra di figura 2 rappresenta la struttura fondamentale di questi diodi, costituiti da una punta metallica pressata su una pastiglia di semiconduttore, che può essere sia silicio sia germanio. Notissimi sono i tipi 1N34, 1N34A, ecc. di vecchissima data e di impiego essenzialmente civile per arrivare ai più moderni 1N21, 1N23, 1N4605 ecc. per applicazioni a frequenze superiori al gigahertz.

figura 2

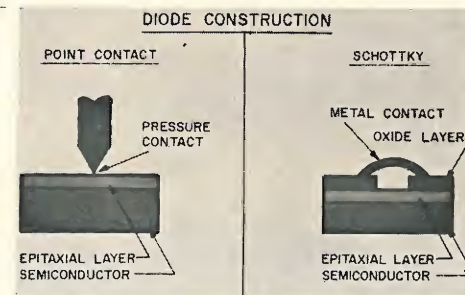Confronto tra diodo a punta di controllo e diodo Schottky




Caratteristica negativa di questo tipo di diodo è la parte attiva costituita dal contatto meccanico tra punta metallica e semiconduttore, contatto che dà luogo a limitazioni di affidabilità, oltre che un effetto ineliminabile di microfonicità dovuto alla sensibilità della parte attiva alle vibrazioni meccaniche. Negli ultimi anni si è cercato di realizzare dispositivi analoghi ma in cui la parte attiva del diodo non fosse più un contatto meccanico di pressione bensì un contatto metallo-semiconduttore di origine chimica: è nato così il diodo a barriera di Schottky.

Diodi a barriera di Schottky

In figura 2 è confrontata la struttura del diodo a punta di contatto rispetto a quella del diodo Schottky. Quest'ultimo consiste in un contatto diffuso di alluminio su semiconduttore ottenuto con tecniche molto simili a quelle impiegate per ottenere il collegamento elettrico dei vari componenti di un circuito integrato monolitico. In fase di produzione si apre una piccolissima finestrina nel biossido di silicio entro la quale si diffonde alluminio in modo da formare un contatto fisso alluminio-semiconduttore. Schottky ha dimostrato che in questo modo si genera una barriera di potenziale con effetto raddrizzante utilizzabile praticamente. Non si pensi che realizzare diodi del genere sia facile: per giungere a dispositivi riproducibili e di possibile pratica applicazione si sono dovuti superare numerosissimi ostacoli tecnici, e solo negli ultimi anni i diodi Schottky sono diventati componenti prodotti in serie per l'impiego nel settore delle microonde. Le caratteristiche elettriche dei diodi Schottky differiscono sostanzialmente da quelle dei diodi a punta di contatto e loro prerogative particolari sono: possibilità di ottenere più bassi rumori (NF), assenza di microfonicità, minor caduta di tensione diretta (forward voltage), maggiore affidabilità.

figura 3

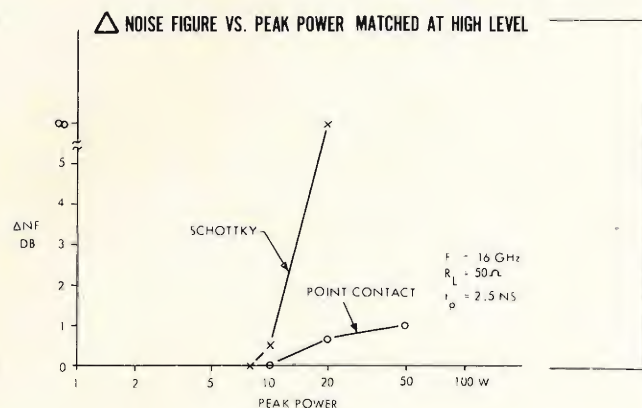
Variazione del rumore (ΔNF)
al variare della potenza di picco



La figura 3 confronta l'andamento della variazione di rumore nei confronti della potenza di picco tra diodi Schottky e diodi a punta di contatto.

figura 4

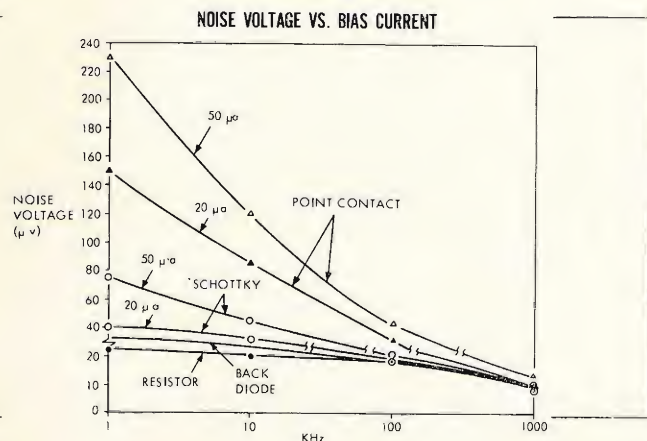
Rumore di tensione (Noise Voltage)
al variare della frequenza
per diverse
correnti di polarizzazione.



La figura 4 confronta il rumore espresso in tensione di vari tipi di diodi per diverse correnti di polarizzazione.

figura 5

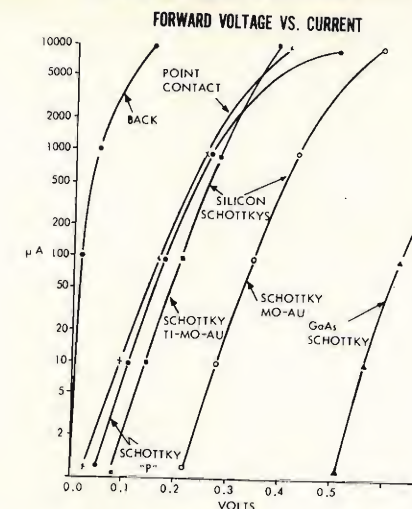Caratteristica diretta
di vari tipi di diodi




La figura 5 confronta la caduta di tensione diretta di vari tipi di diodi: si noti come la caratteristica raddrizzante di un diodo Schottky sia molto prossima a quella di un diodo a punta di contatto: si intuisce come possa perciò sostituirlo. Applicazioni: questi diodi stanno diffondendosi particolarmente come miscelatori in microonde.

Diodi tunnel

Questi forse sono i primi diodi non convenzionali generati dalla ricerca di fenomeni su giunzioni semiconduttrici. La loro scoperta risale al 1958 quando Esaki pubblicò su una rivista scientifica giapponese il rilevamento di una resistenza negativa in giunzioni semiconduttrici fortemente drogate. Da allora si sono realizzati molti tipi di diodi tunnel tutti con caratteristica tensione-corrente quale quella indicata in figura 6.

figura 6

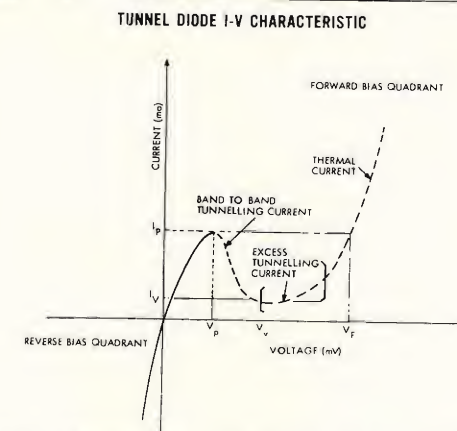Caratteristica tensione-corrente
di un diodo tunnel



La zona di resistenza negativa consente la realizzazione di circuiti elettrici insoliti, quali rivelatori a bassissimo rumore e amplificatori ad altissime frequenze. Oggigiorno si producono diodi tunnel planari al germanio e all'arseniuro di gallio per impieghi come amplificatori a bassissimo livello di rumore, oscillatori per radar e applicazioni spaziali: diverse stazioni di ascolto e telemetriche per satelliti ne fanno attualmente uso.

(segue al prossimo numero)



il circuitiere © "te lo spiego in un minuto"

Questa rubrica si propone di venire incontro alle esigenze di tutti coloro che sono agli inizi e anche di quelli che lavorano già da un po' ma che pur sentono il bisogno di chiarirsi le idee su questo o quell'argomento di elettronica. Gli argomenti saranno prescelti tra quelli proposti dai lettori e si cercheranno di affrontare di norma le richieste di largo interesse, a un livello comprensibile a tutti.

coordinamento dell'ing. Vito Rogianti
il circuitiere
cq elettronica - via Bolchini, 22
40121 BOLOGNA

© copyright cq elettronica 1971

Nimatronic

(2ª parte)

Enzo Giardina e Giancarlo Zagarese

Tutti qui?
OK, allora si riparte col *nimatronic*.
Gli assenti del mese scorso fanno prima il compito a casa, leggendosi la 1ª parte...
E ora, via!

* * *

Utilizzando nuovamente il teorema di espansione di Shannon per ognuna delle quattro funzioni è possibile ricavare quattro modelli di funzionamento a interruttori.

$$B. EX. OR. \{ [B. EX. OR. (x); x_1] \} = x_1^*$$

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 +$$

$$x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 + x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 x_3 x_4 =$$

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 (\bar{x}_3 x_4 + x_3 \bar{x}_4) + \bar{x}_1 x_2 (\bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_3 x_4) + x_1 \bar{x}_2 (\bar{x}_3 x_4 + x_3 \bar{x}_4) + x_1 x_2 (\bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_3 x_4) =$$

$$(\bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_3 x_4) (\bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2) + (\bar{x}_3 x_4 + x_3 \bar{x}_4) (x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 x_2) =$$

$$(\bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_3 x_4) x_2 + (\bar{x}_3 x_4 + x_3 \bar{x}_4) \bar{x}_2.$$

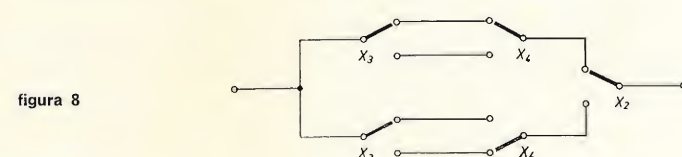


figura 8

e con analoghi passaggi si trova:

$$B. EX. OR. \{ [B. EX. OR. (x); x_2] \} = x_2^*; (\bar{x}_3 x_4 + x_3 \bar{x}_4) \bar{x}_1 + (\bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_3 x_4) x_1$$

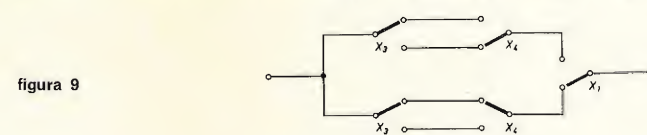


figura 9

$$B. EX. OR. \{ [B. EX. OR. (x); x_3] \} = x_3^*; (\bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2) x_4 + (\bar{x}_1 x_2 + x_1 \bar{x}_2) \bar{x}_4$$


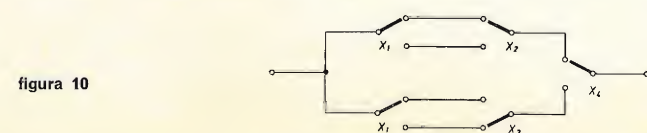


figura 10

il circuitiere

$$B. EX. OR. \{ [B. EX. OR. (x); x_4] \} = x_4^*; (\bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2) x_3 + (\bar{x}_1 x_2 + x_1 \bar{x}_2) \bar{x}_3$$

figura 11

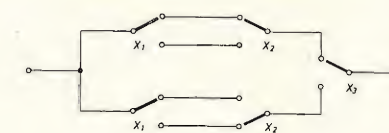

Siamo perciò pervenuti a un complesso di schemi, ricordando che tutto ciò che è stato detto per la x deve essere ripetuto sia per la y che per la z, che sono in grado di risolvere qualunque problema su quattro file e fino a cinque stecchini.

Sorge a questo punto una legittima volontà di semplificazione, in quanto il numero di interruttori è troppo elevato per poter essere materialmente comprato e montato.

Vediamo come possono essere eseguite queste semplificazioni: gli schemi di interruttori di figura 8 e di figura 9 possono essere sintetizzati dallo schema di figura 12.

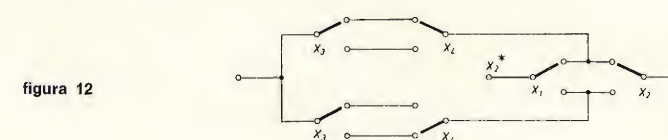


figura 12

Analogamente gli schemi di interruttori di figura 10 e di figura 11 possono essere sintetizzati dallo schema di figura 13.

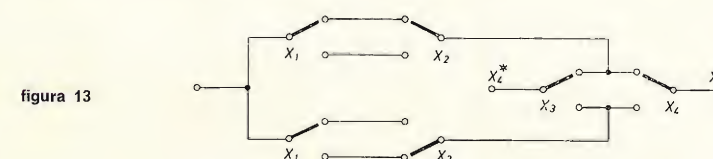


figura 13

Non solo, ma entrambi gli schemi di figura 12 e di figura 13 possono essere racchiusi in un unico schema, quello di figura 7 (vedi figura 14) da cui si perviene allo schema finale (vedi figura 15) a prezzo di una doppia alimentazione e di separatori di polarità.

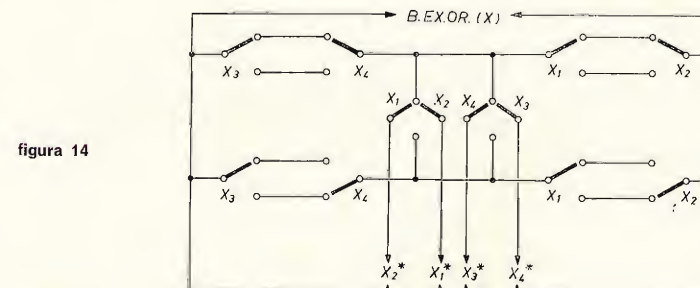



figura 14

Questo ultimo schema è effettivamente realizzabile in quanto per il suo funzionamento sono sufficienti 4 commutatori a 8 vie e 6 posizioni (!) regolarmente in commercio.

Lo schema completo del NIMATRONIC è quindi ottenuto collegando i quattro commutatori in modo che facciano contemporaneamente sia la codifica decimale-binario sia la matrice delle risposte.

Lo schema definitivo e completo appare in figura 15.

figura 15

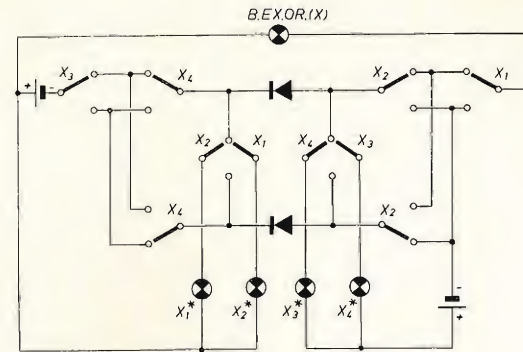

Dopo essersi ripresi dal collassetto, peraltro normale nel vedere il numero elevato delle connessioni, vediamo come si utilizza la macchina per trovare la mossa vincente.

Sul pannello compaiono le manopole dei quattro commutatori numerati da 0 a 5 e in corrispondenza vi sono le lampadine della matrice dei risultati, come si vede in figura 16.

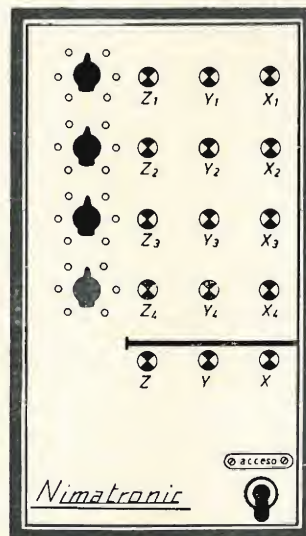


figura 16

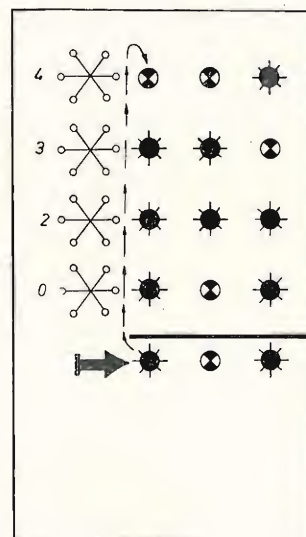


figura 17

Per sapere adesso la fila e il numero che bisogna togliere è sufficiente cercare nella riga dei risultati, l'ultima in basso di figura 17, la prima lampadina accesa, risalire lungo la colonna e individuare la o le righe che presentano lampadina spenta sulla colonna individuata; in ognuna di queste o queste righe è possibile una mossa vincente e il numero di stecchini da lasciare è indicato in binario dalla riga stessa.

E' necessaria qualche ulteriore precisazione; la prima è elementare: se in una riga tutte le lampadine sono spente, significa che nella stessa tutti gli stecchini sono da togliere; la seconda è che nel caso nella riga dei risultati non compaia nessuna lampadina accesa non è possibile eseguire nessuna mossa che conduca a un risultato vincente.

Immaginiamo adesso di stare giocando una partita a NIM: sul tavolo da gioco vi sono tre file di stecchini rispettivamente con 4; 3; 2 stecchini: impostiamo perciò sui commutatori i numeri 4; 3; 2; 0; di conseguenza si accenderanno le lampadine indicate in nero nella matrice dei risultati di figura 17. Cerchiamo ora la mossa vincente: bisognerà trovare il primo 1 a sinistra nella riga dei risultati (quello indicato da una freccia) e risalire lungo la colonna che ha per risultato 1; il primo 0 incontrato ci informa che la riga che lo contiene (in questo caso la prima dall'alto) va presa in considerazione per fornire la risposta vincente.

Poiché la riga indica in binario 001 ossia uno, bisognerà lasciare un solo stecchino sulla riga: pertanto si dovrà lasciare sul tavolo tre file di 1, 3, 2, stecchini, togliendone quindi tre dalla prima fila.

Vediamo, dopo aver imparato come si usa, come si costruisce il NIMATRONIC. Si dovrebbero costruire tre schemi analoghi a quello di figura 15 rispettivamente per le x, le y, le z, e si sarebbe tentati a prima vista di ripeterli semplicemente sostituendo la variabile x_i con le corrispondenti y_i , z_i .

Analizzando attentamente lo schema osserviamo che le variabili x_2 e x_4 compaiono tre volte mentre le x_1 e x_3 solamente due volte; per cui, poiché tutte le variabili con lo stesso pedice sono presenti sullo stesso commutatore, avremmo bisogno per le variabili con pedice 2 e 4 di commutatori a nove sezioni e per quelle con pedice 1 e 3 di commutatori a sei sezioni.

Purtroppo i commutatori commerciali a sei posizioni sono al massimo a otto sezioni.

Pertanto procederemo in questo modo: per la x e la y useremo lo schema di figura 15 occupando sei sezioni per le variabili a pedice 2 e 4 e quattro per le variabili a pedice 1 e 3; per la z uno schema derivato da quello di figura 15 visibile in figura 18.

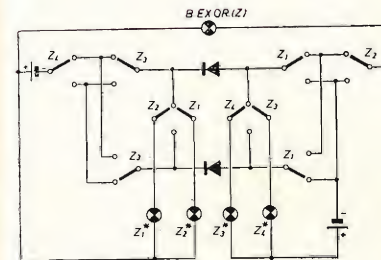


figura 18

valido solo per le z

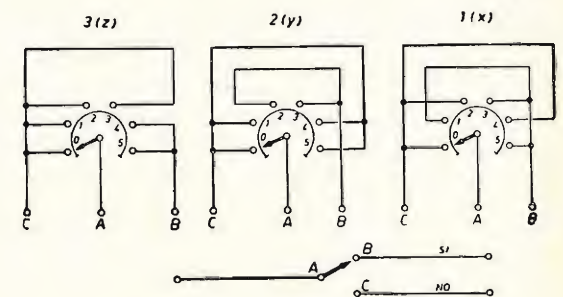


figura 19

I commutatori 2 e 4 che hanno sei sezioni occupate vengono completati dalle variabili z_2 e z_4 che ora compaiono due sole volte, mentre i commutatori 1 e 3, che hanno quattro sezioni occupate, vengono completati dalle variabili z_1 e z_3 che compaiono ora tre volte ciascuna.

Prima di concludere, resta da fare un'ultima precisazione: lo schema di figura 5 che indicava come passare dal decimale al binario, va associato a tre deviatori, per esempio x_1 , x_2 , x_3 , secondo lo schema di figura 19.

Si vede perciò chiaramente come devono essere associati al circuito elettrico i deviatori che rappresentano le variabili con i diversi pedici.

Come si vede, non è riportato lo schema totale di tutto il Nimatron nel suo insieme, poiché i quattro commutatori hanno in totale più di 200 terminali (per l'esattezza 224) per cui si finirebbe per riempire inutilmente buona parte della rivista.

Quanto scritto nell'articolo è però ampiamente sufficiente per la realizzazione. Prima di concludere, e stavolta definitivamente, oltre alla raccomandazione di utilizzare lampadine a basso amperaggio e quella ovvia di usare fili di diversi colori, come ad esempio rosa ciclamino, ocra (terra di siena) ecc., gli estensori dell'articolo desiderano porgere i più sinceri auguri di non sbagliare nemmeno una connessione durante il montaggio...

Pensiamo di dover anticipare, per gli interessati alla logica del gioco, che probabilmente sarà in seguito pubblicato anche il NIMATRONIC «S» in grado di dare automaticamente la risposta in decimale.

(fine) □

PHILIPS

ELCOMA

Componenti Elettronici e Materiali

il sanfilista

notizie, argomenti, esperienze,
progetti, colloqui per SWL
coordinati da **I1-10937, Pietro Vercellino**
via Vigliani 171
10127 TORINO

© copyright cq elettronica 1971



Iniziamo il nostro nuovo anno di lavoro con un interessante scritto dell'ormai noto **Enrico Oliva**, via Scriba 31, 16155 Genova, ritornato sull'argomento « Sasso Quiz » la cui probabile soluzione era apparsa sul n. 2/1970.

Dear Pietro:

grazie per avere pubblicato l'ultima mia su cq. Tanto per non perdere l'abitudine, ti faccio ancora un po' di QRM.

Di ritorno da un lungo giro autostoppistico nei paesi del Nord, ti assicuro che è opinione molto diffusa di tutti i DXers tedeschi da me incontrati (e sono stati tanti!) che le famose emissioni su circa 6400 kHz, tema del « Sasso Quiz », siano effettivamente informazioni in codice, ad uso non certamente dilettantistico.

Le « stazioni delle Spie », come tutti le definiscono in Germania, trasmettono (questo è certo) dalla Repubblica Democratica Tedesca. Inoltre, le annunciatrici scandiscono gruppi di numeri in lingua tedesca, ma non sono tedesche; anche questa non è una idea mia, ma degli amici germanici, che di questo sono sicuri al 100 %.

I rilevamenti del QTH (dintorni di Berlino) sono stati effettuati anche con l'aiuto di SWL della Germania Orientale muniti di antenne direttive.

Penso quindi che si dovrebbe dare ragione all'amico Andrea, che aveva sostenuto questa tesi sul 2/70, pagina 196.

Molti 73 cordiali, auguroni per la rubrica e l'attività!

Cari amici, a questo punto non so proprio più come pensarla e non mi resta che « riabilitare » Andrea Pitacco, S. Croce 1639, 30125 VENEZIA che avevo definito di fertile fantasia.

Rimango anche in attesa di eventuali ulteriori delucidazioni che gli SWL vorranno far pervenire al fine di sciogliere definitivamente il mistero...

* * *

Da 03043 Cassino, via Concentramento, **Bruno Picano** ci propone lo schema di un preselettore con 6AK5. A proposito dei preselettori non so se anche voi avete la medesima sensazione ma io, specie agli inizi dell'attività di SWL, vedevo in questi dispositivi una sorta di toccasana capace di trasformare il « cassone » casalingo in RX professionale. Non so rendermi bene conto del perché ma comunque la simpatia per i preselettori permane e appena posso... ve ne propino uno. Vediamo ora quello di Bruno.

Caro Sanfilista,

seguo sempre con interesse la tua rubrica dedicata a noi SWL. Posseggo un ricevitore surplus che mi ha dato sempre discrete soddisfazioni specialmente ora che l'ho corredato di un « mio » efficientissimo preselettore. Senza questo ultimo infatti per udire più o meno comprensibilmente talune stazioni che arrivavano debolmente necessitava un « incollamento » dell'orecchio all'altoparlante (cosa molto scomoda) mentre con il preselettore codeste stazioni arrivano all'altoparlante potenti e rombanti e molte volte urge diminuire il volume suono. Il preselettore di cui allego lo schema non ha nessun punto particolarmente critico e anche oggi ogni « Pierino » potrà facilmente costruirlo e constatare le mie affermazioni applicandolo a qualsiasi ricevitore per onde corte.


I componenti non sono affatto critici, l'impedenza che rappresenta il carico anodico di V₁ è la comunissima 557 Geloso, il condensatore variabile si può prelevare da una supereterodina a valvole fuori uso. Il diametro delle bobine è di 2 cm. All'entrata del preselettore si collegherà l'antenna ricevente installata in qualunque punto dell'edificio (il più in alto possibile) e l'uscita andrà collegata alla presa d'antenna del ricevitore.

il sanfilista

Dati per le bobine del preselettore adatto a tutte le gamme delle onde corte.


L₁ 4÷5 spire filo per collegamenti avvolte su L₂ dal lato di massa.

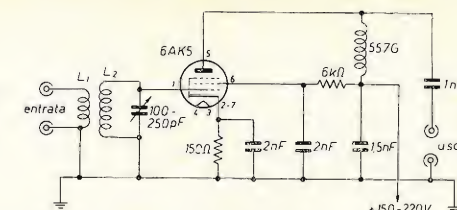L₂ 20÷30 spire filo rame smaltato Ø 0,6÷0,9 mm, distanziate tra loro circa 1 mm; Ø supporto 2 cm circa.



Per i possessori del noto ricevitore BC348 consiglio di provare ad accoppiarlo con un apparecchio anche casalingo per onde medie al fine di ottenere la ricezione in doppia conversione. Chi ha sperimentato quanto detto assicura un incremento delle prestazioni del già buono suddetto ricevitore surplus.

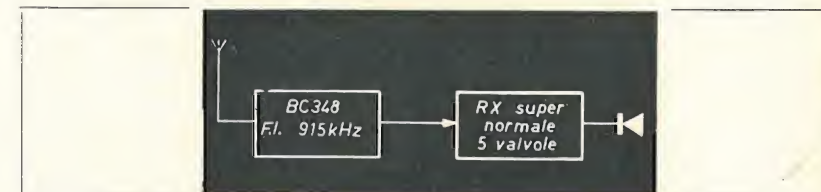La cosa è attuabile in quanto il valore della F.I. del BC348 è 915 kHz, frequenza che cade nella gamma delle onde medie.



L'accoppiamento tra i due apparecchi avviene per via capacitiva come segue.

Per il prelievo del segnale dal BC, al quale conviene rendere inefficiente la bassa frequenza, occorre avvolgere due o tre spire di filo isolato sul conduttore che collega il trasformatore di F.I. al diodo CAV oppure sul conduttore tra placca 2^a amplificatrice F.I. e trasformatore F.I. Detto filo viene poi portato al ricevitore di seconda conversione e avvolto in quattro o cinque spire sul conduttore di antenna (che è meglio sia corto per evitare l'ingresso a stazioni intorno ai 915 kHz).


Il ricevitore sussidiario va sintonizzato stabilmente sul valore di F.I. del BC348, mentre è su quest'ultimo che si effettua la ricerca delle stazioni. Il vantaggio di questa soluzione e il motivo principale per cui ve l'ho proposta volentieri è che non richiede manomissione alcuna degli apparecchi.

* * *

Lasciamo l'argomento ricevitori e dedichiamoci alle antenne. Ritorna su queste pagine **Giuseppe Zella** di Tromello con la descrizione della Cubical Quad - 2nd type, by Zella.

Estimados Colegas, rieccomi a voi (ancora!) per proporvi una Big Quad sempre sperando che la precedente edizione abbia interessato qualcuno!

Quest'altro tipo di Quad presenta alcune particolarità, meccaniche ed elettriche, che la differenziano dalla precedente; vediamo quindi nei dettagli come realizzare l'antenna, nonché considerare le varianti apportate: innanzitutto è da notare la dimensione maggiorata del boom, in quanto la distanza tra i due elementi è di ben tre metri; altra particolarità interessante è che non si rendono necessari i soliti accordatori o « stubs » onde adattare l'impedenza caratteristica dell'antenna a quella presentata dalla linea d'alimentazione, infatti l'antenna risulta già di per sé stessa accordata (beninteso rispettando rigorosamente le dimensioni date a schema). Il boom è realizzato con tubo di ferro di 5÷7 cm di diametro (questo perché deve dare la massima sicurezza agli effetti dello sforzo cui è sottoposto), della lunghezza di 3 m, alle cui estremità andranno saldati due quadri in lamiera di ferro di 2÷3 mm di spessore, sui quali andranno saldati gli spezzoni di tubo metallico (tipo quello impiegato per i sostegni delle antenne TV) che supportano i sostegni isolanti sui quali andrà ancorato il conduttore; i tubi suddetti dovranno presentare un diametro leggermente superiore a quello dei sostegni isolanti onde far sì che questi ultimi entrino forzatamente nei tubi stessi.

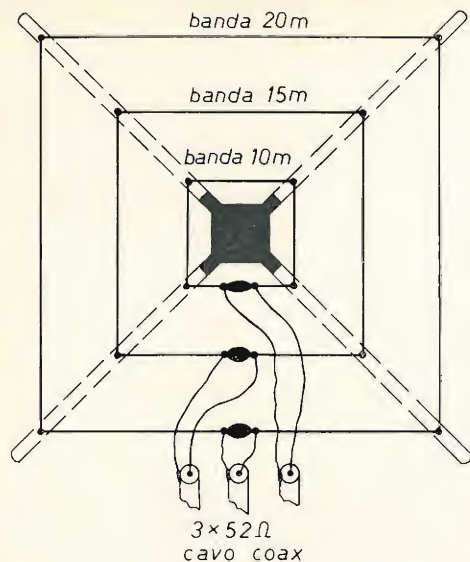


Dimensioni elementi (misura di un lato)

RADIATORE

banda 20 m L = 5,27 m
banda 15 m L = 3,52 m
banda 10 m L = 2,60 m

RIFLETTORE

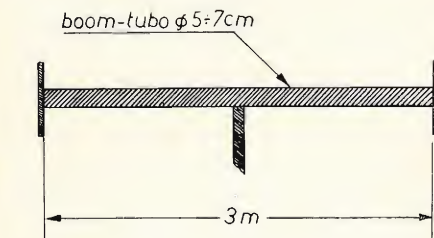banda 20 m L = 5,61 m
banda 15 m L = 3,75 m
banda 10 m L = 2,76 m




Particolare boom

Particolare sostegno conduttore



L per il radiatore 3,20 m
L' per il riflettore 3,60 m

Realizzazione crociera

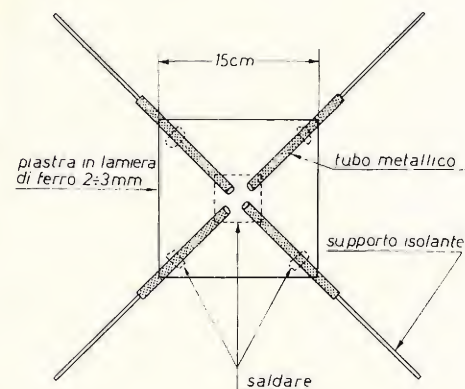

Per la realizzazione sono necessari circa 100 metri di trecciola di rame o bronzo fosforoso di 2 mm; la linea o, meglio, le linee d'alimentazione, una ogni banda dovranno avere un'impedenza di 52 Ω (es. RG8/U). I sostegni isolanti che supportano il conduttore saranno i soliti tubetti di « fiberglass » o bamboo (come per la precedente). Onde conferire all'antenna una solidità rassicurante anche in presenza di vento molto forte, è consigliabile tendere tra i due elementi delle funicelle di nylon che assicureranno il tutto molto solidamente. Con la speranza di vedere quanto prima su qualche tetto, questo po' po' di « veliero », e successivamente il tetto medesimo scoperchiato (ahi...) assicuro a tutti gli « incoscienti » che realizzeranno l'antenna, risultati veramente OK, e con i miei 51 di ottimi DX, vadano a tutti i miei 73s più cordiali.

L'amico Giuseppe non perde proprio tempo ed ecco come si presenta ora la sua rinnovata stazione d'ascolto.



* * *

Come di consueto, a questo punto cedo le consegne a **Gian Carlo Buzio** per la sua decima sanfilaggine.

sanfilaggini di Gian Carlo Buzio

storie vere di DX e di DXers

Questa è una serie di articoli dedicata ad illustrare le vite di sanfilisti veramente esistenti; racconteremo dei loro DX favolosi, passati e presenti, dei loro apparecchi delle loro antenne, delle loro QSL ricevute e delle QSL « che avrebbero potute essere e non furono ».

X. Stazioni africane ricevibili in Europa

seconda parte

Proseguiamo il panorama delle stazioni africane iniziato nel numero 11/70.

KENYA

Due stazioni vengono segnalate spesso in Europa: Nairobi che trasmette in somalo su 4915 kHz con 100 kW ed è talvolta udibile già alle 1500 GMT con ottimi segnali e Kisumu, che viene segnalata raramente su 4804 kHz in Swahili.

LESOTHO

Le probabilità di ascoltare la stazione missionaria 7PA22 che trasmette con 100 kW da Maseru, una sola ora di programma al sabato, sono molto ridotte. Nel paese non ci sono altre stazioni a onde corte.

LIBERIA

La Liberian Broadcasting Corporation è stata ascoltata in Inghilterra su onde medie, 629 kHz, mai però su onde corte. In Liberia esistono altri potenti trasmettitori della Voice of America, facilissimi da identificare nella banda dei 19 metri perché collegano il programma in francese per l'Africa. La stazione missionaria ELWA viene ascoltata su 4770 (10 kW) in lingue africane, raramente su 3225 kHz e più facilmente nelle bande dei 19 e 25 metri, dove usa 50 kW.

LIBYA

Un trasmettitore da 100 kW ritrasmette su onde corte i programmi locali in arabo del Lybian Broadcasting and TV Service. Le frequenze in uso fino a qualche tempo fa erano 7165 e 9565 kHz. Su onde medie, provare su 674 kHz. L'annuncio è « Idathou Al-Joumouriah Al-Libiah ».

MADEIRA

L'Emissor Regional do Arquipelago da Madeira è stato segnalato su 1331 kHz, onde medie (1 kW), verso le 23,00 GMT.

MADAGASCAR

Non si hanno segnalazioni recenti sulle frequenze usate dalla Radiodiffusion National Malgache, comunque la banda più usata è quella dei 3,2 MHz. La stazione viene segnalata abbastanza raramente.

MALAWI

Radio Malawi, che trasmette da Blantyre, sulle rive del lago Nyamma, usa 3380 kHz e viene ascoltata raramente. La potenza è di 10 kW e le segnalazioni indicano le 18,00 GMT e le 22,00 GMT come le ore migliori per l'ascolto.

MALI

Radio Bamako viene spesso ascoltata nel nord Europa su 4835 kHz. Per l'ascolto in Italia, il canale 4835 appare irrimediabilmente compromesso da QRM proveniente da stazioni RTTY. La potenza usata è 18 kW. Trasmissioni di Radio Bamako sono state anche ascoltate alla sera su 9635 kHz.

MAURITANIA

La Radiodiffusion Nationale de Mauritanie viene ascoltata abbastanza spesso su 4850 kHz dopo le 19,00 GMT. La lingua usata per i programmi è l'arabo e anche la musica trasmessa è molto simile alla musica araba. L'identificazione è « Idatou al-Joumouriah al Islamiah al Mauritania ». Potenza: 30 kW.

MAURITIUS

La Mauritius Broadcasting Corporation viene ascoltata in Europa verso le 18,00 GMT, specialmente nei mesi invernali, su 4850 kHz. La stazione chiude alle 18,30 GMT e i programmi sono generalmente in inglese. Potenza 10 kW.

MAROCCO

La Radiodiffusion Television Marocaine ha un buon servizio a onde corte, con trasmettitori da 100 kW, ma trasmette per brevi periodi su poche frequenze ed è pertanto difficile da ascoltare. Le frequenze più probabili sono 6170 e 11735 kHz (quest'ultima frequenza dovrebbe essere in uso dalle 18,00 alle 24,00 GMT in inglese, francese e spagnolo). 6.170 in arabo verso le 23,00 GMT.

MOZAMBICO

Le frequenze del Radio Clube do Moçambique vanno soggette a cambiamenti stagionali. La stazione è stata ascoltata in Europa in quasi tutte le gamme d'onda e, di recente, abbastanza regolarmente su 4925 kHz verso le 18,00 GMT.

NIGER

Radio Niamey trasmette con 4 kW su 3260 kHz e viene ascoltata in Europa irregolarmente fra le 18,00 e le 22,00 GMT.

NIGERIA

La Nigerian Broadcasting Corporation è molto facile da ascoltare su 21455 kHz nel tardo pomeriggio. Altre frequenze osservate in Europa sono 3204 kHz (West Regional Programme) e 4990 kHz (National Programme), alla sera.

REUNION

4807 kHz, 8 kW, è stata ascoltata da un discreto numero di DXers europei, verso le 18,00 GMT, specialmente nei mesi invernali.

RHODESIA

La Rhodesia Broadcasting Corporation viene segnalata in Europa su 4828 kHz verso le 18,00 GMT.

RWANDA

La Radiodiffusion de la République Rwandaise viene ascoltata su 6055 kHz verso le 19,30 GMT. La potenza è di 50 kW. QRM con Caltanissetta su 6060 kHz. Nel Rwanda è in funzione anche un potente trasmettitore della Deutsche Welle (250 kW) che ritrasmette i programmi per l'Africa. E' riconoscibile per il tipo particolare di fading e opera nelle bande dei 19 e 25 metri.

SAHARA SPAGNOLO

Sia Radio Sahara (645 kHz, 50 kW) che Radio Villa Cisneros (998 kHz, 10 kW) sono state ascoltate in Europa dagli specialisti di ascolto su onde medie. Nel Sahara Spagnolo non esistono stazioni a onde corte.

SAO TOME' E PRINCIPE

Il Radio Clube de Sao Tomè trasmette su 4807 kHz con 1 kW. La stazione viene ascoltata regolarmente in Europa per lunghi periodi dell'anno, dopo le 18,00 GMT.

SENEGAL

La radiodiffusion du Senegal viene ascoltata su 4890 kHz specialmente al mattino presto e alla sera.

SEYCHELLES

Una stazione sperimentale da 3 kW è stata messa in funzione a Mahè dalla Far Eastern Broadcasting Service, un'organizzazione missionaria. La potenza verrà aumentata in futuro. Le frequenze usate sono nelle bande dei 19, 16 e 13 metri.

SIERRA LEONE

Radio Sierra Leone trasmette su 3316 kHz con 10 kW. Non è stata segnalata in Europa da anni.

SOMALIA

La National Broadcasting Station viene segnalata su 9655 e 6095 kHz, verso le 18,00 GMT in inglese, potenza 50 kW. Il canale 6095 risulta in pratica occupato da Radio Baghdad. Radio Somali di Hargeisa, è stata ascoltata su 7120 kHz e su 11675 kHz verso le 16,00 GMT.

SUD AFRICA

I servizi locali della South African Broadcasting Corporation possono essere ascoltati con facilità in particolari periodi dell'anno sulle gamme tropicali dei 4,9 e 3,9 MHz. Il servizio internazionale, Radio R.S.A. è molto facile da individuare specialmente nelle bande dei 13 e dei 25 metri nelle ore serali e notturne, in varie lingue europee. La potenza usata è di 250 kW.

SUDAN

Radio Omdurman arriva quotidianamente in arabo e raramente in inglese su 4995 kHz (100 kW).

TANZANIA

Radio Tanzania viene ascoltata irregolarmente su 5050 kHz e su 3339 kHz viene raramente segnalata la stazione di Radio Tanzania Zanzibar.

St. HELENA

Ascoltata in Sud Africa su 1511 kHz (onde medie), 1 kW.

TOGO

La radiodiffusion du Togo può essere ascoltata regolarmente su 5047 kHz fino alle 23,00 GMT, 100 kW, in francese e dialetti africani.

TRISTAN DA CUNHA

ZOE, Tristan Radio, è attiva su 3290 kHz con 40 W di potenza. La stazione è stata ascoltata in Sud Africa.

TUNISIA

A parte le molte frequenze su onde medie che offrono un ottimo ascolto, la Radiodiffusion Television Tunisienne può essere ascoltata ogni sera verso le 23,00 GMT su 6195 kHz in arabo. L'annuncio è « Hunna Idathou At-Tunessiah ».

UGANDA

Radio Uganda viene segnalata spesso in primavera su 4976 e 5026 kHz verso le 18,00 GMT. Potenza 20-50 kW.

ALTO VOLTA

La Radiodiffusion Television Voltaïque, viene ascoltata raramente su 4815 kHz (4 kW). La stazione aumenta di chiarezza verso le 23,00 GMT.

ZAMBIA

Radio Zambia usa potenti trasmettitori su 3346 o 4911 kHz a seconda della stagione, e viene ascoltata abbastanza regolarmente.

* * *

Augurandovi di trascorrere lietamente le feste in corso, vi saluta cordialmente l'1-10937. □



Stazioni APT in ascolto

Ecco due foto molto interessanti (figure 1 e 2) che il signor **Gerloni, HFZX**, di Milano, al quale ho già avuto occasione di fare i miei complimenti su cq 11/70, mi ha fatto pervenire assieme alla promessa di inviarmi (spero al più presto) una particolareggiata descrizione dell'intero suo complesso APT. Come si può rilevare dalla foto 1, il signor Gerloni ha saputo ricavare con il suo complesso APT, realizzato nelle poche ore libere dal lavoro, risultati pari a quelli ottenuti presso le più note stazioni riceventi APT professionali ed è per ciò che ora rimaniamo in attesa di conoscere oltre le sue interessanti apparecchiature anche quei particolari che gli hanno permesso di ottenere un così eccellente risultato.

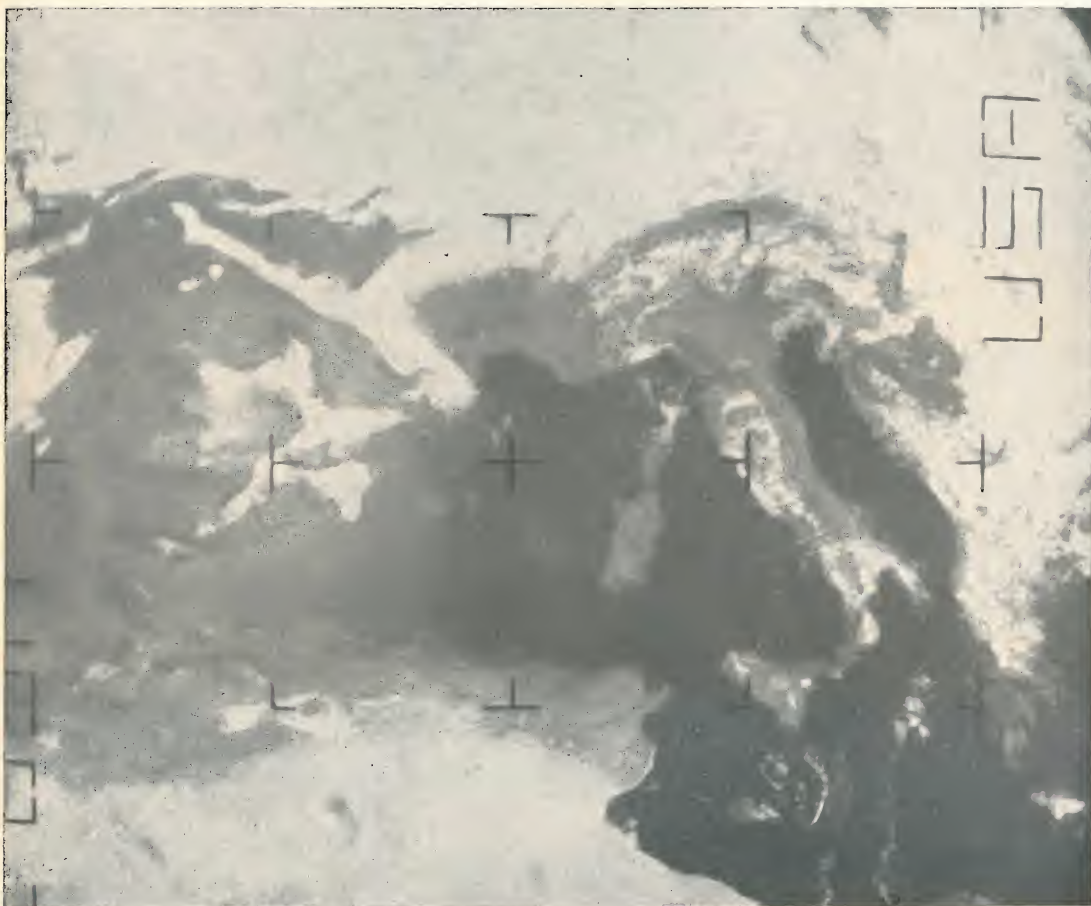


figura 1

Bellissima foto APT captata dal signor Gerloni alle ore 14 locali del 22-7-70 dal satellite ITOS 1. A un elevato grado di definizione si accompagna una perfetta riproduzione delle varie tonalità del grigio. Complimenti, Salvatore!

Risultati come questi non possono che rappresentare, senza ombra di retorica, orgoglio e vanto per tutti coloro che seriamente si dedicano con sincera passione a questo nuovo campo delle radiocomunicazioni spaziali e per tutto il radiantismo italiano teso verso questa nuova meravigliosa frontiera.

L'inseguimento del satellite con l'antenna e il Tracking

Sono ormai numerosi anche in Italia gli appassionati di radiocomunicazioni spaziali in grado di ricevere i satelliti APT seppure a livello amatoriale; lo confermano le molte lettere e le registrazioni ricevute fino ad ora. Molti operatori APT però, dopo avere iniziato l'ascolto con l'impianto d'antenna fisso, ora non si rassegnano all'idea di continuare per sempre a questo livello, in quanto l'antenna fissa per forza maggiore rende l'ascolto dipendente dall'arbitra più o meno favorevole e quindi condiziona fortemente la ricezione. Molti a questo proposito mi hanno scritto pregandomi di trattare in modo sufficientemente ampio il problema e la tecnica da adottare per il migliore inseguimento del satellite con l'antenna. E' un po' il problema di tutti coloro che si dedicano alle radiocomunicazioni dallo spazio e la tecnica del **tracking**, come vedremo, sarà molto utile anche a coloro che hanno deciso di munire (o hanno già munito) l'antenna dei due rotori elettrici capaci di muoverla sia sul piano azimutale che su quello zenitale.

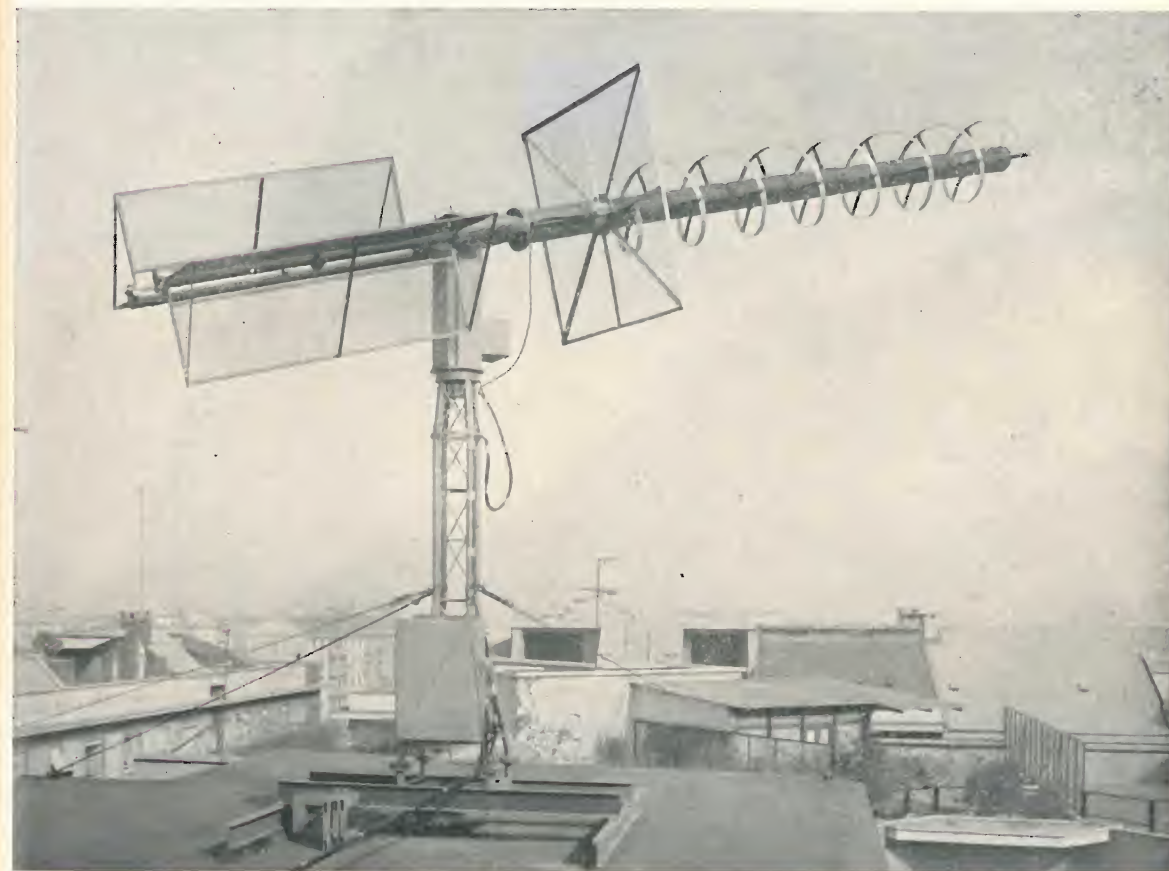


figura 2

Questa è l'antenna elicoidale con la quale il signor Gerloni effettua i suoi ascolti spaziali in banda 135-138 MHz. L'antenna e l'intera apparecchiatura APT verranno descritte dal signor Gerloni in un prossimo articolo.

Infatti ogni operatore di stazione APT che desideri effettuare un ascolto continuativo e sistematico per un arco di tempo sensibilmente lungo, non solo deve munire l'antenna dei due movimenti anzidetti, ma deve altresì essere a conoscenza anche delle principali operazioni da svolgere in via preliminare per potere operare nel migliore dei modi durante l'inseguimento del satellite sia per le orbite più favorevoli che per quelle meno favorevoli.

APT SYSTEM

METEOROLOGICAL SATELLITE
PLOTING BOARD

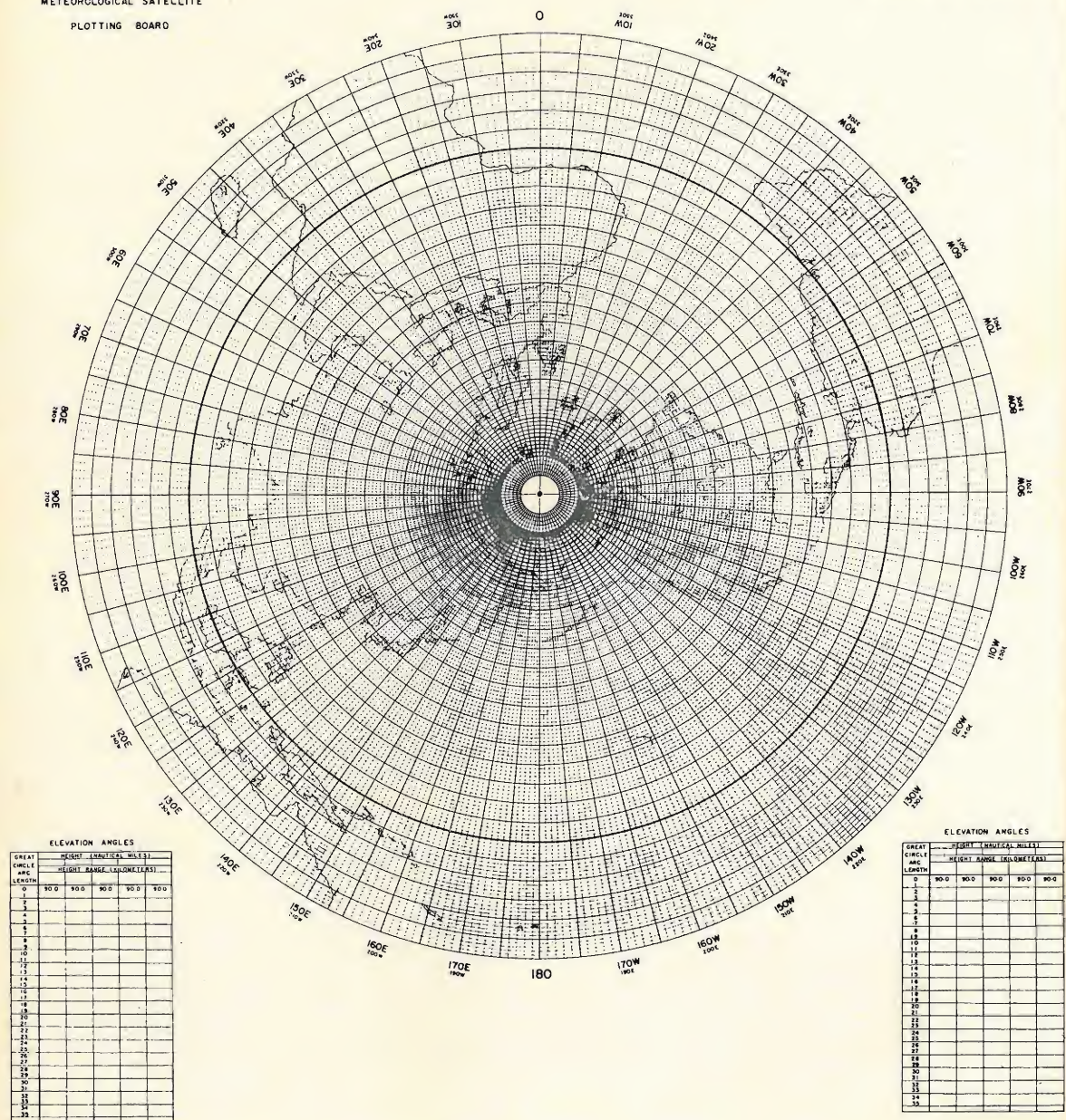


figura 3

Mapa polare relativa all'emisfero nord.
La mappa si può ricevere gratuitamente nel formato 97 x 70 cm assieme al Tracking Diagram scrivendo all'indirizzo pubblicato su cq 2/70 a pagina 172.

La tecnica del tracking che verrà descritta è quella suggerita nel volume «USERS GUIDE» a cura del National Environmental Satellite Center nell'edizione «Department of Commerce USA» e che come è noto si avvale della mappa polare «PLOTING BOARD» di figura 3 e del «TRACKING DIAGRAM» di figura 4.

Ma a questo punto sento la necessità di fare una precisazione che dovrebbe chiarire una volta per sempre un aspetto fondamentale che riguarda direttamente chi si pone il problema dell'inseguimento del satellite con l'antenna. Nel caso si provveda l'antenna dei due movimenti azimutale e zenitale diviene assolutamente indispensabile la presenza dell'operatore durante ogni passaggio del satellite al fine di ricercare minuto per minuto la migliore angolazione sui due piani anzidetti, non prevedibile altrimenti che attraverso l'ausilio del computer, e naturalmente non tutti dispongono del tempo necessario per presenziare ogni passaggio del satellite che si desidera ricevere. Pertanto, prima di passare alla descrizione del tracking vorrei suggerire un'altra soluzione che potremmo definire un compromesso fra quella dell'antenna munita dei due rotori elettrici.

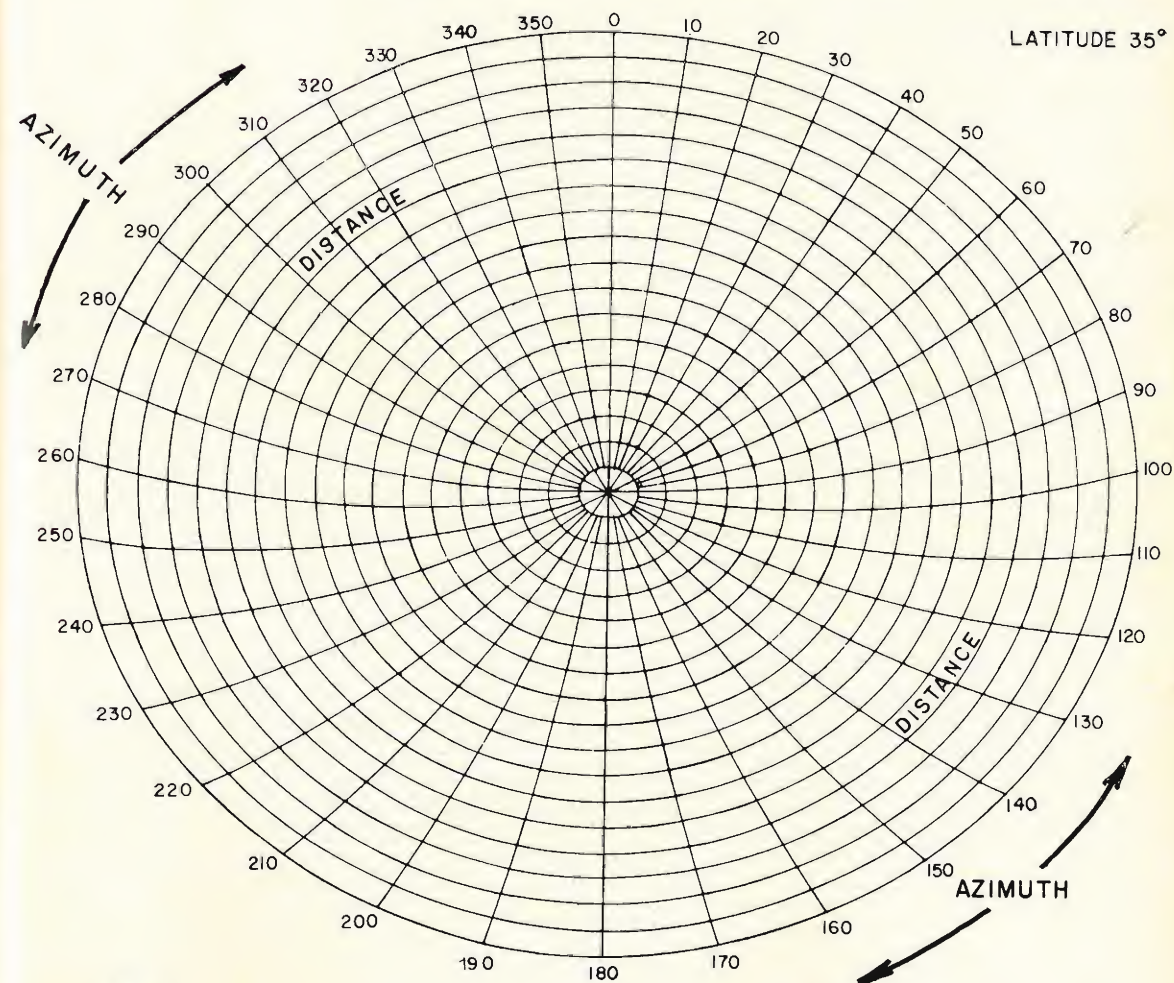


figura 4

Esempio di TRACKING DIAGRAM fornito su plastica trasparente e relativo a una latitudine di 35 gradi. Il diagramma deve essere richiesto per una latitudine corrispondente o prossima a quella della propria stazione ricevente.

Le linee che partono dal centro e terminano sull'ellisse più esterna si riferiscono alle angolazioni di azimut che dovrà assumere l'antenna secondo la posizione del satellite rispetto la propria stazione e i cerchi concentrici o ellissi rappresentano intervalli di circa 220 km e, come vedremo, da questi si può ricavare la successione degli angoli di elevazione che dovrà assumere l'antenna al variare della posizione del satellite lungo la sua traiettoria sull'area di ascolto.

Questa soluzione potrebbe essere giudicata ideale da coloro che pur non volendo soggiacere ai limiti imposti dall'antenna fissa, non dispongono però del tempo materiale (data l'ora lavorativa nella maggior parte dei passaggi) per assistere di persona a ogni passaggio del satellite. Si tratta infatti di un meccanismo d'antenna che può essere facilmente automatizzato in maniera che l'operatore non deve eseguire che una sola e rapidissima operazione per predisporre l'antenna alla ricezione dell'orbita prescelta.

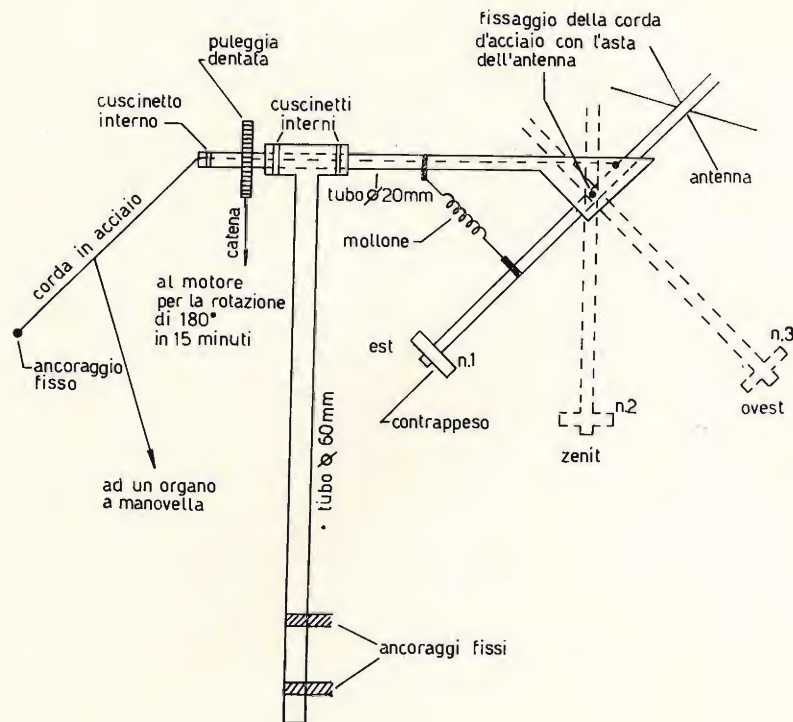


figura 5

Il meccanismo d'antenna qui illustrato è in funzione da circa due anni presso una delle nostre stazioni riceventi APT fornendo buoni risultati pratici.

Tale meccanismo è illustrato in figura 5 e come si può notare vi è un solo motore di rotazione e cioè quello zenitale detto anche di elevazione, il quale può essere posto a distanza o in prossimità dell'antenna secondo il parere di ciascuno. Nel caso specifico il movimento di elevazione può essere facilmente automatizzato in quanto è sufficiente che tale movimento compia una rotazione di 180 gradi, per ogni orbita, nel tempo che il satellite impiega a percorrere una traiettoria che va da un punto all'altro della propria area di ascolto. Questo tempo, per un satellite orbitante fra i 1100 e 1500 km di altezza, è di circa 14÷15 minuti e quindi è sufficiente per inseguire il satellite applicare al movimento di elevazione un rotore elettrico, con relativo riduttore meccanico, capace di fare compiere all'asta dell'antenna una rotazione di 180 gradi in circa 15 minuti primi. L'ampiezza del lobo di ricezione dell'antenna che normalmente è di 40÷45 gradi (antenna a dipoli incrociati) compensa eventuali errori di puntamento contenuti entro tale angolo dovuti ad esempio alla non costante velocità di spostamento del satellite rispetto al proprio punto di ascolto.

La partenza del motore di elevazione può essere comandata ad esempio da un semplice circuito elettronico a soglia prestabilita (che verrà pubblicato sul prossimo numero). Il circuito interamente a transistor farà partire contemporaneamente sia il motore di elevazione che quello del registratore appena il segnale proveniente dal satellite acquista un'intensità sufficiente per essere convertito in foto.

Sarà poi il livello stesso del segnale che provocherà l'arresto dell'antenna e del registratore appena la sua intensità scenderà al di sotto di un certo valore prestabilito. Per ragioni di prudenza però è consigliabile inserire un interruttore di fine corsa sul motore dell'antenna, che entri in azione quando l'asta dell'antenna assume la posizione orizzontale; si crea così una doppia sicurezza d'arresto.

Il meccanismo illustrato in figura 5 prevede anche un sistema a predisposizione manuale per cogliere orbite sensibilmente basse sia a est che a ovest della propria area di ascolto. Infatti, come si può notare, l'asta dell'antenna non è rigidamente fissa al supporto che gli imprime il moto di elevazione, ma è impernata liberamente su questo entro una scatola metallica avente forma di triangolo equilatero.

L'asta rimane così in grado di muoversi di 45 gradi verso est o verso ovest secondo il comando impartitogli attraverso la corda d'acciaio visibile in figura e collegata fra l'asta dell'antenna, un punto fisso e un argano a manovella. Il mollone collegato fra la parte inferiore dell'antenna e il supporto di rotazione serve a creare una forza antagonista per il ritorno dell'antenna nella posizione iniziale o in qualsiasi altra posizione desiderata. Agendo sull'argano a manovella è possibile fare assumere all'antenna, oltre le tre posizioni visibili in figura, anche una serie di posizioni intermedie che permettono di prestabilire l'antenna secondo l'altezza dell'orbita rispetto al proprio punto di ascolto.

Facciamo un esempio: quando per il satellite ESSA 8 è previsto il passaggio sulla nostra area d'ascolto intorno alle ore 10,30 locali (vedi tabellina dei passaggi) si tratta di una traiettoria allo zenit e quindi mediante l'argano a manovella si predisporrà l'antenna in maniera da fare assumere all'asta la posizione n. 2 visibile in figura. Poi, agendo sul meccanismo di elevazione, si orienterà l'antenna verso nord, cioè in posizione d'attesa del satellite. Quando invece il passaggio è previsto sensibilmente prima delle ore 10,30 si tratta di una traiettoria ad est (pur sempre partendo da nord verso sud) e quindi si predisporrà l'antenna in maniera da fare assumere all'asta la posizione n. 1 o intermedia fra 1 e 2 secondo la differenza che vi è fra l'ora del passaggio e quella relativa alla traiettoria allo zenit (10,30). Quando invece il passaggio è previsto sensibilmente dopo alle ore 10,30 si tratta di una traiettoria ad ovest (pur sempre partendo da nord verso sud) e quindi si predisporrà l'antenna in maniera da fare assumere all'asta la posizione n. 3 o intermedia secondo la differenza di orario, come detto sopra.

Per l'ITOS 1 si ha invece una traiettoria allo zenit ogni qualvolta il passaggio sulla tabellina è previsto alle ore 14,32; quindi, per le varie operazioni di predisposizione dell'antenna, ci si comporterà come per l'ESSA 8 con riferimento però alle 14,32 anziché alle 10,30.

Si tenga presente che avendo l'ITOS 1 una traiettoria diurna (sud-nord), l'antenna dovrà essere orientata ogni volta in posizione d'attesa verso sud, per l'ESSA 8 verso nord. Ricapitoliamo: nota l'ora del passaggio del satellite, la si confronta con quella del passaggio allo zenit relativa al satellite stesso e si predispongono l'antenna secondo l'altezza della traiettoria conseguente mediante l'argano a manovella (basterà un po' di esperienza per stabilire la giusta inclinazione est od ovest secondo la differenza di orario); eseguita tale operazione, si porrà l'antenna nella posizione d'attesa nella direzione sud o nord secondo la traiettoria del satellite.

Si sintonizzerà il ricevitore sulla frequenza del satellite (l'oscillatore locale deve essere munito di C.A.F.) e si predisporrà il registratore in posizione di attesa. L'insieme delle operazioni descritte possono essere eseguite ad esempio al mattino prima di uscire al lavoro, al ritorno si troverà la registrazione già pronta per essere convertita in foto.

Riprenderemo l'argomento il mese prossimo.

* * *

Nominativi del mese

Gianfranco Salsi - via Tassoni, 77 - 41100 MODENA
Vito Gala - via Casazza, 10/3 - 10090 GASSINO TORINESE (TO)
Luigi Neve - via S. Croce, 1302 - 30125 VENEZIA
Gianluigi Mazzuferri - via P.C. Musi, 19 - 40127 BOLOGNA
Mario Giorani - P. del Pesce, 3 - 51017 PESCIA (PT)
Gabriele Ruffini - c/o Pellei Francesco - 01010 ISCHIA DI CASTRO (VT)
Mario Moroni - via M. Assunta, 8 - 22059 ROBBATE (CO)
Francesco Mazzeo - via Mascagni, 7 - 43100 PARMA
Felice Salinardi - via Pieve, 12 - 48012 BAGNACAVALLI (RA)
Ettore Gatelli - via Lago, 3 - 21020 CADREZZATE (VA)

Notiziario astroradiofilo

- Innanzi tutto desidero esprimere il mio più sincero compiacimento per l'iniziativa intrapresa da alcuni mesi da « Radio Rivista » di ospitare una rubrica fissa dedicata alla ricezione dallo spazio. Ben vengano iniziative come queste.
- Alla data della preparazione dell'articolo ho avuto comunicazione dei seguenti prossimi lanci spaziali: **NOAA 1** satellite meteorologico APT, **OA0 3** satellite per osservazioni astronomiche, **PEOLE** satellite francese per ricerca scientifica e messa a punto di alcuni esperimenti in banda UHF 400 ÷ 460 MHz.
- Interessanti informazioni riguardanti apparecchiature professionali APT si possono ottenere scrivendo al seguente indirizzo: VASALA Oy - Helsinki 44 - Finland. Chiedere catalogo e informazioni tecniche.
- Alcuni mi hanno scritto chiedendomi l'indirizzo dell'osservatorio di BOCHUM; eccolo: STERNWARTE DER STADT BOCHUM - 4630 BOCHUM - Blankensteiner str. 200 a West Germany.
- Scrivetemi inviandomi le vostre esperienze ed eventuale materiale che desiderate pubblicare e rendere così sempre più interessante la rubrica.

passaggi diurni e notturni più favorevoli per l'Italia relativi ai satelliti indicati - gennaio 1971

anno 1971	mese gennaio	satelliti			
giorno		ESSA 2	ESSA 8 frequenza 137,62 Mc periodo orbitale 114,6' altezza media 1437 km inclinazione 101,7° orbita nord-sud	ITOS 1 frequenza 137,5 Mc periodo orbitale 115' altezza media 1460 km inclinazione 102° orbita sud-nord	NIMBUS IV frequenza 136,95 Mc periodo orbitale 107,1' altezza media 1097 km inclinazione 99,8° orbita sud-nord
		Il satellite ESSA 2 è da considerarsi praticamente fuori uso.	ore	ore	Il NIMBUS IV è ancora in una fase operativa sperimentale e pertanto per il momento non possono essere forniti i dati efferenti relativi.
1			10,41*	13,53	
2			09,39	14,49	
3			10,30*	13,51	
4			09,26	14,47*	
5			10,18*	13,49	
6			11,09	14,45*	
7			10,05	13,46	
8			10,57*	14,42*	
9			09,53	13,44	
10			10,44*	14,40*	
11			09,40	13,42	
12			10,32*	14,38*	
13			09,28	15,39	
14			10,19*	14,35*	
15			11,10	15,30	
16			10,07*	14,33*	
17			10,58*	15,28	
18			09,55	14,30*	
19			10,44*	15,26	
20			09,42	14,28*	
21			10,33*	15,24	
22			09,29	14,25*	
23			10,21*	15,22	
24			09,17	14,23*	
25			10,08*	15,19	
26			11,00*	14,21*	
27			09,56	15,17	
28			10,47*	14,19*	
29			09,43	15,15	
30			10,35*	14,17*	
31			09,31	15,12	

L'ora indicata è quella locale italiana e si riferisce al momento in cui il satellite incrocia il 44° parallelo nord, ma con una tolleranza di qualche minuto può essere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare (per una sicura ricezione è bene porsi in ascolto quindici minuti prima dell'ora indicata).

L'ora contraddistinta con un asterisco si riferisce alle orbite più vicine allo zenit per l'Italia. Per calcolare l'ora del passaggio immediatamente prima e dopo quello indicato nella tabellina e relativo ad ogni satellite, basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per quello dopo) all'ora indicata il tempo equivalente al periodo del satellite. Es.: ITOS 1, passaggio più favorevole del 6 gennaio 1971 ore 14,45; passaggio prima, ore 14,45-115 minuti = ore 12,50; passaggio dopo, ore 14,45+115 minuti = 16,40.



cq - rama

★ Preghiamo tutti coloro che ci indirizzano richieste o comunicazioni di voler cortesemente scrivere a macchina (se possibile) e in forma chiara e succinta ★

cq elettronica
via Boldrini 22
40121 BOLOGNA

© copyright cq elettronica 1971

Questo mese abbiamo una serie di argomenti vari, tutti interessanti, ciascuno nel suo ambito. Iniziamo subito.

* * *

Il signor **Cunotto** di Torino chiese tempo addietro alcuni ragguagli sull'alimentatore pubblicato da Italo Bonanno (n. 2/70). Le domande, arguibili dalle risposte, riteniamo possano essere sorte anche ad altri lettori.

Con i componenti che lei usa, penso che il mancato funzionamento dell'alimentatore debba imputarsi alla non efficienza del circuito della tensione di riferimento dovuto al diverso trasformatore T_2 (quello da lei usato ha potenza maggiore e quindi c.d.t. inferiore; riconosco che avrei facilitato le cose fornendo la tensione a monte di R_{11} e negli altri punti del circuito) e al diverso diodo zener (a parte la tensione poco differente, può essere diversa la sua resistenza interna).

Ma vorrei rispondere alle sue domande con ordine; comincio quindi con il dispositivo contro il sovraccarico e il corto circuito.

Esso è posto in serie all'alimentatore ed è assimilabile ad un resistore che può assumere alternativamente il valore ohmico di circa zero, in funzionamento normale, e di circa infinito in caso di cortocircuito o sovraccarico ai capi dell'alimentatore. Scollegando quindi il carico si interrompe la continuità elettrica del circuito e ai capi dell'alimentatore, funzionante a vuoto, si ristabilisce la tensione. In presenza di cortocircuito e sovraccarico bisogna quindi eliminare la causa che lo ha provocato; senza però interrompere la continuità elettrica del circuito. Per controllare l'esatto funzionamento del dispositivo in questione, e comprendere la funzione del pulsante reset, deve provare in questo modo: se la protezione è tarata, ad esempio, per 1 A, collegando ai capi dell'alimentatore un resistore da 10 Ω e agendo su R_9 che regola la tensione d'uscita, la protezione deve intervenire in corrispondenza di 10 V, mandando a zero la tensione. Con R_9 sulla stessa posizione e intervenendo sul comando reset, la tensione deve aumentare un istante e ritornare quindi a zero poiché permane il sovraccarico. Riportando a zero R_9 e agendo su di esso in aumento, la tensione d'uscita deve rimanere nulla; essa potrà essere aumentata dopo aver agito sul comando reset.

Passiamo ora al circuito di regolazione. Le tensioni rilevate sul mio alimentatore in corrispondenza di C_1 e C_2 sono entrambe di 34 V; contro rispettivamente i 37 V e 40 V che lei rileva sul suo. Dovrebbe quindi dimensionare corrispondentemente questi resistori: $R_7 \approx 900 \Omega$, $R_8 \approx 56 k\Omega$ e $R_{11} \approx 1,4 k\Omega$.

Tenga presente che mentre i primi due valori non sono critici (le caratteristiche dell'alimentatore variano poco rispetto all'uso dei componenti originali) il terzo ha invece importanza oltre che per il funzionamento anche per le prestazioni. La prima anomalia che riscontro sui valori da lei rilevati, è la tensione di 2,2 V ai capi del diodo zener invece dei 3,3 V nominali (\pm la tolleranza sul valore nominale). Le consiglio quindi per prima cosa di montare a parte il circuito della tensione di riferimento nel modo indicato a lato.

Con $R_{11} = 1,4 k\Omega$ deve rilevare ai capi del diodo zener la sua tensione nominale; in caso può provare per R_{11} con valori poco discosti da quello citato. Data la importanza che assume la stabilità della tensione di riferimento, sarebbe meglio provare a usare, momentaneamente, per R_{11} un resistore variabile.

Variando questo nell'intorno di 1,3-1,6 $k\Omega$ e variando contemporaneamente l'alimentazione del $\pm 10\%$ (36-44 V), può determinare sperimentalmente il valore di resistenza per ottenere la minima variazione di tensione, rispetto la nominale, ai capi del diodo zener. Fatto ciò conviene sostituire il resistore variabile con uno fisso del valore più prossimo a quello trovato sperimentalmente. A questo punto (pensando a posto il restante circuito) può collegare il circuito della tensione di riferimento come nello schema generale ovvero con un capo di R_{10} alla base di Q_2 e con il positivo dello zener al negativo dell'alimentatore. Variando R_9 per l'uscita di 0,7-25 V deve rilevare, rispetto al negativo dell'alimentatore, le seguenti tensioni: base di $Q_1 = +1,2-25$ V, base di $Q_2 = +0,6$ V, collettore di $Q_2 = +2-25$ V e tensione del diodo zener $\approx -3,3$ V.

Tenga presente che le prestazioni dell'alimentatore possono variare (entro certi limiti) al variare del β dei transistor (per transistor dello stesso tipo la differenza del β può variare da 1 a 3). Se lei ha quindi dei transistor dello stesso tipo, le conviene fare uso di quelli che hanno il β più elevato o per sostituzione provare quelli che inseriti in circuito diano le migliori prestazioni d'uscita dell'alimentatore.

* * *

Italo Bonanno


Altro intervento di interesse per molti lettori (**Antonio Serio**):

In relazione all'antifurto presentato da Gianni Busi su cq n. 1/70 (pagina 37) interpellai l'autore per un cattivo funzionamento dello stesso. Devo confessare che trovo in lui più cordialità che in un amico.


Gentilmente si prodigò nell'aiutarmi e inoltre mi comunicò in anteprima, un nuovo schema « tutto a relè » messo a punto da poco. Gliene fui immensamente grato, lo sperimentai con successo e dopo tempo gliene comunicai l'esito consigliandomi con lui su una certa modifica — che riporto allegata — ricevendone approvazione. Il signor Busi, però, rispondeva che aveva già inviato l'articolo a cq e mi invitava a rendere noto a loro la modifica.

Dopo molta incertezza, mi risolvo a comunicarne la modifica. Non vorrei con la presente arrecare torto ad alcuno per cui autorizzo a fare della presente qualunque uso si creda opportuno. In fondo non sono che un « povero pierino », cui le ristrettezze finanziarie spingono a spremere le meningi per economizzare qualche componente circuitale. Studente di Economia e Commercio (per sbaglio) e votato all'Elettronica, seguo ormai da 6 anni la loro rivista, ed è stato il desiderio di vedermi accolto in essa a spingermi alla presente.

circuiti del signor Busi

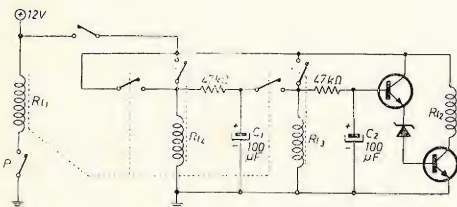

circuiti modificati

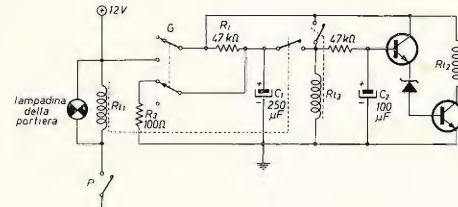

La modifica, oltre che permettere di economizzare un relè, presenta l'indubbio vantaggio di non mantenere un relè agganciato — e quindi sotto tensione — per tutto il periodo in cui il circuito è acceso, supponiamo per una intera notte o anche più. L'unica avvertenza è quella di accendere l'antifurto appena prima di scendere dalla vettura, dato che, con l'accensione, C_1 comincia già a caricarsi. Tuttavia il margine di sicurezza per scendere dalla macchina è di circa 30 secondi, più che sufficienti per permettere una uscita dalla vettura in tutta comodità, in quanto C_1 non è ancora ben caricato e tale da far scattare RL_3 . C_1 è stato portato da me a 250 μF perché quello da 100 μF non faceva scattare RL_3 , forse perché quest'ultimo (Geloso 12 V 300 Ω) « beveva » troppo.

R_3 è stato inserito per sicurezza, per permettere la scarica di C_1 a circuito spento ed evitare falsi allarmi. Infatti qualora si volesse aprire la portiera per prendere qualcosa prima dimenticato, anche spegnendo l'apparecchio, C_1 non potendosi scaricare, farebbe autoagganciare RL_3 , quando riacceso l'antifurto, si ridiscenderebbe dalla macchina.

La parte finale è sostanzialmente la stessa del signor Busi.

All'apertura della portiera, RL_3 si autoaggancia grazie a C_1 ; C_2 comincia a caricarsi finché intorno ai 7,5 V lo zener entra in conduzione facendo scattare RL_2 .

OK, signor Serio, grazie a nome degli sperimentatori della rivista, e passiamo all'argomento seguente.

* * *

Saremmo lieti di vedere pubblicate queste due foto sulla nostra bella e interessante rivista. Dico « nostra » perché ormai cq elettronica, insieme a Radio Rivista, costituisce un valido mezzo di informazione scientifica e dalla quale noi radioamatori italiani traiamo la maggior parte dei progetti per le nostre realizzazioni.




Le fotografie sono state scattate durante una recente QSY di I1CFS di Tuglie (nella foto, con gli isolatori in mano) e di I1THN (Umberto « nazionale », nella foto col suo inseparabile binocolo) in Sila.

A fare gli onori di casa c'eravamo noi due: I1SBG e I1MZZ.

Ringraziamo sentitamente

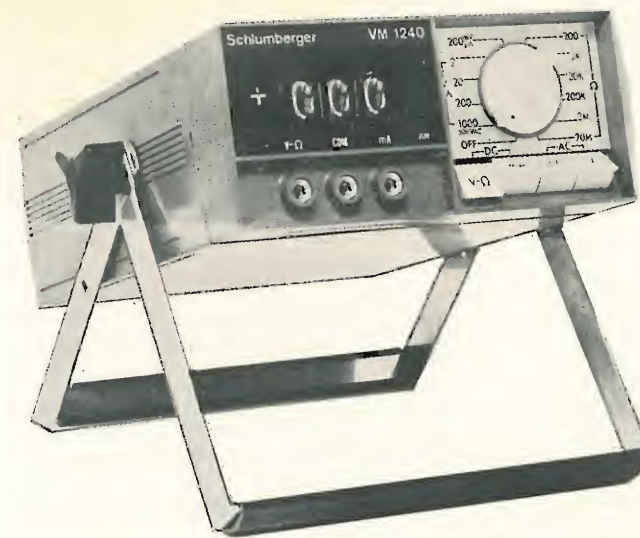Saluti e ringraziamenti a voi amici CFS, THN, SBG, MZZ



IL VM1240, annunciato dalla Schlumberger come « il multimetro portatile degli anni '70 », presenta oltre a una linea costruttiva notevolmente compatta, una alta sensibilità — che gli consente ad esempio di eseguire misure fino a 100 μV — e un'alta immunità al rumore grazie all'impiego della tecnica di integrazione a doppia rampa.


Con elevata impedenza d'ingresso (fino a 1000 $M\Omega$) e capace di effettuare misure di resistenze da 0 a 20 $M\Omega$ fondoscala, di tensioni e correnti in c.c. e in c.a. da 200 mV a 1 kV f.s. e da 200 μA a 2 A f.s., rispettivamente, il multimetro Schlumberger è dotato di quattro decadi di visualizzazione con indicazione automatica di polarità. Il VM1240 è dotato, inoltre, di 26 gamme di misura ottenute mediante un originale sistema di commutazione di funzione.

L'interessante apparecchio, totalmente protetto sia fisicamente che elettricamente, per la sua leggerezza (1,8 kg) e per l'alta precisione e risoluzione, unite alla possibilità di essere alimentato a rete o a batteria, promette di costituire un « tester » ideale in molti settori produttivi per lavori di controllo e di manutenzione, in svariati tipi di apparecchiature e sottostazioni, da eseguirsi anche da parte di personale non particolarmente specializzato.

Rallegramenti alla Schlumberger per questa nuova realizzazione: formuliamo i migliori auguri per un rapido inserimento del VM1240 nel mercato, al rango di utenti che merita.

* * *

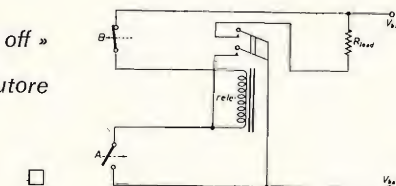Una piccola errata-corregge relativa alle note « All on - all off » (circuitiere - Zagarese, n. 11/70 pagina 1143 - figura 1). La svista è del nostro disegnatore e ci scusiamo con l'Autore e con i lettori.



Un hobby intelligente?

diventa radioamatore

per il primo passo: il nominativo ufficiale d'ascolto.

basta iscriversi all'ARI

Filiazione della "International Amateur Radio Union"

in più riceverai tutti i mesi

radio rivista

organo ufficiale dell'associazione.

Richiedi l'opuscolo informativo allegando L. 100 in francobolli per rimborso spese

di spedizione a:

ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA - Via D. Scarlatti 31 - 20124 Milano

SURPLUS - USA

NOV. EL

Via Cuneo 3 - Tel. 43.38.17
20149 - MILANO




componenti

panoramica bimestrale
sulle possibilità di impiego
di componenti e parti di recupero
a cura di **Sergio Cattò**
via XX settembre, 16
21013 GALLARATE

© copyright cq elettronica 1971

Senigallia show

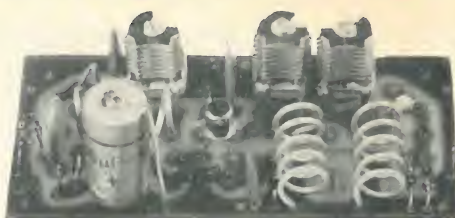

Certo è molto facile augurare «Buon anno», iniziare in modo consueto la prima puntata dell'anno; se poi ci si pensa bene si vede che realisticamente non potrà essere molto roseo: aumenti dei prezzi, mercato insicuro, balzelli, inquinamenti.

E soprattutto (qui volevo arrivare) la situazione è divenuta ormai insostenibile: l'aria diviene sempre più sporca a causa dei veicoli a motore, mal carburati per incuria e sovente peggio guidati. Gli impianti di riscaldamento che dovrebbero ormai essere tutti conformi alla legge antismog continuano (almeno in buona parte) a diffondere nell'aria vapori di zolfo e residui carboniosi di ogni genere che sporcano e rovinano tutto. Così vediamo statue che hanno resistito secoli essere intaccate, sgretolarsi in pochi anni, vediamo aumentare in modo impressionante il numero di individui che decedono per affezioni alle vie respiratorie: il loro numero è ormai decisamente superiore a quello dei malati di cancro e di infarto cardiaco (che tanto temiamo); acque che vengono ammorbrate da scarichi industriali, da detersivi bioattivi ma non biodegradabili (a tonnellate usati ogni giorno), dagli scarichi liberi delle fognature che un malinteso senso dell'economia ha suggerito. Rifiuti di ogni genere vengono gettati nel mare tanto che negli uffici turistici dei paesi d'oltralpe, ogni potenziale turista, con insistenza esasperante, chiede quali siano le spiagge italiane ancora non inquinate.

Sono d'accordo sul fatto che non è solo un problema italiano ma nel nostro paese menefreghismo, mancanza di appropriate leggi, conflitti economici a vantaggio di pochi sono la regola. Certamente vi chiederete il perché di tutta questa chiaccherata proprio su una rivista di elettronica: semplicemente perché ritengo questa categoria di lettori di un'intelligenza superiore alla media tanto da capire la gravità della situazione che urge di seri provvedimenti, che necessita del reale interessamento dei cittadini, che induca gli stessi ad atteggiamenti non qualunquistici e menefreghistici. Siamo noi infatti che respiriamo quelle sostanze carboniose, siamo noi che beviamo quelle acque nelle quali sono state scaricate cose di ogni genere al punto che in alcuni corsi d'acqua non può sopravvivere il più piccolo batterio.

Dunque, amici, se volete che nei prossimi numeri vi faccia un quadro completo e reale della situazione, sarò ben felice di farlo. Scrivetemi liberamente e pubblicherò le lettere veramente interessanti.

Finita questa digressione, riprendiamo a parlare del nostro «hobby».

* * *

In questi ultimi tempi siamo stati letteralmente sommersi da amplificatori BF, di ogni genere, a circuiti integrati, a moduli, a transistor al silicio. Comunque, ancor più spesso, controlli di tono non esistono e non è possibile usare sempre quelli di tipo passivo con notevole attenuazione. Il circuito presentato non è molto originale per il fatto che è largamente usato negli amplificatori commerciali.

La resa di questo circuito è eccellente: con riferimento a 1000 Hz, le frequenze di 100 Hz e 15 kHz possono essere esaltate o attenuate di 15 dB, con una introduzione di rumore veramente minima, dovuta al ben noto BC109.


A chi non ha familiarità con questi circuiti, una rapida occhiata gioverà moltissimo, ma sostanzialmente lo schema è la semplicità personificata.

Il segnale d'ingresso è accoppiato al condensatore C_1 , che blocca la cc, e poi portato alla base di Q_1 attraverso C_3 e P_1 (naturalmente la quantità di segnale che passerà dipenderà dalla posizione del cursore). Il segnale raggiunge il transistor anche attraverso R_2 e C_5 . Si vede che C_5 è in parallelo a una parte di P_2 , dipendente dalla posizione del cursore del potenziometro.

Controllo di tono

R_1 47 k Ω
 R_2 47 k Ω
 R_3 10 k Ω
 R_4 2,2 M Ω
(tutte da 1/4 W)
 P_1 potenziometro lineare 100 k Ω (alti)
 P_2 potenziometro lineare 250 k Ω (bassi)
 Q_1 transistor al silicio BC109 oppure BC169C
 C_1 elettrolitico 10 μ F 12 V
 C_2 1.000 pF
 C_3 1.000 pF
 C_4 10.000 pF
 C_5 10.000 pF
 C_6 elettrolitico 10 μ F 12 V
 C_7 elettrolitico 10 μ F 12 V

Senigallia show

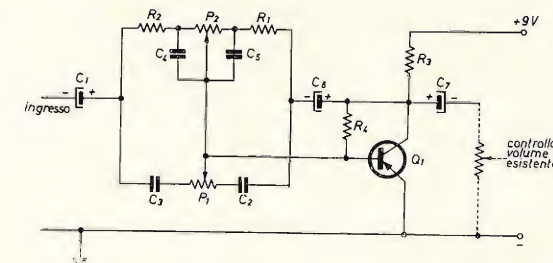

Questi due segnali combinati sono applicati al transistor che ha R_3 come carico di collettore e R_4 come polarizzazione di base. L'uscita del segnale è presa al collettore attraverso C_7 . In un amplificatore a emittore comune (che è il nostro caso) esiste una inversione di fase. Così il segnale al collettore è fuori fase con il segnale applicato alla base. Questo segnale fuori fase è applicato all'altro capo di P_1 e P_2 attraverso C_5 con un circuito identico a quello che viene alimentato col segnale principale. E' immediato notare che entrambi i controlli possono selezionare una piccola o grande quantità di segnale fuori fase e dato che queste reti selezionano le frequenze, noi possiamo dare un notevole incremento ai toni.

Osservando attentamente il circuito si vede che una certa controeazione negativa è applicata al transistor attraverso R_4 , ma è molto piccola e comunque non selettiva per alcuna frequenza. In molti schemi c'è un disaccoppiamento per questa controeazione e si usano due resistenze in serie con un condensatore di grossa capacità (100 μ F) connesso tra le due resistenze e massa, ma in pratica ho notato che è una complicazione non necessaria.

Non allego il disegno del circuito stampato per dar modo ad ognuno di scegliere la disposizione che più gradisce.

Ma io sto parlando troppo, e quindi lascio la parola ai «Quattro Moschettieri».

* * *

1° Moschettiere: **Pietro Platini**, via S. Antonio, 15, 28010 Fontaneto d'Agogna (Novara).

Questo progetto è dedicato a chi già possiede sulla propria auto un qualsiasi aggeggio che sia in grado di emettere della musica, per esempio un'autoradio, un mangiadischi, un mangianastri ecc.

Si tratta di luci psichedeliche che hanno la caratteristica, evidentemente, di funzionare a 12 V.

Uno scopo conseguibile mediante questa realizzazione potrebbe essere quello di creare una certa atmosfera qualora vi capitasse di uscire la sera con una simpatica biondina (in tal caso vi garantisco un ottimo successo).

Il circuito complessivo è composto da due canali: uno per i bassi e uno per gli acuti; la separazione è ottima, grazie ai valori trovati sperimentalmente. Ambedue sono degli amplificatori in continua con accoppiamento ad «emitter», e comprendono un condensatore in ingresso di adeguata capacità e un potenziometro per la singola regolazione dei canali.

Il canale dei bassi ha un condensatore da 2 μ F e una resistenza da 180 Ω che agiscono da primo filtro, e una potente controeazione con un condensatore da 10 μ F fra base e collettore del transistor di potenza.

Per gli acuti ho usato un trasformatore per transistor connesso in salita, onde adattare la bassissima impedenza dell'uscita (prelevata sull'altoparlante) con quella di ingresso dell'emitter.

Il trasformatore non è critico, qualsiasi per accoppiamento che abbia un rapporto di 1:3, 1:4 va bene.


Il minor rapporto di trasformazione va solo a scapito della sensibilità del canale.

Per le lampadine io ho usato quelle a 3 V degli alberi di Natale.


Come si vede dallo schema ne ho disposte solo tre, e non quattro, in serie; la ragione è quella di ottenere una buona brillantezza e anche ricchezza di luminosità medie, oltre a una maggiore sensibilità dei canali.

C₁ 100 μ F 25 V_L
C₂ 2 μ F 6 V_L
C₃ 10 μ F 16 V_L
C₄ 0,1 μ F ceramico
T₁, T₃ AC128
T₂, T₄ AD149 - OC26 - ASZ18
lampadine 3 V, 150 mA ~
R₁ 180 Ω 1/2 W
R₂ 3,3 k Ω 1/2 W
R₃, R₄, R₅, R₇ 470 Ω 1/2 W
P₁, P₂ 1 k Ω potenziometro
T_R trasformatore intertransistoriale rapporto 1:3 + 1:4

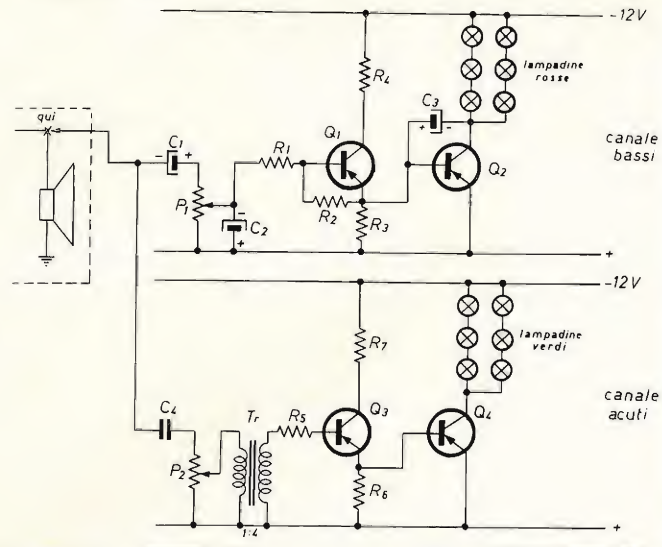N.B. per positivo a massa
il condensatore C₁ va invertito



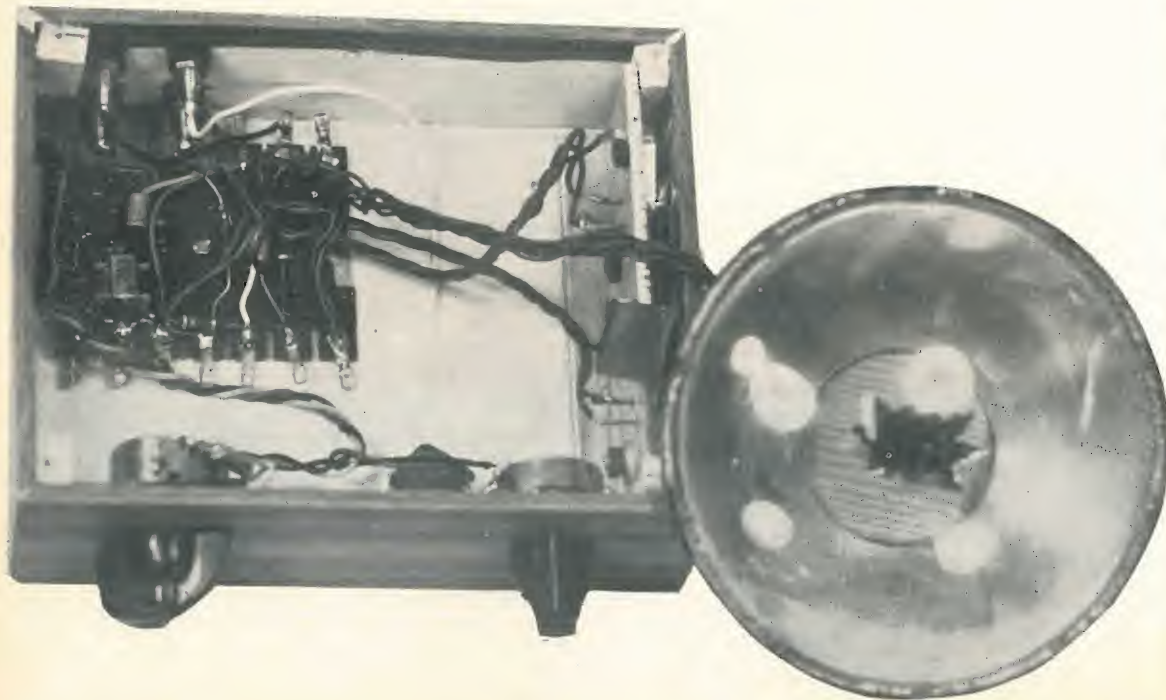Naturalmente bisogna badare a non alzare eccessivamente il volume della radio, perché oltre a non ottenere più il gioco di luci, si rischia di bruciare le lampadine in quanto i transistor finali saturerebbero portando tutti i 12 V ai capi di queste.



La massa del circuito può essere indifferentemente il + o il - a seconda dell'impianto della vostra macchina.

L'ingresso del marchingegno va connesso al capo dell'altoparlante, non a massa (mi raccomando non fate corti).

Posso comunque garantirvi che otterrete risultati in ogni caso; infatti ho provato anche ad attaccarci una volgarissima radiolina a 5 transistor (quelle da L. 3000 al pezzo) e, nonostante tutto, le lampadine si accendevano, non proprio a suon di musica, ma l'effetto era sempre gradevole.

Evidentemente più sarà elevata la fedeltà di riproduzione, o altro aggeggio, più sarà soddisfacente il funzionamento del complessino.

Le lampadine potranno essere fissate nel posto che più vi garba, oppure, come ho fatto io, potrete rinchiuderle in un proiettore recuperato da una macchina o da una moto (o addirittura da una bicicletta) e spostandole opportunamente rispetto al fuoco, potrete ottenere sulla capote della vostra auto le figure più strane.


Spero di aver spifferato tutto, non mi resta che augurarvi buona fortuna con le bionde.

* * *

2° Moschettiere: **Claudio Botti**, via Antelami 1, 43036 Fidenza.

Spinto dal fatto che molti lettori di CQ hanno chiesto le note pratiche relative al montaggio del temporizzatore per tergicristallo apparso nella rubrica « Senigallia show » del novembre '69, le invio gli schemi relativi al montaggio da me recentemente realizzato per un amico e spero che quanto seguirà sia ritenuto idoneo alla pubblicazione.

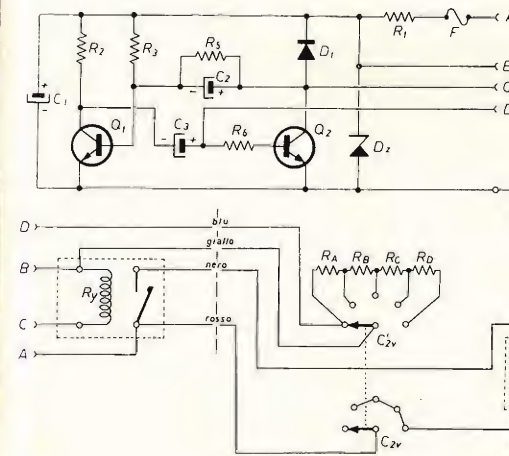
Dallo schema originale ho fatto qualche piccola modifica come per R₂ che da 1200 Ω ho portato a 330 Ω , uguale cioè alla R₇ del relay usato, in questo modo si ha un assorbimento costante che si aggira sui 35 mA, e si può utilizzare uno zener da 1 W.



R₁ 56 Ω 1 W
R₂ 330 Ω 1/2 W
R₃ 15 k Ω 1/2 W
R₄ eliminata dopo collaudo
R₅ 15 k Ω 1/2 W
R₆ 1 k Ω 1/2 W
D₁ 10D1 Vecchietti
D₂ zener 10 V 1 W
R_y relay Geloso G2301/12
R_A, R_B, R_C, R_D a seconda degli intervalli desiderati (18-27 k Ω) ciascuna
C₁ 100 μ F 12 V
C₂ 50 μ F 25 V
C₃ 200 μ F 12 V
Q₁ BC109
Q₂ BC109
F fusibile rapido 0,16 A (portafusibile da circuito stampato GBC)
C_{2v} C_{2v} commutatore rotante 2 vie 5 posizioni

Chi lo volesse, può anche usare un relay diverso da quello indicato a patto però che l'assorbimento sia al massimo di 100 mA; se fosse superiore, si può provare a mettere in serie al relay una resistenza R₄ di valore tale da mantenere l'assorbimento entro i 100 mA sopradetti. E' chiaro però che in queste condizioni il relay deve essere in grado di scattare decisamente. Fatto questo non resterà che scegliere R₂ in modo che sia il più possibile uguale a R₅+R₄. Io ho provato ben quattro relais differenti recuperati da macchine in distruzione e devo dire di essere riuscito in ogni caso nell'azione descritta, ottenendo un ottimo funzionamento di tutto l'assieme. R₆ regola il tempo minimo di battuta e quindi può essere necessario (a seconda delle proprie esigenze) aumentare il suo valore fino a qualche decina di k Ω .


Il montaggio si compone di due parti: una parte alloggiata in un contenitore Teko, comprende la piastrina su cui è realizzato il circuito, il relay e la morsettiera di collegamento; l'altra comprendente il commutatore rotante a 5 posizioni 2 vie che fa da interruttore e da selettore dei tempi; esso è collegato alla prima unità con trecciola a 4 capi 4 colori (filo Ø 1,5 mm). Il commutatore è stato montato sul cruscotto dal quale sporge solamente la manopola di comando, mentre il contenitore Teko è stato messo sotto il sedile e il cavo scorre sotto i tappetini (Fiat 124).

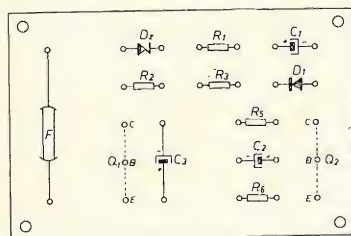

Scala 1:1 - lato componenti

Montaggio verticale

Si è utilizzata una piastrina in bachelite con anellini in rame con interasse di 5 mm, non forata.

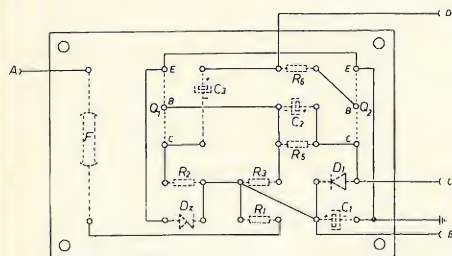

Scala 1:1 - lato saldature

I collegamenti sono fatti saldando gli anellini in rame che interessano con filo stampato tipo telefonico (0,5 mm). Volendo si può ricavare anche un vero e proprio circuito stampato.


Altro non ho da dire, devo aggiungere solamente che questo economico temporizzatore ha dato e spero darà ottime soddisfazioni.

* * *

3° Moschettiere: **Francesco Franchini**, corso Montecatini DIPA Orbetello

Seguo da lungo tempo con molta attenzione cq elettronica. In particolar modo gli argomenti riguardanti le aggiunte elettroniche alle nostre macchine. Pur parlando di antifurti, ho notato che chi più chi meno, i suddetti antifurti, sono suscettibili di manomissione con conseguente sparizione delle nostre «amate».

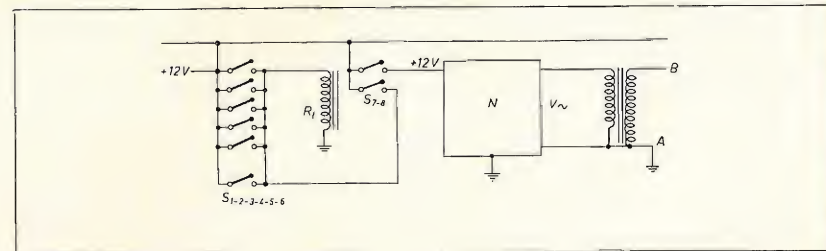Per inciso qui succede spesso, l'ultima, a mia conoscenza, risale a due notti fa. Ora vorrei proporre quanto segue, limitando lo schema il più possibile e descrivendo il tutto.



Applichiamo un relay a 2 scambi che si ecciti chiudendo uno qualsiasi degli interruttori $S_{1-2-3-4-5-6}$ (che sono poi dei contatti applicati alle portiere, al cofano motore e portabagagli). Il relay stesso rimane eccitato tramite S_7 , che è uno scambio del relay stesso. S_8 è l'altro scambio del relay e alimenta l'invertitore N (quello descritto a pagina 532 maggio 1970 di cq elettronica).

La tensione alternata uscente la applichiamo al primario di una bobina per auto collegando il punto A alla carrozzeria della macchina e il punto B a terra il più vicino possibile alla portiera di guida. Tutto l'aggeggio dovrebbe all'eventuale cattivo intenzionato dare una bella scossa, sperando che con la stessa gli si schiariscano le idee e inizi a marciare su di una via più retta.

Tutte le varie obiezioni le lascio a voi; io, nella mia grande presunzione, mi sono limitato a voler dare un'idea che dovrebbe avere una efficacia di molto superiore ai tradizionali bloccasterzo e simili diavolerie.

* * *

Pubblico ora un «appello e consiglio» del 4° Moschettiere, **Adriano Cagnolati**, via Ferrarese 30, 40128 Bologna:

I tre schemi che molto gentilmente sono stati pubblicati a pagina 531 del n. 5 di cq elettronica sono solo schemi teorici dei quali volevo avere un parere e pertanto poco degni di fiducia e affidamento. Se tuttavia qualcuno si fosse già accinto alla costruzione e avesse trovato qualcosa che non va, oppure se qualcuno è interessato alla loro realizzazione, ebbene, mi mandi un plico, e io risponderò compatibilmente allo scarso tempo che lo studio mi lascia.

Seconda nota dolorosa: vorrei sapere se è possibile realizzare una specie di filtro capace di separare la fondamentale dalla 1ª, 2ª... armonica di un segnale applicato all'ingresso. In caso di risposta affermativa vi pregherei di farmi avere uno schema possibilmente di facile realizzazione.

Terza nota con dulcis in fundo: i circuiti stampati con l'acido nitrico. Dopo aver provato vari sistemi, tra cui lo smalto per unghie, ho scoperto il protettivo giusto: la paraffina. Infatti basta ricoprire il rame con uno strato di paraffina fusa, lasciarla indurire, raschiarla via con un cacciavite, ad esempio, nelle zone dove si vuole il rame venga corrosa e il gioco è fatto. Praticamente è la tecnica dell'acquaforte. Unico accorgimento è quello di non usare paraffina troppo calda e quindi troppo fluida in modo da depositare uno strato di 1/2 mm di spessore: in tal modo si avrà una maggiore protezione e una incisione perfetta.

* * *

Come consuetudine, un bel «cocktail» assortito di tripodi e tetrapodi a tutti e quattro «li messori».

* * *

SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ

Sfortunatamente mi è sfuggito che la fotografia dello scorso quiz era stata pubblicata recentemente da una rivista analoga a cq. Ragione per la quale il numero dei solutori è stato altissimo; comunque, si trattava di una fotografia scattata al microscopio elettronico di un cristallo di piombo fatta nel laboratorio di ricerca del «Cambridge Instruments». La nitidezza dei particolari e la profondità di campo permette una vera e propria fotografia a tre dimensioni con un'analisi di tipo televisivo che appunto usa un pennello elettronico.

I vincitori dell'assortimento di tripodi sono:

Adriano Cagnolati - Bologna
Mario Di Fonso - Firenze
Marco Bamboglio - Varese
Paolo Airasca - Verzuolo
Enrico Camoscella - Novara
Mauro Lenzi - Bologna
Mario Davalle - Dozza
Giorgio Coggi - Torino
Nino Moschi - Mirandola
Silvano Rivabella - Vigevano
Paolo Frobetti - Castel Maggiore
Enzo Burbello - Milano
Sandro Giuliani - Roma
Piero Zanotto - Rivarolo
Oreste Dalla Palma - Mestre



Dunque, essendo un poco difficilotto il quiz di questo mese, i premi sono maggiori: al primo un integrato IC709, dal secondo al decimo un assortimento di un transistor AF + tre transistor BF + tre diodi; dall'undicesimo al ventesimo due transistor BF.

Veniamo allora alla fotografia (che l'ing. Accenti conosce bene) e che rappresenta un procedimento industriale. Vorrei sapere di cosa si tratta. Troppo difficile? Per aiutarvi vi posso dire che si svolge ad Agrate...

Nota bene: gli integrati che ho inviato ai vincitori della scorsa puntata IC709 sono assolutamente equivalenti ai μ A709 della SGS, solo che sono costruiti dalla ITT.

ATTENZIONE: le risposte vanno all'indirizzo di Cattò, non alla Rivista!

APPLICATIONS FOR LABORATORY



TEKO Model TAO1 WIRED

Scatola di sostituzione di resistenze, per uso generale di laboratorio e per semplificare il progetto di circuito, in 24 valori standard EIA 5% 1 W, nei seguenti valori: 470, 680, 1 K - 1,5 K - 2,2 K - 3,3 K - 4,7 K - 6,8 K - 10 K - 15 K - 22 K - 33 K - Ω (low-range) 47 K - 68 K - 100 K - 150 K - 220 K - 330 K - 470 K - 680 K - 1 M - 1,5 M - 2,2 M Ω (High-range). Involucro in plastica ad alto isolamento, terminali a morsetto. Dimensioni: 16 x 9,5 x 6 cm.

Prezzo L. 5.000



TEKO Model TAO2 WIRED

Questa scatola portatile per sostituzione di resistenze, è intesa particolarmente per bassi valori, come servizio e strumento di progetto in circuiti a transistor, 12 valori standard EIA 5% 1 W, nei seguenti valori: 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000 Ω . Scatola in plastica ad alto isolamento, terminali a morsetto. Dimensioni: 11 x 5 x 7 cm.

Prezzo L. 3.900




TEKO Model TAO3 WIRED

Scatola di sostituzione di condensatori nei valori standard preferiti, adatta per riparazioni e per determinare il valore più adatto in circuiti elettronici e di controllo. Ciascun condensatore può essere selezionato senza disconnettere i puntali. Precisione $\pm 10\%$. Tensione di lavoro 630 V, in 12 valori: 1 K - 1,5 K - 2,2 K - 4,7 K - 10 K - 15 K - 22 K - 33 K - 47 K - 68 K - 100 K pF. Scatola in plastica ad alto isolamento, terminali a morsetto. Dimensioni: 11 x 5 x 7 cm.

Prezzo L. 3.900



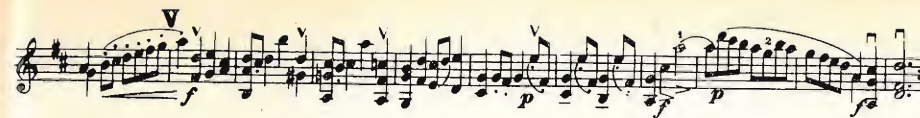C.P. 328 - 40100 BOLOGNA - TEL. 46.01.22 - 46.33.91
via Emilia Levante 284 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA



cq audio



stand up!

(sostituisce beat.. beat.... beat)

bassa frequenza e affini
a cura di **IIDOP, Pietro D'Orazi**
via Sorano 6
00178 ROMA

© copyright cq elettronica 1971

... Eccoci al nostro consueto mensile appuntamento, questa volta però avrete notato qualcosa di diverso.

Siamo nel 1971 e con il nuovo anno ho creduto opportuno apportare alcune modifiche, del resto non sostanziali ma almeno formali alla rubrica, infatti avrete notato che il titolo è stato cambiato dal vecchio e ormai stantio « beat.. beat.... beat » nel nuovo e più dinamico e americaneggiante « stand up! » che, tradotto, suona come un invito abbastanza categorico (alla Paolo Villaggio) ad alzarsi. Dietro questa metafora si cela il ritmo della vita attuale dove tutto è dinamica, quello che si progetta oggi, domani è già superato e ciò è valido per tutti i campi sia per la tecnologia sia per la moda... vedi maxi, midi, mini e vattelapesca! Per cui un titolo imperativo e abbastanza aggressivo come la moderna pubblicità lo ritengo aggiornato e adeguato.


* * *

L'argomento **circuiti integrati** ha destato e desta notevole interesse da parte dei lettori, almeno giudicando dalle richieste che pervengono in tale settore. In tema di integrati, specialmente nel campo preamplificatori ho già presentato una realizzazione di un preamplificatore stereo: l'ISP2, e altre spero di presentarle nel corso dell'anno; in merito all'ISP2 desidero nuovamente fare presente che la resistenza R_2 riportata nell'elenco componenti con il valore errato di 100 Ω deve essere da 100.000 Ω .

Questa volta vediamo come utilizzare il circuito integrato **SGS TAA 611/B**.



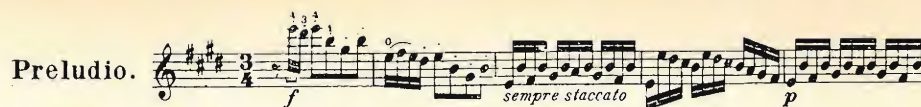Il TAA611/B è un circuito integrato monolitico particolarmente adatto come amplificatore audio in radioricevitori, giradischi e apparecchi TV portatili, nonché utilizzabile come modulatore di piccoli trasmettitori a transistor fino a due watt di potenza.




In questo integrato sono compresi tutti gli stadi di amplificazione, dal pre-amplificatore al pilota, allo stadio finale compreso. La potenza massima di uscita in dipendenza della tensione di alimentazione e della resistenza di carico, è data da:

1,6 W per 11 V_L e 8 Ω di carico
1,5 W per 9 V_L e 4 Ω di carico
1 W per 9 V_L e 8 Ω di carico

L'accoppiamento all'altoparlante si effettua direttamente senza alcun trasformatore. Adoperando una coppia di transistori complementari di potenza si possono ottenere potenze molto più elevate. Nel circuito è impiegato un sistema di controreazione in corrente alternata e in corrente continua in modo da ottenere ottima stabilità del circuito con la frequenza, con il variare della temperatura e della tensione di alimentazione.


Il numero dei componenti esterni al TAA611/B è stato minimizzato con il vantaggio per l'impiego in apparecchiature ad elevato grado di compattezza e affidabilità. Tale integrato è stato progettato in modo tale da non rendere necessario l'impiego di alcun componente esterno di tipo regolabile o semi-fisso.

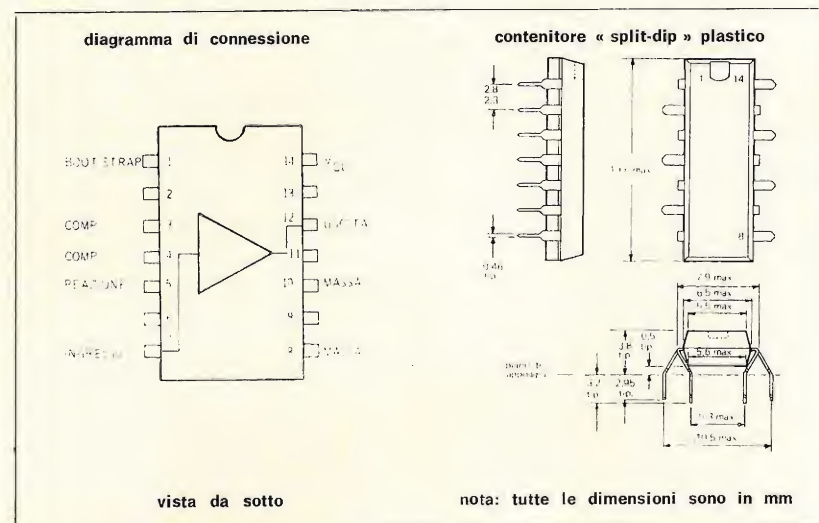Il case è del tipo « Split Dip » plastico.



La bassa resistenza termica è data da una barretta di rame inserita e affogata nella plastica, che permette di ottenere una bassa resistenza termica.

Schema a blocchi del TAA 611/B

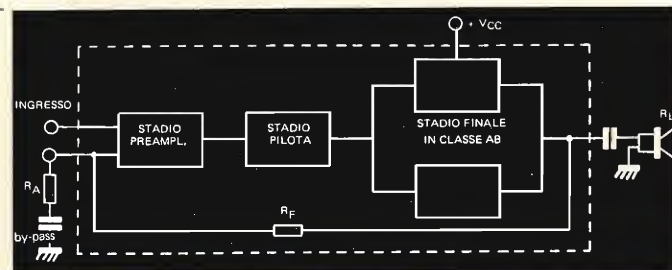


Come noterete dallo schema a blocchi, la piastrina di silicio monolitico contiene uno stadio preamplificatore, uno stadio pilota e uno stadio finale in classe AB a simmetria complementare. L'accoppiamento all'altoparlante viene effettuato capacitivamente. La resistenza esterna R_A permette di variare la controreazione dell'amplificatore e quindi adatta il TAA611/B a tutte le esigenze in dipendenza del segnale in ingresso.



cq audio

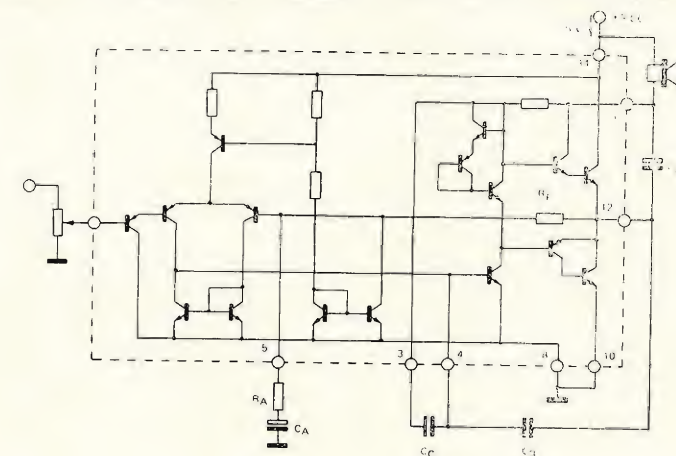Schema elettrico completo del TAA 611/B e dei componenti esterni



Lo schema elettrico riportato è dotato anche dei componenti esterni per una tipica applicazione.

Il potenziometro P in ingresso, oltre a permettere la regolazione del volume, chiude in corrente continua verso massa il circuito di base del primo transistor.

La resistenza R_A , come già detto, determina, insieme con la resistenza R_F interna all'integrato un partitore nell'anello di controreazione. Il valore assegnato alla resistenza R_A stabilisce il guadagno dell'intero amplificatore. Il condensatore C_A è un condensatore di bypass. La capacità C_B costituisce una controreazione selettiva per l'amplificatore e pertanto unitamente alla capacità C_C , contribuisce alla determinazione della banda passante del TAA611/B verso le alte frequenze. La banda verso le basse frequenze viene determinata fra le costanti di tempo R_L/C_L , e R_A/C_A .



TELESOUND COMPANY, Inc.

via L. Zuccoli 49 - 00137 ROMA - Tel. 884.896



TSA-1

ALIMENTATORE STABILIZZATO CON CIRCUITI INTEGRATI

Tensione regolabile: 3÷28 V
Corrente massima: 2,5 A
Soglia di corrente: regolabile
Stabilità: migliore dello 0,2%
Protetto contro i cortocircuiti

TSI-1 SIGNAL TRACER E GENERATORE DI ONDE QUADRE

ISP-2 PREAMPLIFICATORE STEREO Integrato in Kit

AL1 GRUPPO REGOLATORE DI TENSIONE

INFORMAZIONI A RICHIESTA

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PROFESSIONALI

Kit e parti staccate
Miscelatori
e demiscelatori TV
Circuiti stampati



TSA-2

Stesse caratteristiche del TSA-1

Regolazione della tensione: a scatti 3-6-9-12-18-24 V


Soglie di corrente: 0,5-1-1,5-2-2,5 A.

CERCANSI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE


Gavotte u. Rondo.



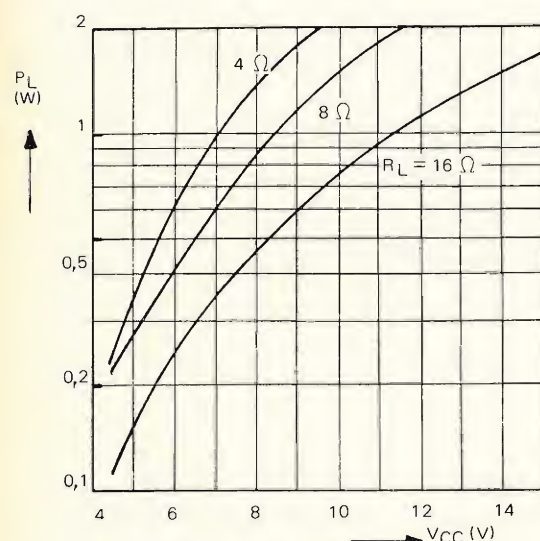
La potenza di uscita è legata alla tensione di alimentazione (max 15 V_L) e alla resistenza di carico impiegate:



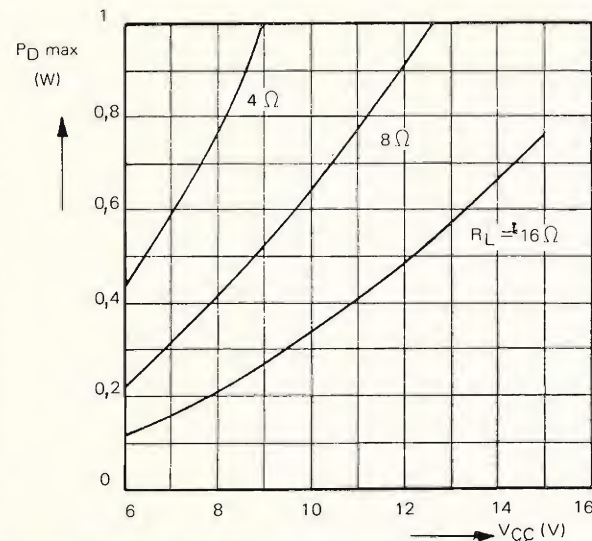Potenza di uscita del TAA 611/B al 10% di distorsione



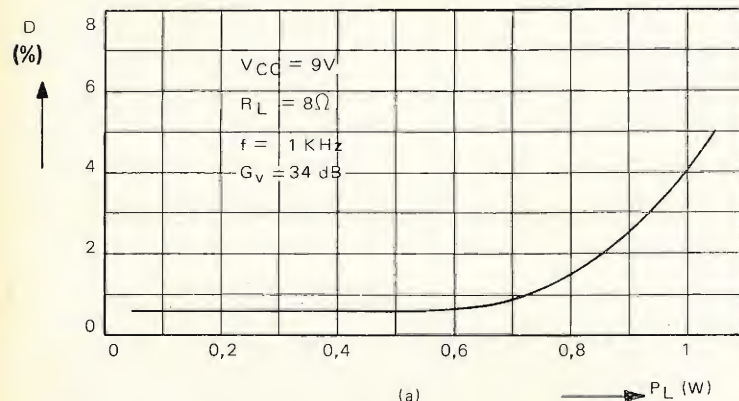Potenza dissipata del TAA 611/B nelle condizioni di massima dissipazione



Andamento tipico della distorsione armonica del TAA 611/B alimentato a 9 V e con carico di 8 Ω

G.B.C.
italiana


Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo, sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. italiana.




cq audio

Come utilizzazione di questo integrato voglio proporvi una mia realizzazione:

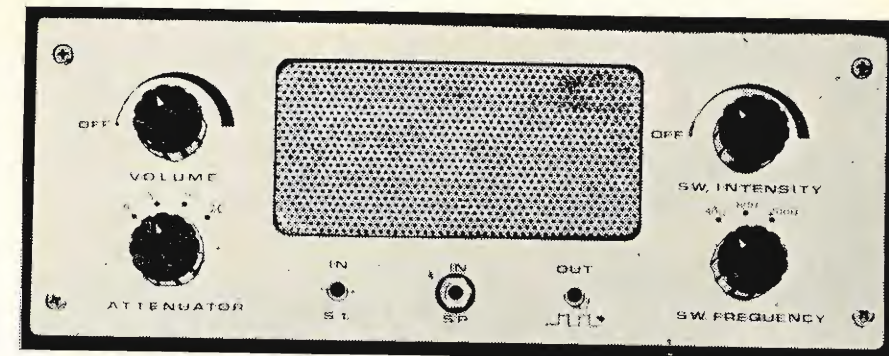signal tracer +
generatore di
onde quadre



L'uso di tale apparecchio si rivela utile quando vi è necessità di avere a disposizione un amplificatore di bassa frequenza con una discreta sensibilità, per esempio se dobbiamo provare il funzionamento di un microfono, di un pick-up, di un oscillatore di bassa frequenza, di una chitarra elettrica e chi più ne ha più ne metta; senza contare che con l'ausilio della sonda rivelatrice è possibile seguire il segnale a radio frequenza attraverso tutti gli stadi di un radiorecettore e individuare lo stadio eventualmente guasto.

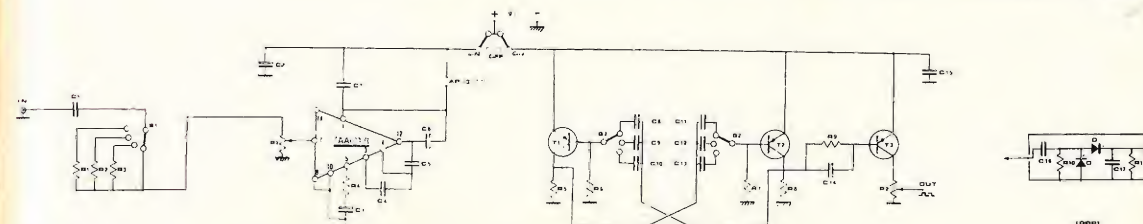


R₁ 1 MΩ
R₂ 200 kΩ
R₃ 27 kΩ
R₄ 27 Ω
R₅ 1000 Ω
R₆ 47 kΩ

R₇ 47 kΩ
R₈ 1000 Ω
R₉ 10 kΩ
R₁₀ 180 kΩ
R₁₁ 220 kΩ
tutte da 1/2 W

C₁ 10 nF
C₂ 100 μF 12 V_L
C₃ 100 μF 12 V_L
C₄ 56 pF
C₅ 150 pF
C₆ 500 μF 12 V_L

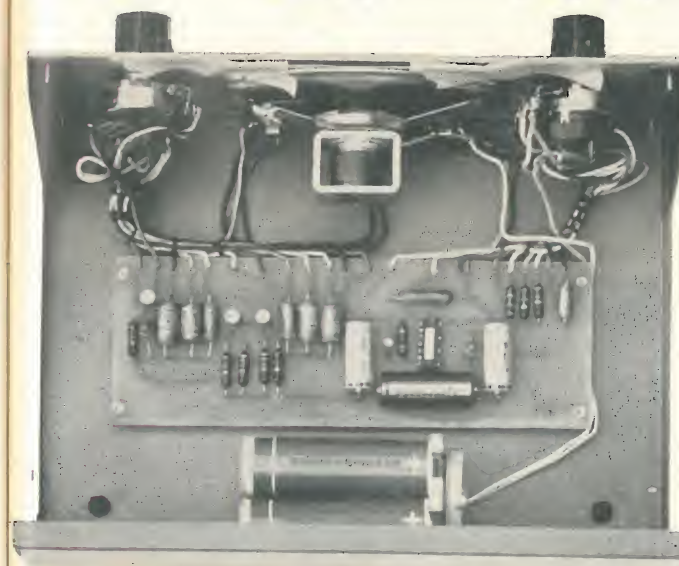C₇ 0,1 μF
C₈ 50 nF
C₉ 33 nF
C₁₀ 10 nF
C₁₁ 50 nF
C₁₂ 33 nF
C₁₃ 10 nF
C₁₄ 180 pF
C₁₅ 50 μF 12 V_L
C₁₆ 1500 pF
C₁₇ 500 pF
P₁ 22 kΩ log.+interruttore
P₂ 500 Ω lin.+interruttore
T₁/T₂/T₃ transistor PNP AC128 o equivalenti
D₁/D₂ diodi rivelatori al germanio tipo OA85 o equivalenti
circuiti integrati SGS TAA 611/B
altoparlante 8 Ω 1 W



Nella mia realizzazione ho inserito anche un generatore di onde quadre con possibilità di scelta di tre frequenze, il che moltiplica ulteriormente le possibilità di avere un generatore di segnali con una forma d'onda ottima e permette di utilizzare tale apparato anche per la riparazione e messa a punto di amplificatori e preamplificatori di bassa frequenza. Vi riporto lo schema elettrico del TSI-1; sul prossimo numero vedremo la realizzazione pratica con circuito stampato, serigrafia componenti e messa a punto.

Fuga.



**alta fedeltà
stereofonia**

a cura di **Antonio Tagliavini**
piazza del Baraccano 5
40124 BOLOGNA

© copyright cq elettronica 1971



PROGETTO READOUT

Il programma di sviluppo ed evoluzione di **cq elettronica**, varato sotto la sigla **ESPADA** (Expanded Specialized Program for Advanced Development of Amateurs) già più di due anni fa, nell'intento di adeguare sempre più la Rivista alle esigenze e ai gusti dei Lettori, continua a raccogliere nuove idee e a far maturare i suoi frutti.

Vi vogliamo parlare oggi dell'ultima novità: il **progetto READOUT**. Scusate se comincio un po' da lontano, ma prima di illustrarvi nei dettagli come intendiamo realizzare READOUT, vorremmo esporvi da quali esigenze esso nasce.

Una delle maggiori difficoltà che l'appassionato di elettronica oggi incontra è quella di tenersi informato sugli sviluppi della tecnica.

Essere a conoscenza delle novità che di continuo interessano il campo dei circuiti, delle apparecchiature, dei componenti, oggi non è più, come poteva essere qualche anno fa, un privilegio riservato a pochi. E' diventata una necessità per tutti.

Essere aggiornati significa infatti poter realizzare i propri progetti in modo più semplice, più economico, più efficace.

Mai come ora infatti si sono accorciati i tempi intercorrenti fra l'annuncio di un nuovo prodotto e la sua disponibilità sul mercato.

E l'uscita di un nuovo componente può oggi rendere superato tecnicamente ed economicamente ciò che sino a ieri era il meglio come efficienza e costo: è ciò che succede quasi quotidianamente, ad esempio, nel campo dei circuiti integrati.

Ma non basta, per rimanere nell'esempio fatto, sapere che è uscito il tale circuito integrato; è necessario poter conoscere **subito** quali possono essere le sue applicazioni, poter disporre **subito** degli schemi e delle note relative. Sapere dove lo si può acquistare.

E' necessario essere documentati con tempestività.

Al mondo si stampano quintali di carta che sarebbe necessario, per essere documentati, poter consultare, studiare, annotare, schedare, per poter avere a disposizione ciò che occorre al momento giusto. Prendiamo un altro esempio: la circuitistica. Quasi tutto ciò che può occorrere oggi non solo al dilettante, ma anche al professionista che non lavori in campi particolarmente avanzati, è **già stato fatto e pubblicato**.

Eppure quante volte, per mancanza di informazione, ci si trova a dover rifare, a prezzo di fatiche anche notevoli, ciò che altri hanno già fatto e divulgato, ma di cui non siamo a conoscenza!

Mantenersi informati su tutti i propri campi di interesse non è molto spesso possibile al dilettante, poichè è **molto costoso** (pensate a quante riviste specializzate bisognerebbe abbonarsi!), richiede **molto tempo** e spesso **molta fatica**: pensate quanto ci vorrebbe anche solo per sfogliarle e annotarsi tutto ciò che in un domani ci potrebbe interessare. A parte il fatto che sarebbe necessaria una buona conoscenza di due o tre lingue straniere.

Ma anche nell'ipotesi di essere in grado di sottoporsi a un tale sforzo, c'è un'altra difficoltà: non sempre si è in grado di valutare l'importanza o l'interesse che in futuro potrà avere un determinato argomento.



cq audio

Non sempre si è in grado di penetrare in profondità in un determinato argomento per poter giudicare, ad esempio, quale fra due tesi discordanti esposte da due diversi Autori sia la più convincente. Sarebbe necessario, oltre all'informazione pura e semplice, avere sempre un consulente a portata di mano.

E' qui che entra in azione il progetto READOUT: **noi** ci terremo aggiornati per il lettore, e saremo in grado di riferire e consigliare al lettore ciò che la stampa più qualificata di tutto il mondo dice riguardo a un determinato argomento.

In base alle vostre richieste cercheremo, sfoglieremo e vi *leggeremo ad alta voce*, ché tutti sentano, ciò che riteniamo più da vicino si adatti alle vostre esigenze. To read out significa proprio « leggere ad alta voce ».

Che cosa vi leggeremo? Non tutto, e non di tutto.

Non tutto, ovviamente, per motivi di spazio; ma manterremo come principio informatore quello di **riportare tutte le notizie essenziali**, in modo che ciò che pubblicheremo possa essere già di per sé qualcosa di autonomo. Chiaramente, per tutti i dettagli rimanderemo sempre alla fonte originale. Ma siamo certi che saranno pochi i casi in cui il lettore si troverà nella necessità di farlo. Non di tutto, perché gli argomenti, come dice il titolo stesso, verranno « letti ad alta voce », e dovranno quindi essere il possibile di **interesse generale**. **E' a questo principio che vi invitiamo già da ora ad attenervi nelle vostre richieste a READOUT.**

Non di tutto anche perché, data la vastità e l'impegno che un programma come READOUT comporta, esso richiede la divisione in vari canali e il lavoro coordinato di molte persone.

E' necessario partire gradualmente, anche per studiare e tener conto delle vostre opinioni e suggerimenti.

Pertanto **READOUT** comincerà a funzionare per ora nel campo **cq audio**, per estendersi successivamente a tutti gli altri campi di interesse di **cq elettronica**.


* * *

APPUNTI PER UN SINTONIZZATORE FM (segue dal numero precedente)

Come dicevo il mese scorso, una rete in cui il legame tra deviazione di frequenza e sfasamento introdotto sia per quanto possibile lineare, non è necessario scervellarsi per trovarla: ce l'abbiamo subito a portata di mano: è un comune circuito accordato con perdite. Basta guardare infatti a figura 4 per vedere come, nell'intorno della frequenza di risonanza f_0 , l'andamento della curva fase-frequenza presenti un tratto lineare, tanto più ampio quanto più è basso il fattore di merito del circuito accordato.

Pertanto, data una certa deviazione massima di frequenza (determinata dallo standard secondo cui opera il trasmettitore), per imporre una distorsione minore di una certa quantità prefissata (teoricamente piccola a piacere, in pratica limitata da ragioni di rumore termico) basterà far scendere il fattore di merito del circuito accordato al disotto di un certo valore, per far sì che la curva fase-frequenza si « sdrai » in modo da presentare, in corrispondenza della deviazione di frequenza prefissata, un tratto sufficientemente rettilineo.

figura 4

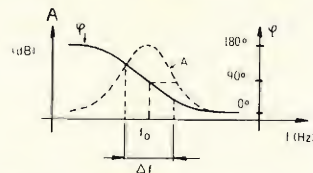

Dalla figura 4 si può notare molto bene come, man mano che si impone una distorsione sempre più piccola, diminuisce la tensione di uscita (proporzionale allo sfasamento introdotto) del demodulatore. Questo dà origine quindi a un limite inferiore per la distorsione, al disotto del quale non è conveniente andare per ragioni di rumore termico. Ciò potrebbe, a prima vista, preoccupare. In realtà tale limite è fortunatamente molto al di sotto delle nostre pretese.




Per fare un esempio, nel TAA661 impiegato a 10,7 MHz, supposta una deviazione di frequenza nel segnale modulato di ± 50 kHz, imponendo una distorsione minore del 2%, si ottiene un'uscita di 1,5 V, ben lontana quindi dal campo in cui possono sorgere problemi di rumore termico; le semplici formule che, nel caso del TAA661, danno la tensione di uscita e la distorsione percentuale di terza armonica (si noti infatti che, essendo la curva simmetrica rispetto a f_0 , la distorsione è di ordine dispari soltanto nell'ipotesi naturalmente che il circuito sia ben tarato) sono:

$$V_{OUT} = 0,45 V_{cc} Q \frac{\Delta f}{f_0} \quad (1)$$


$$D_3 = \frac{1}{3} \left(Q \frac{\Delta f}{f_0} \right)^2 100 \quad (2)$$

figura 5a

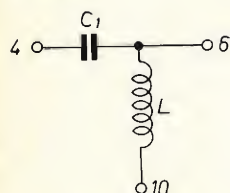

Nota: per $Q > 10$ aggiungere una resistenza da 2 k Ω fra i piedini 7 e 9 del TAA661.

figura 5b

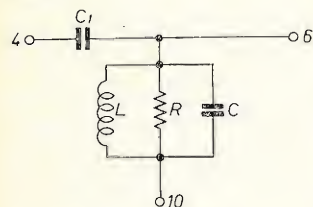

Scegliere $R \leq 20$ k Ω

Per il dimensionamento della rete di sfasamento le formule sono:

rete di figura 5a

$$C_1 = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L}$$

$$L = \frac{50}{2\pi f_0} \frac{Q}{Q-4,2}$$

in cui:

V_{cc} = tensione di alimentazione
 Q = fattore di merito della bobina
 Δf = deviazione di frequenza
 f_0 = frequenza intermedia


rete di figura 5b

$$C_1 = \frac{4,2}{2\pi f_0 R}$$

$$L = \frac{R}{2\pi f_0 Q}$$


$$C = \frac{1}{2\pi f_0 R} (Q-4,2)$$

La procedura di progetto è quindi la seguente: si sceglie una distorsione massima accettabile e con la (2) si determina il Q della bobina. Con le (3), (4), (5) si determinano i valori dei componenti il circuito, ed eventualmente si verifica che la tensione di uscita (1) sia accettabile. Naturalmente si potrà partire anche dall'imposizione di una certa tensione di uscita; in tal caso si verificherà che la distorsione sia accettabile. Ma per parlare del TAA661 mi sono allontanato dal discorso che stavamo facendo. Lo schema a blocchi del demodulatore a circuito AND o (coincidenza) è dunque quello di figura 6.

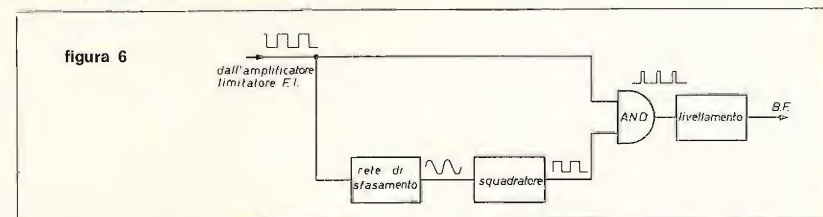

L'ingresso è un'onda quadra, facilmente ottenibile se si fa uso in media frequenza di un amplificatore-limitatore. Questa viene applicata direttamente a uno degli ingressi dell'AND. Nello stesso tempo entra nella rete sfasatrice di cui abbiamo parlato. Da questa esce sì con uno sfasamento dipendente dalla deviazione di frequenza, ma sotto l'aspetto di una sinusoide abbastanza pulita, per effetto dell'azione filtrante della rete sfasatrice. Pertanto essa, prima di essere applicata all'altro ingresso dell'AND viene squadrata da un altro amplificatore-limitatore. All'uscita dell'AND troviamo un circuito di livellamento, che trasforma gli impulsi di uscita nella tensione che riproduce il segnale modulante (*).

(*) Nota: questo è solo il principio di funzionamento del demodulatore a circuito AND. In effetti il circuito adottato nel TAA661 è alquanto diverso come costituzione da quello qui illustrato; esso infatti adotta un discriminatore a doppia semionda, anziché a semplice semionda come quello preso in esame sinora, e ciò per garantire una maggiore immunità del sistema ai disturbi che alterano il rapporto « pieno-vuoto » dell'onda quadra in ingresso. Per maggiori dettagli si veda il foglio descrittivo del TAA661 reperibile presso i distributori SGS o presso la SGS stessa.

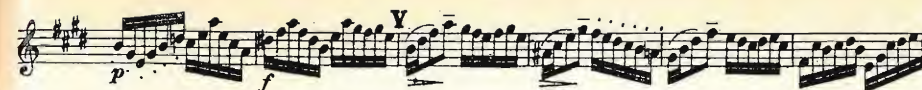

cq audio

Filtri a cristallo con caratteristiche adatte a sintonizzatori FM e FM stereo sono ormai abbastanza comunemente reperibili sul mercato USA. Ad esempio un tipo costruito dalla CTS adatto al nostro impiego costa 13 dollari e 75 centesimi, e ha le seguenti caratteristiche:

- frequenza di centro banda: 10,7 MHz
- larghezza di banda: a — 1,5 dB 200 kHz min
- 3 dB 240 kHz min
- 20 dB 500 kHz max
- 50 dB 1100 kHz max
- attenuazione fuori banda: 50 dB min
- perdita di inserzione: 5 dB max
- linearità di fase: $\pm 3^\circ$ entro 200 kHz
- ingresso e uscita su 500 Ω di impedenza.

Spero che quanto ho velocemente schizzato possa servire come spunto per interessanti realizzazioni, e sono a disposizione per riprendere più dettagliatamente l'argomento qualora la cosa desti qualche interesse.

* * *

SINTONIZZATORE FM

Essendo un amatore dell'Alta Fedeltà, mi sto costruendo un amplificatore stereo, ma vorrei dotarlo anche di un sintonizzatore da incorporare nello stesso mobile dell'amplificatore.

La mia... richiesta sarebbe: è possibile ricevere da Lei uno schema (possibilmente accompagnato da uno schema pratico, magari in circuito stampato) di un sintonizzatore a transistori HI-FI per la sola Modulazione di Frequenza?

Gianfranco Mauro Chialminis
 33045 Nimis (UD)

Come può rilevare da quanto ho scritto più sopra, ritengo che il modo più moderno e nello stesso tempo più conveniente per costruirsi un sintonizzatore FM sia seguire un'impostazione del genere di quella precedentemente enunciata. Questo a ragione della grande semplificazione nel montaggio e nella taratura che in tal modo si ottengono. Come è costume di « cq elettronica » ogni progetto, per essere pubblicato, deve essere prima realizzato e collaudato per evitare spiacevoli sorprese da parte dei Lettori, ciò che non è stato ancora fatto per il sintonizzatore in questione.

Se pertanto Lei non crede di essere in grado di intraprendere una tale realizzazione solo in base alle linee essenziali esposte (e per farlo occorre indubbiamente una buona preparazione ed esperienza), l'unico consiglio che attualmente sono in grado di darle è quello di orientarsi verso una realizzazione basata sull'impiego degli economici telaietti Philips PMS/A e PMI/A che, pur essendo forse un po' superati, consentono sempre buone prestazioni in cambio di una spesa più che ragionevole.

* * *

ANCORA SUI KITS RCA

Su « cq » di settembre '70 a pagina 948 è menzionato lo schema dell'amplificatore KITS RCA con i valori dei vari componenti alle varie potenze. Confido nella sua bontà per volermi comunicare le possibili equivalenze dei transistor e dei vari diodi e poco importa se poi la potenza finale differisce da quella dichiarata; il 15-20% in più o in meno è accettabile.

Patrizio Fioretti
 via Lauro Rossi n. 36
 10155 TORINO

Data la reperibilità dei kits originali e il loro costo decisamente non elevato, non è assolutamente conveniente cercare di farne un « surrogato » acquistandone separatamente i semiconduttori, come mi pare di capire sia sua intenzione, domandandomi le equivalenze. Intanto verrebbe quasi sicuramente a spendere di più (ha calcolato quanto le verrebbe a costare anche il solo circuito stampato?) ottenendo sicuramente risultati peggiori, e non solo dal punto di vista della potenza: i semiconduttori dei kits sono infatti opportunamente selezionati e accoppiati. E' proprio per questo (oltre che per evidenti motivi commerciali) che la RCA sigla i semiconduttori con un numero, per indicarne appunto la non completa intercambiabilità con gli equivalenti non selezionati.


MAESTRI
telescriventi

LIVORNO

RadioTeleType®

a cura del professor
Franco Fanti, IILCF
via Dall'olio, 19
40139 BOLOGNA

© copyright cq elettronica 1971

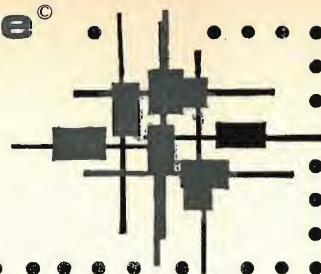

Dopo la parentesi del Callbook dei radioamatori italiani operanti in telescrivente la rubrica riprende con notizie e articoli tecnici.

Anzitutto vi ricordo il:

3° « Giant » RTTY flash contest
07,00-15,00 GMT 14 febbraio 1971
15,00-23,00 GMT 20 febbraio 1971

La partecipazione degli OM e SWL italiani è sempre numerosa; in questo contest attendo ancora più log che nelle edizioni precedenti!

* * *

Frequenzimetro per la misura dello shift di un circuito FSK

La misura dello shift è un problema che ogni RTTYer deve affrontare quando ha introdotto nel suo trasmettitore il circuito per il FSK.


L'apparecchietto che vi propongo è un frequenzimetro per basse frequenze che è particolarmente adatto per questo accertamento.

Lo schema è vecchio perché è stato proposto prima della seconda guerra mondiale in un circuito a valvole e ripresentato, circa dieci anni, in un volume della Philips nella versione transistorizzata.

Il circuito è semplicissimo, la sua realizzazione facile e il funzionamento immediato. Esaminando lo schema vediamo all'ingresso una serie di resistenze (10 kΩ - 100 kΩ - 1 MΩ) che hanno la funzione di adattare la sensibilità dello strumento alla ampiezza della tensione da misurare.

Sempre a protezione dello strumento vi sono quindi due diodi, collegati in antiparallelo, e una resistenza da 10 kΩ.

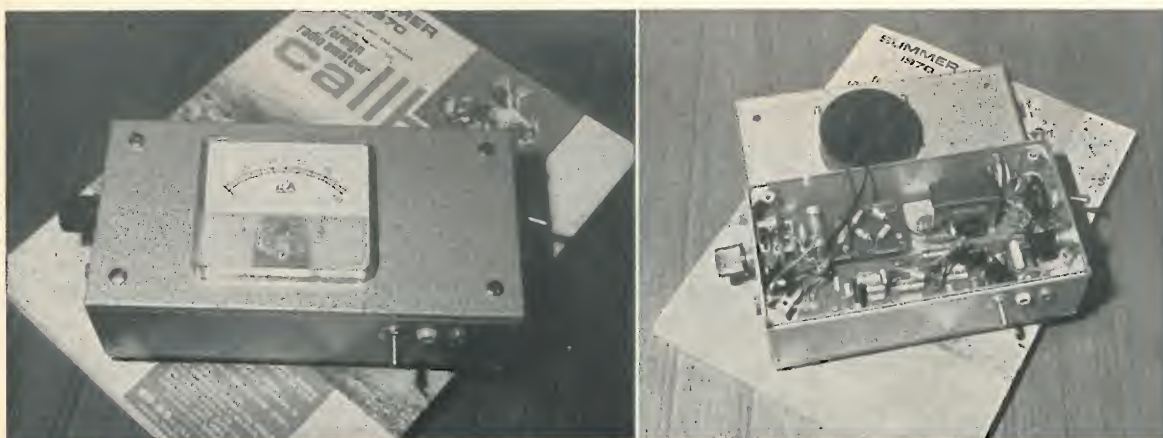I primi tre transistori trasformano il segnale iniettato in una forma approssimativamente quadrata, la quale controlla l'ingresso del quarto transistor funzionante da interruttore.



RadioTeleType

Il diodo posto sulla base del quarto transistor mantiene a potenziale zero il livello positivo dell'onda quadra.

La tensione del collettore di questo transistor varia tra circa 0,3 V e la tensione di alimentazione, leggermente ridotta dalla resistenza di 820 Ω.

Ne consegue che il condensatore si carica e si scarica periodicamente tra la tensione di alimentazione e 0,3 V.

Quattro diodi in un circuito a ponte sono posti sullo strumento perché le correnti di carica e di scarica circolino nel milliamperometro sempre nel medesimo senso.

Ne deriva in conclusione che se la costante di tempo è sufficientemente piccola la lettura è proporzionale alla frequenza.

La lettura è influenzata dal variare della tensione di alimentazione per cui è necessario un circuito stabilizzato da uno zener.

Io ho usato uno strumento giapponese da 100 μA ma è evidente che tanto più esso è sensibile tanto più la lettura sarà spaziata.


Importante è anche l'ampiezza della scala per cui consiglio vivamente uno strumento grande.

Il valore del condensatore C₁ varia secondo la sensibilità dello strumento e quindi bisogna cercarlo per tentativi.

C₂ è un condensatore variabile (ottimi sono dei surplus da 4000 pF) e serve per portare esattamente a fondo scala la lettura a una frequenza prestabilita oppure a ritardare il complesso.

Per la taratura iniettare all'ingresso del frequenzimetro un segnale prodotto da un generatore a bassa frequenza.

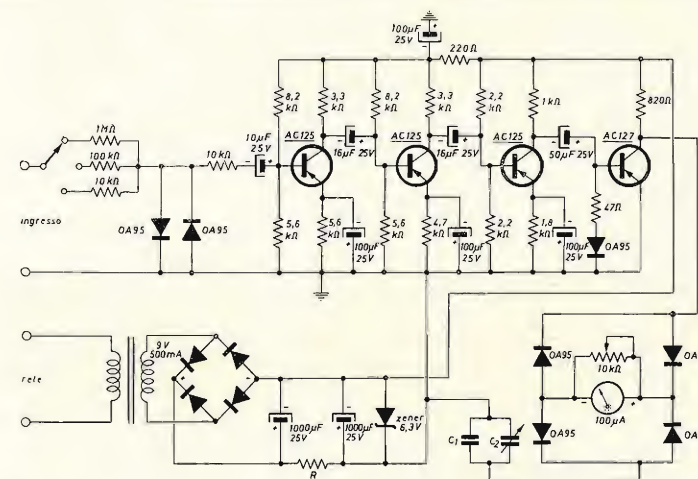
Per tentativi, come ho già detto, cercare il condensatore che a fondo scala vi misuri 3500 Hz.



Variando la frequenza del generatore tracciare sul quadrante dello strumento una scala con l'indicazione delle frequenze che ci interessano, e in particolare evidenza i 2125 e 2975 Hz.

A titolo indicativo vi dirò che con uno strumento da 100 μA si dovrebbero ottenere i fondi scala di 300 Hz, 3 kHz, 30 kHz con condensatori di circa 150 nF, 47 nF, 15 nF.

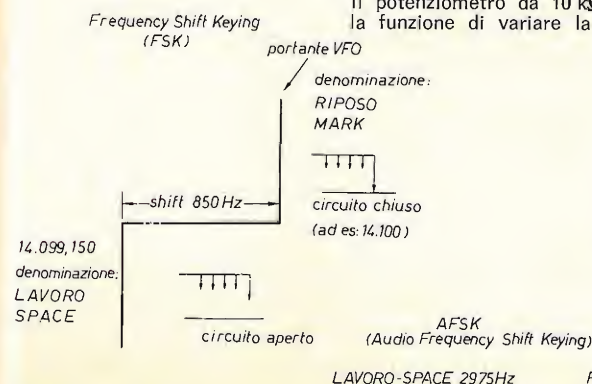Il potenziometro da 10 kΩ che shunta lo strumento può essere eliminato; esso ha la funzione di variare la sensibilità dello strumento.





E ora vediamo come si misura lo shift ricordando ancora una volta il concetto di mark e di space che, pur essendo semplice, determina sempre qualche perplessità. Per rendere il concetto ancora più semplice lo rappresenterò graficamente (vedere a lato).

Prima operazione: mettere il ricevitore su 14.100 MHz, contattiera della teleselezione chiusa, e fare zero beat con il VFO del trasmettitore sulla suddetta frequenza. Collegare il frequenzimetro alla presa cuffia del ricevitore. Il collegamento è fatto dopo lo zero beat allo scopo di evitare che la lancetta vada a sbattere sul fondo scala. Spostare ora il ricevitore, molto lentamente, fino a che lo strumento indichi 2.125 Hz. Aprendo la contattiera della teleselezione lo strumento dovrebbe indicare una nota più alta. Si agirà sul condensatore variabile o sul potenziometro, o su entrambi, del circuito FSK fino a ottenere una nota di 2.975 Hz, se si è scelto lo shift a 850 Hz. Il trasmettitore si sarà spostato a 14.099,150. Come vedete niente di più semplice per la determinazione esatta del vostro slittamento. La misura può essere effettuata anche sul vostro corrispondente se vi fornirà alternativamente le note mark e space. Il frequenzimetro, con opportune tarature, può essere utilizzato per mille altri usi in cui si richieda la determinazione di una bassa frequenza avente una forma d'onda non necessariamente sinusoidale.

RTTY converter

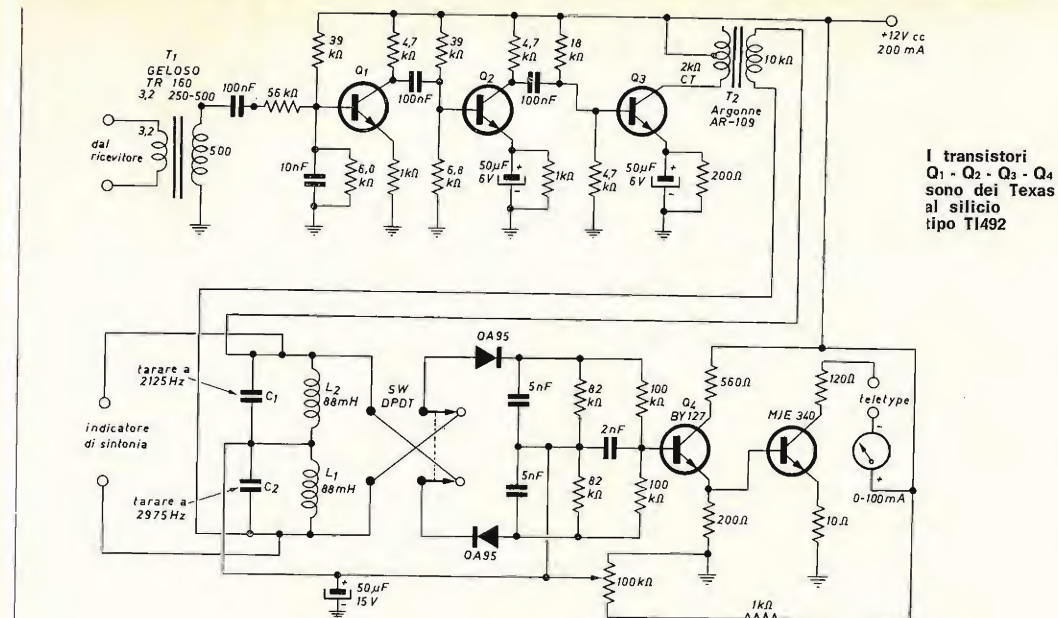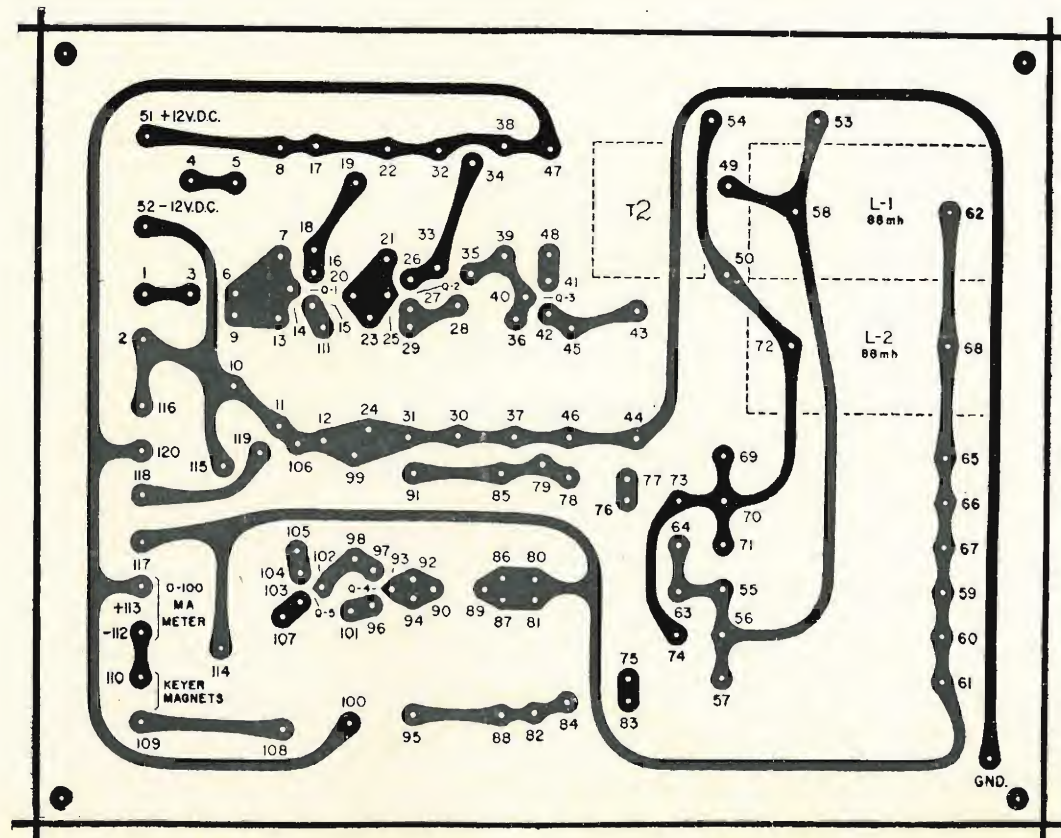Come promesso, di tanto in tanto vi descriverò realizzazioni tradotte da riviste straniere come è appunto il presente converter che è stato presentato da **Bob Barbay** (W5SFT) e pubblicato da **73 Magazine**. E' talmente semplice che ridurrò al minimo la sua descrizione. Per la messa a punto è sufficiente un generatore audio che fornisca i 2125 e i 2975 Hz per la taratura dei filtri.




**I transistori
Q₁ - Q₂ - Q₃ - Q₄
sono dei Texas
al silicio
tipo TI492**

Per C₁ (2125 Hz) sono necessari circa 68 nF e per C₂ (2975 Hz) circa 33 nF. Sarò molto grato a chi vorrà realizzarlo se mi comunicherà le sue prestazioni. Il circuito stampato era disponibile fino a qualche tempo fa presso la: Tri-Tronic Lab. Inc. P. O. Box 238 EULESS (Texas) al prezzo di 2 dollari.

In Scandinavia è sorto un nuovo Gruppo denominato **S.A.R.T.G.** (Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group) che riunisce **LA-OH-OZ-SM** (Norvegia - Finlandia - Danimarca - Svezia). Questo gruppo proporrà agli RTTYers un nuovo Contest, di cui vi fornirò il regolamento prossimamente, e un diploma denominato «WORKED SCANDINAVIA RTTY AWARD» (WSRY). Per ottenere questo diploma sono necessari (per gli italiani) 16 collegamenti con membri del suddetto Club, collegamenti effettuati dopo il 1-5-1970. Inviare QSL e dieci IRC's a: **Bo Ohlsson SM4CMG** Box 1258 S-710 41 Fellingsbro (Svezia).

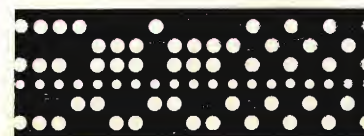I prefissi dei Paesi da collegare sono: **LA** (Norvegia) **JW** (Swalbard), **JX** (Jean Mayen), **OH** (Finlandia), **OHØ** (Isola Aland); **OX** (Groenlandia), **OY** (Isole Faeroër), **OZ** (Danimarca) **SK/SL/SM** (Svezia), **TF** (Islanda). Anche se non tutti questi prefissi sono geograficamente in Scandinavia essi sono stati stabiliti dagli organizzatori del Diploma.



nastro perforato ©

offerte e richieste RTTY

© copyright cq elettronica 1971

CERCO TELESCRIVENTE in buono stato.
Francesco di Michele, via Garibaldi 10
67051 AVEZZANO (AQ)



CQ OM

Informazioni, progetti, idee,
di interesse specifico per
radioamatori e dilettanti,
a cura del
dottor Luigi Rivola
via Soresina, 1/B
20097 S. DONATO MILANESE

© copyright cq elettronica 1971



Prosegue anche per il 1971 la formula mista di interventi da parte di colleghi OM e progetti o note mie. Il programma per il 1971 prevede una serie di realizzazioni sperimentali sia per le gamme decametriche che per la gamma dei 2 metri. Presenterò inoltre alcune apparecchiature di applicazione generale e di controllo che possono essere utilizzate come corredo di stazione di OM.

* * *

In questo numero vi presento un alimentatore stabilizzato di mia costruzione dotato di un dispositivo di protezione contro i cortocircuiti e in grado di dare una tensione di uscita variabile con continuità da 1 V a 20 V con una erogazione massima di corrente di 1,8 A. Segue una serie di considerazioni sulla scelta delle apparecchiature e delle antenne per l'allestimento della stazione, ad uso dei principianti.

Alimentatore stabilizzato economico da 1 V a 20 V con erogazione massima di 1,8 A (a 20 V) e con autoprotezione

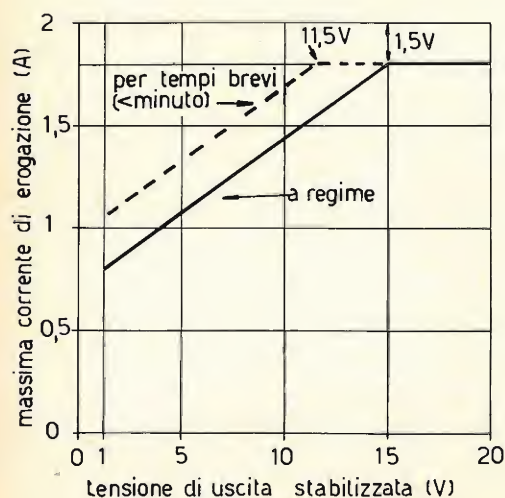


figura 1

Massima corrente di erogazione dell'alimentatore stabilizzato in funzione della tensione di uscita. Il diagramma a tratto pieno si riferisce a erogazioni di lunga durata (cioè a regime), il diagramma tratteggiato si riferisce a erogazioni di breve durata (inferiori al minuto).

tabella 1

Principali caratteristiche dell'alimentatore stabilizzato

tipo di misura	tensione di uscita 5 V		tensione di uscita 10 V		tensione di uscita 15 V	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ronzio residuo in mV	0,2	18	0,5	10,5	0,2	27,5
resistenza interna in Ω (3)	—	0,022	—	0,052	—	0,063
grado di stabilità per una variazione di rete di 15% (4)	0,016	0,050	0,007	0,040	0,007	0,045

(1) misure effettuate a circuito aperto

(2) misure effettuate con una erogazione di 1 A

(3) misure effettuate determinando la differenza di tensione esistente tra la tensione di uscita in assenza di carico e quella corrispondente in presenza di una erogazione di 1 A

(4) per grado di stabilità si intende il rapporto tra la variazione percentuale della tensione di uscita stabilizzata e la corrispondente variazione percentuale della tensione alternata di rete che la determina

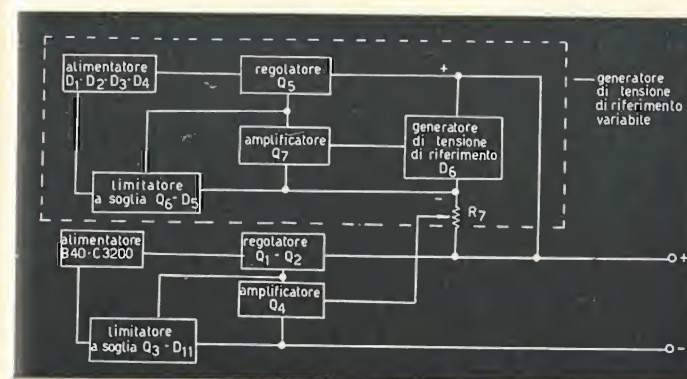


figura 2B

Schema a blocchi completo dell'alimentatore stabilizzato

Variando la tensione di riferimento da zero fino a un massimo di 21 V è possibile variare con continuità la tensione di uscita dell'alimentatore stabilizzato da 1 V fino a 20 V. Il vantaggio dell'adozione di questo circuito particolare, che costituisce la novità più rilevante, è la possibilità di variare la tensione di uscita fino a valori molto bassi senza dover ricorrere a metodi più elaborati (1).

Lo schema a blocchi completo (figura 2B) mostra anche i dettagli del generatore di tensione di riferimento variabile, che è costituito da un secondo alimentatore stabilizzato (erogante bassa corrente di uscita) (2) in tutto simile al primo. Anche questo secondo alimentatore stabilizzato in formato ridotto è dotato di uno stadio regolatore in serie, di uno stadio amplificatore, di uno stadio di protezione e di uno stadio generatore di tensione di riferimento fissa (a 20 V).

(1) cq elettronica, 1/70, pagine 65-73.

(2) La massima corrente di erogazione di questo secondo alimentatore stabilizzato è di circa 80 mA.

A questo valore è stato tarato il limitatore a soglia (Q6, D5 di figura 3).

CQ OM

Le principali caratteristiche dell'alimentatore stabilizzato sono raccolte in tabella 1. Come si può notare dall'osservazione di questi dati, si tratta di caratteristiche assolutamente ragguardevoli che mettono questo alimentatore stabilizzato su un piano di concorrenza rispetto a molti altri alimentatori stabilizzati maggiormente sofisticati.

il circuito

Nelle figure 2A e 2B è schematizzato il circuito a blocchi. In particolare in figura 2A è indicato lo schema a blocchi globale mentre in figura 2B è indicato lo schema a blocchi particolareggiato.

Come si può notare dall'osservazione di questi schemi si tratta di un alimentatore stabilizzato con regolazione in serie (Darlington BFY51-2N3055), con uno stadio amplificatore per il pilotaggio del regolatore e con uno stadio di protezione contro i cortocircuiti a soglia regolabile (figura 2A). Completa il circuito uno stadio generatore di tensione (stabilizzata) di riferimento variabile.

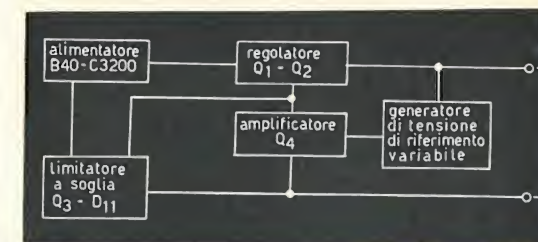


figura 2A

Schema a blocchi di principio dell'alimentatore stabilizzato

In figura 3 è illustrato lo schema elettrico dettagliato con l'indicazione dei singoli componenti. Come si può notare dall'osservazione di questo schema il circuito è sostanzialmente semplice, anche se lo schema a blocchi poteva far pensare il contrario.

Per avere un'idea adeguatamente precisa del funzionamento dell'alimentatore stabilizzato basta confrontare fra loro lo schema a blocchi di figura 2 B e quello dettagliato di figura 3.

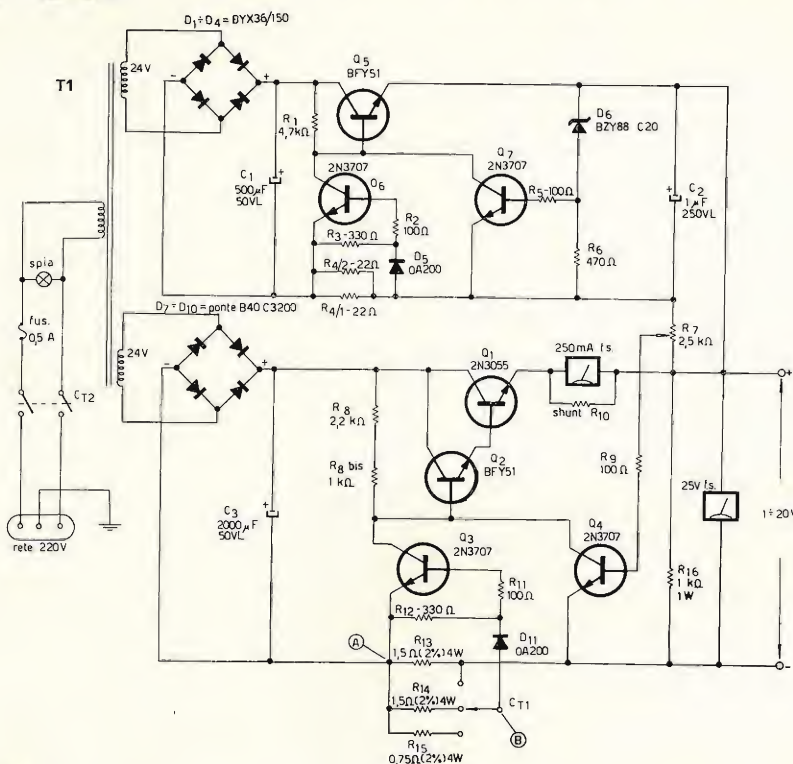



figura 3

Schema elettrico dettagliato dell'alimentatore stabilizzato.

Tutte le resistenze indicate sono da 1/2 W di dissipazione con tolleranza 5% (salvo altrimenti indicato).

Trasformatore di alimentazione (T1)
primario: 220 V; 1° secondario: 24 V, 0,1 A; 2° secondario: 24 V, 2 A (questo trasformatore è stato fatto costruire appositamente)
Q1 2N3055 (questo transistor deve essere montato su un dissipatore di calore avente una resistenza termica di 3 °C/W) (1)
Q2, Q5 BFY51 (anche questi transistori sono dotati di un dissipatore termico a forma radiale come mostrato dalle fotografie)
Q3, Q4, Q6, Q7 2N3707 (Texas)
D1, D2, D3 D4 BYX36/150; D7...D10 B40C3200 (Marcucci-Milano)
D5, D11 OA200
D6 BZY88/C20 (Mullard) (diode zener)
C1 500 µF, 50 V, elettrolitico
C2 1 µF, 250 V
C3 2000 µF, 50 V, elettrolitico
R1 4,7 kΩ tolleranza 5%, 1/2 W
R2, R5, R9, R11 100 Ω tolleranza 5%, 1/2 W
R3, R12 330 Ω tolleranza 5%, 1/2 W
R4-1, R4-2 22 Ω tolleranza 5%, 1/2 W
R6 470 Ω tolleranza 5%, 1/2 W
R7 potenziometro lineare da 0,25 W da 2,5 kΩ
R8 2,2 kΩ tolleranza 5%, 1/2 W
R8bis 1 kΩ tolleranza 5%, 1/2 W
R10 shunt (vedi testo)
R13, R14 1,5 Ω, tolleranza 2% 4 W
R15 0,75 Ω tolleranza 2% 4 W
R16 1 kΩ tolleranza 5%, potenza 1 W
C12 commutatore una via tre posizioni (per la scelta delle massime correnti di erogazione)
C13 commutatore due vie, due posizioni (interruttore rete)
Voltmetro 25 V f.s. per l'indicazione della tensione di uscita
Milliamperometro 0,25 mA f.s. (shuntato) per l'indicazione della corrente di erogazione

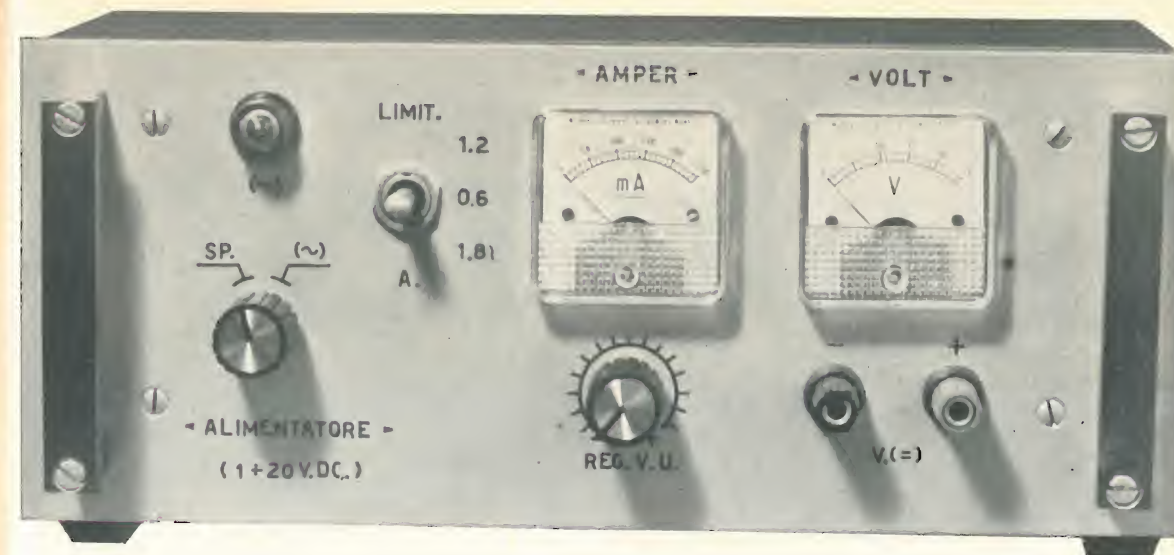(1) Il dissipatore termico di Q1 può avere anche una resistenza termica inferiore a 3 °C/W con proporzionale aumento della massima corrente di erogazione alle basse tensioni



i transistori Q1 (finale di potenza) e Q2 (pilota) costituiscono lo stadio di regolazione in serie tipo « Darlington ». La tensione continua di uscita dell'alimentatore stabilizzato è linearmente dipendente dalla tensione di polarizzazione della base di Q2. Questa tensione è controllata da Q4 e da Q3 rispettivamente. Q4 ha la propria base polarizzata da un generatore di tensione di riferimento variabile che, come già detto, costituisce l'aspetto più interessante dell'alimentatore stabilizzato. Questa tensione può essere variata (rispetto all'uscita positiva) da 0 fino a 20 V (mediante R7). Corrispondentemente a questa variazione di tensione di base di Q4 si ha una variazione della tensione di uscita stabilizzata da circa 1 V fino a circa 21 V. Il valore massimo nominale della tensione di uscita è stato indicato con 20 V per tener conto di un minimo margine di sicurezza.

Il transistor Q3 controlla la tensione della base di Q2 secondo un sistema a soglia. Cioè se per effetto della corrente di erogazione che attraversa R13 (ed eventualmente anche R14 o R15 a seconda della posizione del commutatore C12, si ha ai capi di questa resistenza una caduta di tensione inferiore a 0,9 V, la base di Q3 non viene polarizzata e Q3 stesso si trova interdetto e il suo intervento sulla base di Q2 è nullo.

Se per contro questa caduta di tensione eguaglia o supera i 0,9 V, Q3 interviene sulla base di Q2 in modo tanto maggiore quanto più alta è la tensione presente tra base ed emittore di Q3. Per effetto di questo intervento si ha una diminuzione della tensione di uscita stabilizzata. In caso di corto circuito tra i terminali di uscita la massima

corrente di erogazione (con C12 inserito come indicato in figura 3) è di circa 1,2 A.

La funzione del diodo D11 è quella di rendere brusco il passaggio dalla condizione di funzionamento come generatore di tensione a quella di funzionamento come generatore di corrente (che si verifica quando scatta la protezione in corrente).

Questo aspetto è molto importante. Infatti se il circuito limitatore avesse un intervento dolce si avrebbe un ampio campo di correnti di erogazione per le quali l'alimentatore di tensione non sarebbe più stabilizzato.

La resistenza R8 costituisce il carico dei transistori Q3 e Q4 mentre la resistenza R10 ha la funzione di tenere costantemente caricato l'alimentatore stabilizzato con una corrente che va da un minimo di 1 mA a un massimo di 20 mA.

Il generatore di tensione di riferimento variabile (Q5, Q6 e Q7) ripete lo stesso schema di principio dell'alimentatore stabilizzato vero e proprio (Q1, Q2, Q3 e Q4) con la sostanziale differenza che la sua tensione di riferimento è fissa (a 20 V) e che la sua soglia di protezione in corrente è stata calibrata per una massima uscita di 80 mA.

Il potenziometro R7 ha quindi il compito di applicare alla base di Q4 una tensione variabile da zero a 20 V con continuità (tensione che è stabilizzata). Questa tensione è riferita al terminale positivo dell'uscita dell'alimentatore stabilizzato.

Il potenziometro R7 ha perciò la funzione di variare con continuità la tensione di uscita stabilizzata da 1 a 20 V.



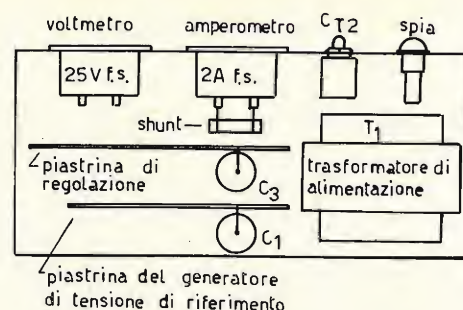


figura 6

Disposizione delle piastrine del generatore di tensione di riferimento variabile e del regolatore in serie all'interno del contenitore metallico dell'alimentatore stabilizzato. Il disegno non è in scala ed è solo orientativo.

In figura 6 è poi schematizzata la disposizione di questi due telaietti rispetto agli altri componenti l'alimentatore stabilizzato. Confrontando questo disegno con le fotografie riportate ci si può rendere conto della disposizione dei principali componenti.

Naturalmente la disposizione qui presentata non è la sola possibile e il montaggio dei componenti può essere

realizzato preferenzialmente in funzione del contenitore metallico a disposizione.

* * *

Ringrazio il signor **Carlo Bortoloni** e il signor **Giorgio Roccatò** per la preziosa collaborazione.

Bibliografia

Transistor Circuit Design - Texas Instruments Inc. McGraw-Hill Book Company, Inc. (1963) pagine 154÷162.

* * *

Alcune considerazioni sulla scelta delle apparecchiature e delle antenne (ad uso dei principianti)

Senza dubbio i problemi più sentiti da chi si appresta per la prima volta ad assemblare la stazione sono la scelta dell'apparecchiatura, la scelta del tipo di antenna e la scelta del tipo di emissione non trascurando l'aspetto economico del tutto. Considero pertanto separatamente i vari aspetti di questi problemi al fine di dare alcuni consigli utili.

a) Potenza di emissione

Il principiante può forse avere l'idea che la possibilità di effettuare un DX sia direttamente legata alla potenza di emissione. Ciò non è del tutto vero. Infatti anche con potenze limitate è possibile effettuare DX se la propagazione lo permette. In caso che la propagazione sia insufficiente anche disponendo di grandi potenze il DX è impossibile.

Invito pertanto i principianti a usare potenze limitate non trascurando il fatto che un TX di bassa potenza è più economico e di più facile costruzione rispetto a uno di potenza elevata.

In particolare per quanto riguarda la gamma dei 2 metri sottolineo il fatto che se non sono presenti ostacoli vicini un QSO effettuato con una potenza di 2 W viene stabilito con rapporti di poco più bassi rispetto a quelli relativi a una potenza di 50 W. Ovviamente la presenza di ostacoli e le grandi distanze rendono possibili QSO solo se effettuati con potenze medie relativamente alte (20÷100 W).

Non va inoltre trascurato il fatto che la possibilità di effettuazione di un QSO è legato in modo diretto al guadagno d'antenna e quindi al tipo d'antenna usato.

b) Tipo d'antenna

Il vantaggio derivante dall'uso di un'antenna o di un sistema d'antenne ad alto guadagno viene riscontrato non solo in trasmissione, ma anche in ricezione. Per questo è sempre preferibile usare antenne direttive con un sistema di orientamento che permetta di ruotare l'antenna o il sistema di antenne verso la direzione corrispondente al massimo segnale ricevuto. Ciò è valido non solo per la gamma dei due metri, ma anche per le gamme decametriche.

Nella tabella 2 sono raccolte le principali caratteristiche di alcune antenne direttive di maggior uso assumendo come antenna di riferimento il dipolo. Per le gamme degli 80 metri e dei 40 metri (dati gli ingombri delle antenne direttive) si preferisce l'uso di antenne verticali con trappole (per diminuirne la lunghezza) o a dipolo.

tabella 2

Guadagno e polarizzazione di alcune antenne direttive e omnidirezionali di maggior impiego

(i guadagni sono dati in dB assumendo come riferimento il guadagno del dipolo) (1)

antenna	gamme decametriche		gamma dei 2 metri	
	guadagno	polarizzazione	guadagno	polarizzazione
(2) Yagi 2 elementi	4÷5	orizzontale	4÷5	orizzontale
(3) Yagi 3 elementi	6,5÷7,2	orizzontale	6,5÷7,2	orizzontale
(4) Yagi 4 elementi	8,8	orizzontale	8,5÷9,0	orizzontale
(5) Yagi 10 elementi	—	—	13,4	orizzontale
(6) Yagi 13 elementi	—	—	16,1	orizzontale
(7) Cubical Quad 2 elementi	7	circolare	—	—
(8) Collineare 12 elementi	—	—	10,5	orizzontale
(8) Collineare 24 elementi	—	—	13,5	orizzontale
(9) Ground Plane	6	verticale	6	verticale

- (1) Le antenne tipo Yagi possono lavorare sia a polarizzazione orizzontale che a polarizzazione verticale a seconda che i loro elementi siano disposti orizzontalmente o verticalmente. Si preferisce tuttavia usare la polarizzazione orizzontale che è la più diffusa.
 (2) « The A.R.R.L. antenna book » 1960 pagine 156÷160
 (3) « The A.R.R.L. antenna book » 1960 pagine 160÷163
 (4) « The A.R.R.L. antenna book » 1960 pagine 163÷164, 228 (per i 2 metri), 260÷263 (per i 10 metri).
 (5) « VHF Handbook » W.L. ORR - W6SAI; H.G. Johnson - W6QKI Radio publications, Inc. Danbury Road Wilton, Conn. (USA) pagina 124.
 (6) Come (5) pagina 125
 (7) Come (2) pagine 275÷277
 (8) Come (5) pagina 128
 (9) Come (2) pagine 122÷126

c) Tipo di emissione

La possibilità di effettuare un DX è anche legata alla scelta del tipo di emissione anche se ciò a prima vista potrebbe non essere chiaro.

Oramai la quasi totalità degli OM usa per le gamme decametriche il sistema SSB. L'uso di questo tipo di emissione è talmente diffuso che la modulazione di ampiezza (AM) non viene più utilizzata. Per cui l'OM che si costruisce la propria stazione per gamme decametriche funzionante solo in AM sarebbe destinato all'insuccesso.

Tra i vari motivi che hanno contribuito alla diffusione del sistema SSB cito la minor ampiezza di banda passante occupata (per cui è possibile separare due stazioni anche se molto vicine) e la miglior comprensibilità del segnale in ricezione anche a livelli bassi.

Per contro il sistema a CW (telegrafia) è ancora abbastanza diffuso su tutte le gamme decametriche.

Per quanto riguarda la gamma dei 2 metri l'emissione in AM è ancora la più diffusa anche se gli OM che vanno in SSB sono in numero crescente.

d) Tipo di ricevitore

Il ricevitore costituisce la parte più delicata dell'intera stazione.

Le doti richieste a un ricevitore per OM sono tali da rendere questo apparato di difficile autocostruzione e di difficile messa a punto. Non solo ma gli strumenti di misura e di controllo richiesti sono economicamente impegnativi.

Per questo ne sconsiglio l'autocostruzione in generale, e in particolare per i principianti.

Esiste attualmente in commercio una vasta gamma di ricevitori professionali che soddisfano pienamente le necessità dell'OM.

Le caratteristiche essenziali di un tale ricevitore sono le seguenti:

- la selettività (cioè l'ampiezza della banda passante);
- il valore del rapporto segnale/disturbo relativo alla massima sensibilità dichiarata;
- la sensibilità alla modulazione incrociata;
- la sensibilità all'intermodulazione;
- la stabilità in frequenza;
- i tipi di emissione ricevuti.

Per l'estensione dei ricevitori (che di solito non superano i 30 MHz) alla gamma dei 2 metri si utilizzano convertitori di frequenza la cui autocostruzione nella maggior parte dei casi è relativamente semplice (cq elettronica 3/70, pagina 293).

d) Tipo di trasmettitore

Di solito la costruzione del TX è più semplice di quella del ricevitore sia dal punto di vista costruttivo che di messa a punto e di regolazione. Ciò è particolarmente valido per l'emissione in AM. Esiste un'ampia documentazione bibliografica relativamente a TX in AM (1) da cui è possibile attingere informazioni e suggerimenti utili per l'autocostruzione di tali apparecchiature.

Dato tuttavia l'interesse per l'emissione SSB un TX in AM può essere di pratico impiego solo per la gamma dei 2 metri.

La costruzione di TX per SSB è più complessa rispetto a quella di TX per l'AM come si può notare dall'osservazione degli schemi a blocchi delle figure 7A e 7B.

Per questi motivi sconsiglio a un principiante l'autocostruzione di un TX per SSB.

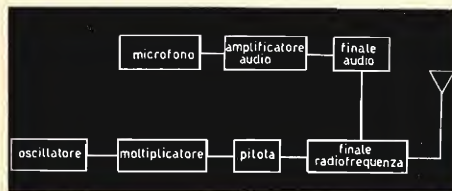


figura 7A

Circuito a blocchi di un TX con modulazione di ampiezza



figura 7B

Circuito a blocchi di un TX con modulazione in banda laterale singola (SSB)

Alla luce di quanto suindicato quale può essere l'orientamento di un principiante che inizia la costruzione e l'allestimento della propria stazione?

Secondo il mio punto di vista l'orientamento potrebbe essere il seguente:

1) Gamme decametriche

- RX e TX in grado di lavorare in SSB (o eventualmente in CW). Sconsiglio nel modo più assoluto l'emissione in AM. Data la complessità circuitale di queste apparecchiature sconsiglio ai principianti l'autocostruzione.
 - Potenza di uscita: da 50 W a 100 W p.e.p.
 - Antenna: « Cubical Quad » a 2 elementi (o anche più semplicemente una « Ground Plane »).
- Per la gamma degli 80 metri e dei 40 metri un dipolo si presta abbastanza bene. Tutte queste antenne possono essere autocostruite anche dai principianti.

2) Gamma dei 2 metri

- RX e TX in grado di lavorare in AM (con eventuale possibilità di andare in SSB). Soprattutto per quanto riguarda il TX l'autocostruzione è relativamente facile anche per i principianti.
 - Potenza di uscita: da 2 W a 10 W.
 - Antenna: Yagi a 10 elementi.
- Questo tipo di antenna è abbastanza facile da costruire per cui i principianti possono avventurarsi nella loro autocostruzione.

(1) The Radio Amateur's Handbook - A.R.R.L. 1968.

C.T.E.

via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - telefono 38.631

UN'OCCASIONE DA NON PERDERE

UNO SCONTO DEL 20% SU TUTTI GLI APPARECCHI DI NS. PRODUZIONE (*) E PREZZI VERAMENTE ECCEZIONALI SULL'ALTRO MATERIALE. SOLO PER QUESTO MESE - SCORTE LIMITATE.

CORSO COMPLETO DI TELEGRAFIA per aspiranti radioamatori, inciso su nastro magnetico. Può essere fornito in bobine tonde, specificare la velocità e il numero delle piste del registratore, o inciso su nastro a cassetta tipo C120 della durata di due ore. (figura 1) **Prezzo L. 5.800 (*)**

LUCI PSICHEDELICHE: potenza 1000 W, applicabile direttamente agli altoparlanti di giradischi, amplificatori, registratori ecc. (figura 2) **Prezzo L. 14.500 (*)**

LUCI PSICHEDELICHE NOVITA': funziona con microfono pertanto non fabbisogna di alcun collegamento con fonti sonore. Ottimo per alberi natalizi e per impianti di luci a tempo di musica **Prezzo L. 16.500 (*)**

OSCILLOFONO (oscillatore di nota) ottimo per aspiranti radioamatori per l'esercizio con l'alfabeto Morse. Completo di batterie, tasto telegrafico, regolatore di tonalità e manuale (figura 1) **Prezzo L. 5.800 (*)**

PROTETTORE PER ANTENNE: con doppia protezione, sia contro il fulminamento diretto che contro lo sfiatamento dei fulmini. Funge da protettore delle bobine d'antenna di tutti i radiorecettori e gli apparecchi TV quando nelle vicinanze si trovano trasmettitori di grande potenza (figura 3) n 1 **Prezzo L. 4.500 (*)**

LAMPEGGIATORE ELETTRONICO - indicato quale segnalatore d'antenna, un circuito a transistor comanda le lampade. Munito di due occhi di gatto stagni e di alimentatore con entrata a 220 V CA (figura 3) **Prezzo L. 14.000 (*)**

COPPIA RADIOTELEFONI UNIVERS con chiamata, potenza 10 mW, muniti di autorizzazione ministeriale. Completati di antenne telescopiche e batterie. Raggio d'azione 300-700 metri, chiamata acustica (figura 4) **Prezzo L. 9.000**

REGISTRATORE NASTRO CASSETTE RC403, costruiti dalla famosissima Wilson, potenza d'uscita 2 W. Prese per telecomando, altop. supplementare, auricolare, radio, giradischi, amplif. esterno. Completo di nastro e batterie (figura 4) **Prezzo L. 30.000**

REGISTRATORE STANDARD GIAPPONESE SR-T 115; per nastri a cassetta potenza d'uscita 500 mW. Prese per altop. supplementare, radio ecc., con la registrazione automatica. Munito di nastro e batterie. **Prezzo L. 28.000**

CENTRALINI PUBBLICITARI GELOSO: comprendenti un registratore G254/SP, un giradischi, un amplificatore 12 W un vibratore per il funzionamento a 12 V CC. Viene venduto da revisionare al prezzo di L. 16.000 e revisionato al prezzo di L. 21.000.

NASTRI a cassetta Agfa Gevaert C60 L. 800 - C90 L. 1.000 C120 L. 1.400.

ELETTROSALDATORE Universal da potenza 10 W con micropunta funzionante a 6 V. Trasformatore 220/6 V (figura 5) **Prezzo L. 5.000**

AUTORADIO BRUMEL con tre tasti per la regolazione del tono, onde medie ottima sensibilità. Garanzia anni uno. **Prezzo L. 15.000**

Disponiamo a magazzino di forti quantitativi di strumenti elettrici industriali, voltmetri amperometri, frequenzimetri, con prezzi variabili dalle 1.500-5.000 lire per i frequenzimetri.

Per ulteriori informazioni allegare L. 100 in francobolli.

CONDIZIONI DI VENDITA.

Tutto il materiale viene venduto franco ns/ magazzino, pertanto verrà gravato delle spese di spedizione. Le spedizioni salvo diversi accordi si effettuano per posta. Tutto materiale di prima scelta pertanto totalmente garantito.



circuiti da provare, modificare, perfezionare
presentati dai **Lettori**
e coordinati da

Bartolomeo Aloia
viale Stazione 12
10024 MONCALIERI

© copyright cq elettronica 1971



Passato buone Feste?

Sì?

Bene, anche io.

E adesso, annuo nuvo vita nuova.

Quest'anno vi darò molto lavoro e dovrete sgobbare.

Questo mese rinuncio alla mia abituale chiacchierata perché ho molti signori da presentare e poi perché devo spremere le mie meningi per preparare le novità che dovranno rendere più interessante per tutti gli sperimentatori l'anno 1971.

Bando quindi alle chiacchiere ed ecco a voi **Pippo Sturiale**:

Le mando gli schemi teorico-pratici di due apparecchietti, che a me hanno reso (finora!) i servigi richiesti.

DESCRIZIONE, PREMESSA E ROBA VARIA

Spesse volte mi si è presentata la necessità di un apparecchietto che svolgesse due compiti: 1°, misuratore di piccole intensità di BF (10 mV circa); 2°, monitor, cioè potesse riprodurre tale segnale attraverso una cuffia.

La contemporanea realizzazione di un radiomicrofono FM e di un cercametri, nei quali necessitava in pratica svolgere le stesse funzioni (1°, indicatore del livello di modulazione e controllo dei vari segnali, utile soprattutto se si vuole sovrapporre in sincrono la propria voce alla musica registrata o proveniente da un disco; 2°, indicatore ottico e sonoro del livello del segnale di battimento tra due oscillatori, uno a quarzo e uno libero) mi ha fatto decidere al grande passo: una volta tanto non copiare uno schema!

Lo schema è semplice: un amplificatore a due stadi, all'uscita del quale sono: 1°, un raddrizzatore a ponte (diodi recuperati da schede: ne ho un centinaio) con un microamperometro da 200 μ A; 2°, un trasformatore d'uscita e la cuffia (residui di due radioline incautamente poste nelle mie mani perché fossero riparate...).

Dato che l'ero, con un doppio deviatore posso controllare anche la tensione delle batterie.

Con qualche cambiamento di resistenze penso si possa adattare ad ogni tensione.


Ah, dimenticavo: la fedeltà è ottima... quasi HI-FI...

Accludo due schemi:

1) Alimentazione 9V, positivo a massa (per il radiomicrofono);

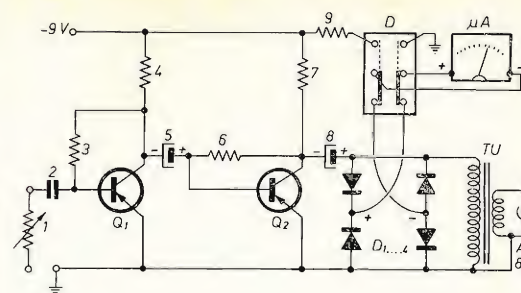
2) 18V, negativo a massa (per il cercametri).

Pippo Sturiale
via Roma 10
98028 S. Teresa Riva (ME)




- 1 5 k Ω trimmer
- 2 220 nF
- 3 330 k Ω
- 4 3,3 k Ω
- 5 50 μ F 12 V
- 6 120 k Ω
- 7 1,2 k Ω
- 8 50 μ F 12 V
- 9 56 k Ω per strumento

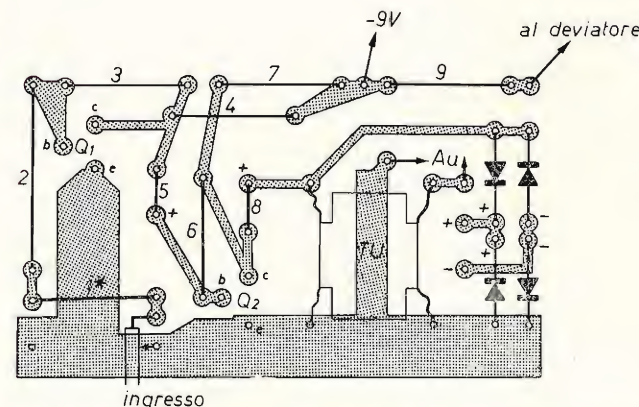Q1, Q2 PNP di impiego generale: AC126, OC71, AC125, ecc. ...
D doppio deviatore a slitta
 μ A 200 μ A GBC TS/150
TU trasformatore d'uscita per transistor
D1...4 diodi di impiego generale: OA95, OA85 ecc.




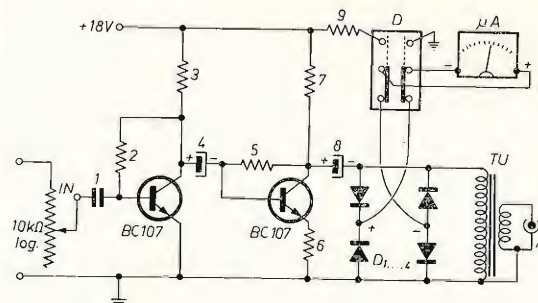* trovato il valore più adatto col trimmer, vi ho sostituito una resistenza fissa




- 1 220 nF
- 2 330 k Ω
- 3 3,2 k Ω
- 4 50 μ F 25 V
- 5 82 k Ω
- 6 10 Ω
- 7 1,5 k Ω
- 8 50 μ F, 25 V
- 9 100 k Ω

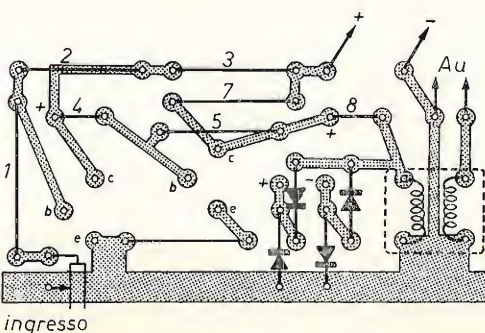Transistor BC107 o altro NPN al silicio
D doppio deviatore
 μ A 200 μ A GBC TS/150
TU trasformatore d'uscita per transistor
D1...4 diodi di impiego generale
Au auricolare 8 Ω



- cq elettronica - gennaio 1971

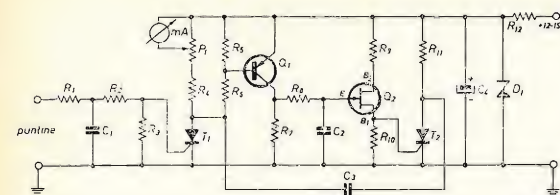

Luciano Arioli, via Roma 11 Gemonio

Contagiri elettronico.

Idea nata da schema GE cq elettronica marzo '70. Spera di non finire nella pagina dei Pierini. Staremo a vedere!

R1, R2, R3, R7 1500 Ω
R4, R5 82 Ω
R6, R11 390 Ω
R8 22 k Ω
R9 180 Ω
R10 39 Ω
R12 100 Ω
P1 1000 Ω

C1 0,047 μ F
C2 0,1 μ F
C3 0,47 μ F
C4 100 μ F
T1, T2 2N4160
Q1 BFX38
Q2 2N1671B
D1 1Z8,2

Renzo Cussini, via Camposanto 30 Lucinico

TX su 27 MHz.

Dice che non è copiato.


Dice che modula al 70%.

Dice che raggiunge i 150 mW

Uhm! Uhm! Uhm!

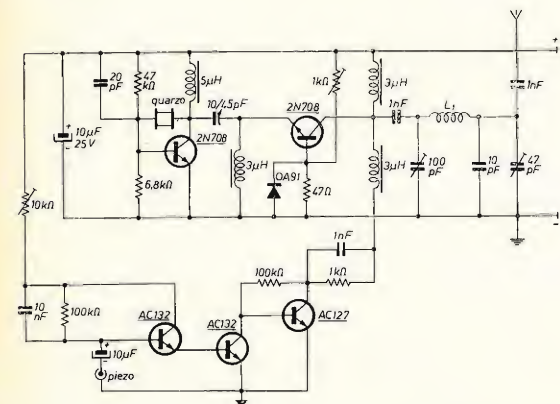Q 27.065 Mc

L1 12 spire \varnothing 1 mm in aria,
spaziate di 2 mm,
 \varnothing supporto 9 mm



Tutto bene? Tutto bene. E allora citiamo!

CITAZIONI AL MERITO (... e qualcuna anche al demerito)

Stefano Caldiron è un microsperimentatore (12 spire); chissà chi è il più giovane lettore di cq? In attesa di conoscerne altri con meno spire (ma sarà poi possibile?) lo nominiamo MASCOTTE del 1° Reggimento Sperimentatori a piedi.

Quando sarà un po' cresciuto gli daremo anche un cavallo. Mi ha inviato un pregevole schemino che è un antenato di un milliamperometro elettronico. Coraggio Stefano, lavora sodo e al prossimo colpo vai in « ufficio brevetti », e poi magari anche con progetto per esteso.

Fulvio Valle mi ha inviato lo schema di un buon attrezzo per aumentare le prestazioni di un flash. La fotografia ci interessa caro Fulvio; ti aspetto con qualcosa di più impegnativo!

Anche **Franco Querci** si interessa di fotografia ma è militare. Ah! Ah! Una volta per uno... Dice che non ha fretta. Lo credo bene, ha sei mesi di naja sul groppone! Noi ti aspettiamo soldato, Franco, quando avrai perfettamente messo a punto il tuo problema rifatti vivo. Intanto terrò a parte i lavori degli altri sperimentatori che possano interessarti.

Paolo Cannito essendosi risentito del titolo di « saldatore » che gli avevo appioppato mi ha inviato lo schema di un ricevitorino che ha tutta l'aria di funzionare bene. Bravo Paolo, hai capito la lezione, sei sulla buona strada. **Tommaso Carbone** invece la strada l'ha sbagliata. Egregio Tommaso, un transistor collegato così non potrà mai funzionare! Nella base deve poter scorrere una corrente continua!

Il millivoltmetro con μ A709 che mi ha inviato **Gianni Boaglio** ha uno schema veramente molto interessante. Peccato però che ha la maledetta aria di essere copiato. Forse non è vero, ma sapete, quando uno ha un'impressione è un guaio scuotersela di dosso.

Caro Gianni, non avertene a male, fammi sapere qualcosa.

Carissimi, arrivederci a febbraio e buon lavoro!



SOCIETA' GENERALE SEMICONDUCTORI

agrate - milano

Coloro che desiderano effettuare una inserzione utilizzino il modulo apposito

© copyright
cq elettronica
1971

offerte e richieste

OFFERTE

71-O-001 - 144 MHz CEDO: TX 200 W input, leggero e perfetto a L. 85.000; VFO a Mosfet per detto a L. 8.000; Converter Labes uscita 4-6 MHz a L. 8.000; N. 4 convertitori a Mosfet, di caratteristiche differenti, con uscita 26-28 MHz; N. 2 rotatori di antenna perfetti; ricevitore G4/216 L. 65.000; N. 1 cuffia ed altoparlante speciali; N. 1 TX transistor RC2 modificato, perfetto, L. 13.000; TX autocostruito 9 transistors, con modulatore, 3 W input, L. 15.000; TX 50 W solo iniziato, ricetrasmittitore transistor, quasi finito; usa FET, MOSFET, integrati e unità PH a L. 40.000; inoltre, eventualmente: 60 mt. cavo coassiale RG 8/U; 2 antenne IIFR, cavo rotatore platiplombo. Il suddetto materiale ha funzionato solo poche ore durante i contests 1970. Cerco teoria e pratica corso TV della RSI, anche solo una parte.

Franco Marangoni - via Milazzo 8 - 40121 Bologna - ☎ 263153.

71-O-002 - OFFRO LIBRI: Radio Handbook '64, antenna book, Radiotecnica Montù 1° e 2° vol. Primo avviamento alla Radio, la moderna supereterodina Ravalico, Radiomanuale, Radiolaboratorio, Tutto transistor Cervinia. Corso completo teorico visuale per transistors, Il transistor nei circuiti, Transistor al germanio e al silicio, Philips, 150 riviste con annate complete di CQ, Selezione di Tecnica Radio e TV, materiale elettronico, Transistors etc. E tutto ciò che è rimasto per cambio attività. Si accetta in cambio materiale fotografico (Nikon) altrimenti regalo con precedenza ad persone squattrinate. Gradito rimborso spese.

Walter Bertolazzi - via S. Paolino 14 - 20142 Milano.

71-O-003 - RICEVITORE HRO gamme 50 kHz, 30 MHz, in 9 gamme, completo di alimentatore-altoparlante, S-meter, ANL, perfettamente funzionante vendo a L. 45.000. Trasformatore di alimentazione 760 + 760 V 500 mA, con raddrizzatrici 866 e impedenza filtro da 4 H, mai montato vendo a L. 8.000. Tester Simpson 269, 40 portate, 100.000 ohm/volt, nuovo cede a L. 40.000.

Luigi Bosis - via Adda 33 - 96100 Siracusa.

71-O-004 - RICEVITORE BC652A alimentazione ca 220 V completo L. 18.000 + s.p. BC603 con alimentazione ca 220 L. 18.000. Ricevitore BC652A con convertitori 7-14 Mc/s. L. 26.000. Cerco inoltre: trasmettitore eGeloso G/225 con relativo alim. G/226

MIRO

ELECTRONIC 'S MEETING

VIA DAGNINI, 16/2 - 40137 BOLOGNA
Telef. 39.60.83 - Casella Postale 2034

Catalogo e guida a colori
50 pagine, per consultazione e acquisto di oltre n. 1.500 componenti elettronici: condensatori variabili, potenziometri, microfoni, altoparlanti, medie frequenze, trasformatori, Bread-board, testine, puntine, manopole, demoltipliche, capsule microfoniche, connettori...

Spedizione dietro rimborso di L. 200 in francobolli.

(non manomesso). Tratto colo con persone residenti in Toscana-Liguria.
Fabrizio Pellegrini - via Federigi 85 - 55046 Querceta (LU).

71-O-005 - MATERIALE FERMODELLISTICO vario: locomotori vagoni, binari, scambi di varie marche, vendo o cambio con materiale elettronico (valore totale circa 10 Klire). Scrivere francorisposta per accordi.
Claudio Giusti - via Medaglie d'Oro 15 - 21019 Somma Lombardo (VA).

71-O-006 - G4/216 VENDO. Come nuovo, dieci mesi di vita. Usato con la massima cura. Con imballo e cassa originale cede a L. 90.000, preferibilmente a residenti in zona.
I1 BLN Andrea Boarino - c.so Susa 6 - 10098 Rivoli (TO).

71-O-007 - CEDO RICEVITORE copertura continua VHF AM-FM e convertitore 110-190 Mc, entrambi autocostruiti a valvole. Fare offerta, rispondo a tutti.
Claudio Boarino - via Mansi 1 - Lucca.

71-O-008 - CAUSA RINNOVO stazione vendo G4/215 lire 70.000 come nuovo, cede anche convertitore 144 Mc, perfetto mai manomesso, C05RA per lire 15.000 completo alimentatore 220 V. Cede anche trasmettitore 114 Mc autocostruito perfettamente funzionante con QCE03/12, privo di contenitori per lire 15.000 completo di relè coassiale Labes. Trattarei volentieri tutto quanto di persona per prova pratica efficienza apparecchiatura.
Adriano Dioli - via Sassari 10 - 20128 Milano.

71-O-009 - GARRARD SL55 completo di base in teck e coperchio in perspex con testina magnetica AD 86K (audio development) stereo, 20-20.000 Hz, 2-3 gr., puntina in diamante 0,7 mil. Il tutto ha 8 mesi di vita e lo cede a L. 50.000 tratt. (valore 60-70.000). Cede anche radiogrammofono SRE, 1 anno di vita con giradischi Philips con testina piezo stereo GP306. Radio a OM, OL, OC, MF stereo L. 40.000 trattabili.
Carlo Guasco - via Cimabue 6/B - 10137 Torino - ☎ 30.31.88.

71-O-010 - TRANSCEIVER BOMBA Sommerkamp per mobile 7 W antenna 8 canali di cui 5 quarzati 27 Mc, possibilità di lavoro da 26.900 a 28.500 Mc. AM ricevitore 0,7 microvolt. Vendesi a miglior offerente, per cessata attività, per accordi scrivere a:
Lino Panaro - Casella Postale 3 - 15010 Ponti (AL).

71-O-011 - AMPLIFICATORE STEREO 5+5 W con 10 tra., regolazione del volume, toni alti, toni bassi e bilanciamento, alimentazione 9-15 Vcc-Vca, montato su circuito stampato con montaggio professionale L. 7.000 + s.p. Amplificatore stereo 3+3 W con 8+2Tc, regolazione del volume e del tono per ogni canale, alimentazione 9 Vcc, montato su circuito stampato a L. 5.000 + s.p. Inoltre possesso ricevitore e trasmettitore per radiocomando, radiomicrofoni ecc. ecc. Accludere francorisposta.
Gianni Oliviero - via Corsica 76/F - 25100 Brescia.

71-O-012 - VENDO RIVISTE arretrate di elettronica: Sistema A, Sistema Pratico, Fare, Selezione Radio TV, Selezione Pratica, Radiorama Tecnica Pratica, Costruire Diverte, Quotidiane Illustrate, Sperimentare, L'obby Illustrat, La Tecnica Illustrata, Carriere, Radioamatori, Radiotecnica e Televisione, Radiopatica, Elettronica Mese, Bollettini Geloso. Unire francorisposta. Ribobino qualsiasi trasformatore per radio e TV e altri.
Arnaldo Marsilietti - 46021 Borgoforte (Mantova).

71-O-013 - VENDO GRUPPO di seconda conversione Geloso entrata 4,6 MHz uscita 467 kHz, oscillatore controllato con due quarzi da 5067 e 4133 kHz. Completo di valvole e quarzi L. 15.000 o cambio con Gruppo 2820 funzionante e completo di valvole. Specifico che la suddetta seconda conversione è perfettamente funzionante e completa.
Antonio Visentini - via M. Asolone - 35100 Padova.

71-O-014 - RICETRASMETTITORE NCX5 Mk2: ssb, cw, am, 200 W pep 5 bande + 4, vox e break-in, ptt, mox, scala digitale con lettura 200 Hz: stabilità migliore di 100 Hz, ricevitore 2 conversioni con sensibilità 0,5 µV, transceiver vernier ± 5 KHz, precisione e comodità assolute, completo di alimentatore NCXA, vendo L. 450 k (prezzo originale 755 K).
11BUP Vittorio Buzio - via Castello 3 - 14100 Asti.

71-O-015 - VENDO VENDO Giradischi Radiomarelli a transistor - 4 velocità aliment. pile - 1 W uscita - Radio Irradio a valvole OM-OC-OC-OC - aliment. rete - 3 W uscita - Radiofonografo Radio Elettra OM-OC-FM-FONO giradischi 4 vel. 3 W uscita. A valvole, alim. rete - Radio Magnadyne OM-OC-OC-OC a valvole, 2 W uscita, alim. rete - Macchina fotografica Comet + flash 16 foto - Macchina fotografica Polaroid Swinger 8 foto.
Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - 17100 Savona (Italy).

71-O-016 - OCCASIONISSIMA CEDO registratore G651 assolutamente nuovo L. 35.000. Cinescopi TV: 21FP40 MW43-64 L. 55.000. TV Irradio 21" 70° (funziona meno VHF) L. 8.500. TV Kosmophon 23" 110° da riguard. L. 15.000. Convertitori TV UHF e VHF con e senza tubi da L. 700 a L. 2.000. Ricev. OM Rad-dio Marelli Mod. 135 funzionante L. 2000. Ricev. Geloso G74, SQM e OC da ritardare L. 4.000. 2 Radiotelefonici Surplus VHF (30 km) 5 tubi subminiatura serie WAA: modificabili per 144 MHz con quarzi L. 13.000. Autotrasf. universale 250 W in cassetta metallica L. 2500. Inoltre: tubi vari, micro, variabili, piastre giradischi 3 Vel. Vendo o cambio materiale gradito. Scrivetemi francoriposta o telefonate ore pasti.
Federico Bartalesi - p.za S. Croce 9 - 50122 Firenze - ☎ 287713.

71-O-017 - RADIOMICROFONI FM portata 200/300 m. Alimen. 9 V contenuti entro un pacchetto di sigarette L. 3.000 cad.. Portata 600/800 m. L. 5.500 cad. Amplificatore 6 watt completo di comandi toni e volume, senza contenitore, realizzato su circuito stampato, ottima qualità di riproduzione L. 5.000 cad Radiotele-foni Fieldmaster, usati poche ore, perfetti, portata 1 miglio in campo aperto, cedo a L. 15.000 la coppia.
Carlo Marzocchi - Lionello d'Este 21 - 44100 Ferrara.

71-O-018 - CEDO REGISTRACASSETTE Philips, giradischi, mobile bass-reflex Hi-Fi, sega circolare più mola smeriglio, flash, rasoio elettrico, amplificatori Hi-Fi, spezzature francobolli, accensione elettronica a scarica capacitiva, materiale vario elettronico, 30 transistori più 50 condensatori più minuterie L. 3.000, contagiri elettrico, carrello TV, stufa, ventilatore, cerco lezioni di pratica del corso TV della SRE dell'oscilloscopio.
Gaetano Giuffrida - via A. Volta, 13 - 95010 S. Venerina (CT).

71-O-019 - AVETE PROBLEMI per quanto riguarda attrezzature di laboratorio, acquisti di apparecchi alta fedeltà, cineprese e proiettori, ecc. Scrivetemi. Sono un appassionato e posso aiutarvi a risolvere senza spesa i vostri dubbi. Posseggo ampia esperienza e documentazioni in materia. Massima serietà. Desidero solo diventare amico con miei connazionali per scambio opinioni.
Enzo Carrara - Burgstr. 16 - 8610 Uster (Svizzera).

71-O-020 - RISPARMIATE DENARO posso acquistare a prezzo ridotto apparecchi Hi-Fi cineprese e proiettori, registratori, strumenti di misura per laboratorio, autoradio, ecc. Tutto materiale nuovo delle migliori case mondiali con garanzia totale. Sono un tecnico e mi accontento di una modesta percentuale. Scrivetemi: vi spedirò offerta con caratteristiche dell'oggetto. Spedizione dall'Italia.
Enzo Carrara - Burgstr. 16 - 8610 Uster (Svizzera).

71-O-021 - ATTENZIONE OFFRO BC603, alimentazione C.A. 125÷220 V, rivernicato, ritardato completamente e sostituite quasi tutte le valvole; al BC sono state apportate le seguenti modifiche: riceve in M.A. in M.F. ed in S.S.B. (senza strumento perché uso il tester), indicatore automatico per l'orientamento d'antenna; presa per registratore a richiesta fornito C.A.F. Chiedo 26.000 miserabili lire.
Oscar Zabai - via Lumignacco, 79 - 33100 Udine.

71-O-022 - OM OM SWL e appassionati di radio in questa mia offerta troverete ciò che fa per voi. Dispongo di un ricevitore 144 Mc un vero gioiello dell'elettronica. Due conversioni AM 8 transistor e 3 FET di ottima sensibilità con controllo volume e sensibilità. Iscatolato elegantemente, con S-meter, pile incorporate e ant. stilo. Pagato all'ultima mostra di Mantova L. 35.000 oggi e ancora nuovo perfetto. A voi le offerte.
Paolo Negri - via Teatro - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN).

71-O-023 - VENDO TX militare 7÷9 MHz con alimentazione completamente da revisionare oppure demolire a L. 10.000 (diecimila). Detto TX è completo di tutte le valvole originali. Sarei disposto a scambiarlo anche con coppia radiotelefonici minimo 100 mW. Rispondo a tutti.
Walter Amisano - via Zimmermann 6 - 11100 Aosta.

71-O-024 - PERFETTISMO, VENDO registratore a nastro Geloso G-257 con borsa-custodia + sette bobine seminuove L. 13.000 trattabili. Materiale ferro-modellistico Rivarossi vendo (elenco dettagliato a richiesta).
Roberto Fredella - via Massimi 15 - 00136 Roma.

71-O-025 - RAF VENDE power amplifier e modulator del TX Collins GRC-19 per decametriche. Montano valvole tipo 4X150. E' questa veramente una offerta fantastica, il tutto completo di schemi e perfettamente funzionante. Scrivere per informazioni ed accordi, allegando franco risposta.
11RAF - Claudio Fochesato - via Asiago 8 - 36100 Vicenza.

71-O-026 - VENDO GELOSO G4/216 MKIII a L. 85.000 intrattabili oppure cambio con RT 144/B oppure con RT per 11 m tipo Soka TR16 o similari. Eventuale conguaglio da convenirsi. Massima serietà.
Sergio Gallesi - via Marconi, 175 - Gazoldo (MN).

71-O-027 - AMPLIFICATORE 30+30 solo piastre montate con n. 20 transistori al silicio e 1 circuito integrato CA3052. Cambio con coppia radiotelefonici o trenino elettrico o cinepresa.
Italo Clemente - via Mario Borsa 4 - 20152 Milano - ☎ 2563540.

71-O-028 - RX STAR SR700A, perfettamente funzionante, usato pochissimo, vendo occasione L. 80.000.
Fabio Ponte - vic. Osp. Militare, 8 - 34127 Trieste.

71-O-029 - CAMBIO ENCICLOPEDIA per ragazzi « Il mio amico » Garzanti, illustratissima, 6 volumi, 4825, tutte le materie umanistiche e scientifiche, indispensabile per ricerche scolastiche, adatta anche per adulti, listino L. 58.000, con ricevitore semi-professionale, commerciale o surplus, gamme OM, inviare caratteristiche ricevitore franco risposta, rispondo a tutti, massima serietà.
Renato Oppio - via Tonale 22 - 37100 Verona.

71-O-030 - RADIOTELEGRAFISTA 22ENNE, lunga esperienza riparatore radio TV implantista Hi-Fi presso ditta del ramo, libero servizio militare ottobre. Impiegherebbe presso seria ditta o azienda elettronica torinese. Accetta eventuali offerte di montaggio apparecchiature a domicilio.
Icilio Pignatello - via S. Francesco da Paola 43 - 10123 Torino.

71-O-031 - RX-TX MK II 19 vendesi a miglior offerente completo di alimentatore in ca - schema e istruzioni funzionamento - da sistemare spina parte TX. Corso di lingua Russa in dischi della Cosmophon nuovo. L. 30.000. Rispondo a tutti.
Dino Cortesi - via Vicinale Pavese - 27039 Sannazzaro De Burgondi (PV).

71-O-032 - NC270 NATIONAL RX professionale. Gamme radioamatori, prestazioni e condizioni funzionali perfette, cedo L. 100.000. A richiesta inviasì dettagliate caratteristiche per accordi.
11CWF M. Allegri - via XXV Aprile 67 - 21016 Luino (VA).

71-O-033 - OCCASIONE VENDO scopo realizzazione Radiomarelli Altair 5 valvole con presa antenna e terra, ricezione onde lunghe 1000÷2000 m, onde medie 200÷570 m, onde corte 19÷50 m. Funzionante mancante solo di ruota demoltiplica, solo L. 15.000+ +s.p. Scrivere subito vendo alla prima offerta.
Adalberto De Gregori - via Montegrillo 63 - 80070 Baia (NA).

71-O-034 - VENDO O CAMBIO con Ricev. VHF non manomesso, Mangiadischi Lesa Mady 2 come nuovo, 5 libri Radio TV Ed. Hoepli - De Vecchi - Corso Radio MF stereo della SRE Torino. Due annate Radioponica '68-69. Inoltre posseggo vario materiale radioelettrico, valvole, potenziometri, trasf. uscita, variabili, AF ecc. Preventivo a richiesta.
Stefano Greco - via Baloni, 3/A - 24100 Bergamo.

71-O-035 - VENDO DEMODULATORE RTTY RT70 con oscilloscopio, KOX, Autoprint, AFSK etc. Prezzo L. 190.000, a transistori e circuito integrato. Referenze: HB9AKA, HB9AIM, HB9PY, HB9GC.



REALTIC ALIMENTATORE STABILIZZATO

Alimentatore a transistor per auto. Adatto per mangiadischi, registratori a cassetta, mangianastri, radio. **RISPARMIO** delle pile prelevando la tensione dalle batterie. Completamente isolato. Dimensioni minime: millimetri 72 x 24 x 29. Entrata 12 V. Uscita 9 V - 7,5 V - 6 V (il modello a 6 V con interruttore). **Spedizione in c/assegno** L. 2.300+500 s.p. **Modello in confezione Kit** L. 1.500+450 s.p.

MIRO - C.P. 2034 BOLOGNA

HE9FKB, HE9RNV, DL3XM, DL3ZW, LX1DO etc.
Carlo Keel - HB9P - 30 Freudenbergstrasse - Zurigo (CH)

71-O-036 - GRUNDIG G100 registratore perfetto, usato pochissimo, tipo portatile, completo di alimentatore intercambiabile 9 V 500 mA entrata universale, cavo per registrazione diretta, microfono e due cassette già incise, vendesi al miglior offerente. Prezzo base L. 45.000 + spese postali. Per informazioni unire francoriposta. Il registratore è alta fedeltà.
Alfonso Salustri - via Città Nuova 18 - 39049 Vipiteno (BZ).

71-O-037 - CHIAMATA GENERALE! si cambiano: 9003, (UHF), valvola ghianda originale tedesca, 6AK5W + coppia RX/TX sulla CB, portata in spazio aperto circa 3 km, marca Tower. Tutto funzionante! Con: coppia WS68/P, anche senza alimentazione esterna, completi di mike, antenna, e se possibile di schema elettrico. Possibile contrattare sullo scambio.
Alessandro Acciai - via Borghini, 18 - Firenze.

71-O-038 - CEDO 11 VOLUMI di schemari TV edizione « Il Rostro » dal n. 11 al n. 21, come nuovi a L. 17.000+s.p. (Prezzo di copertina L. 3.500 l'uno). Videoriparatore di E. Costa, nuovo, a L. 5000 (copertina L. 6.500). Servizio Videotecnico di D.E. Rava-

CCTV

Professional
amateur TV camera

APPARECCHIATURE DI RIPRESA E RIPRODUZIONE PER TV A CIRCUITO CHIUSO



TELECAMERA ICT11

Sistema televisivo:

Illuminazione:

Uscita segnale video

Uscita segnale R.F.:

Alimentazione:

Dimensioni:

MONITOR ICM11

Cinescopio:

Immagine:

Alimentazione:

MONITOR ICM11/RF:

caratteristiche come sopra con possibilità ricezione canali RAI

Prezzo: L. 125.000

A richiesta: video registratore - Comparti stagni per TV camere - cavalletti - Brandeggi vert. e oriz. - Obiettivi speciali.

Si fanno installazioni industriali e private ovunque. Pagamento: 30% all'ordine, rimanenza alla consegna. Garanzia 6 mesi.

SIDAR Elettronica

Villa Venezuela

16030 SORI (Genova)

Tel. (0185) 78.519

interamente transistorizzata: — 25 transistori; 18 diodi 625 linee, 50 quadri (CCIR) scansione quadro sincronizzato da rete minimo 5 lux per una immagine ancora buona controllo automatico da 5 a 5000 lux 1 Vpp su 75 ohm. 200 µV su 75 ohm VHF per l'uso come monitor di un comune televisore. 220 Vca 50 Hz 15 W A richiesta alimentazione a 12 Vcc 105 x 135 x 305 - Peso: Kg. 3,5. Completa di cavi alimentazione coassiali. Prezzo: L. 220.000

interamente transistorizzato 11" tipo Bonded ad alta risoluzione, 625 linee - 50 quadri 220 Vca e 12 Vcc 22 W Prezzo: L. 100.000

caratteristiche come sopra con possibilità ricezione canali RAI Prezzo: L. 125.000

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO UN AVVENIRE BRILLANTE

Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree. INGEGNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico.

una CARRIERA splendida

un TITOLO ambito.

un FUTURO ricco di soddisfazioni

Ingegneria CIVILE
Ingegneria MECCANICA
Ingegneria ELETTRONICA
Ingegneria INDUSTRIALE
Ingegneria RADIOTECHNICA
Ingegneria ELETTRONICA

LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI LONDRA

Matematica - Scienze - Economia - Lingue, ecc.

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA

in base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20-2-1963

Informazioni e consigli senza impegno - scrivetececi oggi stesso.

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

Italian Division - 10125 Torino - Via P. Giuria, 4/d

Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo.



lico a L. 3.500 (copertina L. 5000) come nuovo. Radiomanele della rivista Tecnica Pratica a L. 1.500.
Geom. Guido Montanari - 44040 Ravalle (FE).

71-O-039 - STUDENTI SQUATTRINATI attenzione!!! Con sole L. 500 (banconote o francobolli in corso da L. 50) per parziale pagamento spese di spedizione riceverete casa vostra pacco di materiale recuperato da chissà, schede etc. in anni di attività. Prendo in esame eventuali cambi con francobolli da collezione. Cedo anche francobolli Vaticano nuovi e transistori nuovi. Richiedere listino affrancando risposta. A L. 1000 pacco grande. Giancarlo De Marchis - via Portonaccio 33 - 00159 Roma.

71-O-040 - VENDO BC612 perfetto funzionamento alimentazione 110 V a 220 V freq. 1500 Kc a 18.000 Kc completo di altoparlante a L. 30.000.
Giovanni Grimandi - v. L. Palestrina n. 40 - ☎ 478489 (manca città).

71-O-041 - PER CESSATA ATTIVITA', cedo tutto il materiale in mio possesso e n. 50 riviste di elettronica (Sperimentare - Radiopatica - CD). Tra il materiale ci sono transistori, diodi, valvole, amplificatori ed un preamplificatore EQ. Vendo tutto in un unico blocco a L. 15.000. Se a qualcuno interessa posso inviare il catalogo completo.
Silvano Gori - via M. degli Organi 33 - Galciana - Prato (FI).

71-O-042 - VENDESI CAUSA motivi familiari. Sommerkamp SSB, Transceiver FT 250. 1 mese di vita. L. 320.000 trattabili. Antenna El Toro, gamme 20 40 80 metri. Si richiede L. 23.000. Ezio Giovagnoli - via Montevideo, 10 - 10134 Torino.

71-O-043 - RICETRASMETTITORE SOMMERKAMP FT DX500 come nuovo. Usato pochissimo. Vendesi L. 260.000.
HIPAS - via Armistizio 9 - 34071 Cormons (GO) - ☎ 61.42.

71-O-044 - RADIOCOMANDO PROPORZIONALE Bonner 8/16 con 6 servi perfettamente funzionante vendo a L. 130.000.
Mario Piscopo - via R. Stasi 24 - 80128 Napoli - ☎ 37.84.71.

71-O-045 - VENDO AL miglior offerente batteria « Premier » come nuova, con rullante in metallo « Premier 2000 », piatto « Zildjan » da 50 cm (pagata L. 400.000).
Eugenio Spadoni - via S. Gemignano 24 - 55029 Ponte a Moriano - (LU).

71-O-046 - CAMBIO PIASTRA registratore BSR 9,5 cm/sec con testine, preamplificatore Heat-Kit WAP2 con amplificatore GBC 10 W Hi-Fi con convertitore 144-148 MHz uscita 26-30 MHz Gelo G4/161 con alimentatore G4/159. Preferibile telefonare dopo ore 20.
Biasiotti - via Volterra 9 - 20196 Milano - ☎ 4691830.

71-O-047 - VENDO TX autocostituito tipo G222, materiale originale Gelo ossatura e pannelli in ferro, verniciato, completo di scala, due strumenti e commutazioni a relais per L. 45.000. Dimensioni come il G216. In unione a quest'ultimo (ottimamente funzionante) in blocco L. 130.000. Preferirei trattare con residenti Roma e dintorni, scopo dimostrazione pratica mio domicilio. Telefonare qualsiasi ora per appuntamento.
IR-O NUZ, Isaia Nunzio - via G. Alessi 142 - Roma - ☎ 27.28.29.

71-O-048 - VENDO RICEVITORE Gelo G4/215 tutte le gamme OM funzionante e in perfetto stato a L. 60.000 e convertitore con relativo alimentatore e supporto G4/161 e G4/159, gamma da 144 a 148 MHz tutto a nivistori, funzionante e in perfetto stato a L. 20.000. A chi acquista entrambi regalo BC603 funzionante, completo di alimentazione da rete universale.
11LVA Silvano Ricci - via XX Settembre - 00010 S. Polo dei Cavalieri (Roma).

71-O-049 - CAUSA REALIZZO vendo: apparecchiatura elettronica ad effetto psichedelico a variazione luminosa comandata dalla musica, in elegante custodia metallica. Carico 1 kW. Come nuovo a L. 18.000, senza lampade. Per informazioni:
11TMF Franco Tremontino - via Montesanto 1 - 60100 Ancona.

71-O-050 - OCCASIONISSIMA CINEPRESA giapponese super8 regolarmente importata, zoom sensazionale 7,5-60 mm., elettrica, esposizione automatica e manuale, 3 velocità ripresa, zoomata elettrica e non, listino L. 160.000 cedo ancora in garanzia a L. 100.000. Moviola Imperial bispesso per 8 mm e super8 - single8, luminosa, perfetta, quasi nuova cedo L. 22.000 ovvero ben 15.000 meno del prezzo di listino, approfittatene subito!!! Entrambi gli apparecchi a L. 120.000.
Giovanni Cerbai - via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze.

71-O-051 - GRANDE OCCASIONE. Cedo ricevitore VHF a 9 transistori, 125-170 MHz, incastolato in un bellissimo mobiletto di colore azzurro di dimensioni cm 16 x 15 x 7; completo di manopola centesimale. Radiomicrofono a tre transistori di piccolissi-

me dimensioni (cm. 5 x 4,5 x 2), ricevibile col suddetto ricevitore. Macchina fotografica Polaroid per foto in bianco e nero, microscopio 100-200-300 Ing.; il tutto a solo L. 25.000.
Mauro Dell'Olio - tr.se Cialdini 18 - Bisceglie (BA).

71-O-052 - LUCI PSICHEDELICHE. Centrale di comando. Permette di ottenere effetti di evanescenza, effetto Ridolini e tanti altri giochi di luci. Permette di sovrapporre al segnale fisso quello proveniente dall'amplificatore. Vendo per mancato accordo con locale notturno. Scrivere per accordi a:
Mauro Cantiani - via Olevano Romano 224 - 00171 Roma.

71-O-053 - LUCI PSICHEDELICHE canali singoli, alti, medi e bassi, tensione di alimentazione 220 V uscita 130 V (Vi 125 V; Vu 85 V). Potenza controllabile da 300 W in poi (fino a 2.000 W) prezzo da L. 10.000 in poi. Come sopra ma con tensione di alimentazione 125/220 e uscita 125/220 potenza controllabile da 500 W in poi. Scrivere per accordi a:
Mauro Cantiani - via Olevano Romano 224 - 00171 Roma.

71-O-054 - ALTI! CEDO 11 volumi di schemari TV ediz. « IL RO-STRO » (dall'11 al 21), come nuovi, a L. 17.000+s.p. (Prezzo di cop. L. 3500). Videoriparatore di E. Costa, nuovo, L. 5.000 (cop. L. 6.500). Servizio Videotecnico di E. D. Ravalico L. 3.500 (cop. L. 5.000). Radiomanele (di Tecnica Pratica) L. 1.500. Inoltre annate di Sistema Pratico; Tecnica Pratica; Radiorama; Selezione di Tecnica Radio-TV a metà prezzo di copertina + s.p.
Geom. Guido Montanari - 44040 Ravalle (FE) - ☎ 42510

71-O-055 - AMPLIFICATORE GELOSO G/234 HF con preamplificatore G/233 monoaurali come nuovi; giradischi cambiadischi automatico Dual mod. 1004 testina cristallo funzionante; cassa acustica autocostituita dimensioni cm. 60 x 80 x 40 contenente altoparlante bifonico professionale adatto per sopraccitato amplificatore tutto a L. 65.000; oppure cambiarei con macchina fotografica Rollei ingranditore per stampaggio fotografie in buono stato.
Felice Gastaldi - Casella postale 92 - 10023 Chieri (TO).

71-O-056 - OCCASIONE SSB, vendo TX Home Made 120 W PEP con nali 2-6146-A, eccitatore SSB allo stato solido con sistema filtro a quarzi XF9-A. Attualmente trovasi monobanda per 120 m, facile aggiunta per altre bande 15 e 40 m. in quanto provvisto di commutatore più bobine di placca, TX assolutamente funzionante in USB-LSB, estetica prof.le senza mobile L. 100 K
Giovanni Bertolotti - IT1.OSF - via Calasanzio Pal. G - Ragusa.

OROLOGI DI PRECISIONE per laboratori e stazioni radio OM - SWL:

nei tipi a corrente ed a pila a transistori digitali cartellino, normali quadri e ton-di, da muro e da tavolo, con 12 ore e 24 ore GMT, stazioni meteorologiche, interruttori orari.

A partire da **L. 4.800**


- CATALOGO GRATIS A RICHIESTA -

EUROCLOCK
Costruzioni orologerie e affini
via Aosta 29 - 10152 TORINO - t. 276.392

71-O-057 - OCCASIONE VENDO, RX professionale Home Made con materiale Gelo, (gruppo RF2620A ecc.) doppia conversione, 13 tubi (conversione a 4,6 MHz con quarzo), bande di ricezione da 80 a 10 m, Noise limiter, S-meter a 9+20 dB f.s., ricezione USB - LSB - SW - AM. Apparecchio esteticamente ben rifinito (senza mobile) a L. 45 K.
Giovanni Bertolotti - Casella Post. n. 11 - 97100 Ragusa.

71-O-058 - OFFRO A L. 1000 cadauno i due volumi: Radiotelefon a transistor. Spese spedizione a mio carico.
Placido Conti - via Riccardo de Paolis 4 - 00146 Roma.

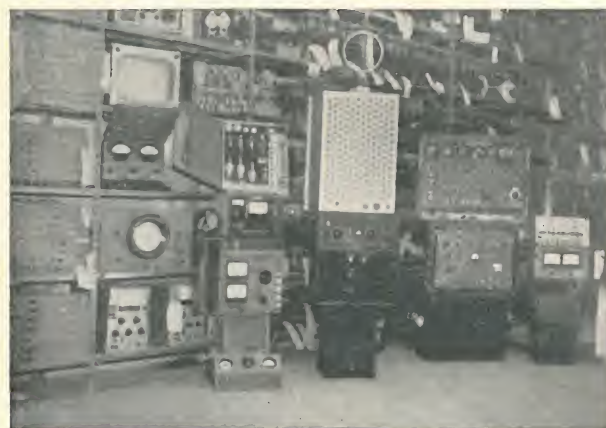71-O-059 - VENDO FOTOCAMERA reflex monoculare « Praktica PL Nova I », con Domiplan 2,8/50 autom. nuovissima, completa



magazzino di 1280 m²



Parziale veduta del materiale

**Apparecchiature e componenti di
Elettronica professionale U.S.A.
per
Industrie - Fabbriche - Enti e Radioamatori**

INTERPELLATECI - VISITATECI

DERICA Elettronica

via Tuscolana 285/b - Tel. 727376
00181 ROMA



Al retro ho compilato una

OFFERTA ☐

RICHIESTA ☐

Vi prego di pubblicarla.
Dichiaro di avere preso visione del
riquadro « LEGGERE » e di assumermi
a termini di legge ogni responsabilità
inerente il testo della inserzione.

(firma dell'inserzionista)

pagella del mese

(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori)

pagina	articolo / rubrica / servizio	voto da 0 a 10 per	
		interesse	utilità
33	La pagina dei Pierini		
34	NOTIZIARIO SEMICONDUTTORI		
38	il circuitiere		
42	il sanfilista		
48	satellite chiama terra		
55	cq-rama		
58	Senigallia show		
65	stand up!		
70	alta fedeltà - stereofonia		
74	RadioTeleType		
78	CQ OM		
88	sperimentare		

borsa, lente add. L. 66.000. Fotocamera come sopra « Exa 500 », con Domiplan 2,8/50, Domiplan 3,5/35 e Domiplan 2,8/100 completamente automatici, lente addiz. nuovissima, L. 95.000. Fotocamera c.s. « Zenit E », con Elfos 44 f. 2/58, esposimetro, auto-scatto, nuovissima, completa borsa, lente add. L. 65.000. Proiettore sonoro « Silma Sonik » L. 88.000.
Gaetano Giuffrida - via A. Volta, 13 - 95010 S. Venerina (CT).

71-O-060 - RADIOMICROFONI FM, portata 300/400 m, su circuito stampato alimentazione 9 V; con micro L. 3800; più piccolo L. 4600; portata in campo aperto 600/800 m. Minimo ingombro, sempre con micro L. 5000 più s.p. Ricevitore V.H.F. 60-200 MHz venduto. Il suddetto ricevitore copre diverse gamme di frequenza mediante sostituzione della bobina di sintonia. Il suddetto ricevitore a L. 5500 cad. con amplific. di BF L. 8900.
Carlo A. Marzocchi - Lionello d'Este 21 - 44100 Ferrara.

71-O-061 - VENDO VENDO radiofonografo Radio Elettra a valvole OM-OC-FM-Fono, con giradischi a 4 velocità. P. usc. 3 W - Radio Irradio a valvole OM-OC-OC-OC. Giradischi Radiomarelli a transistor P. usc. 1 W - Radio Magnadine a valvole OM-OC-OC-OC. P. usc. 2 W - Macchina fotografica Comet con flash per 16 foto macchina fotografica Polaroid Swinger per 8 foto.
Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - 17100 Savona.

71-O-062 - COPERTURA CONTINUA 11÷2000 m in 6 gamme + FM 88÷108 MHz - 2 sintonie separate, x AM e FM. Sintonia fine AM - AGC - AFC - 4 antenne incorporate di cui una a telaio x OC. Base ruotante graduata per uso come radiogoniometro. S-meter Philips come nuovo venduto L. 8000 trattabili. Scrivere per accordi dopo 15-8.
B. Calzolari - via Esino 63 A - Torrette (AN).

71-O-063 - VENDO O CAMBIO con cq '67 le seguenti riviste: cq n. 6-62 - 1-63 - 6-64; Tecnica Pratica n. 11-67; Sistema Pratico n. 9-67 - 7-67 - 5-67 - 11-67; Sperimentare n. 9-67 - 3-69 - 9-69 - 10-69 - 11-69 e infine il libro « L'elettronico dilettante ». Tutto il materiale è in ottimo stato. Scrivere per accordi a:
Valfredo Pellicciari - via Emilia O. 8 - 41013 Castelfranco E. (MO).

71-O-064 - CIRCUITI STAMPATI fotoincisi resina fenolica L. 6 cmq vetroresina L. 9 cmq. Inviare il disegno in scala 1:1, ulteriori

informazioni verranno inviate a tutti coloro che ne faranno richiesta.
T. De Carolis - via T. Alessandrina 1 - 00054 Fiumicino (Roma).

71-O-065 - VENDO REGOLATORE intensità luminosa, o comunque variatore tensione di rete, carico massimo 800 W resistivi, adatto per lampade, motori (anche da trapani) ecc. Montato su circuito stampato, elegantissimo, che contiene ogni parte, dal radiatore alettato per il triac fino a 400 V. Per la tensione in entrata 220 V l'uscita è regolabile da 3 a 220 V. Venduto L. 9000. Inoltre venduto BC652 usato 3 ore, con alimentatore ca. al 15000, perfetto.
Lanfranco Lopriore - via Renato Fucini, 36 - 56100 Pisa.

71-O-066 - VERO REALIZZO. Vendo ricevitore RCA tipo AF8506-B da 85 KC a 25 MC alimentazione 125 V AC perfetto garantito tarato solo L. 35.000. Ricevitore FM 30÷40-MC Surplus tipo R237 doppia conversione controllata a quarzo 13 tubi compresi, alimentazione 6 V DC. Eccezionale a chi acquista il RX della RCA in omaggio l'RX R237. Al solo costo dei materiali venduto l'RX R237 a L. 10.000. Pagatemi solo i materiali costituenti un magnifico RX/TX transistorizzato, ed avrete per sole L. 40.000 un complesso costituito da RX telaio PH modificati S-meter, 2 relé, TX 1 W RF, 1 modulatore, 1 BF, stabilizzatore di tensione incorporato. Dimensioni minime ideali per l'P.
l'1TNM Mauro Tinarelli - via D.G. Verità, 4 - 40129 Bologna.

71-O-067 - BC603 VENDO a L. 15.000 intrattabili, il detto apparecchio è perfettamente funzionante e tarato, è alimentato in AC ed è già modificato per l'AM.
l'15026 Aldo Giannozzi - piazza Mazzini 40 - 53036 Poggibonsi (SI).

71-O-068 - VENDO O CAMBIO con materiale elettronico il seguente materiale tutto in perfette condizioni: rotaie treno elettrico Marklin (40 curve e 30 diritte) più 4 scambi elettrici - 2 manuali; mezza-curva - 2 locomotive e 6 vagoni merci e passeggeri, oppure plastico completo con il suddetto materiale su tavolo con gambe pieghevoli.
Giovanni Sartori-Borotto - via Garibaldi - 35042 Este.

71-O-069 - VENDO O CAMBIO macchina fotografica Canon 7 con obiettivo 50 mm 0,95! accetterei RX e TX Collins 75S1 32S1

naturalmente con relativo conguaglio vendendo inoltre filtro a quarzo XF98 con quarzi L. 20.000 relé coassiale CR6, 6 V L. 4.000 condensatori variab. per lineari zoccoli in ceramica per 4 250 A ed altro materiale del genere.
l'1WYA Mario Manna - via dei Mille 26/E - 87100 Cosenza.

71-O-070 - CENTO LIRE ciascuna cede riviste radio e televisione. Semiregalo materiale radio per sgombrare casa. Le riviste sono di ogni tipo ed epoca, il materiale in ottime condizioni. Telefonare ore 20-22 a 4950893.
Costantino Pontisso - via Ausoni 11 - 00185 Roma.

71-O-071 - SCOPO REALIZZO venduto G4-216 perfetto L. 60.000 HW32-A L. 80.000 con alimentatore autoc. e L. 70.000 senza alimentatore OC11-D+schema da tarare e senza aliment. L. 25.000. Oscilloscopio S.R.E. con alcune migliorie apportate L. 25.000. Lineare con due 4-250A con accensione fil. incorporato montato su telaio RDT senza alim. anodiche ma completo di tubi a sole 40.000 tubi 4-250A 6.000 cad. i tubi sono usati ma perfetti, ventola a chiochiola robustissima L. 4.000.
l'1-WYA - via dei Mille 26/E - 87100 Cosenza.

71-O-072 - TRE TELESCHIVENTI RT Siemens T37 a foglio con o senza perforatore venduto L. 200.000 cad. due trasmettitori automatici T send 61 L. 100.000 cad. Tutto il materiale è revisionato e perfettamente funzionante.
Augusto Paolini - via Monte del Gallo, 14 - 00165 Roma.

71-O-073 - DYNAMOTOR 12 V - 2,8 A entrata, cede L. 4.000+s.p.; sintonizzatore TV per VHF L.2000; sintonizzatore TV per UHF L. 1500 100 X - 200 X - 300 X a L. 3000; 2 trasformatori TV L. 5000, oppure separatamente L. 3000 cadauno.
Alessandro Giolitti - villa « Il Maneto » Monsummano T. (PT).

71-O-074 - VENDO RADIOCOMANDO proporzionale « Controaire » (Man. 2-3-4) TX-RX. 4 servocomandi - 53 batterie al nichel-cadmio e carica batterie L. 130.000, motore « Enya 60 TV » 10 cc con carburatore « Kavan » L. 20.000, il tutto a L. 140.000.
Danilo Trabucco - via S. Marziano 18 - 15067 Novi Ligure (AL).

71-O-075 - GENTE ATTENZIONE! valvole: 5Z3 e 75 L. 500; 6A7 L. 800; ECH4 L. 700; 6L6 L. 600; 6BA6, 6BE6, 6AU6, 6AT6 - 35W4: L. 300 cad.; 35D5, 50B5: L. 350 cad. Trasformatori AL 400+400 o 340+340 con BT5 e ,3 V (L. 1000); autotrasformatori L. 500. Ad

ogni acquirente regalo trasformatore di FI e di Uscita per valvole. Inviare lista con francoriposta.
Riccardo Ferrari - Castello 4693/A - 30125 Venezia.

71-O-076 - PER RINNOVO stazione vendesi: G225-26 TX 150 W SSB ultima serie, come nuovo L. 120.000 tratt. - G214 autocotr. rivel. SSB a quarzo - sensibile L. 60.000 - Converter Labes CO6B 144-28/30 perfetto L. 15.000 - Converter Lanzoni a FET+preamp. FET/Paoletti 144-26/28 perfetti L. 23.000 - Amplificatore HI-FI autoc. 20 W su 8 ohm completo aliment. cinque controlli - conten. Ganzerli L. 20.000. Cercasi ricetrans. FTDX 150 usato ma perfetto.
l'1-SRR Roberto Serratonì - via Solferino - Cuggiono (MI).

71-O-077 - SPERIMENTATORI: PER cessata attività di riparatore, vendo: strumento prova condensatori senza staccarli dal circuito, orig. USA ed altri; materiale vario nuovo a prezzi di sottocosto come: trasformatori di alimentazione, d'uscita, per alta fedeltà Geloso, potenziometri di vario tipo e prestazioni altoparlanti vari, medie frequenze, numerose valvole. Schemari TV completi della CELI e ROSTRO ecc.. Unire francoriposta.
Arnaldo Marsilotti - 46030 Borgoforte (MN).

71-O-078 - TX 144 Mc Realizzazione professionale. VFO e scala 4/103, finale 2E26 (15 W). Controllo modulazione visivo a valvola. mA. per accordi. Modulatore alta fedeltà. Totale 12 tubi, completo di quarzo e antenna 6 elementi; perfetto - usato pochissimo. Vendo privo di cofano a L. 40.000 o permutasi con TX G222 o altro TX sempre per decametriche. Preferirei trattare di persona.
Elio Veniali - via S. Ambrogio 3/6 A - 16161 Rivarolo (GE).

71-O-079 - VENDO CORSO completo TV scuola Radio Elettra con televisore perfettamente funzionante appena terminato, scrivere per offerta.
Mario Maggiolo - via Euganea, 18 - 35033 Bressano (PD).

71-O-080 - OCCASIONE CEDO trasformatori come nuovi 3000 V 1800 W adatto per due 813. Trasformatore di modulazione da 1 kW (1000 W).
Pietro Zanni - via Marconi 19 - 43017 S. Secondo (Parma).

71-O-081 - ATTENZIONISSIMA SQUATTRINATI studenti: sempre disponibili pacchi materiale elettronico a sole L. 500 per par-

modulo per inserzione ✱ offerte e richieste ✱

LEGGERE

- Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: **cq elettronica**, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA.
- La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni non a carattere commerciale.
- Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie.
- Scrivere a macchina o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE.
- L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese »; non si accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista.
- Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate.

71 - **1** **RISERVATO a cq elettronica**

numero mese data di ricevimento del tagliando osservazioni controllo

COMPIRE

indirizzare a




VOLTARE

Qualità & Prezzo

in ogni componente della:

GENERAL INSTRUMENT EUROPE S.p.A.

P.ZZA AMENDOLA, 9 - 20149 MILANO - TEL. 469.77.51/2/3/4/5 - CABLE GINEUR MILANO - TELEX GINEUR 31454

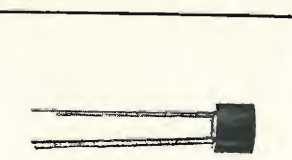		
<p>Diodi BY 156, 158 (da 300 a 650 mA, da 400 a 800 V)</p>	<p>Diodi Zener 1N4162 ÷ 1N4163 (1 W, tensioni da 10 a 200 V, tolleranza ± 20% ± 10% ± 5%).</p>	<p>Ponti miniaturizzati BY 159/50 fino a 400 (800 mA, da 50 a 400 V).</p>

ziale pagamento spese spedizione. Inviare denaro a mezzo vaglia o francobolli da 25 L. nuovi in corso. BSX47k (Siemens=2N1613) vendo a L. 500. BC107 non marcati Siemens L. 180 (fino ad esaurimento) AC128-OC71 non marcati Siemens L. 150 sempre a mezzo vaglia anticipato.
Giancarlo De Marchis - via Portonaccio 33 - 00159 Roma.

71-O-082 - LUCI PSICHEDELICHE vendo: TR6 canali 2400 W complessivi, separazione tra i canali 12 dB per ottava, regolazione intensità generale e intensità di ciascun canale, sensibilità in entrata 50 mV, voltaggio universale, possibilità di estendere il wattaggio massimo anche a 1000 W. Scrivere per informazioni e maggiori dettagli. Realizzazione su circuiti stampati e unità pre-montate Vecchietti. 686.
Lanfranco Lopriore - via Renato Fucini 36 - 56100 Pisa.

71-O-083 - VERA OCCASIONE eccolo è ancora nuovo insomma da vetrina, è l'RX 144 f/m by PMM due conversioni AM 8 transistor 3 FET controlli volume e guadagno S-meter inscatolato professionalmente con ant. stilo comperato alla penultima mostra di Mantova L. 35.000 è ancora perfetto, usato soltanto negli ultimi contest. A voi le offerte.
Paolo Negri - via Teatro - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN).

71-O-084 - VENDO SCOPO REALIZZO trasmettitore Geloso G.222 in perfette condizioni di funzionamento. Questo apparecchio è risultato sempre particolarmente stabile. Richieste L. 65.000 trattabili.
I1-RGK Giorgio Rossi - via Melzi Deril 12 - 20100 Milano - ☎ 347.247.

71-O-085 - VENDO TX 7÷9,1 MHz completamente da revisionare o smontare a L. 10.000 (diecimila) oppure cambio con coppia radiotelefonici 70÷100 mW. Rispondo a tutti.
Walter Amisano - Zimmermann 6 - Aosta.

71-O-086 - AM2 AMPLIFICATORE RCF 20 W completo altoparlanti supportati per autopubblicità, due ingressi micro e registratore, alimentazione 12 V. Accessoriato, nuovissimo vendo o cambio con RX o TX surplus Wehrmacht non manomessi.
Gian I1-OZD - 32030 Fener (BL).

71-O-087 - AMPLIFICATORE HI-FI Stereo Geloso 20 W composto di una sezione pre-amplificatrice G-235-HF e di una di potenza

G-236-HF perfetto in ogni sua parte vendo o cambio con coppia radiotelefonici di potenza (5 W).
Geppy Russo - via Consalvo Carelli, 24 - 80128 Napoli.

71-O-088 - BI-AMPLIFICATORE 3+3 W autocostuito, descritto su CD n. 7/67, pochi mesi di vita + Giradischi Philips GA-228 (4 velocità-movimento del braccio completamente automatico, listino L. 30.000), il tutto racchiuso in eleganti mobiletti in teak, comprese le due casse armoniche. Vendo per L. 55.000 (cinquantacinquemila), spese postali comprese.
Mauro Riccardo - via G. Murtola 15/1 - 16157 GE-PR.

71-O-089 - ATTENZIONE VENDO organo elettronico « Farfisa » mod. mini compact come nuovo. Prezzo d'occasione. Garantisco massima serietà. Scrivere per accordi.
Marcello Marcellini Montemolino - 06059 Todi (PG).

71-O-090 - DISTORSORI VENDO a L. 9000 cad. WA-WA (Farfisa) nuovo L. 23.000. Chitarra elettrica Kansas L. 23.800. Autoradio Autovox, onde medie, corte 1, corte 2, a valvole con survolatore L. 8000. Tester Lafayette 0-1000 V ca e cc; 0-100 kΩ resistenze; 0-150 mA corrente, L. 7000. Volumi: « 40.000 transistors e Radiotelefonici a transistors » a L. 1000 cad. Manuali Philips - Siemens etc.
P.I. Alberto Cicognani - via Tomba 16 - 48018 Faenza.

71-O-091 - OCCASIONISSIMA TX Geloso G222, nuovissimo ancora imballato vendesi con ogni garanzia, con cuffia americana originale con micro incorporato, vendesi L. 70.000 o cambio con coppia radiotelefonici da 2 W. Ingranditore automatico AGFA Varioscop per 35 mm e 4x4, scorrimento automatico dei fotogrammi, mascherine regolabili, accessori doppi, previsto per colore, come nuovo, invio anche in visione, L. 75.000. Affrancare.
Corrado Paolo Musso - via Monserrato 69 - 95128 Catania.

71-O-092 - CORSO TELEGRAFICO, su nastro magnetico, manuale istruzioni ecc. vendo L. 4000 oscillografo per esercizio Morse L. 4.000.
Corrado Torreggiani - via Valli 16 - 42011 Bagnolo in P (R.E.).

71-O-093 - RIVAROSSA E altre marche, fermodelli vendo preferibilmente a locali che possano vederli direttamente.
Tito Bertelli - via S. M. della Costa 24/2 - 16154 Sestri Pon. (GE) - ☎ 474.138.

71-O-094 - AFFARONE CEDO un super portable 808-B registratore professionale completo di tutti gli accessori e con borsa di pelle più n. 6 cartucce registrate di fabbrica, per un radiorecettore efficientissimo per la gamma degli OM (80-40-20-15-10 mt) completo di BFO-SSB-AM-CW. Risponderò a tutti coloro che chiederanno maggiori chiarimenti.
Salvatore Mauro - Via Nazionale per Tiriolo, 9 - 88100 Catanzaro.

71-O-095 - RICEVITORE BC652A - alimentazione ca 220 V perfettamente funzionante con calib. L. 20.000 tutto compreso BC603 allim. 220÷110 ricezione FM-AM L. 15000 + s.p. Cerco motore originariamente installato su aerei per movimento alettoni, flaps; spedire foto e sommaria descrizione. Per maggiori dettagli ricevitori affrancare la risposta.
Fabrizio Pellegrini - via Federigi 259 - 55046 Querceta (LU).

71-O-096 - CESSATA ATTIVITA' vendo migliore offerente (voltmetro elettronico, generatore modulato, valvole, transistor e pezzi di TV e radio) volumi, costruire divertite, l'antenna radio rama, sperimentare, sistema pratico quattro cose illustrate. Dal 1963 a oggi tutti volumi in buono stato di conservazione.
Osvaldo Filippini - via Ponte Bo, 32 - 36100 Vicenza.

71-O-097 - RX-TX Hallicrafters CB19 vendo a L. 80.000, RX G4/216 come nuovo vendo a L. 75.000 lo RX-TX ha 23 canali in CB e 5 W uscita.
Giovanni Buri - via Aeroporto 6 - 10072 Caselle (TO) - ☎ 991495.

71-O-098 - LUCI PSICHEDELICHE a 6 canali ciascuno dei quali può pilotare lampade a 220 V fino a 400 W. Controlli di sensibilità generale e per ogni canale. Non necessitano di nessun collegamento con amplificatori o strumenti: « sentono » la musica qualunque sia il dispositivo da cui proviene. Le cedo al prezzo speciale di L. 160.000 (confrontate le caratteristiche con altri tipi) senza lam. Tratto pers. in provincia di Firenze.
Giovanni Righini - via Faentina, 372 - 50010 Caldine (FI) - ☎ 580.191.

71-O-099 - CEDO A ESAURIMENTO transistors nuovi tipo AC125 - AC128 - OC71 L. 100 cad. tipo AF 115 L. 150 cad. tipo 2N708 L. 200 cad. tipo AD161 L. 300 cad. Spese postali di L. 500 a carico dell'acquirente. Cambio il sopradetto materiale ed altro con coppia radiotelefonici (27 Mc) 1-2 W. Scrivere per accordi.
Emanuele Di Leo - via Caldomai 16 - 90134 Palermo.

71-O-100 - RAF VENDE o cambia RX G4-216, completo d'imballo, n. 2570, perfetto fornisco ogni possibile garanzia, anche scritta.

Vendo a L. 80.000, o cambio con RT 144B, o con rotatore HAM/M + control box, o con ricetras auto costruito con 829 o simile finale. Disposto eventualmente a conguaglio. Tutte le offerte saranno prese in considerazione. PSE STAMP TNX.
I1-RAF Claudio Fochesato - via Asiago, 8 - 36100 Vicenza.

71-O-101 - ECCEZIONALE!! SAXOFONO tenore Selmer completo di astuccio e bocchino Berglarsen - Amplificatore Quad II (8-50KHz±0,5db15W) Preamp. Quad. 22 stereo (da montare) con schema. Testina magnetica Elac STS240. 2 altoparlanti RCF 50W-75 piccolo con cassa adatti per strumenti musicali. Microfono a condensatore AKG C60-CK28 senza alim. Ampl. Stereo a transistor 4+4w (senza alim.) 2 microfoni sub miniatura (alta sensibilità) 2 Tweters/Isophon. Cross-Over 3 vie. Accetto anche offerte per parti staccate (il tutto a L. 290.000).
Enrico Russo - p. Oderico da Pordenone, 1 - 00145 Roma.

71-O-102 - G223 VENDO, trasmettitore, perfettamente funzionante, come nuovo, completo di imballo originale, vera occasione, un solo anno di vita. L. 60.000.
I1-CWS Giuliano Colia - viale Dante, 105 - Piacenza.

71-O-103 - ALLOCCHIO BACCHINI mod. AC1414 semi-professionale a 8 gamme d'onda 73,17 KHz ÷ 20 MHz costruito in Germania. Altop. esterno 2 prese per cuffia, indicatore assorbimento anodica. Perfettamente funzionante corredato di alim. CA universale esterno, Altoparlante e serie completa di valvole L. 30.000 trattabili.
Bruno Gazzola - via Rodolfi 9 - 37100 Verona - ☎ 29585.

71-O-104 - CIRCUITI INTEGRATI digitali: porte TTL e DTL, tipi industriali, equivalenze esatte con dispositivi SGS (80 pezzi). Nuovi L. 300, usati L. 200; kg. 4,5 di piastre per circuito stampato, ramate su due facce, supporto vetronite: L. 1000 il kg (circa L. 150 alla piastra). Spese spedizione a carico dell'acquirente, francorispota. Vendo in blocco a L. 16.000.
SWL 11.337 Paolo Rusconi - Cas. pos. 70 - 10015 Ivrea.

71-O-105 - TRIAC VENDO 3 A 400 V L. 2100 6 A 400 V L. 2400. Spese postali comprese.
Alfio Saia - viale Italia, 137 - 19100 La Spezia.

71-O-106 - TK REGISTRATORE, perfetto, alimentazione 6 Volt, completo, vendo 30.000. 1 corso completo TV a colori in 8 volumi Ed. « Il Rostro » a L. 22.000. 1 volume High-Fidelity ed. « Rostro » costo 7KL a 5KL vendo. 1 corso TV BeN della Radioscuola italiana a 3K. 1 TV Philco 21" a L. 7.000 funzionante.
Carlo Marinello - v. Euganea, 152 - 35030 Selvazzano (PD).

FARTOM - I1PNE - via Filadelfia n. 167 - 10137 TORINO

FINALMENTE...

Risolto in Italia il problema della ricezione dei 144/146 MHz con i famosi telaini equipaggiati a MOSFEET e a FEET.

CONVERTITORI

Mod. AC2A (uscita 28/30)

Mod. AC2B (uscita 26/28)

netto OM L. 19.600

RICEVITORI (seconda conversione)

Mod. AR10

netto OM L. 34.800 (28/30)

netto OM L. 35.500 (26/28)

Disponiamo anche, di MODULATORI e TRASMETTITORI a valvole e a transistors da abbinarsi con i telaini AR10 e AC2A/AC2B per montare degli ottimi TRANSCEIVER 144/146 MHz.

CONSEGNA PRONTA

Pagamento: anticipato all'ordine a mezzo vaglia postale più L. 580 per spese trasporto intestato a:
FARTOM - via Filadelfia, 167 - TORINO.

Caratteristiche tecniche

Guadagno: 22 dB

Cifra di rumore: 1,8 dB

Oscillatore locale: controllato a quarzo

Ingresso RF: protetto da diodi

Alimentazione: 12/15 Vcc.

Caratteristiche tecniche

Ingresso: 28/30 o 26/28 a richiesta

Uscita: pronta per la BF

Doppia conversione: quarzata (con possibilità di inserire filtro meccanico a 455 Kc/s)

Sensibilità: 1 microvolt per 10 dB(S+N)N

Selettività: 4,5 KHz a -6 dB

B.F.O.: a FEET per la ricezione della SSB-CW

C.A.G.: amplificato

Uscita: per la F.M.

Uscita: per S-meter

Alimentazione: completamente stabilizzata 12/15 Vcc.

FINALMENTE!!!
ANCHE IN ITALIA



IL
FAMOSO
CATALOGO
LAFAYETTE

500 PAGINE A COLORI
E IN BIANCO E NERO DI
MERAVIGLIOSI ARTICOLI:

AMPLIFICATORI HI FI, CITIZED
BAND, APP. RADIOAMATORI,
ANTENNE, RADIO, APP. FOTO-
GRAFICI, STRUMENTI MUSICA-
LI E DI MISURA, COMPONENTI
CIVILI E MILITARI, ED ALTRE
MIGLIAIA DI ARTICOLI CHE RI-
SPECCHIANO LA MIGLIORE
PRODUZIONE MONDIALE.

A SOLO L. 1000
DISPONIBILITÀ LIMITATA

AFFRETTATEVI

MARCUCCI
VIA F.LLI BRONZETTI 37 - 20129 MILANO
Spedisco L. 1.000 per l'invio del Vs. catalogo e per ricevere gratuitamente il Vs. bollettino informazioni.
Vaglia postale
Conto corrente postale n° 3/21435
NOM.
IND.
Q.P.

71-O-107 - RIVISTE SELEZIONE Radio-TV 1963, n. 10-11; 1964 n. 3 9; 1965 n. 2-4-6-8-10-11-12; 1966 n. 1-4-12; 1967 n. 6-12; 1968 n. 5. Vendo in blocco a L. 3.500 + spese spedizione, oppure cambio con materiale elettronico di mio gradimento. Vendo inoltre 60 riviste tipo Sperimentare-Radiorama. Sistema pratico. Tecnica pratica. Quattro cose illustrate dal 1964 in poi a L. 4.000 + spese o cambio con materiale.
Luigi Gatti - via Mazzini, 76 - 20062 Cassano d'Adda (MI).

71-O-108 - RIVISTE TECNICHE a prezzi regalo cede 2 annate 66-65 Tecn. pratica e due Sistema pratico 66-65 + varie circa 60 a L. 5.000. Enciclopedia del Judo a L. 2.000. A chi abbisogna di trasformatori alimentazione, trasf. TV, bobine IF - Gruppi AF e moltissime parti radio e TV per circa 1 quintale vendo a prezzo regalo a L. 50 il Kg. in blocco o in parte.
Carlo Marinello - via Euganea 152 - 35030 Selvazzano (PD).

71-O-109 - ATTENZIONE VENDO mobile in faggio evaporato, seminuovo, causa trasferimento. Contiene due vani discoteca, un portadischi per 50 dischi, un giradischi a tre velocità un altoparlante (Ø 20 cm.) attacchi per amplificatore. Dimensioni: 180x41x85. Cedo a L. 35.000 trattabili, spese a carico.
Giorgio Rutigliano - via L. Da Vinci - 85100 Potenza.

71-O-110 - CONVERTITORE GELOSO a nuvistor per i 144 MHz tipo 64/161 uscita 26-28 come nuovo, usato pochissimo in imballo originale compreso alimentatore per detto tipo 64/159 cede a L. 25.000. Preferirei evitare spedizioni. In caso, cede per modico prezzo una 11 elementi della FRACARRO se la persona è della zona.
11-13851 Gabriele Magagna - c.so G. Cesare, 324 - 10154 Torino ☎ 26.32.79.

71-O-111 - RADIOMICROFONI FM portata ottica effettiva con antenna filiforme oltre 1/2 Km. Ottima sensibilità, contenuto entro un pacchetto di sigarette, alimentazione 9V, L. 5.600 senza micro e L. 6.200 con micro. Sintonizzatore VHF 70-180 MHz, funzione abbinato a una qualsiasi BF o con una cuffia da 2000 Ω. Alimentazione 9V non inscatolato L. 4.700. Amplificatore 1 Watt che può essere abbinato al sintonizzatore VHF, L. 1.700.
Piero Ferri - Ctr del Mirasole, 39 - 44100 Ferrara.

71-O-112 - CO-CO-CIOU: linea G come Genova con ricevitore G4/216 MK III. Nuovissimo, nessun QS, solo prova; unitamente ai seguenti accessori: microfono HI-FI 50KOHM RCF. Antenna Ground Plane. Comprato tre mesi fa L. 400.000, lo rivendo, sigh! 235.000, accessori compresi. Garanzia 100%.
Giuseppe Marchese - via Caprera, 45 - 91028 Partanna (TP).

71-O-113 - CEDO TECNIGRAFO dimensioni cm. 80 x 120 completo di lampada per l'illuminazione e cavalletto a L. 50.000 non trattabili. Per ragioni di trasporto do la preferenza a richieste provenienti da Torino e dintorni.
11-CWK Claudio Valle - via S. Quirico, 8 - 10042 Nichelino (TO) ☎ 62.09.78 dalle 21 in poi).

71-O-114 - XYL!! OCCASIONE: vendo come nuova lavatrice Castor 535 Superautomatic 5 Kg., 16 programmi, spese di trasporto a carico dell'acquirente.
Alessandro Gradenigo - 31010 Farra Di Soligo (TV).

71-O-115 - CAUSA IMMEDIATO realizzo, vendo a migliore offerente in blocco, grande numero di valvole Noval e miniatura 7 piedini. Dispongo inoltre di materiale vario, tutto ciò è perfettamente funzionante. Qualsiasi offerta verrà esaminata. Urgenza!
Andrea Casini - via della Tecnica, 101 - 00144 Roma.

71-O-116 - OCCASIONE VENDO mangianastri « Cassetophone » 2200 Philips con custodia in similpelle e 12 cassette di musica di complessi Beat e Underground con portacassette in materiale sintetico. L. 50.000 trattabili più sp.
Mario De Benedetti - corso del Popolo, 8 - 35100 Padova.

71-O-117 - PROIETTORE SONORO 8 mm Silma Sonik zoom, garantito con tutti gli accessori utili alla registrazione e riproduzione. Coppia radiotelefonici, 11 transistor 2 quarzi, 2 canali, segnale acustico di chiamata, auricolare, astuccio di protezione, libretto istruzioni schema e imballo originale. Usati solo per le ferie. Cedo in cambio di RX-TX in ottimo stato.
Luigi Stefanon - via Canova, 23 - 21100 Varese - ☎ 85.81.18.

71-O-118 - VENDO OCCASIONE TX 27Mc/s Labes 1W, 6 transistor L. 10.000 e TX 144 2,5W 8 transistor costruito dalla RC Elettronica, completo di schema, nuovo mai usato L. 14.000 senza quarzo.
11-ZNL Luigi Zanin - via F.lli Testolini, 5 - Treviso.

71-O-119 - SLOT RACINGCAR, svendo per cessata attività: auto-modelli con motori al fulmicotone=Cucaracha, Carrera. Pulsanti=Mc Coy, Carrera. Motori, ruote, ingranaggi, minuterie varie (valore del blocco molto oltre le 50 klire). In unico pacco L. 15.000. Cambierei quanto sopra con Ricetra Surplus WS18MK, WS19MK, WS58MK. Franco risposta.
Mario Galasso - via Tiburtina, 538 - Roma.

71-O-120 - ATTENZIONE CAMBIO radioregistratore a cassetta, onde OM/OL. Potenza 1,5 W uscita, 2 mesi di vita nuovissimo pagato L. 64.000. Cambio con trasmettitore bande: m. 80-40-20-10; FM. 88 174 MC.
Ettore Caldi - Via Inama, 24 - 20133 Milano - ☎ 74.70.56.

71-O-121 - MOTO GUZZI Cardellino cambio con materiale elettronico, meglio con un radiocomando, per accordi e visione della moto preghi scrivermi con francoriposta non accetto corrispondere fuori provincia. Sono libero alla domenica mattina.
Mario Pellegrini - V.le F. Testi, 200 - 20092 Cinisello B. (MI).

71-O-122 - OCCASIONE CEDO fotocamera Canonet orig. giapponese seminuova completa di borsa, pagata nel '69 L. 80.000 - più ricevitore Master 26/44 nuovo (vedi C.D.). In cambio di

ricevitore G4/216 o simile della Geloso funzionante. Fare offerte. Rispondo a tutti, unire francoriposta.
O. Genovesi - 50050 Galleno (FI).

71-O-123 - ATTENZIONE VENDO per realizzo: amplificatore AM15, 12 W (24 IHF) - preamplificatore equalizzatore PE2 tutto della Vecchietti a L. 10.000 - altoparlante a sospensioni pneumatiche Zowatt 40-12.000 Hz. Ø 27 cm. L. 6.000 - alimentatore 24 Vcc della Highkit L. 3.000 completo di cambia tensione e fusibile - rasolo elettrico Braun sixtant tipo 5310 nuovissimo L. 8.000. Tutto il materiale è perfettamente funzionante, massima serietà et onestà.
SWL 11-14231 Maurizio Della Bianca - Via Borgoratti, 84/38 - 16132 Genova - ☎ 39.31.68.

71-O-124 - UNA OHM OSCILLOSCOPIO 3" ottime condizioni generali e di funzionamento. Monta 8 valvole + raddrizz. ± tubo R.C. Vendo per L. 35.000. Per informazioni francoriposta.
Raffaele Ramo - Via Sonnino, 184 - 09100 Cagliari.

71-O-125 - DESIDERO VENDERE BC603 occasione, pagato L. 20.000, vendo L. 13.000 ± alimentatore pagato L. 6.000 costruito apposta per BC603 L. 5.000 usato solo 30 minuti, completo di istruzioni in italiano. Frequenza 20÷28 MHz, 10 valvole. Occasionissima: analizzatore Chinaglia cortina minor, pagato GBCMI L. 9.900, completo di imballaggio originale, pila alimentazione, puntali, libretto istruzioni, nuovissimo vendo causa contemporanea regalo ICE680R a L. 7.500.
Giuseppe Uglietti - via Frapollini, 10 - 20133 Milano.

71-O-126 - RICEZIONE SATELLITI. Apparecchiatura completa di BC603 opportunamente tarato, convertitore 136-28 Mhz autocostituito (vedi CO S-69), alimentatore, primario universale uscita 230 VCC e 12 VCA. Antenna lert. 7 x 7 con relativo amplificatore, il tutto perfettamente funzionante e collaudato. Offresi a L. 56.000.
Angelo Cornacchione - via Pieve, 64 - 48012 B. Cavallo (RA).

71-O-127 - PER CESSATA attività cede G4-216 L. 50.000 RX Drake 2B L. 100.000. TX Trio IC700T L. 35.000. Hallicrafters ricetrans. SR2000 L. 200.000 SR46 L. 25.000. CRX 100-101-102 L. 5.000 ciascuno. Swan 500 C L. 200.000. Galaxy R 530 L. 160.000. Racal Tripla conversione 0,54÷180 Mc L. 180.000, lineare Drake L4B L. 50.000.
11-DPA, Paolo Damiani - via Veglia 16 - 30170 Mestre (VE).

71-O-128 - STUDENTE ELETTRONICA al solo scopo del diletto eseguo circuiti stampati e montaggi di apparecchiature. Inviare schemi chiari, indicando eventualmente la rivista in cui è descritta l'apparecchiatura. Scrivere per preventivo spese.
Domenico Bagnasco - via Ponte Vecchio, 9 - 80062 Meta (NA).

71-O-129 - VENDO O CAMBIO ricevitore BC652 perfetto e non manomesso L. 13.000+s.s. con BC603 pari condizioni manutenzione o permuta con materiale mio gradimento. Cerco serie telaietti Philips e ricevitore 144 Mc. Cedo o cambio inoltre RX-TX 144-148 Mc 10 canali quarzati, 5 W funzionante completo dynamotor 20.000 senza quarzi.
Franco Ruaro - 37040 Pressana (VR).

71-O-130 - GENERATORE SEGNALI TV mod. 222 Mega nuovissimo, non usato, vendo al maggiore offerente al quale do' in omaggio un generatore di RF pure non usato.
Angelo Scaccia - via G. Pascoli, 2 - 95041 Caltagirone (CT).

71-O-131 - TUTTA L'ELETTRONICA in teoria per L. 20.000 trattabili. Cedo il corso teorico d'elettronica della Scuola Radio Elettra insieme agli abachi e alle lezioni di Matematica e Servizio Riparazioni TV.
Pietro Airumi - via Piemonte, 21 - Bagnacavallo (RA).

71-O-132 - ATTENZIONE OCCASIONE vendo a L. 8.000 Transformer-Balun Mosely Model TRS-57 nuovo, adatto per usare un dipolo sotto i 4 MHz con risultati interessanti. Inoltre dispongo di pezzi di ricambio nuovi per la 19 MK II. Scrivere per elenco ed accordi. Pregasi franco risposta. Rispondo a tutti.
Giorgio Romanin - viale V. Libertà, 4 - 33100 Udine.

71-O-133 - WORLD BOOK - Enciclopedia 24 volumi sei mesi di vita. Cambio con ricevitore gamma continua perfettamente funzionante.
F. Pavone - 30030 Pianiga (VE).

71-O-134 - CEDO AUTORADIO estraibile pile e corrente auto. Mai usata, imballata con filtri schermatura motore e antenna antifurto potenza 4 W presa altoparlante supplementare, tutto L. 16.000.
Megale - via Ludovico il Moro, 105/3 - Milano.

NORD - ELETTRONICA - 20136 MILANO - VIA BOCCONI, 9 - TELEF. 58.99.21

ATTENZIONE CATALOGO ILLUSTRATO + OMAGGIO

La Nord Elettronica comunica di aver pronto il nuovo catalogo illustrato corredato di numerose tabelle tecniche sui transistori, relé, condensatori ecc. ecc. Per compensare le spese di spedizione piuttosto rilevanti il catalogo verrà inviato a tutti coloro che ne faranno richiesta inviando **L. 800 in francobolli**. Detta spesa viene a ns. volta compensata inviando a scelta del Cliente uno dei seguenti omaggi che coprono altamente le ottocento lire (specificare tipo) garantendo il materiale nuovo e di normalissimo commercio.

5/A 1 trans. BF167 (350 MHz) 1 trans. BC107 2 diodi OA85 2 diodi 150 V/0,5 W	5/B 50 microcondensatori in stiroflex miniatura da 1 pF fino 56 KpF assortiti.	5/C Cinque piastre IBM con un totale di almeno 20 transistori tipo 2N1711 2N1613 - 2N708 (materiale d'occasione ma ottimo).
Oppure inviando L. 1200 in francobolli verrà inviato a scelta:		
10/A 1 trans. AF134 (55 MHz) 1 trans. AF251 (800 MHz) 1 trans. AC125 1 trans. BC108 2 diodi OA90 2 diodi 100 V 1 A	10/B 50 microcondensatori come sopra + 20 microelettronici da 5 a 1000 MF assortiti.	10/C Dieci piastre circa per un totale di almeno 50 trans. come sopra specificati.

E' possibile richiedere l'invio anche di più omaggi assortiti contemporaneamente aggiungendo il relativo importo.

Per la visione panoramica di molti prodotti in vendita da codesta Ditta vedere le pagg. 1236, 1237, 1238 e 1239 del n. 12/70 di questa Rivista.

INGEGNERIA ELETTRONICA

TELEX

VIA TADI, 19 - 35100 PADOVA

1971 - NOVITA' ASSOLUTA! - RICEVITORI VHF - UHF - A CIRCUITI INTEGRATI!

Per la prima volta in Italia vengono presentati sul mercato Ricevitori Speciali per VHF-UHF impieganti i modernissimi Circuiti integrati. La Ditta TELEX, già affermata nel campo dell'elettronica industriale, si è seriamente impegnata anche in questo settore, per soddisfare una Clientela esigente, con la qualità dei prodotti ed i prezzi competitivi.



Modernissimo ricevitore di grandi capacità d'ascolto: riceve le comunicazioni aeronautiche - Stazioni meteor. - Polizia - Taxi - Radioamatori - Navi ed altre interessanti emissioni VHF! Viene fornito in DUE VERSIONI IDENTICHE, tranne la Gamma di Ricezione:

Mod. ICM-1: 31-92 MHz - Mod. ICM-2: 120-174 MHz

CARATT. TECNICHE: Circ. Supereterodina - Sensib. 0,8 µV - Sint. demoltip. - Circuiti integrati - BF 2W - Filtro voce - Presse alim. ext., cuffia, registr. e ant. ext. - Alim. 12 V - Batt. incorporate - Ant. orientab. - Noise limiter - Mobile acciaio mm. 220 x 102 x 118.

Mod. ICM-1 ed ICM-2: Prezzo netto L. 19.400

IMPORTANTE: I ns. ricevitori sono rigorosamente collaudati e forniti di certificato di garanzia valido 12 mesi, istruzioni per l'uso, tabelle tecniche per la ricezione con ripartizione frequenze, dati tecnici per antenne speciali e schemi Booster.

SPEDIZIONI: Si spedisce in CONTRASSEGNO - Si prega di non inviare denaro anticipatamente - Spese postali + L. 900 - Indicare chiaramente il MODELLO DESIDERATO, Nome, Cognome, Indirizzo, Codice.

ALIM. RETE PER NS. RICEV.: Sec. 12 V - 0,4 A - Filtr. Trans. STAB. ZENER: L. 7.900



Ricevitore fuori dell'ordinario per ricezione spaziale e APT. Capta frequenze finora inesplorabili che si spingono fino a 340 MHz. Riceve inoltre Ponti Radio, Polizia, Taxi, Aerei, Radioamatori, ecc. E' fornito in DUE VERSIONI IDENTICHE, tranne Gamma di Ricezione:

Mod. ICS-2: 120-175 MHz - Mod. ICS-3: 230-340 MHz

CARATT. TECNICHE: Circ. Supereterodina - Sensib. 0,5 µV - Sint. demoltip. - Circuiti integrati - BF 4 W - C.A.G. - Due Filtri inseribili a pulsanti - Mis. di campo - Altop. incorporato - Alim. 12 V - Presse alim. ext., registratore e cuffia - Batt. incorporate - Ant. orientabile - Rivet. AM, FM, Fase - Noise limiter a doppio eff. - Mobile acciaio mm. 223 x 90 x 240.

Mod. ICS-2 ed ICS-3: Prezzo netto L. 39.900

CASTELLINO - viale O. Da Pordenone, 35 - 95128 CATANIA

DIODI	TRANSISTORI	DIACK
1N914 L. 55		40583 L. 450
TR22 A 800 Vpi 0,6 A L. 140		
FET	SCR	
TIS34 L. 540	AC141 L. 180	C106A2 200 V 2 A L. 800
2N3819 L. 500	AD150 L. 550	2N4443 L. 1500
BF320 can. P L. 710	AD161 L. 550	60111 L. 2500
	AD162 L. 600	
	AF106 L. 200	
	BC107 L. 180	
	BC108 L. 175	
	BC109 L. 185	
	BC297 L. 250	
	BD142 L. 500	SN7490 L. 3000
	BF260 L. 400	SN7441 L. 4000
	2N1613 L. 310	SN7475 L. 2600
	2N1711 L. 320	SN7400 L. 650
UNIGIUNZIONE	INTEGRATI	
2N2160 L. 1000		
2N2646 L. 1000		

Condizioni di pagamento:

Contro assegno + spese spedizione; non si accettano ordini inferiori a L. 3.000.

DISPONIAMO DI UNA VASTISSIMA

GAMMA DI PRODOTTI

CONSULTATECI

AFFRANCANDO LA RISPOSTA.

71-O-135 - GIRADISCHI SEMIPROFESSIONALE Dual 1010 completamente automatico, completo di amplificatore stereo 25 W d'uscita 2 box con 2 altoparlanti ciascuno, HI-FI, usato pochissimo. Cambierei con amplificatore lineare non autocostruito, decametriche. Non inferiore a 1000 W PEP. Luigi Panizzi - via Borzoli 64/3 - 16153 Genova Sestri.

71-O-136 - AAATTENZIONE VENDO microscopio poco usato 75-150-300-500 Ingrandimenti, chiedesi offerta. Rispondo a tutti se francorisposta. Moreno Bacchi - p. Cavour 10 - 50051 Castelfiorentino.

71-O-137 - G4-216 in perfette condizioni, mai manomesso, usato pochissimo e funzionante perfettamente, offresi a L. 70.000. Rispondo a tutti. Gradite le visite. Donatello Bertozzi I1-BTY - via S. Marco, 15 - 10064 Pinerolo (TO).

71-O-138 - CEDO VENTILATORE antiquato mod. 2813453 della Marelli perfettamente funzionante alla tensione di 120 V ca in cambio di saldatore istantaneo a pistola in stato di efficienza ed altro materiale elettronico. Giancarlo Ghetti - via L. Cappelli, 27 - 47017 Rocca S. Casciano (Forlì).

71-O-139 - AMPLIFICATORE 60+60 W alta fedeltà stereo vendo L. 80.000, altro 15+15 W L. 55.000; etichettatrice Dymo modello grande L. 8.000; altoparlante 12 W L. 6.000; Registratore Grundig C200 L. 40.000 (come nuovo); Filodiffusore L. 10.000; contagiri per auto L. 6.000; amplificatore Olivetti 2 Watt L. 3500; Chitarra elettrica L. 20.000. Giorgio Grizzotti - via Taormina 38 - 20159 Milano.

71-O-140 - CIRCUITI STAMPATI fotoincisi resina fenolica L. 6 cmq Vetronite L. 9 cmq. Inviare il disegno in scala 1:1 ulteriori in-

formazioni verranno inviate a tutti coloro che ne faranno richiesta. Tonino De Carolis - via T. Alessandrina 1 - 00054 Fiumicino (Roma).

71-O-141 - CEDO PER fine attività transceiver FT-DX-500 (500 W PEP) e ricevitore G4/220 (0,5-31 MHz) il primo come nuovo L. 350.000 il secondo L. 50.000. Andrea Garino - via P. Berghini 20/38 - 16132 Genova.

71-O-142 - VENDO CINEPRESA Paillard 150 super 8, nuovissima completa, L. 95.000. Fotocamera Reflex Praktica Super TL, nuovissima, con Domiplan 2,8/50, L. 90.000. Minolta SRT 101, con 1,7/50, nuova, L. 118.000. Proiettore sonoro Silma Sonik 8 mm L. 95.000. Silma Bivox, sonoro bipasso, nuovissimo, L. 126.000. Accensione elettronica per auto, registratore, giradischi, sega circolare, amplificatori HI-FI a transistori e diffusore acustico. Gaetano Giuffrida - A. Volta 13 - 95010 S. Venerina (Catania).

71-O-143 - RTTY RTTY cedo at quotazioni indicate irriducibili contanti franco mio QTH tutte opere singole macchine seguenti: perfettamente funzionanti: Teletype KSR/28 completa apposito tavolo base 280 Kohm, Mod. 19 perforante con motore e cestello ricambio 120 Kohm, Mod. 14 ric. banda perf. 40 Kohm, Mod. 14TD 40 Kohm, Olivetti TT/2 ric. banda perf. 40 kohm, Olivetti TD per detto 40 Kohm. Acquirente linea Teletype M/19 regalo relativo tavolo completo jack ed deviatori. I1-KFL - P.O. Box 1 - 80055 Portici.

71-O-144 - REGISTRATORE PHILIPS EL3552. Usato ma in ottimo stato. Pagato L. 60.000. Cambio con buon registratore funzionante a batterie di piccole dimensioni ma di buone caratteristiche tecniche, possibilmente a cassette. Oppure cedo per L. 25.000 non trattabili. Offro registratore Miny L. 7.000; inoltre piccoli giradischi a batteria L. 5.000. Rispondo a tutti. Luigi Ronchin - 37046 S. Zenone di Minerbe (VR).

Avete problemi di collegamento, sicurezza, economia?

Vi proponiamo alcune nostre soluzioni:

- **RIVELATORI DI PRESENZA** transistorizzati;
- **CENTRALINI TELEFONICI AUTOMATICI** con alimentatore universale incorporato;
- **Dispositivi «TELECONTROL»** per la segnalazione automatica di manomissioni, ecc. Consentono di controllare a distanza se l'ambiente si trova nelle condizioni in cui è stato lasciato;
- **Dispositivi «FLUID-MATIC»** per il deflusso automatico di liquidi da rubinetti, fontanelle, ecc.

TELCO s.n.c. 30122 VENEZIA Castello, 6111 - tel. 37.577

Cercansi agenti per zone libere

RICHIESTE

71-R-001 - DISPERATAMENTE CERCO circuito organo elettronico qualsiasi tipo, et schema luci psiche deliche. Sono studente disposto pagare modica cifra o spese spedizioni degli schemi. Rispondo a tutti. Enrico Pelos - Via Trieste, 6/13 - Genova.

71-R-002 - OM - SWL e tutti attenzione sono studente squattrinato e non avente molte possibilità, cerco gentili OM e SWL o persone in genere, disposte a cedermi gratis, apparecchi sur plus (RX e TX), se fosse possibile in buono stato, dato vorrei intraprendere carriera OM - SWL cerco anche riviste. In genere. In attesa di risposta mando i miei più cordiali saluti. Luigi Baruzzo - Via di Valle Aurelia, 134 - Roma.

71-R-003 - CERCO RICEVITORI auto costruiti con materiale Grosso, gamme radioamatori e anche BC. Roberto Brunetti - Via Don Minetti, 6/4 - 16126 Genova.

71-R-004 - CERCO TUTTO quanto può essere utile all'inizio di attività sperimentale (tester, oscilloscopio, semiconduttori, ecc.). Sono studente e quindi ho poche possibilità: accetto volentieri regali. Posseggo annate quattro ruote e auto italiana oltre a vari Urania e gialli. Scrivere per accordi. Roberto Paganucci - Via P. Micca, 50 - 58100 Grosseto.

71-R-005 - CERCO CONVERTITORE per i due metri a transistor, e convertitore per frequenze comprese fra i 30 MHz e i 170 MHz, anche a valvole e autocostruito. Rispondo a tutti se franco risposta. Andrea Bosi - Via Chiesa, 73 - S. Martino - Ferrara.

71-R-006 - CERCO MATERIALE ottico. Ex collimatori, telemetri, apparati di puntamento, parti di ex cannocchiali, binocoli, prismi, lenti ecc. dettagliare. Antonio Ugliano - Corso Vittorio Emanuele, 178 - 80053 - Castellammare di Stabia (NA).

71-R-007 - CERCO RT 144/B completo di microfono, e antenna originale, oppure anche solo il ricetrasmittitore purché non sia stato manomesso, e sia in ottime condizioni, pagamento contanti; garanzia. Francesco Di Crescenzo - Via Sicilia 20/A - 37100 Verona.

71-R-008 - LETTORI BARESI aiutate un vostro concittadino alle prime armi, studente eternamente squattrinato, regalandogli ciarpane elettronico vario... Per evitare spese postali, passerei io stesso a ritirare il materiale. G. Massimo Lupis - Largo Sicilia, 13 - 70125 Bari - ☎ 245990.

71-R-009 - CERCO i numeri 74, 75, 76, 77, 78 di Carriere, Nuova Serie (Corso di Radiotecnica), e le sei (6) copertine in Similpelle, per la rilegatura. Le copertine sono così suddivise: n. 4 del corso di Radiotecnica, n. 1 del Manuale delle Valvole, n. 1 per la rilegatura del Dizionario Italiano-Inglese di Elettrotecnica. Sono disposto a pagare i numeri a L. 1.500 cadauno, e le copertine il triplo del prezzo di copertina. Scrivere anche per numeri singoli, copertine e Corso completo. Mario Deiana - via Trento n. 5 - 07026 Olbia (SS).

71-R-010 - URGENTEMENTE CERCO persone che abbiano costruito le scatole di montaggio UK 750 - UK 755 - UK 745 della High-Kit (G.B.C.) per informazioni che verranno ricompensate. Domenico Buzzanca - Via C. Colombo, 99 - 98060 - Patti Marina (ME).

71-R-011 - DISCHI CELENTANO a 45 giri cerco. Specificare titolo, prezzo, stato. Gaetano Riccobene - via G. Chiabrera, 87 - Roma.

71-R-012 - CERCO PIASTRA giradischi non automatica buona qualità, e schema per parte registrazione e oscillatore per piastra registratore «Lesa» in vendita presso Nord-Elettronica. Cerco ancora transistor per B.F. preamplificatori e di potenza et altro materiale elettronico (resistenze, condensatori, potenziometri, etc.). In cambio offro riviste, fumetti, romanzi gialli e spionaggio. Carmelo Ninotta - Via Garibaldi, 325 - 92023 Campobello di Licata (AG).

71-R-013 - SX 28 O SIMILARE solo se in perfettissime condizioni, acquisto. Giorgio Tosi - via del Molo, 28 - Porto S. Stefano (GR).

71-R-014 - STO CERCANDO misuratore di campo professionale possibilmente pre Stel, di data non anteriore al 1966, in perfette condizioni di funzionamento, completo di accessori e schema. Indicare subito il prezzo definitivo. Severino Lutan - via Montello, 7 - 34170 Gorizia.

71-R-015 - APT - APT collaboratori cercansi per installazione stazione zona Vicenza. Urgono informazioni tecniche da altre stazioni. Danilo Preto - Via Maganza, 12 - 36100 Vicenza - tel. 31031 et Mauro Boni - via F. De Sanctis, 8 - 36100 Vicenza - ☎ 33973.

La Sezione A.R.I. di Pescara nel dare appuntamento a tutti per la 6ª Mostra Mercato AUGURA al pubblico ed Espositori un felice Anno Nuovo.

71-R-016 - CQ - CD ELETTRONICA maggio 1968 cerco per completamento annata. Preferirei trattare con residenti a Torino. Telefono 612422. I1BQQ - Enrico Balteri - Via Guala, 5/3 - Torino.

71-R-017 - SOS - VOLETE disfarvi di un ricevitore per Gamme radioamatori, anche senza valvole, arcisuato logoro? Ditelo a me e speditemelo gratis. Indicare stato e denaro occorrente per spedizione. Grazie. Silvano Rivabella - via Goito, 2 - 27029 Vigevano (PV) - ☎ 75229.

71-R-018 - CERCO TOKAI schema elettrico mod. TC50G micro con eventuali modifiche gruppo AF. Offro in cambio riviste tecniche e materiale radio oppure pago in danaro. Francesco Sacco - Uff. Postale - 87032 Amantea (CS).

71-R-019 - SCHEMA OSCILLOSCOPIO S.R.E. compero o prendo in prestito dietro compenso. L'oscilloscopio monta il tubo RC tipo 3BP1, 2 - 6U8, 12AT7, Ecc 83, EZ 80. Sergio Prando - Medardo Rosso, 17 - 10141 Torino - ☎ 722671.

71-R-020 - PREAMPLIFICATORE STEREO con circuito integrato Ca 3052 descritto nel n. 1 della rivista e preamplificatori descritti n. scorso cerco a chi interessasse offro contagiri elettronico amplificatore a circuiti integrati 4W e chitarra elettrica. Giorgio Grizzotti - via Taormina, 38 - 20159 Milano.

« PG 130 »

**ALIMENTATORE STABILIZZATO
CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione d'uscita: regolabile con continuità tra 2 e 15 V
Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A.
Ripple: 0,5 mV.
Stabilità: 50 mV per variazioni del carico da 0 al 100% e di rete del 10% pari al 5 x 10.000 misurata a 15 V.
Strumento a ampia scala per la lettura della tensione d'uscita.

A tutti coloro che, inviando L. 50 in francobolli per la risposta, richiederanno chiarimenti, verrà anche inviata la illustrazione tecnica dell'ALIMENTATORE PG 130.


Rivenditori: NOV.EL - Via Cuneo 3 - 20149 MILANO
TELSTAR - Via Gioberti, 37/d - 10128 TORINO
REFIT - Via Nazionale, 67 - 00184 ROMA
EPE Hi Fi - Via dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO

P. G. PREVIDI viale Risorgimento, 6/c - Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA

71-R-021 - CERCO AMPLIFICATORE AM 50 ditta Vecchietti, amplificatore stereo MI-F1 2 x 20 watt. circa offero a chi interessasse amplificatore a circuito integrato 4 W. contigiri elettronico per auto, chitarra elettrica professionale.
Giorgio Griziotti - via Taormina, 38 - 20159 Milano.

71-R-022 - REGISTRATORE e 2 altoparlanti o casse acustiche da 10 W cerco; offero in cambio anche corso di Inglese in dischi. Gradito il pagamento frazionato; non inviare offerte superiori a L. 30.000 per articolo.
Domenico Pecchi - Via Grivola, 18 - 20162 MI.

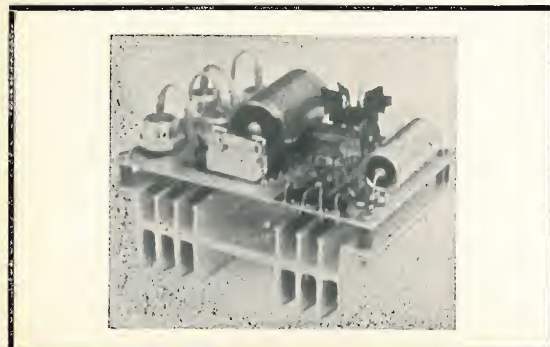71-R-023 - ESISTE QUALCHE OM in possesso del ricetrasmittente RT22 sul 144 MHz, costruito e venduto da i 1 PMM che mi possa dire se l'apparato vale veramente la cifra a cui viene venduto e se l'acquisto l'ha soddisfatto? Ringrazio fin da ora chi mi vorrà scrivere.
Conversano - Centro Trasmissione RAI - Ceglie del Campo (BA).



ALIMENTATORI STABILIZZATI UNITÀ MODULARI CON PROTEZIONE AUTOMATICA ESECUZIONE PROFESSIONALE COMPATTA - I.C.

AM2 L. 10.200 (+1.000 s.s.)

- (11,5 x 7,5 x 7,5 cm)
- uscita prefissabile 2-36 VDC
- entrata 9-27 VAC
- regolazione $\pm 10\%$
- stabilità in tensione per variazioni da vuoto a carico $\pm 1,5\%$ e di rete $\pm 10\% \pm 1\%$
- corrente di uscita 2 A

AM4 L. 11.900 (+1.000 s.s.)

- (11,5 x 7,5 x 7,5 cm)
- stesse caratteristiche dell'AM2, ma con corrente massima d'uscita 4 A.

AM2/RH L. 11.900 (+1.000 s.s.)

- (11,5 x 7,5 x 7,5 cm)
- uscita regolabile con continuità da 7 a 36 VDC
- ingresso 24-27 VAC
- stabilità come AM2
- particolarmente studiato per i radioamatori
- fornibile anche il modello AM4/RH da 4 A max.

SPEDIZIONI CONTROASSEGNO - SCONTI PER QUANTITATIVI - PREVENTIVI GRATUITI - INFORMAZIONI L. 50

PICCININI & GRASSI

via Roma 11 - 44047 S. Agostino (Ferrara)

71-R-024 - CERCO, ANCHE non funzionante, amplificatore stereo "GOLDTHROUT" da 10 W (5 + 5) che la G.B.C. a messo nel 1964 come scatola di montaggio SM/5007.
Emilio Martini - Viale Trastevere, 166 - 00153 Roma - tel. 505385.

71-R-025 - CERCO AVVOLGITRICE perfettamente funzionante anche usata preferibile a mano se no anche elettrica. Tratto seriamente, pagamento in contanti, prego chi ne fosse in possesso di scrivere e inviare informazioni dove potrei acquistarla. Rimborso le spese di corrispondenza. Grazie.
Michele Milo - via Cracovia, 7 - 40139 Bologna.

71-R-026 - CERCO RICETRASMETTITORE 27 MHz 1 o più W perfettamente funzionante e completo di ogni parte compresi i quarzi. Disposto pagare L. 20.000. Tratto solo con Roma. Franco risposta.
Massimo Fracchiolla - Via R.R. Garibaldi, 119 - Roma.

71-R-027 - CERCO RICETRANS Sommerkamp FTDX 150 et 500 + amplif. lineare da 1 oppure 2kw, cerco rotatore d'antenna tipo TR44 o similari. Fare offerte solo se vera occasione. Per le sole lezioni del corso S.R.E. stereofonico, offero L. 5.000 anche se non rilegati spese postali a mio carico. Telefonare ore pasti tel. 0931 - 92958.
ITIPZA - Angelo Palazzolo - Via Palazzo, 12 - 96010 Belvedere (SR).

71-R-028 - URGENTEMENTE CERCO, solo se vera occasione, TX minimo 10 W perfettamente funzionante, cercasi anche V.F.O. inoltre esamino proposte per ricevitori. Il tutto deve essere per gamme 20-15-11-10 m. Gradita franco risposta.
Paolo Augello - Via Giovanni Meli, 39 - Palermo.

71-R-029 - CERCO GRUPPO AF C.S. 4 1 bis Corbetta anche usato ma perfettamente a posto offero in cambio quarzo HC 13/U 72,325 MHz altoparlante nuovo 8 W Woofer diametro 21 cm risposta 50 - 8000 Hz.
Giorgio Ermacora - Magnano in Riv. Billerio - Via Cret - 33010 Udine.

71-R-030 - DISCHI CELENTANO a 45 giri cerco. Specificare titolo, prezzo, stato.
Gaetano Riccobene - V. G. Chiabrera, 87 - Roma.

71-R-031 - ASPIRANTE SWL con pochi anni e poca esperienza cerca SWL o OM milanese o almeno in provincia di Milano che col cuore in mano lo aiuti nella sua incresciosa situazione finanziaria prestandogli RX anche surplus in qualsiasi condizioni purché funzionanti in attesa di comprare un RX proprio. Spese postali a mio carico 73-51.
Marco Pancotti - via Don Gnocchi, 28 - 20148 Milano - ☎ 4040125

71-R-032 - ATTENZIONE AMICI lettori di CD cerco schemi di un ricevitore onde corte da 85 a 550 Kc 1,9 a 25 MC marca radio receiver model A.R. 8506-B. Chi mi darà informazioni utili, rimborserò le spese.
Giovanni Grimandi - via Palestrina, 40 - 40141 Bologna - ☎ 478489

71-R-033 - URGENTEMENTE ABBISOGNAMI RX BC 314, gamma MW. Scrivere per accordi, specificando le condizioni in cui trovasi l'apparecchio.
G. Zella - via Isonzo, 7 - 27020 Tromello (PV).

71-R-034 - STUDENTE CERCA coppia ricetrasmittitori con 1 canale e portata di almeno 1 Km in cambio cede: riviste di "Radioarama" e "Tecnica pratica" più il libro "Primo avviamento alla conoscenza della radio" più transistor resistenze condensatori fissi e variabili impedenze un altoparlante da 8 Ω - 200 mw etc.
Ferdinando Sabatino - Via Marco Calidio, 41 - Lotto DZ - 00187 Roma.

71-R-035 - DILETTANTI ELETTRONICI tempo libero per costituzione circolo sperimentale.
OME, via Ceva 50 - 10144 Torino.

71-R-036 - PROIETTORE VENDO, cinepresa e giuntatrice. Proiettore SIDA mod. Compact seminuovo, cinepresa Kodak - Brownie usata ma 8 funzionante perfettamente il tutto a Lire 35.000 trattabili. Accettassi offerte solo su Genova telefonando al 505265 ore pasti.
Franco Raviola - V. Imperiale 39/14 - Genova.

71-R-037 - CERCO TELEGRAFO PP.TT completo di tasto il tutto originale e non manomesso.
Ugo Raza - via Caprin 10 - 34072 Gradisca (GO).

71-R-038 - CERCO TX Geloso G-222 o G-210 specificare stato d'uso e pretese, pagamento per contanti. Richiedesi massima serietà.
Bordino - Via XX Settembre 101 - 14100 Asti.

71-R-039 - CERCO GIORNALETTI CO elettronica arretrati fino a 11-68 in buono stato inoltre volume edizione 68-69 "Radio Amateur's Hand Book".
Moreno Bacchi - P. Cavour 10 - 50051 Castelfiorentino (FI).

71-R-040 - S.W.L. CERCA ricevitore G4/216 cambierei con la 19 MKII corredata con alimentatore in AC universale e con dinamo motore funzionante a 12 V. Perfettamente funzionante. Usata poche ore solo in ricezione.
Franco Perono Coletto - Via Palazzo di Città - 10059 Susa (TO).

71-R-041 - SARA' COMPENSATO chiunque mi procurerà lo schema del Ricevitore Marconi R 1241.
SWL 11-14.323 Giuseppe Zumbo - E. Marsaglia 76 - 18038 Sanremo.

71-R-042 - CERCO TECHNICAL Manual del radiotelefono BC 1000 anche detto R 300 in lingua italiana oppure inglese. Inviare pretese a:
Gianni Vaser - via Francesco Denza, 25 - 00197 Roma.

71-R-043 - ASPIRANTE SWL desidero ricevere offerte dettagliate di un RX buono ma economico (max 30 KL) per la mia prima stazione di ascolto. Rispondo a tutti e sono disposto a visitare gli offerenti della mia zona. Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponderà.
Valerio Bertazzoni - Farmacia - 39034 Dobbiaco (BZ).

71-R-044 - DISPOSTO PAGARE L. 1.000 schema ricevitore Samos mod Jet produzione 1968.
Schmit - Via Innocenzo V n. 16 - 11100 Aosta.

71-R-045 - COMPRO URGENTEMENTE RX G. 207 o 209 anche non funzionante purché non manomesso. Specificare stato d'uso e pretese.
INDO Eldo Naymo - 89042 Gioiosa Jonica (RC) - ☎ (0964) 51529.

71-R-046 - CERCO RICEVITORE copertura continua, 0,5 - 30 MHz ricezione AM - CW, preferibilmente anche SSB, in ottime condizioni, soltanto se occasione buona. Scrivere dettagliando caratteristiche e richieste.
Beppe Gallina - Corso Cibrario 15 - Chieri (TO).

71-R-047 - VFO GELOSO tipo G4/104-S cerco disperatamente, possibilmente completo di valvole e quarzi, comunque anche se sprovvisto non ha importanza, importante che possa lavorare su tutte le 6 gamme: 80-40-20-15-11-10 metri, specialmente gamma 11 metri. Scrivetemi per accordarci sul prezzo.
Dario Vercelli - Str. Moncalvo 137 - Moncalieri (TO).

71-R-048 - S.O.S. SWL cerco vecchio RX 5 valvole supereterodina (possibilmente con valvole Octal e con 3 gamme OC) anche con la sola A.F. funzionante. Cedo in cambio Ampl. B.F. auto-costruito (2 W) più 8 valvole varie.
Roberto Bassotto - Cesate 20020 (MI) - Via Ghiringhelli 10.

71-R-049 - CERCO URGENTEMENTE gruppo Geloso AF 2615 pagando prezzo massimo. Funzionante e non modificato o comunque manomesso.
Nevio Pitacco - Via S. Pelagio 4 - Trieste.

71-R-050 - SOLITO SQUATTRINATO affetto da radiomania specie surplus, sarebbe eternamente grato a SWL e OM che volessero salvarlo da terribile morbo, inviandoli loro rifiuti surplus anche se funzionanti!!!! Disposto pagare spedizione e disposto anche a cedere suo unico comfort RX BC 16/44 della Master Funzionante in cambio di antiquato ricetras. tipo BC 1000 o altro, purché funzionante.
Dino Polesello - Via G. Marconi 16 - 33077 Sacile (PN).

71-R-051 - DILETTANTI REGISTRAZIONE: partecipo alla attività dell'Associazione Italiana Fonoamatori. Richiedete un numero di saggio del Bollettino dell'Associazione inviando L. 50 in francobolli all'AIF c/o G. Grassi - Casella postale 49 - 19100 La Spezia.
AIF - c/o G. Grassi - Casella postale 49 - 19100 La Spezia.

71-R-052 - CERCO TRANSCEIVER HW-32; RX Geloso gamme radioamatori; anche non funzionanti purché non manomessi. Cerco inoltre Panoramico; tipo 3BP1; altre apparecchiature per stazione OM se vera occasione. Specificare dettagliatamente condizioni ed ultimo prezzo a:
11-ZBF - Franco Zambon - Via 24 Maggio 141 - 31015 Conegliano (TV).

71-R-053 - CERCO BOBINATRICE automatica per fili di diametro da mm 0,06 a mm 1,40 circa.
G. Nicoletti - 36071 Arzignano (VI) - Via G. Zanella, 14.



ALIMENTATORE STABILIZZATO PG112
CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Rivenditori: NOV.EL - Via Cuneo 3 - 20149 MILANO
TELSTAR - Via Gioberti, 37/d - 10128 TORINO
REFIT - Via Nazionale, 67 - 00184 ROMA
EPE Hi Fi - Via dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO

P. G. PREVIDI viale Risorgimento, 6/c - Tel. 24.747 - 46100 MANTOVA

71-R-054 - CERCO FONOGRAFO a tromba (voce del padrone) di sposta a cambiare con valigia stereo o registratore nuovo.
Dino Fontanini - San Daniele del Friuli (UD) - ☎ 93104.

71-R-055 - CERCO INGRANDITORE fotografico per formato 24 x 36 mm o altri formati non importa se difettosi, purché buone ottiche. Nell'offerta specificare le caratteristiche e prezzo. Solo se vera occasione.
Gianfranco Teodoro - Via Roma - 13040 Moncrivello (VC).

71-R-056 - AIUTO - AIUTO Lafayette HB 600, o simili, studente contagiato dal morbo radioamatoriale cerca. Se possibile con copertura su tutti i 23 canali più alimentatore stabilizzato O-15 V./O-4A antenna per bande suddette; componenti et surplus. Apparecchi « scassati » ecc.
Fabrizio Meloni - Via Ortigara 3-B - 00100 Roma.

71-R-057 - SCALA 1640 per VFO 4/102 Geloso cerco, anche usata purché in buone condizioni e non incrinata. Cerco inoltre quarzo 72005 \pm 72100 Kc per Tx 2 metri nuovo o usato purché funzionante. Rispondo a tutti.
Rosario Di Costanzo - Corso Vitt. Em. 46 - 84036 Sala Consilina (SA).

71-R-058 - CERCO COPIA, oppure fotocopia schema elettrico generale, e fotocopie degli schemi pratici di cablaggio, con note tecniche ecc. dei singoli circuiti a blocchi che compongono l'oscilloscopio con tubo americano tipo 3BP1 della Scuola Radio Elettra. Inviare gli schemi richiesti, indicando costo e forma di pagamento anche senza accordi preventivi.
Giordano Costanzo - via C. Marchesetti 21/8 - Trieste.

Lettera aperta.

Nel porgere a tutti i nostri Lettori l'augurio di un sereno e prospero Anno Nuovo, preghiamo tutti coloro che hanno già prenotato i doni con l'abbonamento di avere pazienza, in quanto il ritardo è dovuto sia all'entità delle richieste sia al particolare momento del Servizio Postale.

la Direzione

71-R-059 - CERCO PROIETTORE 16 mm sonoro ottico o ottico/magnetico. Specificare marca e prezzo. Dare ampie delucidazioni sul proiettore e sullo stato di uso. Specificare potenza sonora e potenza lampada. Rispondo a tutti tranne a chi mi darà delle delucidazioni sommarie. Mi interessa anche cinepresa 16mm anche per quest'ultima dare ampie delucidazioni.
Vittorio Mariani - Via San Pietro n. 4 - 66054 Vasto (CH).

71-R-060 - CALLBOOK CERCASI. Specificare nell'offerta prezzo e data dell'edizione.
11MLU Luciano Marzilli - via Colleolivo, 8 - 83032 Arce (FR).

71-R-061 - CERCO 2615-B gruppo AF Geloso e sono disposto pagarlo bene solo se in perfette condizioni.
11BVL U. Bracco - Via Castello 39 - 18010 Diano Castello - telefonare ore pasti c/o (0183) 45101.

71-R-062 - CERCO BC603 funzionante. Cambio con mangiadischi Europhon 45-33 giri, alimentazione CA-CC. più materiale a scelta come: libri, francobolli, riviste radio, materiale radio, oppure conguaglio in denaro. Cerco inoltre Handbook anche edizione vecchia. Se interessati scrivere per accordi a:
Vito Cammertoni - Via Rutiloni 3 - 62029 Tolentino (MC).

Caratteristiche tecniche:

Entrata: 220 V 50 Hz $\pm 10\%$

Uscita: 12,6 V

Carico: 2 A

Stabilità: 0,1% per variazioni di rete del 10% o del carico da 0 al 100%

Protezione: elettronica a limitatore di corrente

Ripple: 1 mV con carico di 2 A.

Precisione della tensione d'uscita: 1,5%

Dimensioni: 185 x 165 x 85

TRC 30 TRASMETTITORE A TRANSISTOR PER LA GAMMA DEI 10 METRI.



Potenza uscita su carico di 52 ohm 1 Watt. Modulazione di collettore di alta qualità con pre-modulazione dello stadio driver. Profondità di modulazione 100%. Ingresso modulatore: adatto per microfono ad alta impedenza. Oscillatore pilota controllato a quarzo. Gamma di funzionamento 26-30 MHz. Materiali professionali: circuito stampato in fibra di vetro. Dimensioni: mm. 157 x 44. Alimentazione: 12 Volt C.C. Adatto per radiotelefoni, radiocomandi, applicazioni sperimentali.

L. 19.500


RX 29 RICEVITORE A TRANSISTOR PER LA GAMMA DEI 10 METRI, COMPLETO DI SQUELCH E AMPLIFICATORE BF A CIRCUITO INTEGRATO.



1 microvolt per 15 dB di rapporto segnale disturbo. Selettività ± 9 KHz a 22 dB. Oscillatore di conversione controllato a quarzo. Gamma di funzionamento 26-30 MHz. Circuito silenziatore a soglia regolabile, sensibilità 1 microvolt. Amplificatore BF a circuito integrato al silicio potenza 1 Watt. Alimentazione 9 Volt 20 mA. Dimensioni mm. 157 x 44.

L. 19.000

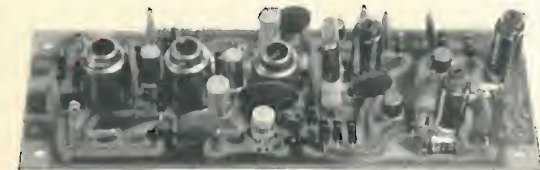RX 28-P RICEVITORE A TRANSISTOR PER LA GAMMA DEI 10 METRI.



1 microvolt per 15 dB di rapporto segnale disturbo. Selettività: ± 9 MHz a 22 dB. Oscillatore di conversione controllato a quarzo. Media frequenza a 455 KHz. Gamma di funzionamento 26-30 MHz. Materiale professionale: circuito stampato in fibra di vetro. Dimensioni: mm. 120 x 42. Alimentazione: 9 V 8 mA. Adatto per radiocomandi, radiotelefoni, applicazioni sperimentali.

L. 12.500




CMF/2

Convertitore a MOS-FET per 144-146 MHz e satelliti
● Nella versione CMF/2-500 presenta la caratteristica della conversione dell'intera gamma ricevuta (144-146) in un unico segmento di 500 kHz (ad esempio: 28-28,5 MHz) per il corretto impiego dei più recenti ricevitori professionali ad onde corte, nei quali sono disponibili solo sottogamme di 500 kHz.
● Nella versione CMF/2 permette l'ascolto della banda VHF mediante ricevitori professionali sintonizzabili nella banda 26-28 o 28-30 o 14-16 MHz.

CMF/2 - uscite 14-16; 26-28; 28-30 MHz
L. 29.000

CMF/2-500 - completo di n. 4 quarzi
L. 38.000

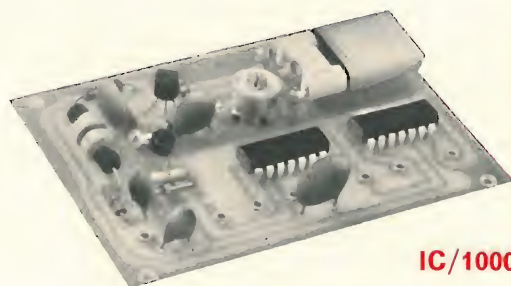CMF/2-S - per ricezione satelliti (uscita 28-30 MHz)
L. 34.000



IC/1000

CALIBRATORE A QUARZO CON DIVISORI DI FREQUENZA A DECADI.

- Oscillatore base: frequenza 1 MHz
- Uscite : 10 KHz - 50 KHz - 100 KHz - 500 KHz - 1.000 KHz
- Stabilità : migliore di $\pm 5 \cdot 10^{-7}$ da 0° a 50°C
- Invecchiamento - minore di $5 \cdot 10^{-7}$ mese
- Alimentazione : 4,5 Volt
- Divisori : 2 decadi a circuiti integrati al silicio.

L. 18.000

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. Cataloghi a richiesta.

Labes

20137 MILANO

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL 598.114 - 541.592

Ditta T. MAESTRI Livorno - Via Fiume 11/13 - Tel. 38.062

RADIORICEVITORE 390/URR

CARATTERISTICHE:

Copertura generale: da 0,5 a 32 Mcs in 32 gamme

Divisione: 1 Kc


Sintonia: digitale.

Tripla conversione.

Selettività: da 0,1 a 16 Kcs in 6 portate.

Sensibilità: 1 microvolt

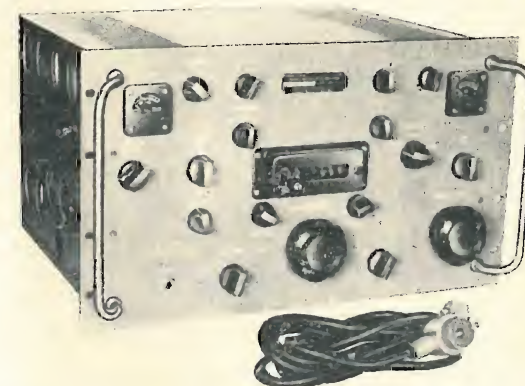Alimentazione: 110-230 Volts AC - 40-60-cy AC




Costruzione: COLLINS MOTOROLA

Apparecchio formidabile per la sua stabilità e precisione.

Vengono forniti revisionati come nuovi, con garanzia.

Elegante cofanetto in lamiera smaltata grigia **L. 25.000**, adatto come contenitore sopramobile per ricevitore 390/URR.

RADIORICEVITORE SP-600JX/274A-FRR

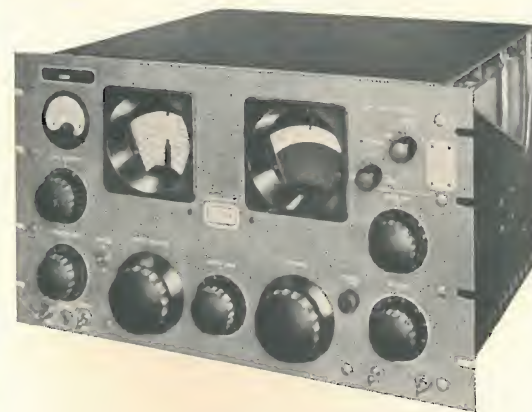

RADIORICEVITORI E TRASMETTITORI DISPONIBILI

RICEVITORI

R390 A/URR - COLLINS - MOTOROLA
R392 A/URR - COLLINS - MOTOROLA
SP-600JX-274/A FRR
SP-600JX-274/C FRR
SX-72-274/A FRR - della HALLICRAFTER
Mod. 15460
HQ 1104C/VHF - della HAMMARLUND
HQ 200 - della HAMMARLUND

TRASMETTITORI

BC 610 E ed I
HX 50 - HAMMARLUND
RHODE & SCHWARZ 1000
AMPLIFICATORE LINEARE HXK1

DISPONIAMO INOLTRE DI:

Alimentatore per tutti i modelli di telescriventi
Rulli di carta originali U.S.A., in casse da 12 pezzi;
Rulli di banda per perforatori.
Motori a spazzola e a induzione per telescrivente.

CARATTERISTICHE:

Copertura generale: da 500 Kcs a 54 Mc, in 6 bande

Doppia conversione: 20 valvole della serie W miniatura - IF controllata a cristallo - eccellente stabilità .01%.

Sensibilità: 1 microvolt CW 2 microvolt AM.

Selettore: per 6 canali controllati a cristallo compresi nella gamma di copertura.

Apparecchi ricondizionati come nuovi.

Informazioni a richiesta, affrancare risposta, scrivere chiaro in stampatello.

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo)

SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO

TERMINALI LUNGHI			
2G527	L. 60	2N398	L. 50
2G577	L. 60	2N708	L. 160
2G603	L. 60	2N1304	L. 60
2N123	L. 50	2N1306	L. 50
2N247	L. 550	25H20	L. 400
2N174	L. 100	65T1	L. 60
2N316	L. 60	ADZ12	L. 520
2N317	L. 60	ASZ11	L. 80
2N396	L. 60	OAS	L. 50
		ASZ17	L. 300

2N513B con piastra di raffreddamento alettata e anodizzata nera mm 130 x 110
Solo piastra L. 450

TELAIO A «U» di raffreddamento mm 65 x 100 x 35 con ASZ17 L. 400

BASETTE circuito controllo e pilota per alimentatore stabilizzato 3 Zener + 2-OC77+1 AS718 L. 1.000

PONTE RADDRIZZATORE come nuovo con 2 piastre dissipatrici da 100 x 60 anodizzate nere e 3 x BYX 20/200 e 3 x BYX20/200R L. 2.000

PONTE RADDRIZZATORE come nuovo con 2 piastre dissipatrici 130 x 80 anodizzate e 3 x BYY20 e 3 x BYY21 L. 2.300

ELETTROLITICO come nuovo 3000 µF/50 V L. 120

INTERRUTTORI BRETER, con quadrantino e manopola, a 2 vie L. 450

INTERRUTTORI BRETER, con quadrantino e manopola, doppi L. 600

TELERUTTORI KLOCKMER 220 V - 50 Hz - 10 A - 3 contatti più 1 ausiliario L. 2.000

TELERUTTORI SIEMENS o KLOCKNER 220 V 10 A 3 contatti più 2 ausiliari L. 2.500

REOSTATI CERAMICI a filo Ø 50 valori vari L. 1.500

PORTALAMPADA spia foro incasso Ø 17 L. 100

PORTAFUSIBILI con fusibile 20 x Ø5 L. 120

POTENZIOMETRI filo 2 W/100 Ω regolaz. cacciavite L. 200

POTENZIOMETRI filo 2 W/500 Ω regolaz. cacciavite L. 200

POTENZIOMETRI filo 2 W/500 Ω perno lungo L. 200

DEVIATORI 2 V/3 posizioni a levetta L. 150

DEVIATORE Lesa 500 Ω - 1K - 2,5K - 5K - 10K ecc. L. 50

STRUMENTO a bobina mobile ad incasso (70 x 70) foro entrata (65 x 65) 5 A f.s. L. 2.500

RICEVITORE MARITTIMO Marconi (15 kHz - entrata (65 x 65) 5 A f.s. L. 75.000

PONTE PER MISURE di potenza RF AM/URM-23 con cassetta attenuatore (manuale tecnico) L. 85.000

ONDAMETRI MK II (1,9-8 MHz) senza valvole, senza vibratore, senza quarzo L. 3.000

RADIOSET AM/FRC-6A: RX-TX a 5 canali FM alimentazione in alternata, comando a distanza. Montato in armadietto metallico L. 45.000

PROIETTORE CINEMATOGRAFICO (vero pezzo d'antiquariato) L. 20.000

ALIMENTATORI a 60 V (contengono trasformatore relay raddrizzatori) L. 1.200

PIASTRA GIRADISCHI 45 giri 9 V, regolazione elettronica velocità L. 1.100

GRUPPI UHF a valvole senza valvole L. 300

ZOCOLI per 807 in coppia L. 50

ELETTROLITICI di livellamento 1000 µF/150 V L. 300

CONDENSATORI carta olio 16 µF/1500 V L. 500

CUSTODIE per oscillografo in plastica L. 120

PROVAVALVOLE I-177-B L. 15.000

PROVAVALVOLE I-177-B con adattatore MX 949A/U L. 50.000

TX BC625 adattato per 144 MHz L. 25.000

RX CRU 46151 (195 kHz - 9,05 MHz) alim. 24 Vcc. L. 25.000

ALIMENTATORE stabilizzato per detto L. 20.000

RX RGMKI (1,8-5 MHz) L. 10.000

VARIAC 135 V / 175 W L. 12.000

ALTOPARLANTINO Japan 40 Ω / 0,2 W L. 250

CASSETTA per fonovaligia contenente 3 kg. di materiale elettronico assortito L. 3.000

INTERRUTTORI bi-metallici L. 350

FILTRI MF regolabili 4845 Kc/s - 5500 Kc/s - 3010 Kc/s - 5030 Kc/s - 3525 Kc/s ecc. L. 100

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre 12 V L. 350

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre 12 V L. 500

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre 24 V L. 450

INTEGRATI IBM L. 150

ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI ENTRATA 220 VOLT completi, corredati anche dei due strumenti originali: amperometro e voltmetro, con schema elettrico, funzionanti a transistor L. 6.500

1,5/6 V - 2 A L. 7.000

1,5/6 V - 4 A L. 8.000

1,5/6 V - 5 A L. 14.000

18/23 V - 4 A L. 15.000

18/23 V - 5 A L. 15.000

ottimi per alimentazione di circuiti integrati e collegabili in serie o in parallelo per raddoppiare, rispettivamente, voltaggio o amperaggio. Gli alimentatori da 4 A sono con entrata 220 V trifase.

a valvole L. 20.000

20/100 V - 1 A L. 20.000

ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI ENTRATA 220 V a transistor: 25 V - 4 A L. 16.000

6 V - 2 A L. 7.000 25 V - 5 A L. 17.000

6 V - 4 A L. 8.000 a valvole: L. 24.000

6 V - 5 A L. 9.000 100 V - 1 A L. 24.000

OSCILLOSCOPI C.R.C. mod. OC503 3 pollici - Amplificatore dalla corrente continua - Banda passante 3 MHz - Base dei tempi da 1 s a 10 µs - Monta sette tubi noval e miniatura - Alimentazione: da 110 a 220 V/50 Hz - Particolarmente adatti per ricezione di telefoto trasmesse da satelliti artificiali.

Revisionati, funzionanti, con schema e descrizione L. 49.000

SCHEDE OLIVETTI con 2 x ASZ18 - 2 fusibili - 2 diodi e 6 transistor L. 600

SCHEDE IBM per calcolatori elettronici L. 200

SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 200

PACCO 10 SCHEDE Olivetti assortite L. 1.500

PACCO 30 SCHEDE Olivetti assortite L. 3.600

DEPRESSORI con motori a spazzola 115 V e ventola metallica L. 1.600

ZENER da 3 W con aletta di raffreddamento ad L anodizzata e 3 boccole isolanti in teflon L. 500

ZENER 6,8 V / 1 W L. 200

MATERIALE NUOVO

SALDATORI A STILO PHILIPS per circuiti stampati 220 V 60 W - Posizione di attesa a basso consumo (30 W) L. 3.200

CASSETTA PER FONOVALLIGIA, VUOTA (dimensioni cm 31 x 38 x 18) L. 400

In finto legno L. 700

TRASFORMATORI pilota per Single Endend, piccoli L. 200

TRASFORMATORI pilota per Single Endend, medi L. 230

TRASFORMATORI pilota e uscita per 2 x AC128 la coppia L. 500

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, mm 22 x 18 L. 350

ELETTROLITICI A BASSA TENSIONE

250 µF - 3 V L. 25 25 µF - 6-8 V L. 35

500 µF - 3 V L. 35 40 µF - 12 V L. 45

1500 µF - 3 V L. 45 100 µF - 12 V L. 55

2000 µF - 3 V L. 55 catodici 12,5 µF 70-110 V L. 20

4 µF - 70 V L. 25

10 µF - 70 V L. 35

ELETTROLITICI A VITONE O ATTACCO AMERICANO

20+20 - 25 - 50 - 64+64 - 150 µF - 160-200 V L. 100

16 - 16+16 - 32 - 32+32 - 40 µF 250 V L. 150

8+8 - 32+32 - 80+10+200 µF/300-350 V L. 200

20+20 µF - 450 V + 25 µF/25 V - 50+100+100+16 µF - 350-400 V L. 250

MATERIALE NUOVO

CONDENSATORI ELETTROLITICI con attacco a vite

50 µF/63 V L. 40 200 µF/125 V L. 70

100 µF/63 V L. 50 250 µF/63 V L. 70

100 µF/150 V L. 60 300 µF/125 V L. 80

200 µF/63 V L. 60 500 µF/63 V L. 90

FASCETTE per fissaggio condensatori - Carta - Olio - diametro e altezza a richiesta cad. L. 20

VARIABILI AD ARIA DUCATI

100+140 pF L. 190 2 x 440 dem. L. 200

80+130 pF L. 190 2 x 410 pF + 2 x 22 pF L. 220

130+300 pF L. 160 305+115+2x17 pF dem. L. 300

130+130 pF L. 180 2x480+2x22 pF dem. L. 250

2 x 330+12+15,5 L. 220 3 x 440+3 x 17 pF L. 350

2 x 330+14,5+15,5 L. 220 76+123+2x13 pF 4 comp. L. 400

2 x 330-2 comp. L. 180 (26 x 26 x 50) dem. L. 400

VARIABILI CON DIELETRICO SOLIDO

130+290 pF 2 comp. (27 x 27 x 16) L. 200

130+290 pF 2 comp. (27 x 27 x 16) perno lungo L. 200

2 x 200 pF 2 comp. (27 x 27 x 16) L. 200

2 x 200 pF 4 comp. (27 x 27 x 16) L. 230

80+135 pF 2 comp. (20 x 20 x 12) japan L. 250

80+120+2 x 20 pF 4 comp. (25 x 25 x 20) japan L. 350

70+130+2 x 9 pF 4 comp. (27 x 27 x 20) L. 300

AURICOLARI 8 ohm per transistor L. 350

JACK per auricolari con 1 m di cavetto cad. L. 100

CONDENSATORI CERAMICI miniatura a pastiglia DUCATI

2,2 pF - 2,7 pF - 5,6 pF - 6 pF - 39 pF - 47 pF - 56 pF - 82 pF - 180 pF - 470 pF 820 pF cad. L. 10

COMPENSATORI CERAMICI STEITNER 7/35 pF L. 180

COMPENSATORI a mica, supporto ceramico 50+50 pF L. 80

COMPENSATORI ceramici con regolazione a vite 0,5 - 3 pF e 1 - 6 pF/350 V L. 10

PACCO di 33 valvole assortite L. 1.200

CONFEZIONE DI 100 CONDENSATORI CERAMICI ASSORTITI (50 passanti) L. 500

PACCO CONTENENTE N. 100 condensatori assortiti, a mica carta, filmine poliesteri, di valori vari L. 500

RELAY 6 V - 1 scambio L. 600

POTENZIOMETRI

300 Ω/A - 2,5 kΩ/B - 200 kΩ/E - 250 kΩ/A - 500 kΩ/A - 500 kΩ/B - 1 MΩ/A L. 100

100+100 kΩ/A - 100 kΩ/D+100 kΩ/DR - 50 kΩ/+2 MΩ/A - 1+1 MΩ/B - 2+2 MΩ/A - 2+2 MΩ/BR - 10+10 MΩ/B L. 180

500 kΩ/B - 1 MΩ/A con interruttore L. 130

1+1 MΩ/B con interruttore - 0,5+0,1 MΩ/B con interruttore - 3+3 MΩ/A con interruttore a strappo L. 200

2 MΩ/A - 2,5 MΩ/A con interruttore doppio L. 180

1 MΩ/B con interruttore rotativo e a strappo L. 200

TRIMMER 2 MΩ e 3 MΩ a cursore L. 50

TRIMMER 500 Ω circolari L. 120

Termistori E298ZZ/06 L. 150

BALOOM per TV - entrata 75 ohm, uscita 300 ohm L. 120

VIBRATORI a 4 piedini 12 V / 3 A L. 500

ALIMENTATORI 220-9 Vcc per piccole radio a transistor L. 700

MECCANICHE II TV per transistor, nuove (variabili 3 x 22 pF e comp.) L. 350

RESISTENZE S.E.C.I. alto Wattaggio

2 Ω/80 W - 500 Ω/50 W - 1 kΩ/60 W - 1,2 kΩ/60 W - 3,5 kΩ/50 W - 15 kΩ/50 W - 25 kΩ/50 W - 50 kΩ/50 W L. 150

STRUMENTI A BOBINA MOBILE, tedeschi

500 µA f.s. L. 2.000 - 400 µA f.s. L. 2.100

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI

in vetronite ramata sui due lati, cm 24 x 8,5 L. 350

in vetronite ramata sui due lati cm. 30 x 15 L. 600

in bachelite ramata su un solo lato, cm 21 x 7 L. 150

TRANSISTOR:

1W8522 L. 130 AF150 L. 220

2G396 L. 100 AF165 L. 220

2N316 L. 100 AF178 L. 200

2N358 L. 150 BC109C L. 180

2N597 L. 120 BC113 L. 160

2N599 (OC80) L. 100 BC118 L. 180

2N711 (300 MHz) L. 150 BC139 L. 250

2N1711 L. 250 BFY19 L. 200

2N1754 L. 130 BSX26 L. 200

2N3055 L. 880 GT949 L. 120

65T1 L. 110 OC44 L. 180

AC125 L. 150 OC60 L. 150

AC126 L. 150 2 x OC72 L. 350

AC128 L. 220 OC84 L. 150

AC138 L. 150 OC169 L. 190

AC151 L. 150 OC170 L. 190

AF106 L. 250 TIP-24-5 L. 650

AF139 L. 340 XA102 L. 200

PONTI RADDRIZZATORI:

B250-C100 L. 300 V150-C60 L. 160

B60-C200 L. 200 B155-C120 L. 170

B155-C200 L. 180 DIODI:

B155-C300 L. 190 AY102 L. 360

B250-C75 L. 180 BA104 L. 130

E250-C130 L. 180 BAY71 L. 35

E250-C180 L. 190 BY126 L. 150

E250-C300 L. 200 BY127 L. 170

E125-C75 L. 150 GEX541 L. 250

E125-C150 L. 160 OAS L. 110

E125-C200 L. 170 OA179 L. 110

E125-C275 L. 180 OA1172 L. 130

B125-C350 L. 180 TR22A L. 150

IN91 L. 140

AUTODIODI I.R.C.I. L. 300 INTEGRATI:

ZENER 400 mW L.

test instruments



FET meter

Voltmetro elettronico a transistori di alta qualità per apparecchi a transistori e TVC

Vantaggi:

L'assenza del cavo di rete permette di collocare lo strumento nel posto più comodo per la lettura. E' più stabile perché è indipendente dalla rete e non ci sono effetti di instabilità dello zero come nei voltmetri a valvola. E' più sensibile: per la misura delle tensioni continue di polarizzazione dei transistori e delle tensioni alternate presenti nei primi stadi di BF o RF. Completato da una portata capacitometrica da 2 pF a 2000 pF (misura con oscillatore interno a RF) e da cinque portate da 0,05 a 500 mA. Lo strumento è protetto contro i sovraccarichi e le errate inserzioni. Misura delle pile interne di alimentazione senza aprire lo strumento con pulsante frontale. Alimentazione: 2 pile piatte da 4,5 V, durata 800 ore min. pila da 1,5 V per l'ohmmetro. Particolarmente utile per i tecnici viaggianti e per riparazioni a domicilio.

Caratteristiche:

- Vc.c.**
- 1.....500 V impedenza d'ingresso 20 Mohm
 - 0,6 V impedenza d'ingresso 12 Mohm
 - 1000 V impedenza d'ingresso 40 Mohm
- Vc.a.**
- tolleranza 2% f.s.
 - 300 mV 1000 V impedenza d'ingresso 1,2 Mohm, 15 pF in parallelo
 - tolleranza 5%
 - campo di frequenze: 20 Hz 20 Mhz lineare
 - 20 Mhz 50 Mhz ± 3 db
 - misure fino a 250 Mhz con unico probe
- Ohm**
- da 0,2 ohm a 1000 Mohm f.s.
 - tolleranza 3% c.s.
 - tensione di prova 1,5 V
- Capacimetro**
- da 2.....2000 pF f.s.
 - tolleranza 3% c.s.
 - tensione di prova $\approx 4,5$ V. 150 KHz.
- Milliampere**
- da 0,05.....500 mA
 - tolleranza 2% f.s.

Prezzo L. 58.000

NOVITA'

GENERATORE DI BARRE TV

Per il controllo della sensibilità del TV, della taratura approssimata della MF video, della linearità verticale e orizzontale e della sintonia dei canali VHF e UHF durante l'installazione.

- Gamma 35 - 85 MHz.
- In armonica tutti gli altri canali.
- Taratura singola a quarzo.

Prezzo L. 18.500

SIGNAL TRACER

Per l'individuazione diretta del guasto fin dai primi stadi di apparecchiature Radio AM, FM, TV, amplificatori audio ecc.

Ottima sensibilità e fedeltà. Alta impedenza d'ingresso, 2 Mohm. Distorsione inferiore all'1% a 0,25 W. Potenza d'uscita 500 mW. Possibilità di ascolto in cuffia e di disinserzione dell'altoparlante per uso esterno. Alimentazione 9 V con 2 pile piatte da 4,5 V.

Prezzo L. 39.500

TRANSIGNAL AM

Per l'allineamento dei ricevitori AM e per la ricerca dei guasti.

- Gamma A: 550 - 1600 KHz
- Gamma B: 400 - 525 KHz
- Taratura singola a quarzo.

Modulazione 400 Hz.

Prezzo L. 12.800

TRANSIGNAL BF (Serie portatile)

- Unica gamma 20 Hz - 20 KHz
- Distorsione inferiore allo 0,5%
- Stabilità in ampiezza migliore dell'1%
- Alimentazione 18 V (2 x 9 V in serie)
- Durata 200 ore
- Uscita 1 V eff.

PROVA TRANSISTORS IN CIRCUIT-OUT-CIRCUIT

Per l'individuazione dei transistori difettosi anche senza dissalzarli dal circuito. **Signaltracing.** Iniettori di segnali con armoniche fino a 3 MHz uscita a bassa impedenza.

● ALIMENTATORE STABILIZZATO PROFESSIONALE

Per fabbriche, scuole, laboratori professionali.

Caratteristiche:

- tensione d'uscita da 0 a 40 V
- corrente d'uscita da 0 a 2 A regolabile con continuità
- stabilizzazione migliore dell'1% a 2 A
- ripple residuo inferiore a 1 mV eff. a 2 A
- indicazione separata della tensione e della corrente d'uscita
- dimensioni: larghezza 22, altezza 14, profondità 23 cm.

● TRANSISTOR DIP-METER

Nuova versione

Strumento portatile da laboratorio per la verifica dei circuiti accordati passivi e attivi, sensibile come oscillatore e come rivelatore.

Caratteristiche:

- campo di frequenza 3.....220 MHz in 6 gamme
- taratura singola a cristallo tolleranza 2%
- presa Jack per l'ascolto in cuffia del battimento
- alimentazione pila 4,5 V durata 500 ore.

Prezzo L. 29.500

● CAPACIMETRO A LETTURA DIRETTA

nuova versione

Misura da 2 pF a 0,1 μ F in quattro gamme 100 pF - 1 nF - 10 nF - 0,1 μ F f.s. Tensione di prova a onda quadra 7 V circa. Frequenze: 50 - 500 - 5000 - 50000 Hz circa. Galvanometro con calotta granluce 70 mm. Precisione 2% f.s.

Prezzo L. 29.500

● ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE DI POTENZA

Per l'alimentazione di apparecchiature transistorizzate normali e di potenza (amplificatori di BF, autoradio, registratori, ecc.). Semplice e robusto.

Caratteristiche:

- 2.....24 V in 12 scatti
- 0.....3 A max
- tensione residua alternata a 3 A $\approx 0,1$ V pp
- utilizzabile anche come caricabatterie.


Prezzo L. 29.500

ITALY
CIC
M

cassinelli & c

FABBRICA STRUMENTI

E APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA

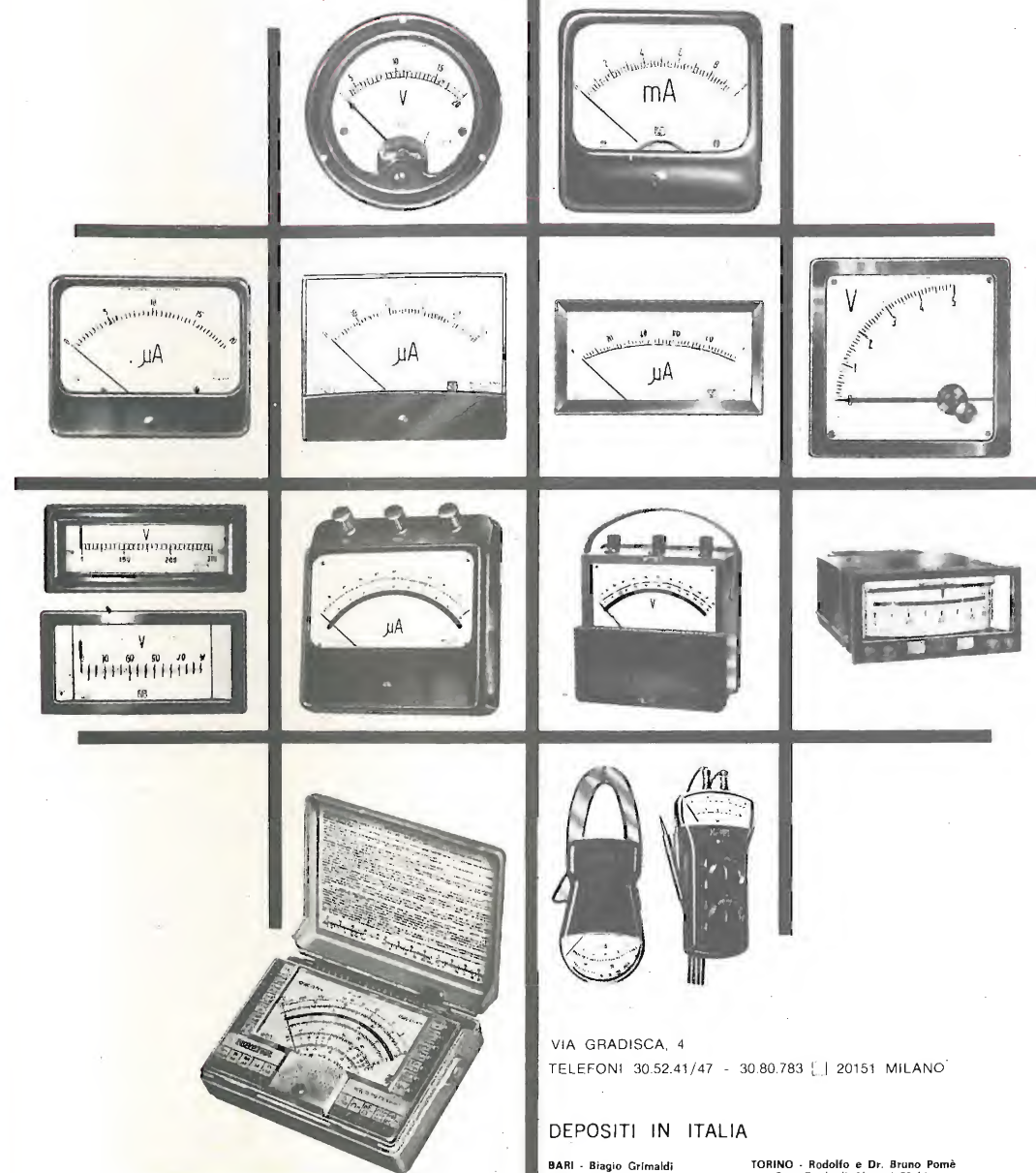

VIA GRADISCA, 4

TELEFONI 30.52.41/47 - 30.80.783 [] 20151 MILANO

DEPOSITI IN ITALIA

BARI - Biagio Grimaldi

Via Bucari 13

BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio

Via Zanardi 2/10

CATANIA - RIEM

Via Cadamosto 18

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti

Via Frà Bartolomeo 38

GENOVA - P.I. Conte Luigi

Via P. Salvago 18

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè

C.so D. degli Abruzzi 58 bis

PADOVA - Luigi Benedetti

C.so V. Emanuele 103/3

PESCARA - P.I. Accorsi Giuseppe

Via Tiburtina trav. 304

ROMA - Tardini di E. Cereda e C.

Via Amatrice, 15

GRATIS

A RICHIESTA MANUALE ILLUSTRATO DI TUTTI GLI STRUMENTI KRUNDAAL
DATI DI IMPIEGO - NOTE PRATICHE DI LABORATORIO

A. DAVOLI KRUNDAAL - 43100 PARMA - Via F. Lombardi, 6-8 - Telef. 40.885 - 40.883



Silicon P-N-P Medium Power Transistors

Type No.	V_{CBO} (V)	V_{CEX} (sus) (V)	V_{CER} (sus) (V)	V_{CEO} (sus) (V)	I_C (A)	P_T (W) @ $T_C = 25^\circ C$
2N5954	85	85	80	75	-6	40
2N5955	70	70	65	60	-6	40
2N5956	50	50	45	40	-6	40

RCA

Silverstar, Ltd.

MILANO - Via dei Gracchi, 20 (angolo via delle Stelline 2)
Tel. 49.96 (5 linee)
ROMA - Via Paisiello, 30 - Tel. 855.336 - 869.009
TORINO - P.zza Adriano, 9 - Tel. 540.075 - 543.527